

RADIO PLANS

Journal d'électronique appliquée - n° 394 Septembre 1980

Sommaire détaillé page 35

8f.

LES JEUX DE LUMIERE

VENTE PAR CORRESPONDANCE
TÉLÉPHONEZ ou ÉCRIVEZ
PENTA 13

10, bd Arago, 75013 PARIS. Tél. : 336.26.05
Joignez le paiement à la commande
(+ 53 F) contre remboursement 78 F. Nos
appareils voyagent aux risques et périls
de PENTASONIC

3 FORMULES DE CRÉDIT

★ CRÉDIT GRATUIT

★ CREDIT REPORT

★ CREDIT IMMÉDIAT

Les conditions de crédit sont
celles en vigueur à la date de la
commande sous réserve de l'ap-
probation du CETELEM.

A partir de 1 500 F d'achat : 20 % à la
commande, le solde en **6 mensualités**.

A partir de 1 500 F d'achat : 20 % à la
commande, la première mensualité en
JANVIER 81.

A partir de 1 500 F d'achat 20 % à la com-
mande, 1 pièce d'identité, 1 fiche de paie,
et vous repartez avec votre matériel.



« HM 307 ». Simple trace 10 MHz
5 mV à 20 V/cm. Base de temps 0,25 à
0,5 μ S/div. Temps de montée 35 nS

Testeur de composants

Incorporé

« HM 312/8 ». 2 x 20 MHz.

Sensibilité 5 mV/cm à 20 V/cm. Base de temps
0,2 à 0,5 μ S/div. Temps de montée 17,5 nS.

Synchro TV trame.

Rotation de trace.

« HM 412/4 ». Double trace 2 x 20 MHz.

Tube 8 x 10 cm. Temps de montée 17,5 nS.

Sensib. : 5 mV-20 V/cm (2 mV non
calibré). Balayage retardé par LED.

100 nS à 1 S. Synchro TV.

Rotation des traces.

1 590 F

2 446 F

3 587 F

« HM 512/8 ». Double trace 2 x 50 MHz
Ligne à retard 95 nS. Base de temps 25 à
100 nS. Temps de montée 7 nS.
Sensibilité : 5 mVcc-20 Vcc/cm.
Ecran : 8 x 10 cm. Tens. accel. 12 kV.

5 833 F

« HM 812 ». Double trace 2 x 50 MHz.
A mémoire analogique. Sensibilité
5 mV-20 V/div. (50 V/div. non calibré).
Tens. accélération 8,5 kV. Balayage
retardé avec 2^e déclenchement.

16 158 F



D 1010. Double trace 10 MHz
5 mV à 20 V/div. Tension maxi 500 V.
Balayage 0,2 S à 0,2 μ S/div.
Temps de montée 30 nS en X5.

D 1011. Double trace 10 MHz
1 mV à 20 V/div. Balayage 0,2 S
à 0,2 μ S. Temps de montée 40 nS
en X5. Déclenchement
TV ligne et trame.

3 540 F

Avec 2 sondes TP2
et tunnel de visée.

3 890 F

Avec 2 sondes TP2
et tunnel de visée.

D 67 A. Double trace 2 x 25 MHz
10 mV/cm à 50 V/cm.
Double base de temps. Avec 2 sondes TP2.

9 100 F

TÉLÉQUIPIMENT

D 1015. Double trace 15 MHz
5 mV à 20 V/div. Balayage 0,2 S
à 0,2 μ S/div.

Temps de montée 40 nS en X5.
Déclenchement TV ligne et trame.

D 1016. Double trace 15 MHz
1 mV à 20 V/div. Balayage 0,2 S
à 0,2 μ S/div. Temps de montée
40 nS en X5. Déclenchement TV
ligne et trame.

4 470 F

Avec 2 sondes TP2
et tunnel de visée.

5 110 F

Avec 2 sondes TP2
et tunnel de visée.

MICRO-ORDINATEURS

APPLE II . . 7 285 F - PET CBM 3016 . . 8 170 F - F-3032 . . 9 930 F - INTERFACE pour « IBM » . . 6 120 F - AIM 65 . . 3 398 F

NOS BONNES AFFAIRES

COFFRET MICRO-ORDINATEUR



Epoxy surmoulé avec
découpe pour clavier
dim. 400x480x150 mm
(+ Port 24 F)

PRIX : **384 F**

TELETYPE ASR 33



Vendu dans l'état. Bon aspect
Avec clavier PRIX : **870 F**
(pas d'expédition).
Sans clavier PRIX : **670 F**

CONSOLE RAYTHEON



Alimentation + coffret + vidéo
+ clavier.
Matériel d'occasion.
(+ Port 158 F)

PRIX : **594 F**

COMPOSANTS MICROPROCESSEURS ● MOTOROLA ● INTEL ● NATIONAL ● ROCKWELL

MOTOROLA	
MC 6800 (UC)	78,00
MC 6802 (UC)	164,00
MC 6809	250,80
MC 6810 (RAM)	35,10
MC 6821 (PIA)	53,00
MC 6840 (Timer)	132,00
MC 6844 (CDMA)	317,30
MC 6845 (CCRT)	312,00
MC 6850 (ACIA)	62,00
MC 6852 (SSDA)	202,00
MC 6875 (Horloge)	148,00
MC 14411 (band rate)	74,25
MC 8602 générateur monostable	26,40

NS	
SC/MP 500	54,00
SC/MP 600	91,00
INS 8154	96,30

ZILOG	
MK 3880 (UC) 2,5 MHz	151,20
MK 3880 (UC) 4 MHz	169,35
MK 3881 (PIO) 2,5 MHz	97,90

MK 3881 (PIO) 4 MHz	109,65
MK 3882 (CTC) 2,5 MHz	97,90
MK 3882 (CTC) 4 MHz	109,65
MK 3883 (DMAC) 2,5 MHz	341,00
MK 3883 (DMAC) 4 MHz	382,00
MK 3994 (SIO) 2,5 MHz	477,40
MK 3994 (SIO) 4 MHz	534,00
FD 1791 (Contrôleur de floppy)	458,00

ROCKWELL	
6502 (UC)	147,50
6522 (VIA)	118,00
6532 RAM I/O Timer	149,00

DIVERS	
SFF 96364 (CCRT)	185,00
N 8 T 26 - Quad. dr.-invers. de bus bidir.	14,00
N 8 T 28 - Quad. driver de bus bidirect.	19,40
N 8 T 95 - Sext. dr. de bus, cde NOR	13,20
N 8 T 96 - Sext. dr.-invers. de bus, cde NOR	13,20
N 8 T 97 - Sext. dr. de bus, cdes sép.	13,20
N 8 T 98 - Sext. dr.-invers. de bus, cdes sép.	19,20
8080 CPU	60,90
8085 CPU	138,65

8212 T/O port	21,65
AY 5-2376 Décodeur de clavier	148,00
RD 3-2513 Générateur de caractères	92,00

Mémoires mortes	
EPROM 1 K x 8, 2708	89,00
EPROM 2 K x 8, 2716	197,00
TTL 32 x 8, 8578	35,40
TTL 256 x 4, 74 S 287	21,00
MM 2716	287,00
MIKBUG 6830	167,00
JBUG 2708	147,00
Penta BUG 2 x 2708	294,00
Basic VIM 1	1 200,00
Basic AIM 65	940,00
Assembleur AIM 65	790,00
Rom de contrôle visu* DC III	35,70
Générateur de caractères* GC III	195,00
(*pour SFF 96364)	

Mémoires vives	
MM 2101 statique 256 x 4	27,00
MM 2102 statique 1 K x 1	18,00
MM 2111 statique 256 x 4	26,10
MM 2112 statique 256 x 4	27,00

MM 2114	75,00
MM 4116	87,00
8214	46,05
8216 Bus driver	21,65
8224 Horloge driver	34,65
8228 Syst. cont.	44,65
8238	44,60
8251 Prog. com. inter.	50,85
8253 Prom timer	125,45
8255 Per Interface	46,60
8257 DMA control	106,05
8259 Prog. inter.	106,85
8279 Interface clavier visu	119,00
MM 3242 Contrôleur mémoire dyn.	105,80
MM 5841 UP Incrusteur d'images	48,00
DS 8861 UP Driver	28,80
DS 8863 UP Driver	57,30
BI LS 95	35,00
ADC 0804 Analogique digital	46,10
MM 57109 Processeur de calcul	246,00
MC 3459 Driver d'horloge	25,20
MC 3480 Contrôleur mémoire dynam.	120,40
AY 5-1013 UART	69,00
AY 3-1015 UART mono tension	72,00

TTL

7400N	2,40	7432N	4,80	7479N	42,30	74125N	6,00	74165N	16,60
7401N	1,90	7437N	3,70	7480N	10,55	74126N	6,00	74166N	17,40
7402N	2,65	7438N	3,70	7481AN	12,10	74128N	6,70	74167N	25,70
7403N	2,50	7440N	2,50	7483AN	11,30	74132N	7,90	74170N	24,40
7404N	2,30	7442N	6,25	7485N	13,70	74136N	4,10	74172N	71,40
7405N	2,90	7443N	7,80	7486N	4,20	74139N	11,40	74173N	19,50
7406N	4,00	7444N	9,60	7489N	38,70	74141N	12,10	74174N	8,85
7407N	4,00	7445N	23,25	7490AN	5,80	74145N	13,40	74175N	21,00
7408N	2,90	7446AN	16,30	7491AN	10,30	74147N	19,50	74176N	10,35
7409N	2,90	7447AN	8,50	7492AN	6,70	74148N	13,30	74180N	6,70
7410N	2,90	7448N	14,40	7493AN	6,70	74150N	20,80	74181N	34,00
7411N	2,90	7450N	2,50	74940	9,30	74151N	8,80	74182N	9,10
7412N	5,20	7451N	3,35	7495AN	8,20	74153N	8,80	74190N	14,40
7413N	4,00	7453N	2,50	7496N	10,80	74154N	17,40	74191N	12,40
7414N	6,45	7454N	2,50	74100N	16,80	74155N	9,10	74192N	14,40
7416N	3,50	7460N	2,50	74107N	4,70	74156N	9,10	74193N	14,40
7417N	3,50	7470N	7,30	74109N	5,80	74157N	10,20	74194N	9,40
7420N	2,50	7472N	3,90	74121N	4,10	74160N	14,00	74195N	13,70
7425N	4,25	7473N	6,75	74122N	5,60	74161N	14,00	74196N	15,50
7427N	3,90	7474N	4,70	74123N	6,90	74162N	23,90	74198N	31,00
7428N	3,20	7475N	4,90	74124	18,30	74163N	14,00	74199N	28,45
7430N	2,50	7476N	4,70	745124	27,90	74164N	11,00	75451N	6,90
								75452N	6,90

C-MOS

4000BE	2,10	4044BE	16,60
4001BE	3,55	4046BE	18,50
4002BE	2,10	4047BE	12,40
4006BE	6,20	4048BE	6,60
4007BE	2,90	4049/4050BE	7,40
4008BE	16,70	4051BE	12,75
4009/4010BE	7,90	4052/4053BE	16,20
4011BE	3,50	4060BE	17,80
4012BE	2,90	4066BE	7,40
4013BE	5,15	4068BE	16,20
4015BE	13,65	4069BE	11,60
4016BE	6,20	4070BE	6,10
4017BE	15,20	4071/4072BE	3,60
4018BE	20,90	4073/4075BE	3,60
4019BE	6,60	4078BE	3,60
4020BE	18,70	4081BE	3,60
4021BE	2,90	4082BE	3,60
4024BE	11,30	4093BE	13,55
4025BE	2,90	4510BE	12,60
4026BE	23,70	4511BE	24,10
4027BE	7,20	4512BE	27,60
4028BE	10,80	4518BE	24,00
4029BE	11,65	4520BE	24,00
4030BE	6,00	4536BE	66,60
4035BE	15,20	4538BE	34,20
4036BE	39,00	4539BE	27,60
4040BE	12,45	4582BE	18,90
4042BE	13,10	4585BE	15,10

DIODES/PONTS

A 14 U. Redressement 2,5 A, 25 V	1,40
BA 102. Varicap 15 pF	1,60
BA 224-300. Commutation haute tension	4,30
BB 105 G. Varicap 2,8 pF	4,30
ESM 181-300. Commutation rapide 300 V, 4 A, 6-40	6,50
MZ 2361. Réf. de tension, 1,24 A	6,50
1 N 753. Diode	7,40
1 N 649. 600 V, 400 mA, usage général	1,70
1 N 823. Réf. tension	9,60
1 N 3595.	2,80
1 N 4007. 1 A, 1000 V, usage général	1,20
1 N 4148. 150 mA, 75 V, commut. rapide	0,40
1882. Diode faible capacité 10 V, 40 mA	4,20
OA 95. Germanium, 115 V, 50 mA	1,60
OA 47. Germ. commutat., 25 V, 110 mA	1,55
OA 202. Germ. commutat.	0,90
1 N 64. Détection vidéo Germ. tungstène	1,20
Diodes Zener, 0,4 W	2,30
Diodes Zener, 1 W	3,30

PONT DE DIODES

1,5 A, 200 V	5,20	6 A, 200 V	14,00
4 A, 200 V	9,90	10 A, 200 V	18,00
5 A, 100 V	11,00	25 A, 200 V	27,00

TRIACS et THYRISTORS

2N 1598 Th 1,6 A, 300 V	13,70
2N 1599 Th 1,6 A, 400 V	14,40
2N 2329 Th 1,6 A, 400 V	17,40
2N 4441 Th 8 A, 50 V	13,00
2N 5061 Th 0,8 A, 60 V	11,30
C 106 D Th 4 A, 400 V	9,40
SC 116 D TR 8 A, 400 V	5,00
SC 146 D TR 10 A, 400 V	10,80
SC 151 D TR 15 A, 400 V	13,80
DIACS 32 V	3,90
BRY 55/60 Th 0,8 A, 60 V	5,70
JTY 6800 Th	22,00

C. I. LINÉAIRES ET SPÉCIAUX

BF0 14. Double fet pour montage ampli dif.	33,60
SO 41 P Ampli FM/IF avec démodulateur	15,70
SO 42 P Mélangeur HF	18,20
LH 0042 Amp. op. à fet	64,60
TL 71 faible bruit	9,00
TL 081 ampli OP bi-fet	6,35
TL 82 double bi-fet	10,40
TL 084 quad Amp. OP bi-fet	22,60
LD 110 1/2 digit A/D converter	71,90
LD 111 3 1/2 digit A/D converter	114,00
LD 114 circuit complexe	142,00
L 120 Défecteur de passage à zéro	43,80
LD 120 4 1/2 Digit A/D converter	95,00
LD 121 4 1/2 Digit A/D converter	104,00
LD 130 3 Digit A/D converter sur un seul chip 1 mV résolution	126,50
L 144 Trio Amp. OP avec compensation interne	88,70
TCA 160 ampli BF 2 W	25,30
UAA 170 commande 16 Leds, point lumineux	16,20
UAA 180 commande 12 Leds, barrière lumineuse	16,80
SFC 200 régulateur de tension positive	46,20
OG 201 commutateur analogique 4 voies SPST	64,20
LM 204 régulateur de tension négative	61,40
TBA 221 ampli OP faible bruit	19,65
ESM 231 ampli BF 18 W	34,00
TBA 231 double Amp. OP faible bruit	28,40
TBA 240	23,80
LM 301 ampli OP	4,90
LM 305 régulateur de tension 45 mA, 40 V	11,30
LM 307 amp. OP	10,70
LM 308 ampli OP	13,00
LM 309 K régulateur 5 V, 1,5 A	24,00
TAA E10	19,80
LM 310 ampli suiveur	35,10
LM 311 comparateur 5 V	19,40
LM 318 amp OP rapide	29,10
LM 320 H2 régulateur 12 V, TO 5	8,00

LM 323 régulateur 3 A, 5 V	37,00
LM 324 quad amp. OP	8,40
LM 340 T5 régulateur 5 V, 1 A	9,90
LM 340 T6 régulateur 6 V, 1 A	9,90
LM 340 T7 régulateur 12 V, 1 A	10,45
LM 340 T8 régulateur 15 V, 1 A	10,45
LM 340 T9 régulateur 24 V, 1 A	10,45
LM 341 T 24	10,45
LM 348 quad. Amp. OP	23,20
LM 349 quad. Amp. OP	19,30
LF 351 ampli OP	7,40
LF 358	9,70
LM 377 double ampli BF 2 W	26,50
LM 380 Ampli BF	26,00
LM 381 double préampli faible bruit	26,35
LM 382 préampli stéréo faible bruit	29,90
LM 386 Ampli BF	12,50
LM387 double préampli, faible bruit	11,90
LM 389 générateur de bruit	12,00
LM 391	24,50
TBA 400 Ampli HF	38,70
TCA 420	23,50
TCA 440	23,70
DC 512. Cons. + 5 V — 12 V	91,20
NE 529 comparateur différentiel rapide	28,30
NE 543 commande servo moteur	41,20
TAA 550 stabilisateur de tension	8,20
LM 555 timer	4,80
NE 556. Dual timer	15,05
LM 561 PLL	52,95
LM 565 PLL	27,10
LM 566 VCO	30,70
LM 567	12,30
TBA 570 récepteur AM/FM	31,10
NE 570	52,80
SFC 606 8 temporisateur de puissance	9,80
TAA 611 ampli BF 2,1 W	22,40
TAA 621 ampli BF	29,70
TBA 641 ampli BF 4,5 W	31,60

TBA 651	28,00
TAA 661 FM/IF amplifier limiter and detector	28,30
LM 709 ampli OP	7,40
LM 710 comparateur de tension	8,10
LM 720 double comparateur	24,40
TBA 720	27,00
UAA 720	13,80
LM 723 régulateur de tension	10,70
LM 725 amp. OP d'instrumentation	35,00
LM 741 amp. OP	5,90
LM 747 double amp. OP	11,90
LM 748 amp. OP	12,50
µA 748	10,30
µA 753 FM gain block	18,00
µA 758 RC PLL stéréo décodeur	43,00
TCA 760	20,80
LM 761 double transistor	19,50
TAA 790 Générateurs d'impulsions (TV)	37,40
TBA 790 ampli BF, 2,1 W	31,10
TBA 800 amp. BF 5 W	19,80
TBA 810 ampli BF 7 W	28,00
TBA 820	11,00
TBA 830 S	31,70
TCA 830 ampli BF 3,7 W	18,30
TBA 860	34,40
TAA 861 double transistor	17,30
TCA 940 ampli BF, 10 W	36,80
SAD 1024 ligne à retard	138,60
TDA 1042 Ampli BF 10 W	32,40
TAA 1054 préampli BF Hi-Fi	37,80
TMS 1122	99,00
TDA 1200	27,80
MC 1310 FM stéréo démodulateur	36,15
MC 1312 4 canaux SO décodeur	29,00
ESM 1350 ampli HF avec CAG	18,30
MC 1408 convertisseur D/A 8 bits	37,50
MC 1456 ampli OP	39,20
MC 1458 double ampli OP	8,30

XR 1488 interface RS 232	24,30
XR 1489 interface RS 232	24,30
XR 1554 ampli BF	238,00
XR 1568 double régulateur ± 15 V	102,80
MC 1590 ampli HF avec CAG	83,70
MC 1733 ampli vidéo différentiel	31,40
LM 1800 quad ampli OP	27,50
TDA 2002 ampli BF 6,5 W	24,00
ULN 2003	23,30
TDA 2004	45,00
TDA 2020. Ampli	29,90
XR 2206 générateur de signaux	54,00
XR 2208 PLL de précision	61,0

TRANSISTORS... 2 N... BC... BF... ESM...

2N 708 ... 3,80	3020 ... 14,00	4951 ... 11,30	MPSA 01 ... 3,20	CR 200 ... 25,50	AF 109 ... 7,85	148 C ... 3,10	548 B ... 3,60	197 ... 3,50
917 ... 3,70	3053 ... 4,20	5086 ... 4,65	06 ... 3,20	390 ... 25,50	114 ... 0,80	149 ... 3,10	548 C ... 3,60	224 ... 6,90
918 ... 5,65	3054 ... 9,60	5298 ... 10,20	13 ... 4,20	VN 66 AF ... 14,80	124 ... 9,70	149 B ... 2,20	557 ... 3,80	233 ... 3,85
930 ... 3,90	3055 ... 7,10	5635 ... 84,00	20 ... 3,40	88 ... 16,20	125 ... 4,80	149 C ... 2,20	561 ... 4,65	234 ... 4,80
1307 ... 19,20	3137 ... 29,90	5636 ... 156,00	55 ... 3,20	MCT 2 ... 12,50	126 ... 4,70	153 ... 6,90	135 ... 8,60	244 B ... 9,50
1420 ... 3,95	3402 ... 5,10	5637 ... 228,00	56 ... 3,20	6 ... 21,00	127 ... 4,80	157 ... 2,60	136 ... 4,80	245 B ... 6,10
1713 ... 3,40	3441 ... 29,40	5886 ... 39,60	70 ... 3,90	4N 33 ... 25,00	200 ... 9,50	158 ... 3,00	140 ... 5,80	254 ... 3,60
1711 ... 3,20	3605 ... 8,30	6027 ... 4,65	MPSU 01 ... 4,80	4N 36 ... 11,40	BC 107 A ... 2,20	171 ... 3,40	157 ... 24,85	254 ... 5,15
1889 ... 4,10	3606 ... 3,05	6658 ... 68,30	03 ... 5,30	AC 125 ... 4,00	107 B ... 2,20	172 ... 3,50	233 ... 8,00	258 ... 7,80
1890 ... 4,00	3702 ... 3,80	MJ 900 ... 19,00	06 ... 8,35	126 ... 8,90	108 A ... 2,20	177 A ... 3,30	251 B ... 2,60	259 ... 11,50
1893 ... 4,15	3704 ... 3,60	901 ... 19,50	56 ... 5,80	127 ... 6,60	108 B ... 2,20	177 B ... 3,30	287 B ... 3,40	337 ... 7,50
2218 ... 4,50	3713 ... 29,20	1000 ... 17,00	MPS 404 ... 2,90	127 K ... 7,70	108 C ... 2,20	178 ... 3,10	281 A ... 7,40	BSX 52 R ... 3,60
2219 ... 3,70	3741 ... 13,00	1001 ... 17,50	MCA 7 ... 41,00	128 ... 4,60	109 ... 2,60	178 B ... 3,35	301 ... 6,80	BCW 90 B ... 3,40
2222 ... 2,20	3771 ... 31,90	2250 ... 22,00	MCT 81 ... 19,80	128 K ... 5,20	109 A ... 2,60	178 C ... 3,40	303 ... 6,60	93 B ... 3,10
2368 ... 4,05	3819 ... 3,60	2500 ... 20,00	E 204 ... 5,20	132 ... 11,70	109 B ... 2,60	182 ... 2,10	307 A ... 3,40	94 B ... 2,00
2369 ... 4,10	3823 ... 10,80	2501 ... 24,50	E 507 ... 10,80	142 ... 4,50	109 C ... 2,60	184 ... 3,10	308 A ... 2,50	95 B ... 3,15
2614 ... 4,30	3906 ... 3,40	2955 ... 21,50	ESM 114 ... 29,20	180 ... 7,40	114 ... 2,95	204 ... 3,35	308 B ... 2,70	96 B ... 2,90
2646 ... 7,95	4036 ... 13,00	3000 ... 18,00	118 ... 22,80	181 ... 8,45	115 ... 3,90	204 A ... 3,35	317 B ... 2,60	97 B ... 3,10
2647 ... 13,50	4093 ... 15,90	3001 ... 23,10	136 ... 14,60	183 184 ... 3,90	117 ... 6,80	204 B ... 3,35	320 B ... 3,70	BUX 25 ... 223,40
2890 ... 25,00	4393 ... 13,65	MJE 520 ... 6,50	137 ... 11,60	187 ... 5,60	141 ... 5,30	207 ... 3,40	328 ... 3,10	TIP 30 ... 7,40
2894 ... 6,40	4400 ... 3,40	800 ... 8,20	1601 ... 25,20	187 K ... 6,20	142 ... 8,35	207 A ... 3,40	351 B ... 3,90	31 ... 6,00
2904 ... 3,50	4402 ... 3,50	1090 ... 29,30	MSS 1000 ... 2,90	188 ... 5,70	143 ... 8,90	207 B ... 3,40	407 B ... 4,90	32 ... 7,00
2905 ... 3,60	4416 ... 9,50	1100 ... 20,00	109 12 ... 17,60	188 K ... 6,20	145 ... 4,10	208 ... 3,40	417 ... 3,50	34 A ... 9,50
2906 ... 4,70	4920 ... 17,00	2801 ... 14,50	181 12 ... 17,60	AD 149 ... 14,60	148 ... 2,60	208 A ... 3,40	547 A ... 3,40	34 B ... 9,50
2907 ... 3,75	4921 ... 7,50	2955 ... 14,00	184 12 ... 27,00	161 ... 9,25	148 A ... 3,10	208 B ... 3,40	548 A ... 3,40	BU 109 ... 21,90
2926 ... 3,70	4923 ... 9,35	3055 ... 12,00	3N 184 ... 11,45	162 ... 6,10	148 B ... 3,10	208 C ... 3,40	548 B ... 3,50	C106 D ... 11,90

KITS... JOSTY... IMD... ELECTRONIC SYSTEMS...

AF 30. Préampli correcteur ... 39,00 F	HF 330. Décodeur stéréo ... 113,50 F	KN 1. Antivol électronique ... 55,00 F	KN 18. Instrument de musique ... 58,00 F	HF 385. Préampli d'antenne ... 98,00 F
AF 300. Amplificateur 3 W ... 97,00 F	HF 395. Amplificateur d'antenne ... 24,00 F	KN 2. Interphone à C.I. ... 63,00 F	KN 19. Sirène électronique ... 54,00 F	Modulateur 3 voies RTC ... 130,00 F
AF 310. Amplificateur 15 W Hi-Fi ... 93,00 F	MI 300. Multivibrateur ... 24,50 F	KN 3. Ampli téléphonique à C.I. ... 63,00 F	KN 20. Convertisseur 27 MHz ... 53,00 F	KN 26. Carillon porte 2 tons ... 63,00 F
AF 340. Amplificateur de sortie ... 139,60 F	NT 300. Bloc secteur ... 139,50 F	KN 4. Détecteur de métaux ... 29,50 F	KN 21. Clignoteur secteur réglable 72,50 F	Kil alarme dalle ... 141,00 F
AF 380. Amplificateur universel ... 54,00 F	NT 311. Convertisseur de tension ... 45,70 F	KN 5. Injecteur de signal ... 33,50 F	KN 22. Modulateur 1 voie ... 43,00 F	KN 33 bis. Réflecteur stroboscope ... 49,00 F
AT 352. Filtre antiparasite ... 72,00 F	NT 415. Alimentation stab lab ... 145,20 F	KN 6. Détecteur photo électrique ... 86,00 F	KN 23. Horloge numérique ... 135,00 F	300. 8 K static ... 1 848 F
AT 356. Graduateur ... 101,00 F	JK 01. Amplificateur de sortie ... 67,50 F	KN 7. Clignoteur électrique ... 43,00 F	KN 24. Indicateur Alarme ... 38,00 F	300. Idem sans 2102 ... 825 F
GP 340. Réglage de tonalité ... 81,60 F	JK 02. Amplificateur micro ... 69,00 F	KN 9. Convertisseur fréq. AM-VHF ... 35,00 F	KN 24. Indicateur niveau crête ... 136,00 F	112. Tdema ... 1 195 F
GP 310. Platine de base ampli st ... 381,00 F	JK 03. Générateur de sons ... 122,00 F	KN 10. Convertisseur fréq. FM/VHF ... 37,00 F	KN 25. Jeux écran télévision ... 179,00 F	106. Interface vidéo ... 1 595 F
GP 340. Platine ... 452,00 F	JK 04. Tuner FM ... 112,00 F	KN 11. Mod. lumière psych. ... 129,00 F	KN 32. Alimentation pour kit im ... 82,00 F	7901. RS 632/20 mA ... 50,40 F
GU 330. Trémolo pour guitares ... 98,00 F	JK 05. Récepteur 27 MHz ... 129,00 F	KN 12. Module amplificateur ... 52,00 F	KN 33. Stroboscope ... 115,00 F	8010. TRS 80 Serial I/O ... 432,00 F
HF 612. Récepteur à diodes ... 72,50 F	JK 06. Émetteur 27 MHz ... 114,00 F	KN 13. Pré-ampli cell. magn. ... 37,00 F	KN 35. Graduateur lumière ... 39,00 F	2. Apple 2. Serial I/O inter ... 316,00 F
HF 65. Émetteur FM ... 41,10 F	JK 07. Décodeur de signal ... 183,80 F	KN 14. Correcteur de tonalité ... 39,00 F	KN 36. Rég. vitesse perceuse ... 89,00 F	232. RS 232 TTL interface ... 50,40 F
HF 305. Convertisseur VHF ... 122,50 F	JK 08. Allumage de lumière ... 72,10 F	KN 15. Temporisateur ... 86,00 F	KN 40. Sirène de puissance ... 98,00 F	600. RS 232/TTY interface ... 50,40 F
HF 310. Récepteur FM ... 184,00 F	JK 09. Alarme sonore ... 64,00 F	KN 16. Métronome ... 38,00 F	CO 35. Allumage électronique MI 184,00 F	101. Uart & Baud rate génér. ... 252,00 F
HF 325. Tuner FM ... 308,00 F	JK 10. Timer photo-électrique ... 86,00 F	KN 17. Oscillateur morse ... 37,00 F	HF 375. Récepteur FM ... 79,20 F	109. Modem ... 234,25 F

CONDENSATEURS • RESISTANCES • POTENTIOMETRES • COMMUTATION • QUARTZ / FILTRES

CHIMIQUES SIC-SAFECO

	25 V	63 V
1 mF		1,35
2,2 mF	1,35	1,45
4,7 mF	1,45	1,60
10 mF	1,50	1,70
22 mF	1,60	1,80
47 mF	1,70	2,70
100 mF	2,00	3,30
220 mF	2,05	3,80
470 mF	2,60	5,30
1 000 mF	4,30	7,30
2 200 mF	6,50	10,50
4 700 mF	10,50	18,60

10 000 mF, 16 V : 39,20

MYLAR PLAQUETTE

De 1,5 à 820 pF	0,90	De 220 à 680 nF	1,50
De 1 à 100 nF	1,20	1 tantale	3,30

CONDENSATEURS

0,1 µF, 35 V	2,00	4,7 µF, 35 V	2,90
0,22 µF, 35 V	2,00	10 µF, 35 V	3,90
0,47 µF, 35 V	2,00	22 µF, 35 V	3,90
0,68 µF, 35 V	2,00	47 µF, 35 V	23,30
1 µF, 35 V	2,90	100 µF, 35 V	25,80
2,2 µF, 35 V	2,90		

AJUSTABLES

10 pF, 22 pF, 40 pF, 60 pF	3,50
----------------------------	------

RESISTANCES VITRIFIEES

5 W bobinées	2,90
CTN. 30 Ω, 120 Ω, 500 Ω, 1 K	3,60
LDR 05	13,55

RESISTANCES AJUSTABLES

Couché-Debout. Pas de 2,54	1,30
Couché-Debout. Pas de 5,08	1,50
Miniature 10 tours	10,80
10, 20, 50, 100, 200, 500 Ω	
1, 2, 5, 10, 100, 250, 500 kΩ	
1 et 2 MΩ	

COUCHE CARBONE

5 %, 05 W, de 2,2 Ω à 5,1 MΩ	0,20
------------------------------	------

COUCHE METALLIQUE

1 %, 05 W, de 10 Ω à 1 MΩ	1,10
---------------------------	------

POTENTIOMETRES SIMPLES

LINÉAIRES ou LOG. de 470 Ω à 2,2 M 3,80

POTENTIOMETRES DOUBLES

LINÉAIRES ou LOG de 5 kΩ à 1 MΩ 9,60

POT 10 TOURS FACE AV.

LIN 100Ω, 50kΩ	53,00
----------------	-------

POT RECTILIGNE

Simple	8,50
Double	12,80

Embase secteur. Norme europ.

5,80 F

Fiche secteur. Norme européenne

9,80 F

Cordon secteur. Norme européenne

18,00 F

4101. Uni22 pos. stables

6,50 F

7103. Uni3 pos. stables

10,60 F

7105. Uni3 pos. instables

15,75 F

7107. Uni3 pos. 1 st./1 inst.

11,50 F

7108. Uni2 pos. 1 instable

8,60 F

7201. Bip2 pos. stables

9,90 F

7203. Bip3 pos. stables

15,10 F

7101 AB. Uni2 pos. pour C.I.

9,90 F

PM 8121. J82 20. Inter protéus av.

26,95 F

62011 421. Inter à bascule simple

7,20 F

61011 421. Inter à palette simple

7,20 F

Plastique noir. Inter à levier simple

7,20 F

62012 421. Inter à bascule double

7,80 F

61012 421. Inter à palette double

7,80 F

Plastique noir. Inter à levier double

7,80 F

Plastique noir. Inter à levier double

7,60 F

COM 1C12 P. Commutateur rotatif

10,00 F

COM 2C6P. Commutateur rotatif

10,00 F

COM 3C4P. Commutateur rotatif

10,00 F

COM 4C3P. Commutateur rotatif

10,00 F

COM 1C12P à souder. Commutat.

10,00 F

Sabre. Acc. COM à galettes

17,20 F

Galette 1C12P

15,50 F

Galette 2C/SP

15,50 F

Galette 3C/4P

15,50 F

Galette 4C3P

15,50 F

Poussoir. Rouge gros module

2,70 F

Poussoir. Noir gros module

2,70 F

Poussoir. Rouge petit module

2,70 F

Poussoir. Noir petit module

2,70 F

Inter à glissière. Châssis

2,70 F

203. Inter gros module

4,00 F

Inter à balancier. Inter orange

2,70 F

Mécanique 3 positions. Pousoir

3,00 F

Mécanique 3 pos. Pousoir en b.

3,00 F

Mécanique 5 pos. Pousoir en b.

3,00 F

Mécanique 6 pos. Pousoir en b.

3,00 F

Bouton. Pousoir en bande

0,60 F

2 Inverseurs. Pousoir en bande

6,50 F

4 Inverseurs. Pousoir en bande

7,50 F

18002-6. Roue codeuse BCD

28,00 F

18001-6. Roue codeuse décimal

28,00 F

E 80 56/E 8156. Flasque roue cod.

5,40 F

Inter DII 8

27,60 F

Sélecteur de tension

4,40 F

V2 PC 6R. Relais 6V, 2R1

21,00 F

Relais 6V 4RT

21,00 F

V2 C 325 V. Relais 12 V, 2RT

21,00 F

Relais 18 V, 4RT

21,00 F

Relais 24 V, 4RT

21,00 F

Relais 48 V, 4 RT

21,00 F

V4 C 325 ohms. DII 5 V

25,20 F

SF III VP2 CI. Support relais 2RT

9,90 F

SF III VP4 CI. Support relais 4RT

11,20 F

Quartz 1 MHz. Usage général

47,50 F

Quartz 1 008 MHz. Utilisé en vidéo

45,00 F

Quartz 1 8432 MHz.

Baud rate générateur

45,00 F

Quartz 3.2768 MHz. Horloge.

Multiple de deux

45,00 F

Quartz 3.634 MHz.

57,40 F

Quartz 4 MHz. Usage général

42,20 F

Quartz 8 MHz. Usage général

42,20 F

Quartz 10 MHz. Usage général

47,50 F

Support de quartz.

Quartz type HC 33

2,50 F

SFE 10,7 MHz MA 5 R.

Filtre céramique 10,7 MHz

8,50 F

BFU 455 K.

Filtre céramique 455 kHz

10,20 F

SFZ 455A.

Filtre céramique 455 kHz

13,10 F

SF3 10,7. Double

19,50 F

COFFRETS

110 PP. Plastique noir	16,00 F
115 PP. Plastique noir	22,00 F
116 PP. Plastique noir	27,50 F
117 PP. Plastique noir	24,50 F
220 PP. Plastique noir	34,50 F
221 PP. Plastique noir	34,50 F
1/A. Teko Alu	9,50 F
2/A. Teko Alu	10,50 F
3/A. Teko Alu	12,00 F
4/A. Teko Alu	13,50 F
1/B. Teko Alu	9,50 F
2/B. Teko Alu	10,50 F
3/B. Teko Alu	12,00 F
4/B. Teko Alu	13,50 F

OPTO • MATERIEL POUR FABRICATION DE C.I. • PROTOTYPES

LED 3 mm rouge. LED	1,90 F	MCA 7. Opto à réflexion	41,00 F	Epoxy présensable DF. 100-150	24,60 F	Support de perceuse. Modèle à levier	150,00 F	Outil veroboard	19,00 F
LED 3 mm verte. LED	1,90 F	MCA 81. Opto à fourches	19,80 F	Epoxy présensable DF. 150-200	47,55 F	Support de perceuse. Flexible	180,00 F	8 broches à souder support	1,50 F
LED 3 mm jaune. LED	1,90 F	CN 610/82. Câble en nappe 10 C à souder	5,80 F	Epoxy présensable DF. 200-300	91,00 F	Support de perceuse. Levier grand module	150,00 F	14 broches à souder support	1,50 F
LED 5 mm rouge. LED	2,20 F	CAB 14. Câble en nappe 14C A sertir	9,20 F	EP14. Epoxy SP	42,48 F	Alimentation. Réglable pour perceuse	142,00 F	18 broches à souder support	2,40 F
LED 5 mm verte. LED	2,20 F	CAB 16. Câble en nappe 16C A sertir	9,60 F	Vero-board bande 50-100	4,70 F	Foret. Diamètre 0,8 mm	3,80 F	24 broches à souder support	3,00 F
LED 5 mm jaune. LED	2,20 F	CAB 34. Câble en nappe 34 C A sertir	21,00 F	Vero-board bande 100-100	9,20 F	Foret. Diamètre 1 mm	3,80 F	28 broches à souder support	3,00 F
LED 5 mm infra-rouge. Emetteur infra-rouge	5,00 F			Vero-board bande 150-100	13,50 F	Foret. Diamètre 1,2 mm	3,80 F	40 broches à souder support	5,80 F
GPW 34. Soudage 1 mm	16,70 F			Vero-board bande 200-100	18,40 F	Foret. Diamètre 1,5 mm	3,80 F	14 broches verrouillables à souder	4,70 F
LT 3213 R. LED rectangulaire rouge	2,80 F			Vero-board bande 500-100	42,80 F	Foret. Diamètre 2,0 mm	3,80 F	16 broches à verrouillage à souder	5,10 F
LT 3253 G. Led rectangulaire verte	2,80 F			79244ELB Vector. Plaque à wrapper vierge	26,50 F			8 broches à wrapper support	1,50 F
LT 3253 YLED rectangulaire jaune	2,80 F			3795-3. Plaque à wrapper petite	47,50 F			14 broches à wrapper support	2,90 F
LT 3293 E. LED rectangulaire orange	2,80 F			3677 Vector. Wrapper format AIM	65			16 broches à wrapper support	3,90 F
LT 5009. Clips noir pour Led 5 mm 0,25 F				65	102,00 F			22 broches à wrapper support	4,20 F
LT 5009. Clips noir pour Led 3 mm 0,25 F				8980V Vector. Wrapper format	121,00 F			24 broches à wrapper support	6,00 F
LT5000. Support Led 5 mm chrome 4,48 F				S100	210,00 F			28 broches à wrapper support	8,10 F
LT5000. Support Led 5 mm chrome 4,48 F				Wrapper Exs. Fab	187,00 F			40 broches à wrapper support	11,50 F
LT5000. Support Led 3 mm chrome 3,70 F				Wrapper Proteus. 75 ohms	187,00 F			T 44. broches à wrapper	19,50 F
TIL 312. 8 mm AC	14,00 F			Carte Conv. Extended base 200-300	26,50 F			T 46. broches à wrapper	19,50 F
TIL 313. 8 mm CC	16,00 F			Carte à wrapper + connec. fond de panier	149,00 F			ML61T05. Radiateur 45 CW	2,20 F
TIL 327. 8 mm polarité	16,00 F			Carte MSI	300,00 F			ML68T018. Radiateur 75 CW	1,70 F
TIL 701. 13 mm AC	14,20 F			Grille inactinique. 150-200	5,75 F			ML98IC. Radiateur pour IC	5,70 F
TIL 702. 13 mm CC	14,20 F			Grille inactinique. 200-300	11,75 F			ML99IC. Radiateur pour IC	3,90 F
TIL 703. 13 mm polarité AC	16,00 F			Film transfert. Séno 200-300	25,20 F			ML28T0220. Radiateur T0220	3,00 F
TIL 704. 13 mm polarité CC	16,00 F			Révélateur/fixateur. Pour film transfert	32,00 F			ML33. Radiateur MJE	6,40 F
MAN 4610. 11 mm CC orange	23,20 F			Révélateur pour C.I. Soude caustique	3,80 F			ML11T068. Radiateur transistor	5,00 F
MAN 4640. 11 mm CC orange	23,20 F			Gomme pour C.I. Gomme	9,60 F			ML série AT. Radiateur 2T03	18,00 F
MAN 8610. 20 mm AC orange	26,50 F			Perceuse petite. Perceuse sans ACC	96,00 F			W1 141-B. 1 T03 GM	19,80 F
MAN 8630. 20 mm AC orange (avec polar.)	26,50 F			P4 perceuse en coffret avec outils	121,00 F			WA 101-B. 1 T03	12,80 F
MAN 8640. 20 mm CC orange	26,50 F			P2 perceuse orange	155,00 F			WA 101-S. 2 T03	18,45 F
MAN 8650. 20 mm CC orange (avec polar.)	26,50 F							W1 141-B. 1 T03 TGM	13,70 F
MAN 8650. 20 mm CC orange (avec polar.)	26,50 F							MLT 103. Kit isolation	2,80 F
ACT 3. Opto-isolateur simple	12,50 F							Caches T03. Caches T03	3,70 F
ACT 6. Opto-isolateur double	21,00 F								
NC 33. Opto-isolateur darlington	25,00 F								

MATERIEL DE CONNEXION

HP mâle	1,70 F	Din embase 5 br. plastique	2,30 F	Jack fem. prol. stéréo 6,3	3,20 F	57-30360 Amphenol		Klep's réf. 2. Grip fil grand modèle	20,50 F
HP femelle	2,45 F	Embase 5 br. mâle Cl	4,35 F	Embase jack stéréo 6,35	5,30 F	Conn. centro à souder	71,00 F	Fil avec pointe touche	18,00 F
Embase HP femelle	1,90 F	Din 5 br. mâle métal	15,80 F	Pince à C.I. 16 B	33,60 F	609-36 N. Conn. centro à sert.	32,70 F	Tester kit. Kit pointe de touche	37,30 F
Embase HP mâle	3,30 F	Din 5 br. femelle métal	17,00 F	Pince à C.I. 24 B	75,00 F	UG 88/U amphenol. BNC mâle 3100 13,30 F		Connecteur. 2-25/2. 54/PIA	53,40 F
Embase HP à coupure	2,50 F	broches	2,90 F	Pince à C.I. 40 B	88,00 F	UG 290A/U. BNC châssis	13,60 F	Connecteur. 2-50/2. 54/Proteus	80,20 F
RCA mâle	2,50 F	Din femelle 6 broches	2,80 F	DE 09P. Cannon	14,30 F	NC 561. Fiche à visser coaxiale	9,80 F	CCL 6 TVZ. 68 3, 96	4,50 F
RCA femelle	2,50 F	Socle din 6 broches	1,90 F	DE 09S. Cannon	19,50 F	NC 552. Embase à visser coaxiale	9,10 F	CCL 15 TVZ. 10 B 3, 96	5,30 F
Embase RCA	2,15 F	Jack mâle mono 2,5	1,90 F	Capot pour DB 9	19,20 F	NC 560. T à visser coaxial	27,20 F	CCL 15 TVZ. 15 B 3, 96	6,70 F
Mâle de calculatrice	2,50 F	Jack fem. prol. 2,5	2,00 F	DB 25. Cannon mâle	29,70 F	Fiche banane 2 mm	3,20 F	CCL 18 TVZ. 18 B 3, 96	9,10 F
Embase de calculatrice	2,50 F	Embase jack mono 2,5	5,60 F	DB 25. Cannon femelle	29,70 F	Douille banane 2 mm	5,20 F	CCL 22 TVZ. 22 B 3, 96	11,30 F
Banane mâle 4 mm auto	6,60 F	Jack mâle mono 3,5	1,90 F	Capot pour DB 25	11,20 F	Coupleur 2 fois 1,5	3,90 F	2-12/3. 96/Pet clavier	15,00 F
Banane mâle 4 mm	1,60 F	Jack fem. prol. mono 3,5	2,00 F	DB 25 mâle à sertir	49,50 F	Coupleur 4 fois 1,5	4,90 F	72. 2-22/3. 96/AIM 65	39,10 F
Prolongateur banane 4 mm	2,20 F	Embase jack 3,5	2,50 F	DB 25 femelle à sertir	55,60 F	Coupleur 2 fois 4,5	2,50 F	72. 2-43/3. 96/Exorciser	63,40 F
Douille banane 4 mm	0,90 F	Jack mâle mono 6,35	4,10 F	609 M141. Connecteur 148 à sertir	11,10 F	635. Prise pour coupleur 4,5	2,40 F	Connecteur. 2-100/3. 16/S 100	62,00 F
Borne PTT 10 A. Banane à vis	3,40 F	Jack fem. prol. mono 6,35	4,00 F	609 M161. Connecteur 168 à sertir	14,80 F	1128. Pression 9 V	1,70 F	Plate-forme à composants 14 B	4,80 F
Din mâle 5 broches	2,80 F	Embase jack mono 6,35	6,80 F	609 3415M. Connecteur flop à sertir	49,20 F	Klep's. Grip fil petit modèle	13,50 F	Plate-forme à composants 16 B	5,20 F
Din femelle 5 broches	2,00 F	Jack mâle stéréo 6,35	5,10 F						

DIVERS POUR BF ET LIGHT-SHOW • OUTILLAGE

Captur téléphonique	10,40 F	P-1. Support de spot orientable	30,50 F	Ampli 200 W HY 400	750,00 F	NR-D. Accu bâton gros	49,00 F	401.09. Tournevis	10,10 F
Micro électret	50,00 F	R-3. Rampe de 3 voies	77,20 F	STK 441. Ampli 2 fois 25 W	99,50 F	108. Precelle droite	20,95 F	401.11. Tournevis	11,15 F
Micro Piezo. Forme pastille	14,10 F	Lampe lumière noire	34,00 F	Radiateur pour STK 441	34,00 F	110. Precelle travail droite	27,50 F	451. Jeu de clés BTR	32,30 F
Ecouteur Piezo	9,20 F	LS-4P. Tube à éclat 4P J	33,70 F	Ampli 70 W	275,00 F	112. Precelle coudée	20,65 F	JBC 15 W. Fer à souder	75,90 F
HP 50. HP 8 ohms	10,20 F	LS-150. Tube à éclat 100 J	45,00 F	Radiateur pour STK 070	47,50 F	135. Precelle à C.I.	27,70 F	JBC 30 W. Fer à souder	51,60 F
HP 70. HP 8 ohms	11,90 F	BI-40. Transfo d'impulsion	35,00 F	FUS 6 x 32	2,50 F	201. Pince coupante	72,70 F	JBC 65 W. Fer à souder	69,80 F
HP 100. HP 8 ohms	15,30 F	8-100 H 20 GA. Ferrite	12,00 F	FUS 5-20. Varre	1,40 F	203. Pince plate	58,50 F	Puimatic. Fer avec apport soudure	203,20 F
HP 120. HP 8 ohms	19,90 F	10-100. Ferrite	9,80 F	PF-52. Cl. Porte-fusible Cl	1,30 F	205. Pince demi-ronde coudée	70,70 F	Ironmatic. Fer av. thermostat	534,00 F
HP 16P. HP 8 ohms	23,30 F	Buzzer 3, 6, 12, 24 V	19,60 F	PFJ-13. Porte-fus. châssis 5-20	4,90 F	Pompe à dessouder	79,00 F	8.10.D. Panne inox 15 W pointue	16,45 F
KA 113. Pré-amp. RIAA stéréo	169,10 F	125 XL. Ventilateur	154,00 F	PFJ-15. Porte-fus. châssis 6-32	6,10 F	405. Tournevis métal et plastique	18,65 F	8.20.D. Panne inox 15 W plate	16,45 F
Spot 75 W rouge	10,50 F	96 125. Grille anti-poussière	74,00 F	SMP 6. Pile bâton petite	2,10 F	406. Tournevis horloger	23,35 F	R.10.P. Panne inox 30 W pointue	17,15 F
Spot 75 W vert	10,50 F	Tissu anti-poussière	18,00 F	SMP 14. Pile bâton moyenne	2,95 F	411. Tournevis cruciforme	5,90 F	T.20.D. Panne inox 30 W plate	17,15 F
Flood 15P W rouge	28,00 F	668. Chargeur d'accus	71,00 F	SMP 20. Pile bâton grosse	3,85 F	412. Tournevis cruciforme	9,65 F	T-65. Panne inox 65 W plate	23,70 F
Flood 15P W jaune	28,00 F	Préampli mono HY 5	110,00 F	E 10. Pile bâton contrôleur	3,00 F	430. Tournevis de réglage	30,45 F	Panne DII. Panne à dessouder	121,40 F
Flood 150 W vert	28,00 F	Ampli 15 W HY 30	106,00 F	SMP 622. Pile rectangle 9 V	7,95 F	401. 01. Tournevis	4,95 F	Pince d'extraction. Utilisée avec	43,25 F
Chenillard. Monté	315,00 F	Ampli 25 W HY 50	146,00 F	SMP 3. Pile plate	4,70 F	401.03. Tournevis	6,30 F	Support universel. Support de fer	34,30 F
Modulateur de lumière. Monté	295,00 F	Ampli 60 W HY 120	335,00 F	NR-AA. Accu bâton petit	12,40 F	411.05. Tournevis	6,90 F	SEM 15 W. Fer à souder	71,30 F
		Ampli 100 W HY 200	510,00 F	NR-SC. Accu bâton moyen	19,50 F	401.07. Tournevis	8,65 F	SEM 25 W. Fer à souder	72,30 F

MATERIELS MICRO-ORDINATEURS

Apple II + Basic 8 k	7 056,00 F	Interfaces Centronics		Transdata Modem 307 A. Modem	2 800,00 F	Corex 800. Print 80 colonnes	3 994,00 F
16 k	7 879,00 F	Utilisation CBM 3040	1 458,00 F	Transdata Modem 307. Modem	3 796,00 F	Coffrets M.S.I.	495,00 F
32 k	8 702,00 F	Interfaces Centronics		610 OHIO. Extension 8 K Floppy	2 450,00 F	81 221 5. Boîte papier Rockwell	35,25 F
Apple II serial. Interface série	1 470,00 F	Utilisation CompuLink	1 058,00 F	Super Board. Kit microprocesseur	2 500,00 F	Rubans pour Centronics	14,00 F
Carte Secam. Interface de codage	1 150,00 F	Expandapet 24 K extension Ram	3 859,00 F	Rockwell AIM 65. Kit microprocesseur	3 351,00 F	Clavier 53 touches	980,00 F
Apple Soft. Carte Basic	1 470,00 F	Expandapet 32 K extension Ram	4 493,00 F	MEK 6800 D2. Kit microprocesseur	2 252,00 F	Kit de mod. IBM	7 197,00 F
Apple Intégrer	1 435,00 F	7114. Prom	635,00 F	Carte Basic Mek D2	1 820,00 F	Interface RS 232C/OKI 5200	995,00 F
Interface Centronics/Apple	1 470,00 F	7110A. Série Asyactone	1164,00 F	Vim	2 134,00 F	Album range-disquette	221,00 F
Pascal Apple II. Système de langage	3 381,00 F	7712 R. Série Syntonic	1 164,00 F	VAB II	1 584,00 F	Album range-disque	235,20 F
Jeu de raquettes Apple II	120,00 F	7811 A. Pascal Arth rap.	2 880,00 F	Carte 16 K Ram Pan Bus exo	2 990,00 F		
Générateur de caractères minuscules	980,00 F	7440 A. Times prog.	1 164,00 F	PE 14F. Effaceur d'eprom	757,00 F		
Mini floppy drive Apple 116 k + cont.	3 870,00 F	7720 A. Pia	1 023,00 F	Console Télévidéo 912. Stand. RS 232	6 290,00 F		
Mini floppy sans contrôleur	3 190,00 F	7490 A. GPIB-IEEE	2 116,00 F	Moniteur Corex. Vidéo	1 220,00 F		
PET 2001. Avec K7	5 818,00 F	7510. Proto 5000	170,50 F	Moniteur Vidéo Thomson	3 880,00 F		
PET 3008. Clavier pro sans K7	6 720,00 F	7590. Proto C.I.	170,50 F	Moniteur Vidéo SSV.			
PET 3016. CBM 16 k	8 170,00 F	7520. Extension	229,00 F	12 vert entrée compos.	1 950,00 F		
PET 3062. CBM 32 k	9 930,00 F	7470. Corv A/D	1 164,00 F	Centronics 779. Print 80 colonnes	8 730,00 F		
Computhink 400 K (2001) floppy	12 210,00 F	Transdata terminal 305.		Centronics 701. Print 132 colonnes	12 936,00 F		
Computing 800 K (3016-32) floppy	11 990,00 F	Terminal portable	16 290,00 F	OKI 5200 imprimante	5 821,00 F		

MATERIEL DE MESURE

VOC 20. Contrôleur	225,00 F	BK 820. Capacimètre	1 173,00 F	VOC AL 8. Alimentation	508,00 F	MOD 55 15 V. Galvanomètre	42,00 F
VOC 40. Contrôleur	255,00 F	HZ 55. Testeur de composants	212,00 F	VOC PS 1. Alimentation	159,00 F	MOD 55 30 V. Galvanomètre	42,00 F
Centrad 312. Contrôleur	217,00 F	HZ 64. Commutateur 4 canaux	2 110,00 F	VOC PS 2. Alimentation	205,00 F	MOD 55 20 V. Galvanomètre	42,00 F
Centrad 819. Contrôleur	346,00 F	VOC TRONIC. Voltmètre électronique	559,00 F	VOC PS 3. Alimentation	229,00 F	U 40. Galvanomètre	29,50 F
CDA 102. Contrôleur	350,00 F	2001. Générateur d' fonctions	1 423,00 F	VOC PS 4. Alimentation	176,00 F	U 65. Galvanomètre	38,40 F
CDA 770. Contrôleur	666,00 F	BF 791. Générateur BF	705,00 F	AL 783. Alimentation	254,00 F	HZ 20. Cordon BNC banane	67,20 F
CDA 771. Contrôleur	483,00 F	MINI VOC 3. Générateur BF	970,00 F	AL 784. Alimentation	189,00 F	HZ 31. Sonde 1/10	192,00 F
PDM 35. Multimètre	350,00 F	MINI VOC 5. Générateur BF	1 546,00 F	AL 745. Alimentation	384,00 F	HZ 35. Sonde 1/1	187,00 F
DM 235. Multimètre	690,00 F	Heter VOC 3. Générateur HF	765,00 F	Adaptateur pour DM 450 bloc alim.	58,00 F	Tester VOC 1.	35,00 F
DM 350. Multimètre	950,00 F	LAG 26. Générateur BF	926,00 F	Adaptateur PDM 35/PFM 20	61,00 F	FP-5. Sonde pour BK 520	218,00 F
DM 450. Multimètre	1 410,00 F	LSG 16. Générateur HF	934,00 F	Module alim. 5 V/3 A. Alimentation	90,00 F	D1010 avec sondes	3 540,00 F
BK 2815. Multimètre	1 417,00 F	AL 785	247,00 F	Module 12 V/1 A.	60,00 F	D1011 avec sondes	3 890,00 F
DIGI VOC 2. Multimètre	795,00 F	PFM 200. Fréquence	817,00 F	MOD 55 0,1 A. Galvanomètre	42,00 F	D1015 avec sondes	4 470,00 F
DIGI VOC 3. Multimètre	795,00 F	BK 1827. Fréquence	1 150,00 F	MOD 55 0,5 A. Galvanomètre	42,00 F	D1016 avec sondes	5 110,00 F
L 303. Multimètre	690,00 F	VOC AL 3. Alimentation	420,00 F	MOD 55 1 A. Galvanomètre	42,00 F	HM 307	1 590,00 F
Transistor Tester. Testeur de transistor	335,00 F	VOC AL 4. Alimentation	499,00 F	MOD 55 3 A. Galvanomètre	42,00 F	312	2 446,00 F
BK 510. Testeur de transistor	1 124,00 F	VOC AL 5. Alimentation	715,00 F	MOD 55 10 A. Galvanomètre	42,00 F	412	3 587,00 F
TE 748. Testeur de transistor	242,00 F	VOC AL 6. Alimentation	998,00 F	MOD 55 10 V. Galvanomètre	42,00 F	512	5 833,00 F
BK 520. Testeur de transistor	1 928,00 F	VOC AL 7. Alimentation	1 090,00 F	MOD 55 30 A. Galvanomètre	42,00 F	SC 110 Sinclair	1 950,00 F

LIBRAIRIE

Magnétoscopes à cassette	64,00 F	Récepteurs transis. et C.	48,00 F	Thyristors et triacs	75,00 F	Répertoire tr. effet champ	50,00 F	Technologie C.I.	36,00 F
Convertisseur AD/DA	60,00 F	Schémas amplis BF	39,00 F	Programmation des micro.	96,00 F	Répertoire transistors	74,00 F	Programmer en basic	50,00 F
Sécurités et alarmes	38,00 F	Filtres actifs	65,00 F	Du micropro. au micro-ordin.	118,00 F	Manuel circuits int. anal.	70,00 F	Découverte Apple II	50,00 F
Cours pratique d'électron.	100,00 F	Circuits de logique	100,00 F	Cours élémentaire d'électronique	45,00 F	Guide mondial micro I	96,00 F	Découverte du pet.	50,00 F
Signaux et circuits électroniques	74,50 F	Ampli opérationnel	66,50 F	Emploi rationnel transistors	57,00 F	Guide mondial micro II	80,00 F	Circuit JFET MOS CMOS	110,00 F
36 progr. pour ordinateur	85,00 F	Logique électro C.I. numérique	100,00 F	Emploi rationnel C.I.	85,00 F	Technique applic. transistors	50,00 F	Programmation manuel	41,10 F
Répert. mondial ampli op.	60,00 F	Equivalences transistors	50,00 F	L'électronique	40,00 F	Montages électro. simples	50,00 F	Hardware manuel	41,10 F
Radio - TV c'est très simple	33,00 F	Equivalences circuits intégrés	60,00 F	Transistors effet de champ	40,00 F	50 montages thyristors	42,00 F	User's guide	41,10 F
Le transistor c'est simple	32,00 F	L'oscilloscope au travail	45,00 F	100 montages transistors	40,00 F	Interface circuits data	48,00 F	Interface age	22,50 F
Cours fondat. logique électro.	80,00 F	Electro semi-conducteur	36,00 F	Micropro. en 15 leçons	29,00 F	TTL Data Book	110,00 F	Kilobaud	22,50 F
Basse fréquence	60,00 F	90 applic. opto-électronique	70,00 F	Guide mondial semi-conducteurs	55,00 F	Circuits Intégrés linéaires	96,00 F	Microsystèmes	15,00 F
Théorie pratique micro	70,00 F	Mémoires intégrés	85,00 F	Montages circuits intégr.	28,00 F	Cours d'électricité PR F	56,00 F		

SERVICE CORRESPONDANCE
VENTE AU MAGASIN :

DEMONSTRATION MICRO
VENTE AU MAGASIN :

PENTA 13
PENTA 16

10, bd Arago, 75013 PARIS. Tél. : 336.26.05
Métro : Gobelins

5, rue Maurice-Bourdette, 75016 PARIS. Tél. : 524.23.16
Bus 70/72. Arrêt Maison de l'ORTF. Métro : Charles Michels

Devenez celui que l'entreprise recherche.



Le choix d'une carrière nécessite un conseil individuel sérieux. Grâce à l'expérience acquise depuis de nombreuses années, les conseillers de l'Institut Privé Control Data sont qualifiés pour examiner votre cas personnel et pour vous orienter face à un marché du travail où les offres sont permanentes pour les vrais professionnels, même débutants.

Les Instituts Control Data

Depuis plus de 15 ans, dans le monde entier, les Instituts Control Data ont pour vocation de former des professionnels aux carrières de l'informatique. Cette formation, à titre privé, est une rare opportunité offerte par un grand constructeur, qui contribue ainsi d'une manière importante au développement continu de l'industrie informatique.

De très nombreux séminaires Control Data sont ouverts dans le monde chaque année.

Tous les Instituts Control Data fonctionnent sur le même modèle. C'est la preuve du succès de cette formule originale mais sûre.

Les relations industrielles

Control Data est en contact permanent avec les entreprises qui utilisent l'informatique ou

fabriquent et entretiennent des calculateurs.

Cette connaissance des marchés permet d'assurer une formation toujours adaptée aux besoins en spécialistes recherchés. Ainsi, en rendant nos élèves immédiatement opérationnels, ils obtiennent un taux de placement exceptionnel à Paris et en province.

La formation

Elle est intensive et de grande qualité. Nous obtenons ce résultat en privilégiant la pratique et la technique. Pas de superflu : tout ce qui est enseigné est directement utilisable. La diversité des produits et des matériels expérimentés (C.D.C. et I.B.M.) ouvre à nos élèves le plus large éventail d'employeurs.

Les métiers

Les deux formations principales offertes : la programmation et l'entretien des calculateurs, sont à la base de tous les métiers de l'informatique, car elles concernent les aspects fondamentaux qui permettent de maîtriser cette technique en profondeur.

Les techniciens

de la programmation

Ils connaissent les langages utilisés par les ordinateurs afin

d'exécuter une tâche donnée : paye, gestion d'un stock, etc. Seuls de nombreux travaux pratiques permettent d'acquérir le professionnalisme, c'est-à-dire la maîtrise de l'outil. Sur nos ordinateurs (C.D.C., I.B.M.) les élèves sont confrontés aux problèmes réels. Ils deviennent vite des professionnels. Formation en 19 semaines.

Les techniciens de maintenance

Ce sont eux qui mettent au point, entretiennent, dépannent l'ordinateur. Ils ont une responsabilité importante, compte tenu de la valeur du matériel qu'ils ont entre les mains. Le technicien de maintenance est le spécialiste sur lequel toute l'installation repose. Formation en 26 semaines.

Dans l'une ou l'autre spécialité, notre enseignement vous donnera une vraie formation qui vous ouvrira l'avenir que vous souhaitez.

Nous sommes à votre disposition pour vous faire bénéficier d'un conseil d'orientation, sans engagement de votre part. Pour cela, prenez rendez-vous en téléphonant au : 340.17.30 à M. Régnier

**INSTITUT PRIVE
CONTROL DATA**
19, rue Erard 75012 Paris
Téléphone : 340.17.30



**Un grand constructeur
d'ordinateurs
peut vous former**

Demande de documentation

R

Nom :

Adresse :

PERLOR - RADIO

DIRECTION L. PERICONE

SPÉCIALISTE DU KIT ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE D'ELECTRONIQUE

25, rue Hérold 75001 PARIS — Tél. 236.65.50 — C.C.P. PARIS 5050-96

Métro : Les Halles. Sentier - PARCOMÈTRES — Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h

« LES PUBLICATIONS PERLOR RADIO »



LES APPAREILS DE MESURE EN ELECTRONIQUE

Par L. PERICONE — 5^e édition

- Quels sont les appareils de mesure que l'on utilise en radio et en électronique ?
- Quand et pourquoi s'en sert-on ?
- Comment les monter soi-même ?
- Comment les utilise-t-on ?

POUR PRATIQUER DE L'AMATEURISME INTELLIGENT

Ce livre vous donnera la réponse à ces différentes questions. Il met la pratique des appareils de mesure à la portée de l'amateur électronicien. Il contient entre autres la réalisation pratique, avec schémas et plans de montages réels, de :

— contrôleurs — hétérodyne — transistormètres — lampemètre — volt-mètre électronique — signaux-tracers — pont de mesure — générateur BF — oscilloscope — mires — sonnettes — testeurs — traceur injecteur — vérificateurs pour zeners, triacs et thyristors — champmètre — tableau secteur — commutateur électronique — ondemètre

Avec de nombreux exemples d'utilisation pratique.

POUR NE PLUS ETRE DESARME DEVANT UN APPAREIL QUI NE MARCHE PAS...

Format 16 x 24 cm — 304 pages — 232 figures

Prix : 48 F — Par poste, en envoi assuré : 58 F



LE NOUVEAU CATALOGUE

PERLOR - RADIO

« PIÈCES DÉTACHÉES, COMPOSANTS, OUTILLAGE »
est disponible

Vous y trouverez :

- plus de 1300 références de matériel sélectionné.
- **TOUS LES COMPOSANTS** et pièces détachées d'électronique.
- Une rubrique outillage,
- tout le matériel pour la réalisation de circuits imprimés.
- tout le matériel pour **SYSTÈMES D'ALARME**,
- tous les composants et matériel pour **RADIOCOMMANDE**,
- 40 photographies d'illustration,
- un index alphabétique.

Tous ces articles sont classés par ordre alphabétique : de A (accumulateur) à V (visserie). L'index alphabétique permet de retrouver facilement un matériel précis. Une liste de prix accompagne le catalogue.

UNE DOCUMENTATION INDISPENSABLE A L'ELECTRONICIEN

Envoi par retour du courrier contre 9 F en timbres.

« LA LIBRAIRIE PERLOR RADIO »

Plus de 150 ouvrages d'Electronique sélectionnés en stock permanent. Toute la documentation pour l'amateur débutant ou l'électronicien chevronné. Envoi de notre catalogue « LIBRAIRIE » contre 7 F en timbres.

DE LA VULGARISATION A L'ELECTRONIQUE DE POINTE

« VENTE EN MAGASIN ET PAR CORRESPONDANCE »

En magasin, nos VENDEURS-TECHNICIENS vous fournissent le matériel que vous recherchez ainsi que tous renseignements techniques, conseils ou explications le concernant.

Par correspondance, notre stock important ainsi qu'un service « EXPÉDITIONS » efficace et organisé vous assure la livraison de votre commande dans les meilleures conditions. Préparation et emballage soignés. Expédition à LETTRE LUE contre montant joint à la commande.

PERLOR RADIO : SERVICE, ACCUEIL, COMPÉTENCE

« LES KITS PERLOR RADIO »

Nos KITS sont fournis absolument complets avec boîtier, alimentation, décollage, fils, visserie, soudure, etc. Ils sont accompagnés d'une notice très détaillée donnant toutes les indications de montage. Ces kits sont conçus et étudiés par nos soins. En conséquence, nous pouvons vous conseiller sérieusement pour le choix, assurer l'assistance technique pendant le montage et éventuellement le service après-vente. **Les kits PERLOR : le succès assuré.**



TRANSISTORMETRE TM9

Cet appareil permet :

— la vérification des diodes et de tous les transistors — la mesure du gain pour les transistors de faible et moyenne puissances. — Lecture sur vu-mètre. Présentation agréable en coffret pupitre. Réalisation très simple. Fourni en « kit » absolument complet, y compris coffret percé et sérigraphié.

Le kit complet 120 F — Franco 135 F
Accessoirement : 3 mini-grip-fils 21 F

AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE AT. 10

Cet appareil permet de recevoir et d'entendre une conversation téléphonique sur haut-parleur. Il trouve son emploi en relations familiales et commerciales (audition collective, attente d'un correspondant, prise de notes écrites...). Présentation agréable en coffret plastique. Montage facile sur circuit imprimé fourni prêt à l'emploi grâce à l'utilisation d'un circuit intégré. L'AT.10 utilise soit un capteur plat (pour téléphone gris, dernier modèle agréé P. et T.) soit un capteur à ventouse (modèles antérieurs). Préciser le capteur désiré à la commande.



Complet en pièces détachées ... 135 F — Franco 150 F

INTERRUPTEUR-GRADATEUR IGS



C'est un gradateur de lumière commandé par touche sensible. Le contact du doigt sur la touche permet de commander la mise en marche, l'arrêt et le réglage de l'intensité lumineuse. Pour source

lumineuse de 60 à 500 W, 220 V. Montage à circuit intégré et triac (antiparasité). Possibilité de commande par plusieurs autres touches indépendantes. En coffret plastique (12 x 7 x 4 cm).

Le kit complet : 135 F franco : 150 F
Touche supp. : 18 F fil de liais. : 1,10 F le m.

SYNCHRONISEUR DE DIAPOSITIVES CD.5



Cet appareil permet le passage automatique de diapositives à partir de tops préalablement enregistrés sur un magnétophone. Ce magnétophone fournit également le commentaire parlé ou musical. On aboutit ainsi à l'automatisation complète d'une séance de projection. Fonctionne sur magnétophone mono ou stéréo et sur projecteur muni d'une prise magnétophone. Le CD.5 permet les deux opérations de topage et de décodage. Alimentation par piles fournies. En coffret plastique (15 x 8 x 5 cm).

Le kit complet : 160 F franco : 175 F

D'AUTRES KITS COMPLETS

- **POUR LA VOITURE :**
Cadenceur d'essui-glaces
3 vitesses EGG 93 F fco 103 F
Alimentation AV12.
Sortie 5 à 11 V 57 F fco 67 F
- **DIVERS**
Générateur de hte tens. GH 5 215 F fco 235 F
Métronome sonore 135 F fco 150 F
Surveilleur de locaux SL80 171 F fco 186 F
Mini-émetteur EFM 70 46,50 F fco 57 F
Synchro-flash SF3 68 F fco 78 F
Déflecteur de métaux DM6T 162 F fco 177 F
Déflecteur d'approche et de contact DAS4 186 F fco 201 F
Rheostat électronique
600 W RH 22 94 F fco 109 F
Variateur de lumière VL 141 88 F fco 103 F

ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉS

Le nouveau catalogue 1980 « KITS PERLOR RADIO » est disponible. Plus de 100 KITS ou dispositifs. Envoi par retour contre 6 F en timbres.

« LES APPAREILS DE MESURE »

APPAREILS DE MARQUE :

- Contrôleurs :
CENTRAD et PANTEC
- Oscilloscopes HAMEG :
HAMEG 307/3, 1 x 10 MHz 1 600 F
HAMEG 312/8, 2 x 20 MHz 2 450 F
Grip-dip « DIP VOC » 705 F
- Fréquences numériques :
MAX 50 : 100 Hz à 50 MHz 845 F
MAX 550 : 1000 Hz à 550 MHz 1 250 F
MAX 100 : 20 Hz à 100 MHz 1 070 F

LAMPOMETRE UNIVERSEL LP.10

Ce lampemètre est dit « Universel » parce qu'il permet la vérification complète de TOUTES les lampes. On établit soi-même la combinaison pour chaque type de lampe. Présenté en 2 coffrets métalliques de 27 x 20 x 13 cm. Fournis prêts à l'emploi.



Le KIT complet 850 F Franco 920 F
En ordre de m. 1050 F Franco 1120 F

« LES CATALOGUES PERLOR RADIO »

Pour votre documentation, nous vous proposons :

- NOTRE BROCHURE B 225. Elle contient :
 - code des couleurs applicable aux résistances et condensateurs,
 - brochage, boîtier de près de 700 types de transistors, diodes, thyristors, triacs, diacs, sélectionnés parmi les types les plus couramment utilisés.Envoi par retour contre 12 F franco en timbres, chèque ou mandat.
- NOTRE DOCUMENTATION GÉNÉRALE qui regroupe nos différents catalogues (pièces détachées, kits, radiocommande, appareils de mesure, librairie, etc.). Envoi contre 20 F franco en timbres, chèque ou mandat.

+SOUDURE + 60%		FER A SOUDER	COSSES - VIS
30 gr. 15/10e	6,20 F	FER A SOUDER - SEM.	Picots pour circuit imprimé
100 gr. 15/10e	15,00 F	Livré avec panne cuivre et prise de terre	le cent
500 gr. 15/10e ou 10/10e	88,00 F	30 W - 220 V	Raccord pour picots ci-dessus
500 gr. 8/10e	72,00 F	40 W - 220 V	le cent
+Tresse à Dessouder +		60 W - 220 V	Cosses à souder Ø 5 mm - 3 branches
Le rouleau	8,60 F	Panne droite 30 W	le cent
Bombe pour Nettoyer les Contacts		Panne coudée 30 W	Cosses à souder Ø 6 mm
Type Mini	19,35 F	Panne droite 40 W	le cent
Type Standard	27,70 F	Repos fer	Cosses à souder Ø 4 mm
Etamage à froid 1/2 l	39,60 F	Nouvelle Série Eurosem	le cent
Graisse silicone seringue 20 gr.	18,00 F	22 W	Canon isolant fibre Ø 3
Vernis sans silicone 600 cc	26,20 F	32 W	25 pièces
Vernis spécial THT 600 cc	39,15 F	42 W	Canon isolant fibre Ø 4
MATERIEL POUR REALISATION DES CIRCUITS IMPRIMES		42 W	25 pièces
Epoxy 16/10 ^e cuivré 35 µ		JBC - Livré avec panne longue durée et prise de terre	Vis laiton 3 x 10 - le cent
75 x 100	1 face 2 faces	Crayon 15 W - 220 V	Ecrans Ø 3 mm - le cent
100 x 150	9,00 11,00	30 W - 220 V long D	Vis laiton 4 x 10 - le cent
150 x 200	14,00 21,00	40 W - 220 V	Vis laiton 4 x 15 - le cent
200 x 300	28,00 42,00	Rapide instant	Vis laiton 4 x 20 - le cent
Epoxy 16/10 ^e photosensible		38 W Senior	Ecrans Ø 4 mm - le cent
75 x 100	1 face 2 faces	Support Univ.	
100 x 150	9,30 14,00	30W - 220V instantané	
150 x 200	17,50 24,00	40W Accu - rechargeable	
200 x 300	34,10 48,00	soit 220V	
Résine photosensible en atomiseur pour reprographier en positif			
Type mini 75 cm ³	28,20 F		
Type maxi 200 cm ³	50,30 F		
Révélateur pour résine photosensible			
Pour 1/2 L	3,50 F		
Gomme détergente et abrasive	9,50 F		
Stylo marqueur			
Tracage direct sur cuivre	19,00 F		
9 x 12	2,50 F		
13 x 18	5,00 F		
18 x 24	8,60 F		
Film autopositif pour contact			
240 x 320	18,00 F		
Révélateur et fixateur pour film (pour 10 feuilles)	20,00 F		
Pastilles transfert 1/6, 2/5, 3/4 et circuit intégré	2,50 F		
Planche Mecanorma	9,00 F		
Ruban 0,5/0,8/1/1,6/2/2,5	12,00 F		
Lampe pour insoler film et résine	35,00 F		
Perchlorure sachet pour 1 L	12,00 F		
PERCEUSES ET COFFRETS		FUSIBLES VERRE	RELAI
Très grande vitesse : 15.000 t/mn.		Verre 5 x 20 rapide	Relay 5V 2 contacts T boîtier
Modèle PR C1 - Alimentation 9 à 14V livrée avec 3 mandrins	65,00 F	Verre 5 x 20 temporel	DIL
Modèle professionnel - 16.500 t/mn. équipé d'un roulement à bille. Alimentation 14 à 18V. Capacité de mandrin : 0,3 à 3,5 mm boîtier métal livré avec 4 mandrins et la clé.		Verre 6 x 32 rapide	Relay 12V 2 contacts T boîtier
Modèle PR C2	154,00 F		DIL
Support pour PR C1	45,00 F		Miniature 12V 2 contacts RT
Support Acier - Guidage par 4 paliers bronze pour PR C2	155,00 F		Européen 5V-12V-24V 2 contacts RT
Flexible pour perçage direct sur montage	44,00 F		Européen 5V-12V-24V 4 contacts RT
Alimentation pour PR C1	73,00 F		Supports relais européen
+FORETS +			
Haute vitesse, special epoxy Ø 6,6/8,8/11,2/15,2 mm			
Pièce	3,80 F		
ACCUS RECHARGEABLES CADMIUM-NICKEL		CONNECTEURS	COFFRETS TEK0
+ITT +		+ DIN +	+ SERIE ACIER
180mA 1,2V Ø 10,5	11,50 F	Socle HP châssis	Capot orange laqué au four L x l x h
Par 4 pièces	10,50 F	Socle HP châssis coup, en inv.	BC1 = 60 x 118 x 89
500mA 1,2V Ø 14,5	12,00 F	Fiche HP mâle ou femelle	BC2 = 124 x 118 x 89
Par 4 pièces	10,50 F	Embase non blindée 5 pôles 45°	BC3 = 164 x 118 x 89
1800mA 1,2V Ø 26	31,50 F	Embase blindée 5 pôles 45°	BC4 = 222 x 118 x 89
Par 4 pièces	28,50 F	Embase blindée 5 pôles 60°	CH1 = 60 x 118 x 49
4000mA 1,2V Ø 33	55,00 F	Embase blindée 5 pôles 90°	CH2 = 124 x 118 x 49
Par 4 pièces	48,00 F	Fiche Protoguard femelle blindée	CH3 = 164 x 118 x 49
Chargeur pour 4 batteries 80mA	80,00 F	5 pôles 45°	CH4 = 222 x 118 x 49
Chargeur pour 4 batteries 500mA	65,00 F	5 pôles 60°	
Chargeur universel	123,00 F	6 pôles 60°	

LES KITS CHEZ COMPOKIT

Uniquement des KITS de qualité - faciles à monter et passionnants...

MODELES JOSTY-KIT

* Série JK - hobby - chaque kit est fourni dans son boîtier.

JK01 Ampli BF 2,5 W	67,00 F
JK02 Ampli micro	69,00 F
JK03 Géné BF sinus. 20Hz-20KHz	121,50 F
JK04 Tuner FM avec C.A.F.	112,00 F
JK05 Récepteur 27 MHz	129,00 F
JK06 Emetteur 27 MHz	110,00 F
JK07 Décodeur de Fréquences (pour télécommande par ex.)	178,00 F
JK08 Interrupteur crépusculaire (par cellule photo-électrique)	72,00 F
JK09 Alarme sonore	64,00 F
JK10 Timer réglable de 2 à 60 sec.	85,50 F
JK11 Sirène type Mc-Cloud	98,00 F
JK12 Ampli d'antenne et mesure puissance 27 MHz	162,00 F
JK13 Générateur HF	108,00 F

SÉRIE JOSTY

HF61 Récepteur PO-GO	72,00 F
HF65 Emetteur FM	41,00 F
HF310 Récepteur FM	183,00 F
HF325 Tuner FM grande sensibilité	307,50 F
HF330 Décodeur stéréo pour HF310 ou HF325	105,00 F
M1310 Vu-mètre stéréo et indicateur FM (pour HF310 et 325)	72,00 F
M1360 Générateur signaux carrés de 500 à 3000 Hz	24,00 F
HF305 Préampli d'antenne VHF/UHF gain 20 dB	97,00 F

KIT OPFERMANN

OPFERMANN
FRANCE

Système d'alarme à ultra son : émetteur B116 récepteur B17	80,00 F 127,00 F
B103 Détecteur d'incendie et de gaz	184,00 F

SYSTÈME D'ALARME UNIVERSEL A INFRAROUGE DE CONCEPTION MODULAIRE

Les fenêtres sont surveillées à l'aide d'un faisceau invisible, les portes peuvent être surveillées à l'aide de relais magnétiques.

B153 Emetteur infrarouge	80,00 F
B154 Récepteur infrarouge	105,25 F
B155 Analyseur pour récepteur infrarouge	55,90 F
B156 Commande d'alarme (contrôle de 11 points)	55,90 F
B157 Temporisateur d'alarme	75,40 F
B158 Serrure de porte à 10 touches	155,80 F
B159 Relais et analyseur magnétique	85,85 F
B32 Compteur Geiger-Müller	570,00 F
B52 Carillon électronique surprise	117,80 F
B53 Dé électronique	56,00 F
B122 Sirène de police américaine	80,40 F
B42 Lesley électronique	155,70 F

Kit IMD

KN6 Détecteur photo électrique	86,00 F
KN9 Convertisseur de fréquence AM/VHF	35,00 F
KN10 Convertisseur de fréquence FM/VHF	37,00 F
KN20 Convertisseur 27 MHz	53,90 F
KN23 Horloge numérique	135,00 F
KN24 Indicateur de niveau de crête à LED	136,00 F
KN26 Carillon de porte 2 tons	63,00 F
KN30 Modulateur 3 voies à micro	125,00 F
KN33 Stroboscope	115,00 F
KN35 Gradateur de lumière	35,00 F
KN40 Sirène de puissance	88,00 F

MODELES AMTRON

UK108 Micro émetteur FM	118,00 F
UK220 Générateur de signaux	56,50 F
UK355 Émetteur FM 60-140MHz longue portée	175,00 F
UK707 Temporisateur essuis glace	115,00 F
UK780 Détecteur de métaux	190,00 F
UK821 Horloge digitale avec réveil	240,00 F
UK875 Allumage électronique	206,00 F
UK873 Passe vue auto pour project. diapos	182,00 F
Toute la série UK est livrée avec boîtier	
KS140 Indicateur de sortie à 14 LED	140,00 F
KS230 Amplificateur stéréo 2 x 15 W	232,00 F
KS262 Lumières séquentielles à 10 voies	264,00 F
KS290 Égalisateur à 4 voies	110,00 F
KS300 Carillon big ben	120,00 F
KS340 Modulateur TV VHF	81,00 F
KJ370 Sirène électronique bitorale	63,00 F
KS360 Indicateur clignotant sonore pour 2 roues	59,40 F
KS210 Millivoltmètre à cristaux liquides	400,00 F

MODELES ASSO

ASSO

2012 Stroboscope 50 joules	140,00 F
2013 Stroboscope 300 joules	280,00 F
2022 Pré-ampli universel stéréo à 3 entrées : platine magnétique (RIAA) tuner magnéto Baxandall incorporé	
Livré avec commutateur et 8 potentiomètres	220,00 F
2025 Etage de sortie 7 W mono	90,00 F
2026 Sirène américaine 10/12 W	110,00 F
2030 Touche-control secteur à gradateur incorporé de 1200 W	130,00 F
2032 Alimentation stabilisée, régulée, continue 1 à 24 V réglable 1 A livrée avec transfo	155,00 F
2033 Alimentation stabilisée, régulée continue 5V 1A pour circuit TTL avec transfo	150,00 F
2037 Gradateur de lumière 1200 W avec self	75,00 F
2041 Antivol pour auto, détection sur contacts portière et sortie sur relais	125,00 F
2042 Antivol électronique pour appartement détection par ILS, sortie sur relais avec transfo	225,00 F

KEJ 01 Jeu de LOTO alimentation 4,5 V à 5,5 V	139,00 F
KED 04 Carillon de porte à 12 airs à micro-processeur Puissance 1,5 W - alimentation 9 V	150,00 F
KEL 02 Modulateur 5 voies avec coffret déclenchement par modulation HP	145,00 F
KEL 03 Préamplificateur déclenchement par micro incorporé, se branche sur n'importe quel modulateur à déclen- chement par modulation HP	89,00 F
KEL 06 Chanellard 4 canaux, 600 W par canal	130,00 F
KEL 08 Modulateur 3 voies-voie inverse modulation par HP	129,00 F

SPHERE - Haut parleur supplémentaire 10W - 8 Ω - Excellente présentation 38,00 F - Par 2 33,50 F

HAUT PARLEURS SIAFE

Pour réaliser vous-même des enceintes Hi-Fi de Haute-Qualité

Référence	Diamètre en mm	Bande passante en Hz	Freq. réson- nante en Hz	Puissance nominale en W	Prix
MEDIUMS					
19 TSP	217x230	35-5000	30	80-120	576 F
17 MSP	180	45-12000	45	60-80	325 F
13 MSP	172x146	50-6000	50	60-80	322 F
12 MC (clos)	209x138	500-6000	180	70	198 F
10 MC (clos)	130	500-6000	210	30	126 F
TWEETERS					
TW2 (logiv)	140	1,5-20 K	500	120 (à 5000 Hz)	238 F
TW21 (dôme)	119	2-20 K	1K	80 (à 5000 Hz)	191 F
TW21 (dôme)	110	2-25 K	1K	80 (à 5000 Hz)	124 F
TW25 (dôme)	110	2-22 K	1,5K	50 (à 5000 Hz)	67 F
TW2	97	2-22 K	1,1K	50 (à 5000 Hz)	55 F
TW55	82x82	5-22 K	1,5K	35 (à 5000 Hz)	31 F
6TW 85	85x85	6-20 K	2K	25 (à 5000 Hz)	27 F
FILTRÉS					
Référence	Freq. de coupure en Hz	Atténuation	Puissance en W	condensateur	Prix
F 1000	150-2000	12 dB par octave	150	—	470 F
F 600	500-6000	12 dB par octave	100	—	450 F
F 400	600-6000	12 dB par octave	80	—	212 F
F 30	600-6000	12 dB par octave	30	Non polarisé	120 F
F 240	2500	6 dB par octave	40	Non polarisé	90 F

Référence	Diamètre en mm	Bande passante en Hz	Freq. réson- nante en Hz	Puissance nominale en W	Prix
BOOMERS ET LARGE BANDE					
31 TE	330	23-5000	30	80/120	619 F
31 SPCT	310	18-1500	18	60/80	569 F
26 SPSCF	260	28-5000	26	60/80	465 F
25 SPCM	244	22-12000	26	40/45	248 F
25 SPSCG	244	28-5000	30	30/35	187 F
205 SPFC3	204	20-5000	22	30/35	166 F
21 CPR3	212	40-18000	40	30/40	220 F
21 CPB3 bicône	212	40-18000	40	25/30	112 F
21 CPB3	212	40-12000	40	25/30	100 F
21 CP	212	40-12000	40	15/20	57 F
17 CP	167	45-15000	45	10/15	47 F
12 CP	126	50-15000	50	10/12	41 F
PASSIFS					
SP 31	310	16-120	15	—	227 F
SP 25	244	20-120	18	—	91 F
P 21	212	40-120	25	—	41 F
Event pour constituer une enceinte Bass Reflex : diamètre 7 cm - Longueur 30 cm					
					5,00 F



B.H. ELECTRONIQUE BAGNEUX Tél. 664.21.59

LOISITEK
PARIS 14^e
Tél. 327.77.21



TRANSISTORS	183	2.50	16	28.50	802	45.10	3416	3.00	HY 5 préampli	575.00 F		
AC	184	2.50	62	28.50	804	45.10	3417	4.50	HY 30 15 W	190.00 F		
	190	3.90	71	10.00	900	18.70	3440	12.80	HY 50 25 W	189.00 F		
106	185	2.00	80Y	10.00	901	19.50	3442	28.00	HY 120 60 W	335.00 F		
107	13.00	204	3.40	10	12.50	1000	16.90	3452 FET	19.50	HY 200 100 W	510.00 F	
125	6.90	205	3.50	11	12.50	1001	17.50	3514	24.70	HY 400 240 W	560.00 F	
126	4.00	206	3.60	20	14.00	2955	12.90	3633	10.50	STK 441 2 x 20 W	116.00 F	
127	4.00	207	2.00	24	19.50	3000	18.00	3703	3.50	STK 70 70 W	286.00 F	
128	4.00	209	2.20	28 C	24.50	3001	21.00	3704	3.50	STK 435	75.90 F	
128 K	5.20	212	3.50	61	19.00	4502	50.00	3706	3.50	Antennes télescopiques :		
132	4.00	236	3.00	94	33.50	MJE	205	18.00	3732	27.40	sans rotule	
138	4.00	237	3.00	96	48.80	205	18.00	3738	21.30	avec rotule		
141 K	4.50	239	3.00	99	13.40	1300	18.50	3772	33.00	GPI parapluie		
142 K	4.50	239	3.00	BF	11	1819	15.00	3773	43.00	PRO 27 J		
152	4.50	250	2.50	111	6.00	2955	15.00	3819 FET	3.70	SB 27 Mobile Tos		
153	4.70	251	2.60	115	6.00	3055	14.00	3823 FET	14.40	MB 30 magnétique		
160	6.50	253	2.70	121	5.90	MM	220	2.00	3866 FET	12.30	BS 25 P mobile Tos	
179 K	6.90	301	5.50	125	5.90	3007	35.00	200	6.50	RTS 27 L mobile		
180 K	5.00	302	5.50	167	5.90	1613	9.70	3906	6.50	AMPLI D'ANTENNE TV + FM		
181 K	6.00	303	6.50	166	13.40	4007	29.00	3933 UJT	9.50	+ alimentation secteur 12 dB		
182 K	4.50	307	2.00	167	4.00	MPF	245 C	3.00	4121	8.00	Petit module	
183	5.50	308	2.10	173	4.20	102	6.80	3980	45.00	Ant. inter-TV multi-vide		
184	5.80	309	2.20	177	5.00	112	8.90	4036	5.00	ATEX 30 dB		
185	6.50	317	2.50	172	5.00	112	8.90	4037	7.00	BOITE D'ESSAI Pas 2.54 :		
187 K	4.00	318	2.50	178	5.70	112	8.90	4037	7.00	Petit module		
188 K	4.00	319	2.50	180	6.90	3007	35.00	4125	8.50	G.M. Proto-board		
188/187 K	11.80	320	5.00	181	6.90	MPS	4128	182.50	10.70	BOITES PLASTIQUES :		
194 K	6.50	321	3.00	182	5.80	106	4.00	4221	10.70	BIM 02 (100 x 25 x 50)		
		322	3.00	182	5.80	106	4.00	4221	10.70	BIM 03 (112 x 31 x 62)		
131	35.80	328	2.50	184	4.00	918	4.20	4302	9.50	BIM 04 (120 x 40 x 65)		
133	28.80	337	3.90	186	4.00	6520	4.20	4347	9.70	BIM 05 (150 x 50 x 80)		
136	59.50	338	3.90	194	3.00	6535	4.00	4392	9.70	par boîte de 10		
112 SFT	33.50	407	2.10	195	3.00	6540	3.00	4418	8.90	P1 (80 x 50 x 30)		
139	12.00	409	2.20	196	3.00	6540	3.00	4418	8.90	P2 (105 x 65 x 40)		
143	10.00	413	2.90	198	4.00	6551	3.50	4471	10.20	P3 (155 x 90 x 50)		
149	11.00	414	2.60	199	4.00	6551	3.50	4471	10.20	P4 (210 x 125 x 70)		
161	7.00	415	2.70	214	6.00	112	8.90	4037	7.00	362 (160 x 95 x 60)		
162	6.00	418	2.00	225	3.20	20	3.00	5086	5.00	363 (215 x 130 x 75)		
262	10.00	419	2.10	233	3.20	42	7.50	5087	5.00	364 (320 x 170 x 85)		
ADZ	12.00	420	2.00	245 B	6.90	55	3.70	5172	7.80	BOITERS METALLIQUES :		
		429	6.80	245 C	6.90	55	3.70	5172	7.80	1 A (37 x 72 x 28)		
		430	7.20	248	7.10	56	3.70	5239	39.20	2 A (57 x 72 x 28)		
AF	102	19.80	58	4.00	65	21.50	371	3.50	3.1 (102 x 72 x 28)	12.50 F		
106	14.00	558	2.80	254	3.00	MPSL	4547 FET	8.50	4A (140 x 72 x 28)	14.50 F		
109	10.00			257	3.00	31	3.30	5459 FET	8.50	1 B (37 x 72 x 44)	9.50 F	
116	11.00	BCY	258	4.20	51	3.30	5486	8.50	2 B (57 x 72 x 44)	19.50 F		
117	16.00	34	5.50	559	4.50	MPWJ	5494	13.20	3 B (102 x 72 x 44)	14.00 F		
124	4.90	BCZ	292	9.50	01	5.50	5690	45.50	4B (140 x 72 x 44)	28.00 F		
124	4.90	12	9.80	306	9.50	05	5.50	5777 PHOTO	5.80	BC 1 (60 x 120 x 90)	75.90 F	
126	4.90	12	9.80	306	9.50	05	5.50	5777 PHOTO	5.80	BC 3 (160 x 120 x 90)	48.00 F	
127	7.00	BSW	323	6.80	55	5.50	6027	5.80	BC 4 (200 x 120 x 90)	40.00 F		
128	7.00	22	6.50	329	6.80	55	5.50	6076	6.50	CH 1 (60 x 120 x 55)	18.00 F	
172	8.00			461	8.50	56	7.80	6173 J/MA	12.50	CH 2 (162 x 120 x 55)	27.00 F	
179	17.50	BCW	459	8.40	MRO	6022	12.50		15.00	CH 3 (162 x 120 x 55)	28.00 F	
180	22.60	57 B	8.50	495	3.40	3055	25.70	2 SC		CH 4 (222 x 120 x 55)	28.00 F	
201	22.60	90	3.50							(Distributeur boîtiers RETEX et G.I. SINCLAIR)		
201	20.00	96 B	2.50							BOMBES CONTACT K.F. :		
202	7.00									F2 spécial contact maxi 600 cc	48.00 F	
239 S	8.00	BCY	2361	6.90	31	126	18.00			Stand. 220 cc	29.00 F	
279	14.50	58	4.00	65	21.50	371	3.50			Electroluge 100 isolant	32.50 F	
280	14.50	89	14.50	90	11.00	PT	180.00	10 T	7.90	spécial T.H.T. Se. 170/200 cc		
AL	13.50	80	13.50	83	8.30	2N	185 T	45.00	4.00	C.I. 540/600 CC	53.00 F	
103	13.50	106	12.50	13	8.30	2N	185 T	45.00	4.00	R.P.S. Positive	53.00 F	
113	14.50	107	14.50	13	8.30	2N	185 T	45.00	4.00	atomateur + réfil. 170/200 CC	53.00 F	
ASY	115	10.80	87X	338	15.90	2	45.00			Tress ront. bresse à dessouder	13.00 F	
27	8.80	129	9.50	50	6.10	697	4.50	40601	8.70	Reconst. Conduite. le tube	29.00 F	
28	8.80	135	4.50	51	8.90	706	3.50	STF	8.90	Colle cyanolite 2.5 gr	15.00 F	
29	8.80	136	4.60	52	8.90	708	3.00	STF	8.90	BOUTONS POUR POTENTIOMETRES : 6 mm		
80	8.80	137	5.50	89	13.50	914	3.00	318	9.90	JK 01 Ampli BF 2.5 W	67.00 F	
ASZ	15	19.00	139	5.90	BFY	710	3.00	318	9.90	JK 02 Ampli micro	69.00 F	
15	18.50	140	6.00	50	6.80	918	4.20	319	9.90	JK 03 Géné. BF sinus	4.50 F	
17	18.50	142	12.00	51	6.80	930	4.20	7001	56.50	20 Hz-20 KHz	121.50 F	
18	15.00	145	16.50	90	15.70	1143	14.50	306	9.90	JK 04 Tuner FM avec CAF	12.00 F	
AU	166	878	9.80	BLY	21	125.00	1308	9.70	352	JK 05 Récepteur 27 Mhz	129.00 F	
102	19.80	201	10.50	21	125.00	1308	9.70	352	9.80	JK 06 Emetteur 27 Mhz	110.00 F	
103	18.50	202	11.50	39	125.00	1420	5.60	353	9.80	JK 07 Décodeur de fréquences	178.00 F	
107	24.50	203	11.50	47 A	89.50	1565	5.20	358	9.80	JK 08 Interrupteur crépusculaire	72.00 F	
108	24.50	228	6.00	48 A	89.50	1592	5.20	358	9.80	JK 09 Alarme sonore	64.00 F	
110	21.00	229	6.00	BSW	22	4.10	1711	3.50	SS	JK 10 Timer (réglable de 2 à 60 secondes)	85.00 F	
112	26.20	230	6.00	BSW	22	4.10	1711	3.50	SS	JK 11		
113	24.50	231	6.00	BSX	1889	4.00	2291 C	10.00		Cellules solaires :		
AY	235	8.00	12	5.30	1890	4.00	TIP	31	6.00	Cellule petit croissant		
102	15.00	236	8.00	29	5.30	1893	4.00	TIP	31	2 cm ² 0.45 V		
104	15.00	237	8.00	44	5.30	1894	4.00	TIP	31	G.M. 500 mA 0.45 V		
BB	241	9.80	BU	2218	3.50	35	66.50	15.80		CONDENSAT. TANTALES GOUTTES 20 OU 35 V		
113	35.00	242	10.80	104	23.50	2219	3.50	665	72.00	0.1-0.15-0.22-0.33-0.68 uF		
BC	262	11.00	108	28.00	2221	3.70	35	25.00	1.80 F	0.1-2 uF -1.5 uF		
107	263	2.10	268	11.50	112	24.50	2222	3.70	2.50 F	0.1-2 uF -1.5 uF		
109	2.20	267	18.50	124	24.50	2369	3.50	42	10.50	22 uF 33 uF -15 uF		
113	2.30	285	9.50	126	28.00	2570	6.90	95H	100 uF	47 uF -68 uF		
116	5.00</											



B.H. ELECTRONIQUE

164, av. Aristide Briand 39, rue Ducouédic, 75014 Paris
92220 BAGNEUX - Tél. 664.21.59 327.77.21 - M^{re} Mouton Duvernet
(sur N 20) M^{re} Pont-Royal Bagneux Tél. 327.77.21 - M^{re} Mouton Duvernet
COMPOSANTS ELECTRONIQUES - LIBRE SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES
DEPOSITAIRE SESCO-TEXAS-EXAR-MOTOROLA-SGS-RTC-RCA-ITT
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
VENTE SUR PLACE ET PAR CORRESPONDANCE



EXTRAITS DES KITS ELECTRONIQUES

Ampli C.I. 5 watts eff. 9 à 24 V	68,50
Chambre de réverbération avec RE 21	149,00
Ampli B.F. 16 W eff. (12 à 24 V 200 mV/47 K)	79,00
Ampli 30 W. (15 à 50 V — 500 mV/47 K)	109,00
Ampli 82 W eff. (± 30 V) + radiateur	225,00
Ampli 2 x 15 W. eff. entrée FET	139,00
Ampli 2 x 35 W. eff. entrée FET	189,00
Ampli téléphonique avec son capteur	64,00
Booster 20 W pour auto-radio (bateau + voiture)	98,00
Module deux préampli RIAA	99,00
Module deux préampli linéaire	99,00
Correcteur de tonalité universel 12 à 24 V	59,00
Correcteur Baxandall Stéréo - Entrée FET ± 20 dB	89,00
Préampli correcteur 24 V	98,00
Ampli antenne T.V. (20 dB 12 V)	98,00
Préampli antenne FM + AM (jusqu'à 250 MHz)	25,00
Récepteur F.M. Varicap 9 à 12 V	58,50
Récepteur VHF + son ampli 2 W 60 MHz + HP	149,00
Module Tuner FM FET à Varicap professionnel	225,00
Émetteur F.M. 9 à 24 V + micro	79,00
Décodeur F.M. Stéréo à LED	98,00
Adaptateur micro universel pour Mod + Allim. secour	78,00
Modulateur 1 V à micro incorporé 1500 W	98,00
Modulateur 1 V + IN à micro incorp. 3 000 W	120,00
Modulateur 2 V à micro incorporé 3000 W	110,00
Modulateur 2 V + IN à micro incorp. 4500 W	150,00
Modulateur 3 V à micro incorporé 4500 W	140,00
Modulateur 3 V + IN à micro incorp. 6 000 W	199,00
Mod. Psychédélique séquent. + chenil. 4 voies	220,00
Modulateur BHE 1 Voie 1500 W	58,00
Modulateur BHE 1 voie + IN 3000 W	78,00
Modulateur BHE 2 voies 3000 W	85,00
Modulateur BHE 2 voies + IN 4500 W	135,00
Modulateur BHE 3 voies + IN 6000 W	178,00

Stroboscope 60 joules 1 Hz à 50 Hz réglable	129,00
Stroboscope 300 joules 0,1 à 50 Hz secteur 220 V	195,00
Claplight Kit d'interrupteur Sonor	115,00
Gradateur à touch-control 220 V (1300 W)	115,00
Gradateur de lumière 220 V (1300 W)	39,00
Variateur de vitesse 220 V (1300 W)	49,00
Chenillard 10 voies (direct sur secteur)	220,00
Clignoteur 2 voies (2 fois 1500 W)	69,00
Allumage électronique pour voiture	160,00
Temporisateur pour essuie-glace	59,00
Compte-tours à 16 LED universel (Dia. 83 mm)	149,00
Antivol alarme pour voiture 6 ou 12 V	98,00
Alarme d'appartement 12 V	139,00
Alarme universelle temporisée 12 V	120,00
Kit anti-moustiques	59,50
Horloge avec 4 DG12 (avec réveil + transto)	299,00
Capacimètre 4 gammes de 1 à 100 000 pF/4,5 V	98,00
Alimentation disjonctable 1 à 30 V/5A/2 mV	149,00
Alimentation pour ampli 82 W	110,00
Ping-pong électronique (4 jeux + son)	179,00
Modulateur pour jeux TV	39,50
Relais temporisé (allim. 6 à 12 V)	79,00
Sirène de police 110 dB à 1 m — 6 à 12 V (sans HP)	78,00
Sirène police américaine (12 V) max. 15 V sans H.P.	59,50

	Chimiques	25 V	50/63 V
de 1 µF à 10 µF	1,80	2,00	
de 15 µF à 100 µF	2,50	3,00	
de 150 µF à 470 µF	3,50	4,50	
1000 µF	4,50	8,50	
2200 µF	7,50	12,50	
3300 µF	10,50	14,50	
4700 µF	15,00	19,50	

Condensateurs cérami-	EL/PL 504	30,30
ques, de 1 pF à	EL/PL 509	67,50
0,1 µF	EL/PL 519	69,50
Mylar de 1 µF à	EY/Py88	16,50
0,1 µF	EZ 80	15,10
0,12 µF	EZ 81	16,30
0,47 µF	GAL 5	15,00
de 0,68 µF à	TV 6,5	11,50
1 µF	TV 18	11,50
1 µF à 2,2 µF	Tripleur	99,00
	BY 176 BY147	10,00
	GA 5005	33,50
	BT 112	33,50
	BT 113	33,50
	BT 119	32,00
	BT 120	32,00
	Tos mètre	
	Watt-mètre	
	Alim 12 V — 3 ou 4A	
	Préampli par micro en kit	
Résistances 1/2 W de		
1 Ω à 2,2 MΩ à l'unité		
0,25 F les 10 de même		
valeur 2,00 F		

Matériel pour O.M.		
Quartz 27 MHz		
Antenne 27 MHz		
PL 258/259		
Cable 50 Ω		
Tos mètre		
Watt-mètre		
Alim 12 V — 3 ou 4A		
Préampli par micro en kit		
Résistances 1/2 W de		
1 Ω à 2,2 MΩ à l'unité		
0,25 F les 10 de même		
valeur 2,00 F		

Extrait de nos tubes		
neufs 1 ^{er} choix		
DY 802	15,70	
EY 802	15,70	
GY 802	15,70	
EB 91	15,00	
EB 89	17,10	
EC/PC 86	20,70	
EC/PC 88	21,60	
ECC 81	13,50	
ECC 82	14,40	
ECC 83	13,40	
EC/PC 189	21,60	
EC/PCF 80	17,20	
EC/PCF 801	22,40	
EC/PCF 802	17,10	
ECH 81	18,00	
EC/PC 82	19,20	
EC/PC 85	23,80	
EC/PC 805	23,80	
ED/DP 500	43,20	
EF 183	14,60	
EF 184	15,60	
EL 34	32,40	
EL/PL 36	25,40	
EL/PL 84	15,90	
EL/PL 86	20,30	
EL/PL 95	16,20	
EL 183	49,50	

Matériel d'alarme		
Sirènes police 12 V	229,00	
Sirènes turbine 12 VGM	229,00	
Sirènes turbine 6/12 V PM	105,00	
Sirènes turbine 220 V	480,00	

Contact de choc	39,00	
Contact de porte le jeu	19,00	
I.L.S. P.M.	5,90	
I.L.S. G.M.	11,90	
Aliment pour id ^{re}	2,50	

Accus cadmium-nikel		
Type rondes R6	15,00	
Type rondes R 14	32,00	
Type rondes R 20	36,50	
Type 9 V P.M.	75,00	
Chargeur pour 4 R6	59,00	
Chargeur pour 9 V	69,50	

Soudure		
P.M.	6,00	
G.M.	15,00	
en bobine	98,00	

Fiches		
Jack 22,5 Ω 3,5 E. M ou F	2,00	
Mono 6,35 mm E. M ou F	4,00	
Stereo 6,35 mm E. M ou F	5,50	
Din HPE M ou F	1,50	
Din 3/5 broches E, MF	2,50	
RCA E, MF	2,50	
Banane 4 mm E, MF	1,50	

Bouton pour id ^{re}	2,50	
Pot piste moulée	10,00	

Relais Télécommande		
2 RT 10 x 12 x 5	15,00	
2 RT 10 x 10 x 5	15,00	
en 6/12/24 V	15,00	

Afficheurs		
8 mm Cathode com-	15,00	
mune	15,00	
8 mm Anode com-	10,00	
mune	10,00	
11 mm Cathode com-	24,00	
mune	18,00	
11 mm anode com-	18,00	
mune	69,00	
ALPHANUMÉRIQUE	40,00	

Relais Siemens		
2 RT 6/12/24 V	20,00	
4 RT 6/12/24 V	25,00	
6 RT 6/12/24 V	30,00	
Support de relais	6,00	

Tubes à éclats		
40	27,00	
60	27,00	
150	75,00	
300	95,00	
Transfo	18,00	
Transfo ferrite	30,00	

Supports de C.I.		
8 pattes	2,00	18,00
14 pattes	2,00	18,00
16 pattes	2,00	18,00
18 pattes	3,50	30,00
24 pattes	6,00	54,00
40 pattes - 28 pattes	9,50	85,00
Support en picot le picot 0,18		

Support T08	2,50	
Support T05	2,50	
Support T066d	3,50	
Support C.I.	6,50	
Support T03	3,50	
Support T03	1,50	

Self de choc		
Type HF	2,50	
Bobine PD ou GD	4,80	
Ferrite 10 mm long 10	4,00	
cm	4,00	
Ø 8 mm, long. 10	4,00	
cm	4,00	

Inters inverseurs		
Subminiature simple	9,00	
Subminiature double	12,00	
Simple à point milieu	12,00	
Double à point milieu	16,00	
Simple fugitif	15,00	
Double fugitif	19,00	

Matériel pour réalisation de circuit imprimé		
Epoxy simple face le dm ²	5,00	
Epoxy double face le dm ²	7,00	
Epoxy Présensibilisé simple face le		
dm ²	12,00	

Stylo C.I.	15,00	
Bombe résine positive PM	22,00	
Bombe résine Positive GM	52,00	
Alfai la feuille 150 pastilles	4,50	
Alfai le blister 5 feuilles	20,00	
Mécanorma la feuille	7,90	
Rouleau de bande 04 à 2,5 mm	12,00	
Tube actinique 15 W	32,00	
Ballast pour 2 tubes	59,00	
Perceuse avec 10 outils	110,00	
Perceuse avec 30 outils	170,00	
Support pour id ^{re}	45,00	
Flexible pour id ^{re}	41,00	
Transfo pour perceuse	78,00	
Perceuse super puissante	145,00	
Support grande perceuse	150,00	
Alimentation réglable	160,00	
Forêts tous Ø	2,80	
Jeu de mandrins	15,00	
Bidon d'étamage 1/2 l	32,50	

CONDITIONS DE VENTE : Minimum d'envoi 30 F - Frais d'envoi : 20 F jusqu'à 3 kg ; 30 F de 3 à 5 kg - Tarif S.N.C.F., au-delà. Pour envoi contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes.

B.H. ELECTRONIQUE CCP n° 209 2498 PARIS - LOISITEK CCP n° 1850 08 B PARIS - Tous nos envois sont en recommandé.

DEPOSITAIRE DES GRANDES MARQUES : BST - FAIRCHILD - IMD - ITT - JOSTY - KIT - K.F. - MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc.

PRIX DE GROS PROFESSIONNELS - NOUS CONSULTER (OUVERT EN AOÛT)

n° 209 2428

revilly COMPOSANTS

79 BD DIDEROT - 75012 PARIS TEL: 372.70.17
METRO : REUILLY-DIDEROT

montparnasse COMPOSANTS

3 RUE DU MAINE - 75014 PARIS TEL: 320.37.10
METRO : MONT-PARNASSE - Ed. QUINET

acer COMPOSANTS

42 R DE CHABROL 75010 PARIS TEL 770.28.31
METRO : GARES DE L'EST ET DU NORD

DECOLLETAGE

CONNECTEURS

JACK Ø 2,5 mm et > 3,5 mm
CSM6 CSM7 CM10 CM11




• Série sub-miniature
JACKS Ø 2,5 mm.
CSM 5. Prise châssis, métallique
Ø 2,5 mm, avec coupure. 1,35 F
CSM 6. Fiche mâle, Ø 2,5 mm.
Capot plastique. 1,10 F
CSM 7. Fiche mâle, Ø 2,5 mm.
LUXE. Capot bakélite serre-câble. 1,70 F
CSM 8. Fiche femelle, Ø 2,5 mm.
LUXE (prolongateur). Capot bakélite. 1,70 F
• Série miniature
JACKS Ø 3,5 mm.
CSM 9. Prise châssis femelle métallique Ø 3,5 mm, avec coupure. 1,10 F
CM 10. Fiche mâle Ø 3,5 mm.
Capot plastique. 1,10 F
CM 11. Fiche mâle Ø 3,5 mm.
LUXE. Capot, serre-câble. 1,80 F
CM 12. Fiche femelle, Ø 3,5 mm.
LUXE (prolongateur). Capot. 2,20 F
CM 13. Fiche mâle Ø 3,5 mm.
métal chromé. 2,70 F
CM 14. Fiche femelle Ø 3,5 mm.
(prolongateur). Métal chromé. 2,70 F

FICHE NORMES DIN



CM. Connecteurs mâles :
3 broches, 90°. 1,70 F
5 broches, 45°. 1,70 F
5 broches, 60°. 2,20 F
6 broches, 60°. 2,20 F
CF. Connecteurs femelles (prolongateur) :
3 pôles, 90°. 2,00 F
5 pôles, 45°. 2,00 F
5 broches, 60°. 2,20 F
6 broches, 60°. 2,20 F
CFM. Connecteurs femelles (châssis)
3 broches, 90°. 2,00 F
5 broches, 45°. 2,00 F
5 pôles, 60°. 2,00 F
6 pôles, 60°. 2,00 F
Z. Prise femelle pour circuits imprimés (normes DIN)
3 pôles, 90°. 2,60 F
5 pôles, 45°. 2,60 F
Prise haut-parleur. 2,60 F
Avec interrupteur. 2,80 F
(A l'enfichage le H.-P. extérieur est branché en coupant le H.-P. intérieur.)

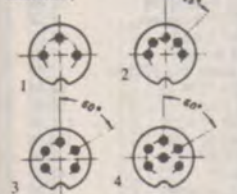

1 = 3 broches 90°
2 = 5 broches 45°
3 = 5 broches 60°
4 = 6 broches 60°


FICHES CANONS



XLR 3 12 C. Prolong. 3 br. mâles. 21,00 F
XLR 3 11 C. Prolong. 3 br. fem. 26 F
XLR 4 12 C. Prol. 4 br. mâle 21 F
XLR 4 11 C. Prol. 4 br. fem. 26 F
XLR 4 32. Châssis 4 br. mâle. 29 F

XLR 4 31. Châssis 4 br. fem. 29 F
XLR 3 32. Châssis, 4 br.

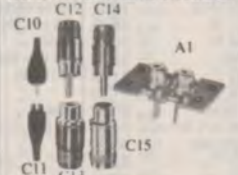Mâle. 21 F
XLR 3 31. Châssis, 3 br. fem. 29 F
XLR 3 12 C. Prol. 3 br. mâle 21 F
XLR 3 11 C. Prol. 3 br. fem. 26 F
RCA, CINCH, ADAPTATEURS



RCA - CINCH

C 10. Fiche mâle, type stand. avec cabochon plast. souple. 1,00 F
C 11. Fiche femelle (prolongateur) avec cabochon plastique souple. 1,35 F
C 12. Fiche mâle, type LUXE, avec cabochon bakélite serre-câble. 2,00 F
C 13. Fiche femelle (prolongateur). LUXE avec cabochon bakélite serre-câble. 2,10 F
Convient pour câbles coaxiaux et blindés : PLATINÉS, MAGNETOS, AMPLIS.
C 14. Fiche mâle professionnelle avec cabochon métal chromé. 2,35 F
C 15. Fiche femelle (prolongateur) avec cabochon métal chromé. 2,70 F
A1. Plaquettes châssis :
2 prises coaxiales avec contre-plaqué. 2,20 F
4 prises coaxiales avec contre-plaqué. 3,50 F
Fusibles verre 5x20, 500 mA 1, 2, 3, 4, 5 A. 0,60 F
Par 10. l'unité 0,80 F



JACKS Ø 3,5 mm. MONO

Pour câbles blindés : 2 contacts dont la masse au châssis (MICRO, AMPLI, MESURE...)
CS 30. Fiche mâle, cabochon bakélite, serre-câble. 2,20 F
CS 31. Fiche femelle (prolongateur), cabochon bakélite. 2,20 F
CS 32. Fiche mâle, cabochon métal chromé, serre-câble. 5,45 F
CS 33. Fiche femelle (prolongateur), cabochon métal chromé. 5,45 F
CS 34. Prise châssis femelle, 2 contacts dont 1 masse au châssis. Ø de perçage 9 mm. 3,65 F
CS 35. Prise châssis femelle, monobloc, corps plastique. 4,15 F
CS 36. Fiche mâle coudée. Renvoi du câble à 90°, corps métallique poli. 2,80 F



JACKS Ø 6,35 mm - STEREO

Utilisés pour casques STEREO : 3 contacts dont la masse au châssis.
CSS 37. Fiche mâle, cabochon bakélite, serre-câble. 3,35 F
CSS 38. Fiche femelle (prolongateur), cabochon, bakélite, serre-câble. 3,35 F
CSS 39. Fiche mâle, serre-câble, cabochon, métal chromé. 7,70 F
CSS 40. Prise femelle, châssis, dont un contact au châssis. z de perçage : 9 mm. 3,70 F

CSS 41. Prise femelle, châssis monobloc, corps plastique. 4,15 F
CSS 42. Prise femelle, châssis avec double coupure et double inversion par introduction de la fiche mâle. 9 plots sur la partie arrière. 7,70 F
CSS 43. Identique à CSS 42, mais corps plastique, monobloc et plot sur la partie arrière. 7,70 F
CSS 44. Fiche mâle coudée (90°), cabochon métallique. 5,50 F

PRISES HP



PM/PE. Prise mâle : haut-parleur (normes DIN). 1,70 F
Prise femelle : prolongateur. 1,80 F
PF à vis. Prise mâle. 2,50 F
PF à vis. Prise femelle. 2,50 F
PFC. Prise femelle : haut-parleur (châssis). 1,80 F
Avec coupure. 1,80 F
Prise H.-P. avec interrupteur et inverseur. 2,80 F
(Les 2 positions d'enclenchage de la prise mâle permettront de brancher au choix les H.-P. intérieurs ou extérieurs.)
N2. Boîtier de raccordement. Entrée, 1 prise femelle H.P. Sortie 2 prises femelles H.-P. Normes DIN. 11,00 F
Z1. Fiche HP mâle/femelle. 6,20 F

COMMUTATEURS



STANDARDS

Type inter-inverseurs bipolaires à 2 positions tenues.
CSM 20. Type à glissière, subminiature. Tige plastique (isolée). 1,80 F
CSM 21. Type à glissière miniature. Type en plastique (isolé). 1,80 F
CSM 22. Type à bascule, rupture brusque. 6,45 F
CSM 23. Type à bascule : 250 V 6 A (AC). Miniature. Entre-axe 30 mm. Bouton : 16x19 mm. 6,10 F
CSM 24. Type à clé (métal). Rupture brusque Ø perçage 13 mm. 8,45 F



SUBMINIATURE

Commutateur à rupture brusque 8 A à 126 V. Ø de perçage : 7 mm.
CM 30, 2 plots, 2 positions. Contact tenu, unipol. INTER-INVERSEUR. 9,90 F
CM 31, 3 plots, 2 positions. Contact tenu, unipolaire. INTER-INVERSEUR. 9,90 F
CM 32, 6 plots, 2 positions. Contact tenu, bipolaire. INTER-INVERSEUR. 13,00 F
CM 33, 6 plots, 3 positions. Contact tenu, bipolaire. BI-INVERSEUR. 18,00 F
CM 35. Poussoir. Subminiature. Contact non tenu. Bouton plastique rouge. 2,50 F
COMMUTATEURS POUSSOIRS MICRO-INTERRUPTEURS
MI 1 (unipolaire). 15,00 F
MI 2 (bipolaire). 18,00 F

ALIMENTATION



BOITIERS PORTE-PILES

PF 1. Type châssis isolé pour cartouche 5x20 mm. Ø de perçage 13 mm. 4,20 F
PF 2. Type châssis isolé pour cartouche 6x32 mm. Ø de perçage 13 mm. 3,90 F
PF 3. Type auto-radio pour cartouche 6 x 32 mm. 2,80 F
G. Porte-fusible, fixation : circuit imprimé. 1,70 F
Porte-fusible, fixation : à visser. 1,70 F
J. Répartiteur de tension : 110-220 V. 1,80 F
BOITIERS PORTE-PILES
PP1. Pression pour porte-piles. 1,20 F
PP2. Pour 2 piles 3 V. 25x16x60 mm. 3,30 F
PP3. Pour 4 piles 6 V. 30 x 28 x 60 mm. 3,50 F
PP4. Pour 6 piles 9 V. 45x28x28 mm. 4,80 F
PP5. Pour 8 piles 12 V. 55x28x60 mm. 8,50 F



CONNECTEURS PROFESSIONNELS



CP40. Fiche mâle pour câble 10 mm. Isolant HF, Plaque argent. Contact central plaqué or. 15,40 F
CP 41. Réducteur de CP 40 pour câble 6 mm. 3,60 F
CP42. Prise femelle châssis. Fixation en 4 points. 22,30 F
CP 43. Prise femelle châssis. Fixation par 1 vis centrale Ø de perçage 12,5 mm (avec écrou). 15,60 F
CP 44. Adaptateur coudé 90° (pour CP 40-CP 42). 37,70 F
CP45. Adaptateur femelle/femelle permet de relier ensemble 2 fiches CP40). 18,40 F
CP 46. Adaptateur en T, 1 mâle. 2 femelles (très utile en VIDEO : mise en série de plusieurs MONITORS ou SCOPES). 61,30 F

BNC

CP 50. Fiche mâle à baïonnette. 50 Ω (adaptable également 75 Ω). 13,95 F
CP 51. Fiche châssis à ergots baïonnette. Spéciale 50 Ω (adaptable également 75 Ω). Ø de perçage pour fixation : 9,5 mm. 13,95 F

ADAPTATEURS

CP 60 : BNC-UHF.
BNC : CP 50 (mâle)
UHF : CP 42 (femelle) - 31,25 F
CP 61 : BNC-UHF
BNC : CP 51 (femelle) - 31,25 F
UHF : CP 40 (mâle) - 31,25 F

PINCES CROCOS

PC 1. Isolée, plastique souple rouge ou noir. Cosses à souder. 32 mm. 0,90 F

PC 1 B. Isolée, plastique souple rouge ou noir. Cosses à souder. 45 mm. 0,90 F

PC 1 C. Isolée, plastique souple rouge ou noir. Cosses à souder 55 mm. 1,00 F



PC 16. Isolée, plastique rouge ou noir. Adaptable pour pointe de touche. 1,00 F
PC 20. Isolée, plastique rouge ou noir. Cosses à souder. Adaptable pour pointes de touches bananes. 1,10 F
PC 21. Nouveau modèle tout isolé. 2,00 F

DECOLLETAGE

O. Douille à encastrer isolée. Ø 4 mm. 1,10 F
O'. Douille à encastrer isolée miniature, Ø 2,5 mm. 0,80 F
O''. Prolongat. femelle, fixation vis miniature. Ø 2,5 mm. 1,10 F
P. Fiche banane. Ø 4 mm. fixat. de fil pour vis. 1,70 F
P'. Fiche banane miniature mâle. Ø 2,5 mm. 1,35 F
R. Dissipateur pour boîtier TO 5. 1,80 F
S. Dissipateur pour boîtier TO 18. 0,40 F
T. Passe-fil. 0,25 F
U. Pied de meuble, noir. 0,25 F
Y. Fiche banane multiple mâle + 6 femelles de couleurs différentes. 8,70 F

POINTE DE TOUCHE



Ces cordons sont livrés par paire : un rouge + un noir avec, d'un côté, des pointes test aiguilles isolées.

PT 10. Pointes aiguilles-aiguilles. 7,00 F
PT 42. Fiches aiguilles-banane Ø 4 mm. 9,50 F
PT 13. Pointes de touche. La paire. 10,20 F
GF 1. Grip fil. 14,50 F
GF 2. Grip fil. 22,00 F

FICHES TV-FM



N. Fiche coaxiale TV, mâle. 2,80 F
Fiche coaxiale TV, femelle. 2,80 F
N1. Séparateur télé. 8,35 F
Q. Fiche antenne, FM. 1,80 F
Fiche femelle : coaxiale améric. (prolongat.). 2,20 F
AT. Atténuateur. 7,00 F
DV. Dérivation T blindée. 8,00 F


ADAPTATEURS

Permettant de modifier certains cordon-coaxiaux suivant divers stand.
AC20. Femelle/femelle (RCA). Permet de relier 2 fiches mâles. 2,10 F
AC21. 1 RCA mâle, 2 RCA femelles, mises en parallèle, pour MONO-STEREO ou séparés. 2 signaux (cordon souple). 4,25 F

AC22. RCA femelle Jack mâle. Ø 6,35 mm, pour adapter une fiche RCA mâle sur 1 prise châssis Jack femelle 6,35 mm. 5,35 F
AC 23. Jack femelle Ø 6,35 mm RCA mâle pour adapt. 1 fiche Jack mâle 6,35 mm sur 1 prise châssis RCA femelle. 5,25 F
AC24. Jack femelle Ø 6,35. Jack mâle 6,35 mm pour adapter 1 fiche Jack mâle 6,35 sur 1 prise châssis Jack Ø 3,5 mm.

RC25. 1 RCA mâle, 2 RCA femelles. Fiche monobloc métallique. 5,25 F
RC 26. Jack mâle Ø 6,35 mm. 2 RCA femelles. 5,25 F

BOUTONS

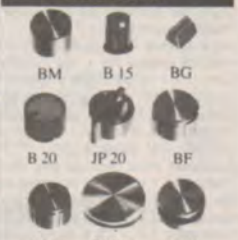

BM 23. BM 19. BI 23
BM. Pour potentiomètres P20 et JP20. Ø extérieur 20 mm. Hauteur 15 mm. Ø axe de fixation 6 mm. 3,00 F
B15. Ø extérieur 15 mm. Hauteur 15 mm. 2,00 F
BG. Pour potentiomètres à glissière. 1,50 F
B20. Pour potentiomètres P20 et JP20. Axe Ø 6 mm. Ø ext. 20 mm. Hauteur 15 mm. 3,00 F
BF Ø extérieur 20 mm. Hauteur 12 mm. 4,50 F
BM 23. Ø extérieur 23 mm. Hauteur 16 mm. Serrage à vis. 5,00 F
BM19. Ø extérieur 19 mm. Hauteur 16 mm. 4,00 F
BI23. Ø extérieur 23 mm. Hauteur 12 mm. 3,00 F
BI 14. Ø extérieur 14 mm. Hauteur 18 mm. 2,80 F

BOUTONS

PROFESSIONNELS
Ø 14 mm, ht. : 15,3 mm. 5,20 F
Avec jupe et repère. 6,20 F
Ø 21 mm, ht. : 18,3 mm. 6,00 F
Avec jupe et repère. 7,00 F
Ø 29 mm, ht. : 18,3 mm. 6,90 F
Avec jupe et repère. 7,90 F
Ø 38 mm, ht. : 19,8 mm. 8,00 F
Avec jupe et repère. 9,00 F
CAPUCHONS COULEUR : noir, bleu, jaune, rouge, vert.

POTENTIOMETRES

POTENTIOMETRES A 1, AVEC Ø 6 mm.
PSI. Type P20. Axe plastique. 6 mm. lin. et log. 47 Ω à 2,2 MΩ. 3,25 F
Par 5 mêmes valeurs. 3,20 F
PAL. Type P20 avec inter linéaire et log. 47 Ω à 2,2 MΩ. 5,50 F
Par 5 mêmes valeurs. 5,20 F
PCL. Type P20. Circuit imprimé. socle et canon, linéaire et log. 47 Ω à 2,2 MΩ. 3,80 F
Par 65 mêmes valeurs. 3,20 F
PDS. Type JP20 C double linéaire et log. 10,00 F
Par 5 mêmes valeurs. 9,30 F
PDA. Type JP 20 C double linéaire. 13,50 F
Par 5 mêmes valeurs. 12,50 F

POTENTIOMETRES A GLISSIERES

PGP. Type PGP 40. Course 40 mm. Lin. et log. 1 kΩ à 2,2 MΩ. 5,50 F
Par 5 mêmes valeurs. 5,00 F
PSI. Type PGP 58. Course 58 mm. Lin. et log. 1 kΩ à 2,2 MΩ. 7,00 F
Par 5 mêmes valeurs. 6,80 F

NOUVEAU

2^e GÉNÉRATION LE DISCO LASER D'APPARTEMENT avec encore plus de possibilités **LASERAMA 3950F**

Nous mettons à votre portée une application du laser employée dans les discothèques à la mode. Grâce à un ensemble à combinaisons multiples, vous pourrez choisir à votre gré trois types de modulations pour créer des jeux de lumière et unifier vos soirées.

Puissance 2 mV, alimentation à partir du secteur 220 V. Crédit possible sur 12 mois, comptant 850 F + 12 mensualités de 297,47 F. Tube 2 mW sel : 1 100 F. Tube + alimentation en kit. Sans système de séchage : 1 400 F.

BST

INTERPHONES



Z 102
Alimentation secteur
220 volts
Liaison par
fils équipés
de Jacks 2,5
4 transistors

Bouton d'écoute permanente et d'appel
Voyant lumineux de mise sous tension
1 principal + 1 secondaire 260 F

Z 103, 1 principal, 2 secondaires 356 F
INTERPHONES HF SECTEUR
R7 - 110/220 V modulation d'amplitude,
blocage d'écoute. La paire 476 F

CASQUES HI-FI



SH 871, Double pose-tête
régl. Imp. 4/16 Ω. 64 F
SH 30, Mono/stéréo par
commutateur, 4/16 Ω. 87 F
TYC POT, Casque mono
avec potentiomètres de réglage 63 F
SH 50, Mono/stéréo. Réglage de vol.
par potentiomètres linéaires 109 F
SH 70, Profes. Réglage de volume 210 F

LIGHT SHOW « BST »



LG 5 - Gradateur variateur p. lumière
d'ambiance 67 F
LF 6 - Clignotant électronique, vitesse
variable, flasher 67 F
LS 6 - Psychédélique, modulateur de
lumière, 1 voie 67 F
NOUVEAU Mod 3 voies, micro LS 10 incorp.
pour. Forme pupitre 235,00 F

« BST » MODULES PRECABLES ET REGLES

PREAMPLIS
PAS. Pour cellule PU magnétique 31,00 F
PBS. Linéaire entr. auxil. 31,00 F
AMPLI. AV. CORRECTEUR ET ALIM.
MA 33 S, MA 50 S. Caractéristiques communes.
Puissances différentes. Stéréo 8-16 Ω. Sens.
100 mV-50 kHz, 30 Hz-16 kHz. Régl. : vol. gauche
et droite, basse-aigu. Dim. : 185 x 140 x 60 mm.
MA 15 S, 2 x 7 W eff. 140,00 F
MA 33 S, 2 x 15 W eff. 140,00 F
MA 50 S, 2 x 25 W eff. 186,00 F
TRANSFORMATEURS
d'alimentation pour modules ampli
TA 33, Sortie 2x28 V (ip. MA 33 S) 54,30 F
TA 50, Sortie 2 x 38 V (ip. MA 50 S) 73,00 F

MODULES AMPLI 2 x 10 W

pour électrophone, avec alim. et transfo.
Prix 119 F

MODULES AMPLI 2 W (TBA 790)

Monté : 45 F Kit : 39 F

SPECIAL RADIO COMMANDE QUANTITÉ LIMITÉE

Émetteur et récepteur
4 canaux 27 MHz
Le jeu avec notice
complète 139 F
1 émetteur seul : 70 F Récepteur seul : 50 F
Antenne télescopique (4 brins) 70 cm 18 F

DEFIEZ L'ORDINATEUR AUX ECHECS

Avec le « CHISS CHALLENGER 7 », vous pouvez
choisir un partenaire à votre mesure, grâce à
7 programmes à difficultés progressives. Selon
votre force, vous choisirez le programme : débutant,
intermédiaire, expérimenté, maître, en 2 coups,
maître en 3 ou 4 coups, champion, tournoi. Le
CHISS CHALLENGER

Il accepte PROBLEME, MODIFICATION DE POSITION, CHANGEMENT DE COULEUR EN 10 SECONDES, DE PARTIE, ETC.

Garantie 1 an avec notice 1160 F

Réalisez un ampli HI-FI de 30 ou 60 W.

CIRCUIT HYBRIDE « RTC »

Type	Puissance	Prix
OM 961	50 W 8 Ω	230 F
OM 931	30 W 8 Ω	180 F

- Caractéristiques d'amplification : Bande pass. 20 Hz à 20 kHz ± 1 dB. Rapport S/B à 50 mW pondéré 87 dB. Réjection alim. 65 dB. Sens. d'entrée pour puissance max 0,97 V. eff. Distorsion harmonique totale P = 1 W : P = 1 kHz : 0,02 %.
- Alimentation symétrique.
- Protection contre les courts-circuits de la charge.
- Très bonne réponse en transitoire.
- Caractéristiques d'amplification : Bande pass. 20 Hz à 20 kHz ± 1 dB. Rapport S/B à 50 mW pondéré 87 dB. Réjection alim. 65 dB. Sens. d'entrée pour puissance max 0,97 V. eff. Distorsion harmonique totale P = 1 W : P = 1 kHz : 0,02 %.
- Alimentation symétrique.
- Protection contre les courts-circuits de la charge.
- Très bonne réponse en transitoire.

CONTACTEURS ROTATIFS

- 1 galeite - 1 circuit - 2 à 12 pos. 8,50 F
- 1 galeite - 2 circuits - 2 à 6 pos. 8,50 F
- 1 galeite - 3 circuits - 2 à 4 pos. 8,50 F
- 1 galeite - 4 circuits - 2 à 3 pos. 8,50 F

COMMUTATEURS A POUSSOIR EN « KIT »

- Le kit comprend :
- Touche ou cellules incassées à souder et à cirer.
- Bâti pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 touches au choix.
- Système pour rendre les touches interdépendantes.
- Boutons

C. Cellules	4,00
2 inverseurs	5,00
4	6,00
6	9,00
A. BÂTI pour 1 cellule	1,20
2	1,40
4	2,10
6	2,80

ment entre chaque cellule suivant les boutons utilisés.
B. SYSTÈME avec ressorts pour rendre les cellules interdépendantes.
Préciser le cas : 12,5, 15, 17 5,50 F
Boutons : Rond chromé Ø 10, pas de 12,5 3,40 F
Rond noir Ø 9 2,10 F
Rectangulaire avec voyant Ø 10, pas de 12,5 4,40 F
(pas de 17 mont. horiz. pas 15 mont. vert.)

KITS « IMD »

- KN 1 Antivol électronique 55,00
- KN 2 Interphone à circuit intégré 63,00
- KN 3 Ampli téléphonique 63,00
- KN 4 Détecteur de métaux 29,50
- KN 5 Injecteur de signal 33,50
- KN 6 Détecteur photo électronique 86,00
- KN 7 Clignoteur électronique 43,00
- KN 8 Convert. Irq AM VHF 35,00
- KN 10 Convert. Irq FM VHF 37,00
- KN 11 Modul. lum psych (3 v) 120,00
- KN 12 Module ampli 4,5 W C.I. 52,00
- KN 13 Préampli cell. magnét. 37,00
- KN 14 Correcteur de tonalité 39,00
- KN 15 Temporisateur 86,00
- KN 16 Métromètre 38,00
- KN 17 Oscillateur Morse 37,00
- KN 18 Instrument de musique 58,00
- KN 19 Sirène électronique 54,00
- KN 20 Convertisseur 27 MHz 52,00
- KN 21 Clignoteur secour. régl. 72,50
- KN 22 Modul. psyché 1 voie 43,00
- KN 23 Horloge à affichage num. 136,00
- KN 24 Ind. de niv. crité à LED 136,00
- KN 28 Carillon de porte 2 tons 63,00
- KN 27 Indicateur de direction avec centrales clignotant livrés avec boîtier 79,00
- KN 30 Modul. de lumière psychédél. 3 canaux avec micro incorporé 125,00
- KN 31 Synthesiseur pour projecteur 129,00
- KN 32 Alimentation pour kit IMD 82,00
- KN 33 Stroboscope semi professionnel 115,00
- KN 34 Réflecteur pour stroboscope 49,00
- KN 35 Chenillard 4 voies 120,00
- KN 36 Gradateur de lumière 39,00
- KN 38 Régulateur de vitesse pour perceuse 1000 W 89,00
- KN 40 Sirène électronique de puissance 15 W 98,00

LES KITS OPPERMAN

ALIMENTATIONS

- 836. 12 V, 100 mA 63,85 F
- 846. 6-12 V, 300 mA 96,15 F
- 8161. 11-18 V, 1 A 85,00 F
- 8164. 2 A, pour TTL av. BT94.20 F
- NT 101. transfo pour BT94.20 F
- 850. de laboratoire 260,20 F
- 30 V, 3 A 50,50 F
- NT50. transfo pour B50 72,20 F
- 814. Haute puissance 386,30 F
- NT14. transfo pour B14 184,90 F

CIRCUITS D'ALARME

- B103. Détect. incendie, gaz 117,80 F
- Prix 206,10 F
- Alarme universelle à infrarouges. Modulaire 12 V. 89,60 F
- B154. Récepteur infrarouge 117,80 F
- B155. Analyse. récept. IR 82,60 F
- B156. Commande d'alarme 62,60 F
- B157. Temporisateur alarme 88,90 F
- B158. Serrure de porte. Codec 174,50 F
- B159. Relais. analys. magnét. 96,15 F
- Prix 96,15 F

JEUX ELECTRONIQUES

- 852. Carillon électron. surprise 117,80 F
- 868. Strobe 2. 100 Hz. 60 115,00 F
- 853. de électronique 56,00 F
- 822. Canion électronique 82,30 F
- ET2. Coffret pour R22 30,60 F
- 8122. Sirène police amér. 80,40 F
- 896. Détect. de métaux 56,00 F
- 855. Détect. d'humidité 185,10 F
- ET3. Boîtier pour B55 32,40 F
- M55. Instrum. mesure pour B55 99,00 F
- B174. Mini orgue av. HP 53,80 F
- 8175. Chenillard 10 can. 275,30 F
- 8128. Transmetteur digit. 168,00 F
- 876. Mélodies électron. 212,70 F
- 8480. Interrup. phonie. com. 163,45 F
- Alim. + préampli micro pour B480 66,00 F
- 943. Génér. super sound 180,40 F

COMPTEUR GEIGER MULLER

- G32. Contrôleur radiocif 571,00 F
- G32. Boîtier pour B32 32,60 F

MODULES POUR AUTO

- 862. Allumage électron. 110,70 F
- ET3. Coffret pour B02 32,40 F
- B162. Télécomm. à induc. émet. 70,80 F
- B163. Récept. du B162 126,40 F
- B181. Tempor. essuie-glace 84,00 F
- B167. Alarme pour auto 203,80 F
- B169. Régul. électro. 77,00 F
- ET2. Boîtier pour B109 30,60 F
- B180. Tempor. éclair. voiture 74,70 F
- Prix 74,70 F

KITS HF

- 894. Émetteur test. FM 43,10 F
- 828. Démod. stéréo 90,20 F
- 891. Ampli FI-FM 47,10 F

AMPLIFICATEURS

- B11. Préampli corr. tête magnét. 50,90 F
- B128. Ampli 15 W 93,50 F
- B128. Ampli pour B128 148,20 F
- B58. Ampli PA Edwin, 20 W, mono 138,30 F
- B59. Ampli PA Edwin, 20 W, stéréo 262,10 F
- B60. Alm. 20 W, Edwin 148,20 F
- B16. Ampli Edwin, 40 W, 154,80 F
- B17. Préampli stéréo pour B16 258,90 F
- B25. Alm. 40 W Edwin mono 253,50 F
- B26. Alm. 40 W Edwin stéréo 271,40 F
- B35. Ampli 100 W 214,00 F
- B34. Alm. régl. 100 W 210,50 F
- B37. Alm. non régl. 100 W, mono 264,50 F
- B370. Alm. non régl. stéréo 446,90 F
- B115. Préampli micro 48,20 F
- B21. Filtre de son. Stéréo 573,00 F
- B143. Modul. égal. 148,40 F
- B518. DNL + à masse 63,80 F
- B516. DNL - à masse 63,80 F
- B42. Leslie électron. 155,70 F
- B97. Filtre 3 V pour HP 55,50 F
- B121. Branch. temp. HP 78,70 F

FUSIBLES ELECTRONIQUES

- 899. Pour ampli ou alim. 4 A 62,60 F

HORLOGE DIGITALE

- B100. Horloger/éveil 334,90 F
- GE100. Boîtier pour B100 40,60 F
- B110. Commande univers. horl./rév. 89,90 F
- B74. Horlog. digit. ség. 8 mhz 299,10 F
- B47. Horlog. digit. 16 mhz 328,90 F
- B78. Bde T3 quartz, 50 Hz 125,60 F

LES KITS ASSO : une sélection

- 2025. Sirène américaine avec H.P. 110 F
- 2026. Sirène française 98 F
- 2030. Gradateur à touche contrôle à mémoire 130 F
- 2037. Gradateur de lumière 1200 W 75 F
- 2038. Commande électronique du son 140 F
- 2041. Préampli pour fondus en chaîne 140 F
- 2042. Modul. 3 v. + 1 génér. (3 x 1200 W) 165 F
- 2043. Modul. 3 v. + 1 génér. (4 x 1200 W) 165 F
- 2044. Modul. 3 v. + 1 génér. (3 x 1200 W) 165 F
- 2045. Modul. 3 v. + 1 génér. (3 x 1200 W) 165 F
- 2046. Modul. 3 v. + 1 génér. (3 x 1200 W) 165 F
- 2163. Modul. 3 v. + 1 génér. (3 x 1200 W) 165 F
- 2164. Modul. 3 v

COFFRETS STANDARD



SÉRIE ALUMINIUM	
1 B (37 x 72 x 44)	10,00 F
2 B (57 x 72 x 44)	11,00 F
3 B (102 x 72 x 44)	12,50 F
4 B (140 x 72 x 44)	14,00 F

SÉRIE TOLE	
BC 1 (60 x 120 x 90)	29,00 F
BC 2 (120 x 120 x 90)	36,00 F
BC 3 (160 x 120 x 90)	40,00 F
BC 4 (222 x 118 x 89)	48,00 F

SÉRIE TOLE	
CH 1 (60 x 120 x 55)	18,00 F
CH 2 (122 x 120 x 55)	27,00 F
CH 3 (162 x 120 x 55)	32,00 F
CH 4 (222 x 120 x 55)	39,00 F


SÉRIE PLASTIQUE	
P1 (80 x 50 x 30)	6,50 F
P2	12,70 F
P3	18,70 F
P4 (210 x 125 x 70)	30,80 F

SÉRIE PUPITRE PLASTIQUE	
362 (160 x 95 x 60)	20,70 F
363 (215 x 130 x 75)	30,80 F
364 (320 x 170 x 85)	65,50 F

COFFRETS PLASTIQUES TOUS USAGES LA PIÈCE :

220 PP (220 x 170 x 64)	22,00 F
221 PP (220 x 140 x 84)	29,50 F
222 PP (220 x 140 x 114)	34,50 F

mini RACK Gti

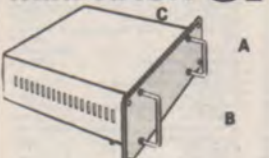

Réf.	A x B x C	Prix TTC
5080/1	65 x 150 x 130	70,50 F
2	65 x 150 x 180	83,00 F
3	65 x 150 x 230	96,80 F
4	65 x 200 x 130	91,70 F
5	65 x 200 x 180	104,00 F
6	65 x 200 x 230	115,70 F
7	65 x 250 x 130	104,00 F
8	65 x 250 x 180	129,65 F
9	65 x 250 x 230	138,30 F
10	65 x 300 x 130	120,85 F
11	65 x 300 x 180	139,60 F
12	65 x 300 x 230	159,70 F
13	90 x 150 x 130	81,70 F
14	90 x 150 x 180	93,00 F
15	90 x 150 x 230	106,30 F
16	90 x 200 x 130	104,00 F
17	90 x 200 x 180	115,70 F
18	90 x 200 x 230	129,50 F
19	90 x 250 x 130	115,70 F
20	90 x 250 x 180	122,00 F
21	90 x 250 x 230	160,00 F
22	90 x 300 x 130	127,00 F
23	90 x 300 x 180	144,50 F
24	90 x 300 x 230	166,00 F

série mini CONSOLE

Réf.	A x B x C	D x E x F	Prix
8201	155x155x 62	135x26x 26	91,70 F
2	155x155x112x	135x26x 76	99,40 F
3	205x155x 62x	135x26x 26	106,90 F
4	205x155x112x	135x26x 76	118,20 F
5	255x155x 62x	135x26x 26	119,50 F
6	255x155x112x	135x26x 76	130,80 F
7	355x155x 62x	135x26x 26	158,40 F
8	355x155x112x	135x26x 76	171,00 F
9	455x155x 62x	135x26x 26	186,60 F
10	455x155x112x	135x26x 76	206,10 F
11	155x255x112x	200x62x110	138,90 F
12	155x255x162x	200x62x110	142,00 F
13	205x255x112x	200x62x 60	153,30 F
14	205x255x162x	200x62x110	165,90 F
15	255x255x112x	200x62x 60	176,00 F
16	255x255x162x	200x62x110	187,30 F
17	355x255x112x	200x62x 60	206,10 F
18	355x255x162x	200x62x110	218,70 F
19	455x255x112x	200x62x 60	251,40 F
20	455x255x162x	200x62x110	264,00 F

série DE LUXE

Réf.	A x B x C	Prix
5010/1	105 x 155 x 150	181,00 F
4	105 x 205 x 150	196,10 F
7	105 x 255 x 150	212,80 F
8	105 x 255 x 250	276,60 F
10	105 x 355 x 150	236,40 F
11	105 x 355 x 250	301,80 F
14	105 x 455 x 250	338,20 F
17	155 x 155 x 250	284,10 F
23	155 x 255 x 250	368,30 F
26	155 x 355 x 250	413,60 F

• FERS A SOUDER •

• ANTEX. Fer de précision pour micro-soudure, circuits imprimés, etc.
Type G. 18 watts, 220 V 69 F
Type X. 25 watts, 220 V 62 F

FERS A SOUDER - JBC -
Fer à souder 15 W, 220 V avec
panne longue durée 75,90 F
Support universel 34,30 F
Panne longue durée 16,45 F
Fer à souder 30 W, 220 V 51,60 F
avec panne longue durée 62,80 F
Pince pour extraire
les circuits intégrés 43,25 F
Panne pour dessolder
les circuits intégrés DIL 121,90 F

ENGEL
Minitrete 30 W, 110-220 V 124,00 F
Panne pour Minitrete 10,00 F
Type N 60, 60 W, 110-220 V 149,00 F
Type 60 W 14,80 F
Type N 100, 100 W, 110-220 V 171,70 F
Panne pour 100 W 17,00 F

REVOLUTIONNAIRE !

FER A SOUDER 40 W
SANS FIL, NI COURANT
Le « Wahl » Iso-tip se
recharge automatique-
ment, recharge auto-
matique, sur secteur
220 V en 4 h.
• Soude immédiatement
à 50 points de sou-
dure sans recharge.
• Eclairage du point de soudure.
Livré avec son socle
chargeur et 2 panes 187 F

SEM
Série subminiature 220 V, 15 W 78,00 F
Série subminiature 220 V, 5 W 78,00 F
Série Eurosem, 220 V, 32 W 72,00 F
Série Eurosem, 220 V, 42 W 73,50 F

SOUDURE 60 % 10/10°, bobine de
45 g, 12,00 F; 100 g, 19,00 F; 500 g, 96,00 F

REPLACEZ VOS PILES
PAR DES BATTERIES
RECHARGEABLES
AU CADMIUM-NICKEL

ITT	R6	R14	R20
Tens. nom. 1,2 V	14,5	26	33
∅ mm	50	50	61
L mm	500	1800	4000
Courant max. de charge mA	50	180	400
Prix, pièce	9,00	31,50	55,00
Par 4, pièce	8,50	29,00	49,00

PROMOTION SUR LES R6

L'unité 9,00 F Par 4, l'unité 8,50 F
Chargeur de batteries, universel, pour 2 ou
4 batteries format R6 - R14 - R20.
Prix 65 F
Chargeur pour 4 batteries R6 34 F
Batterie à pression, type R 22, 9 V 51 F
Chargeur de batteries 45 F

BATTERIE AU PLOMB ETANCHES, RECHARGEABLES

V	A	L	I	H	Prix
6	1,2	97	25	50	76 F
6	2,6	134	34	60	86 F
6	4	70	47	109	106 F
6	8	151	50	96	125 F
12	1,5	66	178	34	151 F
12	6	151	65	103	189 F
12	24	175	125	166	466 F

PROMO. 12 V, 6 A 180 F

NOUVEAU

(Met en service tout appareillage électrique
des la tombée du jour et l'arrête au
lever)

Interrupteur crépusculaire NATIONAL.
Fonctionnement temporisé à partir de
10 lux.
Commutation 220 V-3 A 69,00 F
Commutation 220 V-10 A 119,00 F

Interrupteur à pédale 220 V-5 A 78,00 F

INTERRUPTEUR HORAIRE

THESEN-TIMER
Journalier
3 coupures et
3 mises route par
24 heures.
Puissance :
16 A maximum
Dimensions :
70x70x42 mm
PRIX : 125 F

mini DE LUXE

Réf.	A x B x C	Prix
5060/1	55 x 105 x 130	85,50 F
4	55 x 155 x 130	110,70 F
7	55 x 205 x 130	123,30 F
10	55 x 255 x 130	138,30 F
13	80 x 105 x 130	95,50 F
14	80 x 105 x 180	110,70 F
16	80 x 155 x 130	127,00 F
17	80 x 155 x 180	140,80 F
19	80 x 205 x 130	140,80 F
20	80 x 205 x 180	159,70 F
21	80 x 205 x 230	179,80 F
23	80 x 255 x 180	179,80 F
24	80 x 255 x 230	202,40 F

• N° 1

CIRCUITS
SET + KF +



Contient :

- 1 boîte de déterfiant - 3 plaques cuivrées XXXP - 3 feuillets de bandes
- 1 stylo « Marker » - 1 sachet de perchlore - 1 coffret bac à graver
- 1 atomiseur de vernis + notice 87,80

• N° 2 contient : 1 PERCEUSE ELECTRIQUE A PILES + 5 outils
- 1 boîte de déterfiant - 3 plaques cuivrées XXXP - 3 feuillets de bandes
- 1 stylo « Marker » - 1 sachet de perchlore - 1 coffret bac à graver
- 1 atomiseur de vernis + notice 149,00

• N° 4 contient : LE COFFRET N° 2
+ 1 bâti support 179,00
• N° 5 contient : LE COFFRET N° 2
+ 1 fixe circuit + bâti support 209,00
PRIX 179,00

• FIXCIRCUIT -
Support à serrage pour les C.I.
Dimensions maxi de prise : 35x30 cm
PRIX 90,00 F

PRODUITS K - F



F2 - spécial contacts, nettoyant, lubrif.
tous cor.cts.
Maxi, 5x/600 cc 50,00 F
Standard 170/220 cc 27,00 F
Mini 95/110 cc 19,00 F

ELECTROFUGUE 100 isolant spéc. THT.
Standard 170/200 cc 39,00 F
Mini 95/112 cc 26,00 F

ELECTROFUGUE 200, vernis c.i. atomiseur
540/600 cc 65,80 F

GRAISSE SILICONES 500,
seringue 10 g 16,00 F
tube de 100 g 30,50 F

COMPOUND/TRANSIS, pâte évac. therm.
tube de 100 g 28,70 F
Seringe 20 g 18,00 F

STATO/KF, nettoir, antistatique standard
170/200 cc 21,00 F
Mini : 95/112 cc 16,50 F

RPS POSITIVE, résine photo sensible
atomiseur + révélateur 170/200 cc 61,70 F

TRESS'ARONT : tresse à dessouder sur
1,50 m, larg. 1,9 mm 10,60 F

MARQUEUR, gravure directe CI 21,10 F

PERCHLO de Fer. 36° Beaumé, le sachet
340 g 13,50 F

CYANO KF, adhésif, cyanoacrylate, pi-
quette de 2,5 g 20,00 F
Flacon 20 g 70,50 F

ETAMAG, étain à froid, 1/2 l 39,60 F
1 litre 71,70 F

LIGNES DE RETARD

Unité de réverbération.

RE 4. Entrée 350 MA, 16 l/10 kH, BP 100-
3000 Hz, 2,55, 25/30 60 F
RE 6. Entrée 350 MA, 16 l/10 kH, BP 100-
3000 Hz, 2,55, 25/30 43 F


MONTRES DE BORD QUARTZ

Encastrable sur
tableau de bord
ou porte boîte à
gants. Pour
auto, bateau,
avion. Montage
rapide 70 x
35 x P 94 mm.
Prix 185 F

HORLOGE DIGITALE

• Alarme
• Affichage
heure-minute
par LEDs
7 segments
• Avance rapide heure-minute
Belle présentation
PRIX exceptionnel 99 F

COMPTE-TOURS AUTO

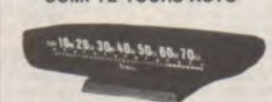

ÉLECTRONIQUE

à diodes LED. 200 à 7500 tm pour moteurs à
4 cylindres. Branchement sur batterie et fil
à la bobine. Lecture 1 diode - 200 tm
Présentation très sobre et esthétique. Extra-
plat. Fixation très facile.
Prix 289 F

Sécurité absolue par détection volumétrique. Radar à hyperfréquence (fonctionnement sans installation auxiliaire)



À l'abri des déclenchements intempestifs, dues à
des bruits, vibrations ou à des sources de chaleur
(radiateurs, soleil) par l'utilisation d'ondes hy-
perfréquences (normes françaises), ce radar mi-
nialisé assure une protection volumétrique dans
une pièce ou un lieu de passage.

La zone surveillée est large et le faisceau du radar
traverse tout ce qui n'est pas métallique. Il détecte
tous les objets vivants ou objets en mouvement.

• Alimentation secteur 220 V.
• Commutation automatique sur piles.

Incorporées lors des pannes de secteur avec
réenclenchement automatique des retour de
courant.

Branchement instantané possible d'une sirène
d'alarme supplémentaire avec piégeage du fil de
liaison (déclenchement instantané si le fil est dé-
branché ou coupé).

Couplage immédiat possible avec le contact auxi-
liaire d'une centrale existante à ouverture de
contacts (protection périphérique).

L'ensemble complet comprend un détecteur, les
temporisateurs d'armement et de désarmement.
une sirène du type « Police américaine ».

EN KIT 1 890 F EN ETAT DE MARCHÉ 2 200 F

RELAIS «NATIONAL»

Subminiature très compact, haute sensibilité.

Coupure 250 V, 3 A.

HA1 3 V 1RT 250 Ω 14 F
HA1 5 V 1RT 88 Ω 14 F
HA1 6 V 1RT 100 Ω 14 F
HA1 12 V 1RT 400 Ω 14 F

Type DIL pour support 16 broches coupure
250 V, 1 A.

HBI 3 V 1RT 25 Ω 15 F
HBI 5 V 1RT 68 Ω 15 F
HBI 6 V 1RT 100 Ω 15 F
HBI 12 V 1RT 400 Ω 15 F

HB2 3 V 2RT 16 Ω 23 F
HB2 5 V 2RT 44 Ω 23 F
HB2 6 V 2RT 63 Ω 23 F
HB2 12 V 2RT 250 Ω 23 F

Relais sous capot embrochable coupure
250 V, 7 A.

HC2 6 V 2RT 40 Ω 29 F
HC2 12 V 2RT 160 Ω 29 F
HC2 24 V 2RT 850 Ω 29 F

HC4 6 V 4RT 40 Ω 34 F
HC4 12 V 4RT 160 Ω 34 F
HC4 24 V 4RT 850 Ω 34 F

Support pour HC2 4,70 F
Support pour HC4 5,80 F
Prix par quantité. Nous consulter.

Relais extra plat (10,2 mm) pour circuit im-
primé, coupure 250 V, 2 A.

NF2 5 V 2RT 90 Ω 31 F
NF2 6 V 2RT 137 Ω 31 F
NF2 12 V 2RT 500 Ω 31 F

NF2 24 V 2RT 2000 Ω 31 F
NF4 5 V 4RT 90 Ω 39 F
NF4 6 V 4RT 137 Ω 39 F
NF4 12 V 4RT 500 Ω 39 F
NF4 24 V 4RT 2000 Ω 39 F

Relais plat pour circuit imprimé bistable cou-
pure 250 V, 5 A.

NC2 5 V 2RT 32 Ω 51 F
NC2 6 V 2RT 45 Ω 51 F
NC2 12 V 2RT 180 Ω 51 F

NC2 24 V 2RT 720 Ω 51 F
NC4 5 V 4RT 32 Ω 65 F
NC4 6 V 4RT 45 Ω 65 F
NC4 12 V 4RT 180 Ω 65 F
NC4 24 V 4RT 720 Ω 65 F

NL 5 V 6RT 35 Ω 55 F
NL 6 V 6RT 50 Ω 55 F
NL 12 V 6RT 200 Ω 55 F
NL 24 V 6RT 800 Ω 55 F

NL Bistable 5, 6, 12, 24 V, 6RT 62 F

SIRENES ELECTRONIQUES



1 - 12 V - 11 A - 120 dB à 1 m 230 F
2 - 220 V - 0,7 A 230 F
3 - 12 V - 1 A - 108 dB à 1 m 82 F
4 - Avec modulation - 12 V 0,75 A - 110 dB à
1 m. Police américaine 210 F

CONTROLEUR CENTRAD - 819 - Avec étui. 20 000 ΩV continu, 4 000 ΩV alternatif, 80 gammes de mesures. Livré avec cordons et piles. Prix franco 346 F	CONTROLEUR VOC 20 20 000 ΩV continu, 5 000 ΩV alternatif, 43 gammes de mesures. Cadrans miroir, antichargés. Livré avec cordons et piles, avec étui. Prix franco 225 F	CONTROLEUR METRIX - MX 001 - échelle Tens. cont. 0,1 V à 1600 V Tens. altern. 5 V à 1600 V Int. cont. 50 μA à 5 A Int. altern. 160 μA à 1,6 A Résist. 2 Ω à 5 MΩ 20 000 ΩV continu. Prix franco 288 F	CONTROLEUR PANTEC - MINOR - Contrôle de poche. Sensibilité : 20 kΩ/V = et 4 kΩ/V 33 calibres. Prix franco 289 F	GENERATEUR HF VOC Heter Voc 3, 6 gammes de 100 kHz à 30 MHz. Tension de sortie de quelques μV à 100 mV réglable par double atténuateur. Prix 825 F	GENERATEUR BF VOC Mini VOC 3. Fréquence de 20 Hz à 200 kHz. Sinusoïdal et rectangulaire. Tension de sortie 10 V/600 Ω. Distors. < 0,05 %. Prix 1 058 F	SUPER PROMO MULTIMETRE DIGITAL VOC - DIGI'VOC 2 - PROMOTION 399^F Affichage cristaux liquides. 2 000 pts. 5 gammes de mesures. 17 calibres. QUANTITÉ LIMITÉE (garanti 1 an)
CONTROLEUR CENTRAD - 310 - Avec étui 20 000 ΩV continu, 4 000 ΩV alternatif, 48 gammes de mesures. Livré avec cordons et piles. Prix franco 294 F	CONTROLEUR VOC 40 Avec étui. 40 000 ΩV continu, 5 000 ΩV alternatif, 43 gammes de mesures. Livré avec cordons piles, franco 255 F En kit, franco 225 F	CONTROLEUR METRIX - MX 453 - Spécial électricien. Echelle. Tension continu et alternatif de 3 à 750 V. Int. continu et alternatif de 30 mA à 15 A. Résistance de 0 à 5 kΩ. Prix franco 464 F	CONTROLEUR PANTEC - DOLOMITI - Universel. Sensibilité : 20 kΩ/V = et 39 calibres, franco 395 F USI : avec VBF, nF, μF, mF + F. 53 calibres, franco 453 F	GENERATEUR BF A FAIBLE DISTORSION LEADER LAG 125. 10 Hz à 1 MHz en 5 gammes. Tension de sortie : 3 V eff./600 Ω. Distorsion : 0,02 %. Prix 3610 F	GENERATEUR BF VOC LAG 26. 20 Hz à 200 kHz en 4 gammes. Tension de sortie : 5 V eff. Distors. : < 0,5 % jusqu'à 20 kHz. Prix 1 023 F	METRIX MX 502 multimètre digital PROMOTION 615^F ETU 60 F • 2 000 points de mesures. • Affichage à cristaux liquides. • Polarité et zéro automatiques. • Indicateur de dépassement. Simplicité d'emploi par commutateur rotatif.
CONTROLEUR CENTRAD - 312 - Avec étui 20 000 ΩV continu, 4 000 ΩV alternatif, 36 gammes de mesures. Livré avec cordons et piles. Prix franco 229 F	CONTROLEUR ISKRA - US 6A - 20 000 ΩV continu. Tensions continues et alternatives. Intensités continues et alternatives. Résistances. Capacités. Prix franco 209 F	CONTROLEUR METRIX - MX 462 - Echelle. Tension continu 1,5 à 1000 V. Tens. alternatif 3 à 1000 V. Int. continu 100 μA à 5 A. Int. alternatif 1 mA à 5 A. Résistance 5 Ω à 10 MΩ. 20 000 ΩV cont. et alt. Prix franco 582 F	CONTROLEUR PANTEC - MAJOR - Universel : sensibilité : 40 kΩ/V = et 41 calibres, franco 418 F USI : avec VBF, nF, μF, mF + F. 55 calibres, franco 515 F	GENERATEUR BF VOC 5 10 Hz à 1 MHz. Distorsion < 0,1 %. Tension sortie sinus 0 à 7 V rectangle 0 à 10 V. Prix 1 617 F	GENERATEUR BF LEADER LAG 120. 10 Hz à 1 MHz en 5 gammes. Tens. de sortie : 3 V eff./600 Ω. Distorsion : 0,05 %. Prix 1 850 F	NOUVEAU MX 515 et 516 • 2 000 points sur le MX 516 indicateur sonore de court-circuit en Ω mètre. • 5 cal. V = 200 mV à 1000 V (10 MΩ). • 5 cal. V = 200 mV à 1000 V (10 MΩ/100 pF). • 5 cal. I = 2 mA à 2 A. • 5 cal. I = 2 mA à 2 A. • 6 cal. I = 200 μA à 20 MΩ. 515: 917 F - 516: 1110 F
CONTROLEUR C d A - 770 - 40 000 ΩV continu, disjoncteur électronique, 6 gammes de mesures, 38 calibres. Prix franco 666 F	CONTROLEUR ISKRA - UNIMER 3 - 20 000 ΩV continu, classe précision 2,5. 7 gammes de mesures, 33 calibres, dB-mètre. Prix franco 281 F	CONTROLEUR METRIX - 202 B - Tens. cont. 50 mV à 1000 V. Tens. alternatif 15 à 1000 V. Int. continu 25 μA à 5 A. Int. alternatif 50 mA à 5 A. Résist. 10 Ω à 2 MΩ. Décibel 0 à 55 dB. 40 000 ΩV continu. Prix franco 670 F	CONTROLEUR NOVOTEST - TS 141 - 20 000 ΩV continu, 10 gammes de mesures, 71 calibres. Classé 1,5 cc, 2,5 CA. Prix franco 342 F	DIP-METRE VOC DIP-VOC. Ondemètre. Générateur de marquage. Fréquence de 0,1 à 1 MHz. Temps de comptage. Mesureur de champ. De 700 kHz à 250 MHz en 7 gammes. Prix 705 F	GENERATEUR DE FONCTIONS BK 3010 Signaux sinus., carrés, triangulaires. Fréquence 0,1 à 1 MHz. Temps de montée < 100 nS. Tension de calage réglable. Entrée VCO permettant la volution. Prix 1634 F	MULTIMETRE NUMERIQUE BECKMANN MODELE TECH 300 695^F Affichage par cristaux liquides. Commande par commutateur central. 29 calibres. 7 fonctions. Mesure des résistances sur le circuit. Contrôle des jonctions à semi-conducteur. Alimentation pile 9 V. T Type TECH 3020 1 170 F
CONTROLEUR C d A - 771 - 20 000 ΩV continu, 8 gammes de mesures, 38 calibres. Prix franco 483 F	CONTROLEUR ISKRA - UNIMER 1 - 200 000 ΩV continu. Ampli incorporé. Précision classe 2,5. protection fusible. 6 gammes, 38 cal. Prix franco 434 F	TESTEUR DE TENSION 6, 12, 24, 110, 220 et 380 V Affichage par LED. Continu et alternatif : 6, 12, 24, 110, 220 et 380 volts. Prix franco 76 F	CONTROLEUR NOVOTEST - TS 161 - 40 000 ΩV continu, 10 gammes de mesures, 69 calibres. Classe 1,5 cc, 2,5 CA. Prix franco 365 F	ALIMENTATIONS STABILISEES VOC Lecture tension et courants-galvanom. VOC AL3, 2 à 15 V, 2 A. Prix 420 F VOC AL 4, 3 à 30 V, 1,5 A. Prix 499 F VOC ALS, 4 à 40 V, réglable de 0 à 2 A. Prix 715 F VOC AL6, De 0 à 25 V. Réglable de 0 à 5 A. Prix 998 F VOC AL7, 10 à 15 V, 12 A. Prix 1 090 F VOC AL8, = 12 V, 1 A = 5 V, 3 A. Prix 530 F SERIE PS. Tension de sortie 12,6 V. PS 1, 2 amp. 159 F PS 2, 1 amp. 205 F PS 3, 4 amp. 229 F PS 3 A, 4 amp. 269 F avec galvanomètres 176 F PS 5, = 12 V, 0,3 A 275 F = 5 V, 2 A 275 F	TRANSISTOR TESTER PANTEC Contrôle l'état des diodes, transistors, et FET, NPN, PNP, en circuit sans démonstration. Prix 329 F	MULTIMETRE SINCLAIR PROMOTION 458^F Sinclair PDM 35, de poche à affichage digital. 2 000 pts. Continu : 1 mV/1 000 V. Alt. 1 V à 500 V. MULTIMETRES DIGITAUX SINCLAIR DM 235. 2 000 points. 776 F DM 350. 2 000 points. 1 128 F DM 450. 20 000 points. 1 528 F
CONTROLEUR YOSHKA 10 000 ΩV AC 20 000 ΩV CC Commutateur de fonctions GARANTIE 1 AN Ps av. piles et cordon Etui de protection plastique 149 ^F	CAPACIMETRE BK BK 820. Affichage digital. Fréquence de 0,1 pF à 1 F en 10 gammes. Précision 0,5 %. Alim. 6 V Prix 1 173 F NOUVEAU : BK 830 Gamme autom. de 0,1 pF Prix 1 881 F	MILLIVOLMETRE ALTERNATIF LEADER LMV 181 A. 100 μV à 300 V 5 Hz à 1 MHz. Sortie amplifiée : 1 V eff./600 Ω. Prix 1 281 F	FREQUENCEMETRE CSC Max. 100 (8 digits). de 20 Hz à 100 MHz avec adaptateur PS 500 1710 F ER VOC 2. 10 Hz 600 MHz 1300 F	TESTEUR TRANSISTORS BK BK 510. Très grande précision. Contrôle des semi-conduct. enet hors-circuit. Indication du collecteur, émetteur, base. Prix 1 124 F	SINCLAIR - PFM 200 - Affichage digital de 20 Hz à 250 MHz. Alimentation 9 V. Prix 870 F	

TOUS NOS CONTRÔLEURS SONT LIVRÉS AVEC 140 RÉSISTANCES (valeurs courantes) (Résistances 1/2 W à couche 5 %) 5 ÉLÉMENTS par valeur de 10 Ω à 1 MΩ

EXPÉDITION PARIS-PROVINCE comptant à la commande ou contre remboursement (joindre 30 % du montant de celle-ci)

OUVERT DE 9 h 30 à 12 h 30 et

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h sf dim. et lun. matin

de 14 h à 19 h sf dim.-lun. matin et mardi matin

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h sf dim. et lundi matin

revilly
COMPOSANTS

79 BD DIDEROT - 75012 PARIS TEL : 372.70.17
METRO : REUILLY-DIDEROT

montparnasse
COMPOSANTS

3 RUE DU MAINE - 75014 PARIS TEL : 320.37.10
METRO : MONT-PARNASSE - Ed. QUINET

acer
COMPOSANTS

42 R DE CHABROL 75010 PARIS TEL 770.28.31
METRO : GARES DE L'EST ET DU NORD

VENTE PAR CORRESPONDANCE. Pour éviter les frais de contre-remboursement, nous vous conseillons de régler le montant total de votre commande port gratuit pour un montant minimum de 280 F. Pour commande inférieure, ajouter 19 F de port. Haut-parleurs et appareils de mesures port en sus.

NOTRE PROMOTION
CONTINUE!

PROFITEZ-EN!

Cette table
de travail
mobile est
fournie avec
chaque oscilloscope
Accessoire indispensable en tube
chromé montée sur roulette.
Dim. 800x400x500 mm.
OSCILLO + TABLE
FORFAIT PORT et EMBALLAGE
POUR L'ENSEMBLE 100,00 F



ACCESSOIRES POUR OSCILLOSCOPES

KIT SONDE, 2 câbles 50 Ω (2x1,20 m, 2 fiches bananes, 3 fiches BNC, 2 pointes de touche, 2 pinces croco, 1 adaptateur BNC-BNC) 125 F
Sondes ELC combinées x 1 et x 10 190 F
CENTRAD. Sacoches pour 774 D 400 F
HAMEG
HZ 20. Adaptateur BNC. Banane 47 F
HZ 22. Charge de passage (50 Ω) 88 F
HZ 32. Sonde atténuateur 10 : 1 88 F
HZ 39. Sonde démodulatrice 111 F
HZ 43. Câble de mesure BNC. Banane 52 F
HZ 33. Câble de mesure BNC-HF 52 F
HZ 34. Câble de mesure BNC-BNC 52 F
HZ 35. Câble de mesure avec sonde 1 : 106 F
HZ 36. Sonde atténuateur 10 : 1/1 : 1 211 F
HZ 37. Sonde atténuateur 100 : 1 258 F
HZ 38. Sonde atténuateur 10 : 1 (200 MHz) 294 F
HZ 44. Sacoches de transport (312, 412, 512) 129 F
HZ 47. Visière 47 F
HZ 55. Testeur de semiconducteurs 211 F
HZ 68. Traceur de courbes 987 F
HZ 62. Calibrateur 2 110 F
HZ 64. Commutateur (4 canaux) 2 110 F

MIRE COULEUR 886 SECAM



Entièrement en semi-conducteurs et circuits intégrés. Fréquence ligne pilotée quartz. Synchronisation 625 lignes entrelacées. Grille de convergences. Image blanche codée par quartz. Image rouge de pureté. Image verte de pureté. Echelle verticale des luminances codable en rouge ou vert. Echelle verticale des couleurs normalisées à 8 paliers : noir-bleu-rouge-magenta-vert-cyan-jaune-blanc, avec bande de référence blanc pilotée par quartz. Coupe des identifications. Son AM module A 600 Hz. Fréquences UHF variables couvrant les canaux de 25 à 32. Tension de sortie H.F. : environ 10 mV. Casier de rangement accessoires.
Prix 4 292 F

Télééquipement

GROUPE TEKTRONIX



D 1010. Double trace 10 MHz
5 mV à 20 V div. Tension maxi 500 V.
Balayage 0,2 S à 0,2 μS div.
Temps de montée 30 nS en X5.
D 1011. Double trace 10 MHz
1 mV à 20 V div. Balayage 0,2 S
à 0,2 μS. Temps de montée 40 nS
en X5. Déclenchement TV ligne
et trame
D 1015. Double trace 15 MHz
5 mV à 20 V div. Balayage 0,2 S à 0,2 μS div.
Temps de montée 40 nS en X5.
Déclenchement
TV ligne et trame

Prix avec
2 sondes TP2
et tunnel de visée

3540 F

3890 F

4470 F

D 1016. Double trace 15 MHz
1 mV à 20 V div. Balayage 0,2 S
à 0,2 μS div. Temps de montée
40 nS en X5. Déclenchement TV
ligne et trame.

D 67 A. Double trace 2 x 25 MHz
10 mV/cm à 50 V/cm.
Double base de temps

Prix avec
2 sondes TP2
et tunnel de visée

5110 F

Livré avec
2 sondes TP2
9100 F

BAREME DE CREDIT avec assurances maladie et chômage

	cpt 20 %	12 mois	18 mois	24 mois
D1010	740,00	268,69	189,01	148,42
D1011	790,00	297,47	209,26	165,43
D1015	970,00	335,86	236,27	186,78
D1016	1 110,00	385,85	270,01	213,47
D67A	1 850,00	695,73	489,41	386,90

TRIO

Nouveau modèle. 2 x 15 MHz avec
2 sondes combin. x 1 et x 10

3 735 F



SC 110. 10 MHz
(prix sans table).
1 950 F

ELC

SC 754. 12 MHz, simple trace 1 764 F

METRIX

OX 712 B. 2 x 15 MHz 4 527 F

OX 713 B. 2 x 10 MHz 3 822 F

LEADER

TA 508. 2 x 20 MHz. Sensibilité 10 mV/cm
temps de montée 17,6 nS. Tension maxi 600 V.
Balayage de 0,5 μs à 200 ms 3 763 F
TA 514. 2 x 10 MHz sensibilité 1 μV. Livré
avec 2 sondes combinées 3 760 F

CENTRAD

774 D. 2 x 15 MHz 3 116 F
975. 2 x 20 MHz sensibilité 5 mV temps de
montée 18 nS. Balayage 0,2 μs à 1 S/cm. Ten-
sion maxi 500 V 2 950 F

Hameg



HM312/8

HM 307. Simple trace 10 MHz
5 mV à 20 V/cm. Base de temps 0,25 à
0,5 μS div. Temps de montée 35 nS
Testeur de composants incorporé

1590 F

HM 312/8. 2 x 20 MHz.
Sensibilité 5 mV/cm à 20 V/cm. Base de temps 0,2
à 0,5 μS div. Temps de montée 17,5 nS. Synchro TV
trame. Rotation de trame.

2446 F

HM 412/4. Double trace 2 x 20 MHz
Tube 8 x 10 cm. Temps de montée 17,5 nS.
Sensib. : 5 mV/20 V/cm (2 mV non
calibré). Balayage retardé par LED.
100 nS à 1 S. Synchro TV.
Rotation des traces.

3 587 F

HM 512/8. Double trace 2 x 50 MHz
Ligne à retard 95 nS. Base de temps 25 à
100 nS. Temps de montée 7 nS.
Sensibilité : 5 mV/20 V/cm.
Fcran : 8 x 10 cm. Tens. accel. 12 kV.

5 833 F

HM 812. Double trace 2 x 50 MHz
A mémoire analogique. Sensibilité
5 mV/20 V div. (50 V div. non calibré). Tens.
accélération 8,5 kV. Balayage retardé avec
2° déclenchement.

16 158 F

BAREME DE CREDIT avec assurances maladie et chômage

	cpt 20 %	12 mois	18 mois	24 mois
HM 307	390,00	119,94		
HM 312/8	486,00	187,12	131,62	
HM 412/4	787,00	268,69	189,01	148,42
HM 512/8	1 133,00	451,02	317,27	250,82
HM 812	3 658,00	1 199,55	843,82	667,09

SPECIAL « OM »

MODELE 171

3 fonctions de 1,5 à 144 MHz.
1. Tos mètre 1:1 à 1:3
2. Wattmètre 0 à 100 W.
3. Mesureur de champ
Equippé de 2 VU-mètres
Prix 218 F

MODELE 520

4 fonctions de 3,5 à 60 MHz.
1. Tos mètre 1:1 à 1:3.
2. Wattmètre 0 à 200 W.
3. Modulateur 0 à 100%.
4. Mesureur de champ.
Prix 670 F

MODELE 6050

10 fonctions 27 MHz
1. Wattmètre 0 à 100 W.
2. Tos mètre 1:1 à 1:3.
3. Mesureur de champ.
4. Modulateur 0 à 100%.
5. Sortie oscill. RF 27 MHz.
6. Sortie oscill. RF 1 kHz.
7. Sortie HF 27 MHz modulée à
1 kHz.
8. Fréquence-mètre de 10 kHz à
50 MHz.
9. Mesureur de quartz 27 MHz.
10. Charge fictive 30W, 50 Ω.
Prix 1 480 F

ALIMENTATIONS STABILISÉES ELC



AL 745 A

Tension réglable de 3 à 15 V.
Contrôle par VU-mètre. Sorties
flottantes. Intensité : réglable
de 0 à 3 A. Contrôle par ampè-
remètre. Dim. : 180 x 75 x
120 mm. Poids : 3 kg.

Prix 376 F


AL 783* 12 V, 1,5 A 172 F

AL 784* 12,5 V, 3 A 189 F

AL 781
Tension réglable de 0 à 30 V en 2
gammas. Contrôle par volt-
mètre. Intensité réglable de 0 à 3 A.
Contrôle par ampèremètre.
Protection contre les courts-
circuit par limitation d'inten-
sité. Alim. : 110/220 V. Dim. :
265 x 165 x 200 mm. Poids :
4,4 kg.
Prix 1 176 F
AL 785* 12,5 V, 5 A 247 F
AL 786* 5 V, 3 A 189 F
* Protection par disjonction et
fusible.

TF 200 Fréquence-mètre THANDAR SINCLAIR

 Ce fréquence-mètre 8 digits,
alimenté par sa batterie in-
terne, affiche directement la
fréquence en kHz.
Il mesure aussi les périodes,
permettant ainsi de contrôler
les fréquences basses.
Une de ses principales ca-
ractéristiques est la sensibi-
lité d'entrée qui est remar-
quable.



Spécifications :

- Affichage : 8 digits à cris-
taux liquides.
- Gamme de fréquences :
10 Hz à 20 MHz; 15 MHz à
200 MHz.
- Mesure des périodes :
10 Hz à 15 MHz (lecture
en μs)
- Totaliseur : comptage
jusqu'à 10⁶.
- Sensibilité : 10 mV eff. de
20 Hz à 100 MHz; 30 mV eff.
de 10 Hz à 200 MHz.
- Alimentation : batterie in-
terne 200 h d'autonomie.
- Poids : 1,2 kg.
- Dim. : 255 x 150 x 50 mm.
- Accessoires : TP600. Divi-
seur permettant de mesurer
jusqu'à 600 MHz; Adap-
tateur secteur.

Ce n'est plus simplement un
fréquence-mètre, mais un ap-
pareil de mesure complet et
autonome.

1950 F

Générateur d'impulsions

THANDAR SINCLAIR

C'est un générateur d'im-
pulsions très complet. En effet,
non seulement il permet
d'obtenir des impulsions à
amplitude et longueur réglables,
mais il possède en ou-
tre :

- Un trigger externe.
- Un fonctionnement mono-
coup, déclenché ou ma-
nuel.
- Une sortie, déclenchée ou
manuelle.
- Une sortie synchro.
- Une sortie TTL.
- Une sortie signal carré.
- Une sortie signal complé-
mentaire.



Spécifications :

Gamme de fréquence : 5 Hz
à 5 MHz (six décodages);
Gamme de largeur d'im-
pulsion : 100 ns à 100 ms (six
décades) + variateur
continu. Tension de sortie :
0,05 V à 5 V sur une charge
de 50 Ω. Fonctions possi-
bles : continu, déclenché ext.
monocoup, porte déclen-
chée, ext. manuelle. Sortie
synchro : impulsion pari-
taire. Sortie TTC : peut
commander 20 charges TTC
Std. Poids : 1 200 g.
Dimens. : 250x150x50 mm.
Alimentation : secteur
220 V. Applications : Etudes
sur les circuits logiques.
Simulation de trains d'im-
pulsions.

1100 F

Pour en savoir beaucoup plus, demandez le guide mesure

Prix établis au 1^{er} août 1980

VENTE

PAR CORRESPONDANCE :

acer composants

32, rue de Chabrol, 75010 PARIS
Tél. : 770.28.31
C.C.P. 658-42 PARIS

Métro : Proussnière, Gares du Nord et de l'Est.
OUVERT EN AOÛT

reuilly composants

79, bd Diderot, 75012 PARIS
Tél. : 372.70.17
C.C.P. ACER 658-42 PARIS

Métro : Reuilly-Diderot
OUVERT EN AOÛT

montparnasse composants

3, rue du Maine, 75014 PARIS
Tél. : 320.37.10
C.C.P. ACER 658-42 PARIS

à 200 m de la gare

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures sauf dimanche et lundi matin.



ENVOYEZ-MOI LE GUIDE MESURE

Découpez ce bon et envoyez-le à l'une des 3 adresses
ci-contre.

Ci-joint 10 F pour participation aux frais.


NOM

Prénom

n° rue

Code postal

Ville

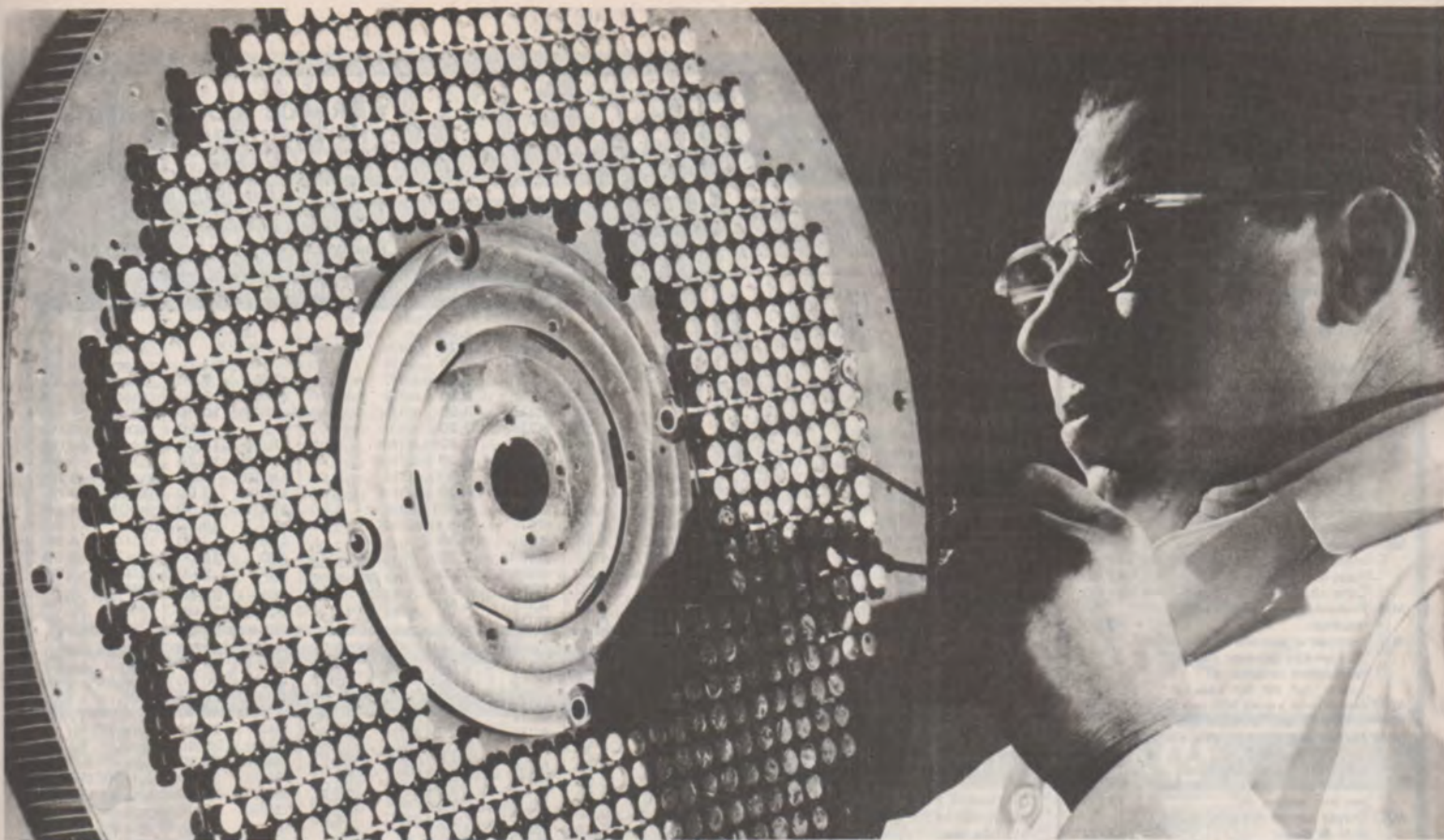

électronicien infra, technicien "sans œillères" vous ne pouvez connaître, à l'avance votre spécialisation : LE MARCHÉ DE L'EMPLOI DÉCIDERA.

Fabrication Tubes et Semi-Conducteurs - Fabrication Composants Electroniques - Fabrication Circuits Intégrés - Construction Matériel Grand Public - Construction Matériel Professionnel - Construction Matériel Industriel * Radioréception - Radiodiffusion - Télévision Diffusée - Amplification et Sonorisation (Radio, T.V., Cinéma) - Enregistrement des Sons (Radio, T.V., Cinéma) - Enregistrement des Images * Télécommunications Terrestres - Télécommunications Maritimes - Télécommunications Aériennes - Télécommunications Spatiales * Signalisation - Radio-Phares - Tours de contrôle - Radio-Guidage - Radio-Navigation - Radiogoniométrie * Câbles Hertziens - Faisceaux Hertziens - Hyperfréquences - Radar * Radio-Télécommande - Téléphotographie - Piézo-Electricité - Photo Electricité - Thermocouples - Electroluminescence - Applications des Ultra-Sons - Chauffage à Haute Fréquence - Optique Electronique - Métrologie - Télévision Industrielle, Régulation, Servo-Mécanismes, Robots Electroniques, Automation - Electronique quantique (Mozers) - Electronique quantique (Lasers) - Micro-miniaturisation * Techniques Analogiques - Techniques Digitales - Cybernétique - Traitement de l'Information (Calculateurs et Ordinateurs) * Physique Electronique et Nucléaire - Chimie - Géophysique - Cosmobiologie * Electronique Médicale - Radio Météorologie - Radio Astronautique * Electronique et Défense Nationale - Electronique et Energie Atomique - Electronique et Conquête de l'Espace * Dessin Industriel en Electronique * Electronique et Administration : O.R.T.F. - E.D.F. - S.N.C.F. - P. et T. - C.N.E.T. - C.N.E.S. - C.N.R.S. - O.N.E.R.A. - C.E.A. - Météologie Nationale - Euratom.

« POUR REUSSIR VOTRE VIE, IL FAUT, SOYEZ-EN CERTAIN, UNE LARGE FORMATION PROFESSIONNELLE, AFIN QUE VOUS PUISSIEZ ACCEDER A N'IMPORTE LAQUELLE DES NOMBREUSES SPECIALISATIONS DU METIER CHOISI. UNE SOLIDE FORMATION VOUS PERMETTRA DE VOUS ADAPTER ET DE POUVOIR TOUJOURS "FAIRE FACE" »

cours progressifs par correspondance RADIO-TV-ELECTRONIQUE

**COURS POUR TOUS NIVEAUX D'INSTRUCTION
ÉLÉMENTAIRE, MOYEN, SUPÉRIEUR**
Formation, Perfectionnement, Spécialisation.

TRAVAUX PRATIQUES (facultatifs)
Sur matériel d'études professionnel ultra-moderne à transistors.

METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE « Radio - TV - Service » : Technique soudure — Technique montage - câblage - construction — Technique vérification - essai - dépannage - alignement - mise au point. Nombreux montages à construire. Circuits imprimés. Plans de montage et schémas

FOURNITURE : Tous composants, outillage et appareils de mesure, trousse de base du Radio-Electronicien sur demande.

PROGRAMMES

★ **TECHNICIEN**
Radio Electronicien et T.V.
Monteur, Chef-Monteur, dépanneur-aligneur, metteur au point.

★ **TECHNICIEN SUPERIEUR**
Radio Electronicien et T.V.
Agent Technique Principal et Sous-Ingénieur.

★ **INGENIEUR**
Radio Electronicien et T.V.
Accès aux échelons les plus élevés de la hiérarchie professionnelle.

« COURS SUIVIS PAR CADRES E.D.F. »

infra
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE

24, RUE JEAN-MERMOZ • PARIS 8^e • Tél. : 225.74-65
Metro : Saint-Philippe du Roule et F. D. Roosevelt - Champs-Élysées

BON
à découper
ou à
recopier

Veuillez m'adresser sans engagement la documentation gratuite R.P. (ci-joint 4 timbres pour frais d'envoi).

Degré choisi

NOM

ADRESSE



Autres sections d'enseignement : dessin industriel, aviation, automobile.

Enseignement technique privé spécialisé à distance

19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris

Métro: Censier-Daubenton ou Gobelins
Tél.: (1) 336.01.40 +



SERVICE COMMANDES
TÉLÉPHONIQUE(S) 336.01.40
+ poste 13 ou 14

Minimum d'envoi 100 F + port et emballage

Documentation n° 15 sur simple demande
contre 5 timbres à 1 30 F

MJ kit

MJ1	Modulateur 1 voie (800W)	43,00
MJ2	Modulateur 2 voies (2x800W)	66,00
	Coffret métal (150x80x50) noir	45,00
	Accessoires (boutons, voyants, prises, etc.)	29,00
MJ3	Graduateur (700W)	38,00
MJ4	Stroboscope 40 joules	139,00
MJ5	Modulateur 3 voies (3x800W)	106,00
	Coffret métal (200x110x60) noir, face avant gravée	49,50
	Accessoires (boutons, voyants, prises, etc.)	39,00
MJ6	Crétomètre à led (12)	136,00
MJ7	Horloge 4 « digits » complète : heure - minute - seconde	149,00
	Option réveil	42,00
	Coffret métal (13,5x9,5x5 cm) noir	37,00
MJ8	Préamplificateur stéréo pour cellule magnétique	49,00
MJ9	Avertisseur et protection de dépassement de température (protection d'amplis, déclenchement ventilateur, etc.)	95,00
	3 seuils : 60°, 80°, 95° à préciser	
MJ10	Base de temps à quartz 50Hz pour horloge (a été étudiée pour fonctionner avec le kit MJ7)	89,00
MJ11	Jeux télé (tennis, football, pelote, exercice)	179,00

	Coffret forme pupitre (300x160x85 x50mm) avec face avant gravée, livré avec inter, boutons, etc.	78,00
MJ12	Chargeur batteries 12V (avec coupeure en fin de charge)	92,00
	Option : transfo 2x12V 5A	134,00
	galva 10A	47,50
MJ13	Préamplificateur micro (basse impédance)	24,00
MJ14	Horloge à cristaux liquides 5 fonctions à quarts : Heure - minute - seconde - jour - mois	299,00
	Coffret métal couleur acier haut. 95 long. 155 - petite prof. 30 - grande prof. 50	36,00
MJ15	Voltmètre digital à cristaux liquides 1999 points - chiffres 18 mm	
	Alimentation pile 9V	351,00
MJ16	Temporisateur réglable de 1 seconde à 40 minutes 400W	184,00
MJ17	Fréquencemètre 50MHz 8 Digit	558,00
MJ18	Ampli téléphone	68,00
MJ19	Ampli 5 watts 12 volts	69,00
MJ20	Chronomètre 8 DIGIT	342,00
MJ21	Générateur de fonctions, SINUS, TRIANGLE, CARRE 10Hz à 100KHz	269,00

la CB est arrivée



EMETTEURS RECEPTEURS MOBILES :
- 40 canaux - AM - 4 W 720 F
- 80 canaux - AM - 10 W 1082 F
- 120 canaux - AM/SSB (BLU) - 4 W 1715 F
Base : 120 canaux - AM/SSB (BLU) 2616 F
TOUS LES ACCESSOIRES
Antennes fixes, mobiles, ampli tos-mètres, fiches, connecteurs, embases.


PUBLICATIONS
- communication radio CB - 27 MHz par Karamanolis 126 pages 64 F
CB antennes par Karamanolis 108 pages 64 F
Attention : les radio-téléphones 27 MHz (CB) ne sont pas homologués en France et sont vendus uniquement pour leur utilisation à l'étranger.

KIT IMD

KN1	Antivol électronique	55,00
KN2	Interphone à circuit intégré	63,00
KN4	Détecteur de métaux	29,50
KN5	Injecteur de signal	33,50
KN6	Détecteur photo-électronique	86,00
KN7	Clignoteur électronique	43,00
KN9	Convertisseur de fréquence AMVHF	35,00
KN10	Convertisseur de fréquence FMVHF	37,00
KN14	Correcteur de tonalité	39,00
KN15	Temporisateur	86,00
KN16	Métronome	38,00
KN17	Oscillateur morse	37,00
KN18	Instrument de musique	58,00
KN19	Sirène électronique	54,00
KN20	Convertisseur 27MHz	52,00
KN21	Clignoteur de secteur réglable	72,50
KN26	Carillon de porte 2 tons	63,00
KN 34	Chemillard 4 voies.....	140,00
KN 40	Sirène de puissance 12 V 15 W.....	98,00

ASSO KIT

2007	Chemillard 3 voies 3x1200W	170,00
2013	Stroboscope 300 joules	260,00
2019	Table mixage à 5 entrées avec sader	265,00
2025	Sirène Américaine 10W-12 Volts	110,00
2030	Touch control secteur à gradateur 1200W 130,00	
2032	Alimentation continue 1 à 24V réglable 1A	155,00
2036	Temporisateur pour essuie-glace	107,00
2038	Commande électronique au son	140,00

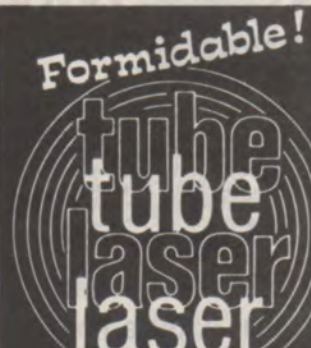

1100,00 seulement
Fonctionne sous 1.6KV et 5 à 15mA
PUISSANCE 2 MW
Kit composants et accessoires 198,00
Transformateur 146,00
Circuit imprimé 35,00
Coffret laqué noir 89,00
Tout monté dans coffret 1770,00
Miroir traité Q 2,5 épais. 1,5 19,00

SEMI-CONDUCTEURS GRANDES MARQUES (NS RCA MOTOROLA ITT, etc.)

2N697	7,00	BC182	2,50	AC125	6,50	CIRCUIT	SN7440	10,00	
2N914	3,60	BC183	2,70	AC126	6,00	INTÉGRÉ	SN7441	14,50	
2N918	5,00	BC184	3,10	AC127	6,00	LINEAIRE	SN7442	16,30	
2N930	4,80	BC211	5,90	AC128	10,00	A709DIP	7,00	SN7446	22,00
2N708	3,80	BC237	3,90	AC128K	4,85	A709TOS	10,00	SN7447	16,00
2N1420	5,50	BC238	2,20	AC132	7,00	A710	8,00	SN7450	5,00
2N1305	3,50	BC251	2,60	AC180K	8,25	A723DIL	10,00	SN7451	10,00
2N1613	3,60	BC307	2,30	AC181K	5,40	A723TOS	13,20	SN7453	3,90
2N1711	3,60	BC308	2,50	AC187	6,00	A741DIP	6,50	SN7460	5,60
2N1889	4,00	BC313A	6,50	AC187K	8,00	A741DIL	7,00	SN7462	14,00
2N1890	4,00	BC317	3,50	AC188	6,00	A741TOS	8,50	SN7470	4,60
2N1893	5,10	BC318	3,50	AC188K	8,00	A747	19,40	SN7472	7,50
2N2218	4,50	BC487	3,00	AD142	12,00	A748	7,60	SN7473	6,00
2N2218A	4,20	BCW948	2,70	AD149	16,60	A753	18,00	SN7474	5,50
2N2219A	4,20	BCW968	3,00	AD161	8,00	MCT2	9,00	SN7475	5,00
2N2222	2,80	BCY58	4,45	AD162	8,00	XR2206cp	67,00	SN7476	6,75
2N2369	4,20	BCY78	4,50	AD262	13,25	XR2240cp	38,00	SN7478	16,00
2N2484	6,50	BD135	5,15	AF124	5,00	TAA611B	23,50	SN7482	12,50
2N2894	15,00	BD136	5,30	AF127	4,90	TAA611C	27,00	SN7483	27,50
2N2904	3,60	BD137	5,70	AF139	7,60	TAA621	34,50	SN7486	4,30
2N2905	3,60	BD138	5,90	AF239	7,40	TBA120	14,00	SN7489	36,00
2N2905A	3,90	BD139	6,00	AU108	17,00	TBA240	48,00	SN7490	7,90
2N2906	4,20	BD140	6,10	AU110	25,80	TBA641	20,00	SN7491	17,80
2N2907A	3,90	BD179	12,00	BU108	38,00	TBA790	25,00	SN7492	17,00
2N3053	3,90	BD233	5,00	BU109	25,00	TBA800	16,50	SN7493	10,70
2N3054	9,70	BD234	5,00	BU126	28,00	TBA810	32,00	SN7494	28,00
2N3055	9,00	BD235	5,50	BU208	30,00	TBA820	20,50	SN7495	7,90
2N3390	10,50	BD236	6,00	BUX37	73,00	TBA920	19,00	SN7496	19,00
2N3391	3,90	BD237	7,50			TDA1003	28,00	SN74120	12,00
2N3553	23,50	BD238	8,00	TRANSISTORS		TDA1034N	25,00	SN74121	6,00
2N3702	3,50	BDX66 B	33,00	FET		TDA1042	41,50	SN74123	10,80
2N3703	3,30	BDX67 B	32,00	2N3819	4,50	TDA1045	17,00	SN74132	11,25
2N3704	3,00	BDY56	30,00	2N3820	9,50	TDA1054	35,00	SN74142	28,60
2N3725	9,50	BDY58	84,00	2N3823	16,00	TDA1054	35,00	SN74143	30,00
2N3804	4,00	BF167	5,20	2N4416	9,50	TDA2002	24,00	SN74145	27,00
2N3886	15,00	BF173	4,70	2N4418	9,50	TDA2020	40,00	SN74153	7,20
2N3906	6,50	BF178	5,00	2N5245	4,60	TDA2620	20,00	SN74154	26,20
2N4037	9,20	BF179	7,25	2N5457	4,90	TDA2620	20,00	SN74155	9,00
2N4400	3,50	BF180	5,75	2N5461	9,00	TDA2630	25,00	SN74156	9,00
2N4401	3,50	BF180	5,75	2N5461	9,00	TDA2631	28,00	SN74163	14,00
2N4403	3,50	BF194	2,50	2N5465	14,50	TCA940	21,00	SN74165	15,00
BC107	2,50	BF195	4,50	3N141	27,00	TCA440	22,00	SN74166	40,00
BC108	2,70	BF233	4,25	BF245	7,20	SFC606	18,50	SN74167	40,00
BC109	2,90	BF257	3,50	BF246	7,00	95H90	75,00	SN74170	24,00
BC113	5,00	BF258	3,00			ULN2003	6,75	SN74173	18,00
BC114	2,00	BF259	4,00	ZENER				SN74180	6,50
BC116	7,20	BF299	22,60	3,9V ± 100V		CIRCUIT	SN74190	16,15	
BC117	10,50	BF890	25,00	1,3W	3,50	INTÉGRÉ	SN74192	17,00	
BC141	6,10	BF895	4,00	DIODES		TTL	SN74193	17,20	
BC142	5,80	BFW17A	4,00	BA102	3,50	SN7401	2,00	SN74195	15,00
BC143	5,75	BSY38	4,00	AA119	1,00	SN7402	1,00	SN74197	17,00
BC145	7,80	TIP29A	5,40	0A81	1,00	SN7403	2,80	SN74199	15,00
BC147	2,90	TIP30A	6,00	0A95	1,00	SN7404	2,50	SN74258	3,50
BC153	5,50	TIP31B	6,75	IN914	0,80	SN7405	5,80	SN74290	18,00
BC154	6,00	TIP32B	7,30	IN4148	0,80	SN7407	6,00	LS	
BC157	2,60	TIP33A	9,25	ESM 230 390	9,00	SN7408	3,20	74LS00	4,50
BC160	6,00	TIP34A	10,70			SN7408	2,00	LS04	4,50
BC161	6,00	TIP35A	20,80			SN7410	2,00	LS08	4,50
BC169	3,50	TIP36A	22,40			SN7413	6,25	LS10	4,50
BC170	3,00	TIP41B	8,70	PONT		SN74 150	17,50	LS10	4,50
BC171	3,20	TIP42B	9,70	1A 400V	4,80	SN74 164	9,00	LS20	4,50
BC172	3,20	TIP112	9,00	2A 200V	15,00	SN7414	20,50	LS73	6,50
BC177	3,35	TIP117	9,50	4A 50V	9,80	SN7416	4,30	LS75	6,50
BC178	3,50	TIP295	10,50	10A 200V	21,00	SN7420	2,00	LS90	15,00
BC179	3,75	TIP305	9,00	25A 200V	32,00	SN7425	2,30	LS122	5,00
				25A 200V	32,00	SN7430	2,85	LS123	14,50
				CATALOGUE GÉNÉRAL	RTC	SN7432	3,60	LS154	18,00
								LS193	15,00

ICM 7038	Base de temps à quartz	51,00 F	DEPOSITAIRE	
ICM 7045	Timer, compteur, chronomètre	159,00 F	INTERSIL	
ICM 7207	Fréquencemètre	60,00 F	Intersil	
ICM 8038	Générateur de fonctions	68,00 F		
ICM 7106	Voltmètre digital LCD	149,00 F		
ICM 7107	Voltmètre digital LED	139,00 F		
ICM 7208	Compteur	206,00 F		
ICM 7555	= NE 555 C MOS	14,50 F		
ICM 7216C	80IGIT 10MHz Fréquencemètre	220,00 F		
Recueil d'Application	Compteur, Timer, Fréquencemètre			
Base de temps	28 pages 12,00 + 4,00 en timbres (en anglais)			
DATA GENERAL	FET, VIMOS, SWITCH, LINEAIRE, TIMMER etc.....	89,00 + 14,00 en timbres		

NE 558	Dual timer	31,00
NE 560	PLL	67,50
NE 565	PLL	21,20
NE 566	Générateur de fonction	20,00
NE 567	Tone décodeur	30,00
NE 560		56,00
NE 571		58,00
TDA 103NB	Ampli OP Trié en bruit	38,00

SERVICE EXPEDITION RAPIDE Minimum d'envoi 100 F+ port et emballage
Expédition en contre remboursement + 8,00 Aucun acompte à la commande
port et emballage jusqu'à 1 kg : 14,00 F - 1 à 3 kg : 23 F C.C.P. Paris n° 1532-87

SEMICONDUCTORS PLESSEY

SL 610 C RF Amplifier	51,00	SL 621 C AGC Generator	77,00
SL 611 C RF Amplifier	51,00	SL 622 CAF AMP/VOGADSIDETONE	140,00
SL 612 C IF Amplifier	51,00	SL 630 C AF Amplifier	49,00
SL 620 C VOGAD	77,00	SL 640 C Double Balanced Mod	85,00
		SL 641 C Receiver Mixer	85,00



DATA LINEAIRE 640 pages
68,00 + 14,00 en timbres

L120	Phase contrôle TRIAC	30,00
L121	BURST CONTROL TRIAC	30,00
L130	Régulateur 12 V	21,00
TCA 205A	Détecteur de proximité	33,20
TBA 231	Double ampli op faible bruit	26,60
TDA 2030	Ampli 14 W	51,00
TDA 2004	Ampli 2 x 10 W	79,00

DÉPOSITAIRE SEMI-CONDUCTEURS

ENFIN DISPONIBLE

TMS 1122 NL Timer universel programmable sur 20 jours. Fonctionne en 9V

99.00

TEXAS INSTRUMENTS



TTL		LINEAIRE	
SN74132 4 trigger à 2 entrées	11,25	TMS 1965 NL 4 jeux TELE	54,00
SN74142 7490+ 7475 + 7441	28,60	TMS 3874 NL horloge LED	40,00
SN74143 7490 + 7475 + 7447	30,00	TMS 3879 NL program Timer	62,00
		TMS 3880 NL tempo-chrono	43,00
OPTOELECTRONIQUE		TL 61 Bifet faible consommation	9,80
TIL 270 Barreau 10 led Ø3mm rouge	38,00	TL 71 Faible souffle BIFET	9,00
TIL 305 5x7 afficheur	85,00	TL 74 Quadruple Bifet	21,00
TIL 306 7490 + 7475 + 7477 + afficheur	92,00	TIL 32 Diode infrarouge	8,00
TIL 308 7475 + 7490	80,00	TIL 78 Photo Transistor	7,50
TIL 312 Afficheur rouge 8mm à anode	13,00	TIL 82 Photo Transistor	24,00
TIL 313 Afficheur rouge 8mm cathode	18,00	TIL 82 Double BIFET	11,00
TIL 321 Afficheur rouge 13mm anode	16,00	TIL 081 Ampli OP BIFET	7,00
TIL 701 Afficheur vert 8mm anode	16,00	TIL 84 Quadruple OP BIFET	15,00
TIL 370 = DIS 739 afficheur 7 segments, 4 digit cathode	40,00	TIL 431 Diode Zener réglable 2,5V à 40V	8,50
		TL 441 Ampli Log	24,50
		TL 497 N ALIM à découpage	21,00
		SN 76013 Ampli BF 6W	49,00
		SN 76810P Compte-tours angle de came 10,00	

LIBRAIRIE nouvelles éditions Data Book TTL 830 pages 108,00 F - 14,00 en timbres * Data Book LINEAIRE 368 pages 31,00 F - 14,00 en timbres * Data Book opto. 303 pages 39,00 - 9,00 en timbres.
Data, Transistors, Diodes 1248 pages 65,00 - 18,00 en timbres.

RCA

Circuit intégré			
CA 3045 Transistors multiples	45,10	CD 4060 Compte diviseur osid	17,00
CA 3052 Préampli bf	31,00	CD 4066 4 bilatéral switch	9,00
CA 3086 Transistors multiples	8,25	CD 4069 6 inv.	3,50
CA 3089 Ampli Fi/FM	43,00	CD 4070 4 portes or ex	3,50
CA 3130 Ampli OP MOS	19,00	CD 4072 2 portes or, 4 entrées	3,50
CA 3131 5W bf	33,00	CD 4093 4-2 entrées Nand Trigger	12,00
		CD 4098 2 monostables	18,00
Circuit C/MOS		CD 4510 Compteur bcd	21,00
CD 4001 4 portes nor 2*	3,50	CD 4511 décodeur 7 segt.	24,00
CD 4002 2, 4*	3,50	CD 4518 Double compteur bcd	18,00
CD 4009 6 inverseurs	7,50	Transistors (silicium)	
CD 4010 6 inverseurs	7,50	2N 3053 npn 60V 5W	4,60
CD 4011 4 portes nand 2 entrées	3,50	2N 3054 npn 90V 25W	9,70
CD 4013 2 bascules	6,00	2N 3055 npn 100V 115W	11,00
CD 4016 4 bilatéral switch	6,00	2N 3442 npn 150V 150W	23,10
CD 4017 compteur	14,00	2N 3553 npn 40V 7W	24,00
CD 4020 diviseur	17,00	2N 3525 Thyristor 400V 5A	29,00
CD 4023 3 portes nand	3,50	2N 4036 pnp	10,00
CD 4024 7 div. binaires	10,50	2N 4037 pnp 60V 7W	9,30
CD 4025 3 portes nor 3 entrées	3,50	2N 5955 pnp 70V 25W	16,75
CD 4027 2JK/Flip-Flop	9,00	2N 6246 pnp 90V 125W	20,00
CD 4030 4 OR exclusive	3,50	2N 3772 npn 100V 150W	36,50
CD 4033 decade	4,00	40408 npn 90V 1W	8,80
CD 4040 Compteur binaire	17,00	40409 npn 90V 3W	9,90
CD 4046 PLL	18,00	40410 pnp 90V 3W	10,00
CD 4047 multivib	15,00	40411 npn 90V 150W	39,00
CD 4049 Hex Buffer	5,50	40601 n mos	13,75
CD 4051 multiplexeur	15,00	40673 n mos	15,00



NATIONAL SEMI-CONDUCTEURS

LF 356 Ampli OP MOS	18,00	LM 733 Ampli vidéo	21,00
LM 10 Ampli OP alim. 1,5 V	42,00	LM 1303 Préampli stéréo	18,00
LM 101 AH Ampli OP Militaire	21,00	LM 1458 Dual ampli OP	9,00
LM 301 Ampli OP DIL	9,00	LM 1800 Décodeur FM stéréo	36,00
LM 301 AH Ampli OP TOS	12,00	LM 1820 AM Radio	18,00
LM 305 Régulateur	26,50	LM 2907 Convertisseur FRE-TEN	25,00
LM 308 Ampli OP	14,50	LM 3900 A Ampli OP	11,00
LM 311 Comparateur	15,00	LM 3909 Flasheur pour led	12,50
LM 317 Régulateur 1,5 à 25V TO 220	22,00	LM 3914 Driver pour Bargram m	38,00
LM 317 K Régulateur 1,2 à 25V	40,00	LM 309K Régulateur + 5V 1,5A T03	24,00
LM 324 4 Ampli OP	11,40	LM 340-12 + 12V 1A T03	32,00
LM 336 Zener à référence variable	19,50	LM 340-15 + 15V 1A T03	32,00
LM 339 Quad comparator	11,00	LM 340-24 + 24V 1A T03	32,00
LM 349 4 ampli op 741	19,50	LM 320K-5 - 5V 1,5A T03	32,00
LM 371 Ampli HF/FI	33,00	LM 320K-12 - 12V 1,5A T03	32,00
LM 358 Double Ampli OP	9,00	LH 0001 CH Ampli OP faible cons.	300,00
LM 376 Régulateur	20,00		
LM 377 Ampli 2W stéréo	27,00	TTL - CMOS	
LM 378 Ampli stéréo 2x4W	31,00	BROCHAGE IDENTIQUE série 74	
LM 380 Ampli BF 6W	21,00	DM74C00	3,40
LM 381 Préampli stéréo	25,50	DM74C02	3,40
LM 382 Dble préampli faible bruit	21,00	DM74C04	4,20
LM 384 Ampli 5W	32,00	DM74C08	3,40
LM 386 Ampli BF	15,00	DM74C20	3,40
LM 387 Dual ampli OP faible bruit	13,50	DM74C73	8,00
LM 391 N 80 Driver pour ampli BF	25,00	DM74C90	14,40
LM 703 Ampli FI	16,50	Mémoires mortes	
LM 710 Comparateur	8,00	EPROM 1 K x 8,2708	95,00
		EPROM 2 K x 8,2716	348,00

Catalogue C/MOS 40,00 F + 14,00 en timbres

GENERAL ELECTRIC

DIAC UJT SBS		Transistors (plastiques)		SC 250 D 15A	49,50
ST 2 diac	3,40	GET 2222	1,70	SC 260 D 25A	66,00
D 12 2646 UJT	7,00	GET 2907	2,20		
D 13 TI (2 N 6027)	9,20	2 N 2924	2,10	Transistors de puissance silicium	
2 N 4991 SBS	7,00	2 N 2925	3,60	(Boîtiers plastiques)	
H 11 A2 photo coupl.	16,70	2 N 2926	3,20	NPN	
H 13A2 Photo coupl.	21,00			D 40 D8 60V 6W	8,75
2 N 5777 Photo Darlington	6,60	1 N 4002 (200V 1A)	1,00	D 42 C8 V 12W	12,00
V 250 LA15 GEMOV	15,40	1 N 4004 (400V 1A)	1,30	D 44 C7 70V 30W	18,00
Thyristors		1 N 4005 (600V 1A)	1,50	D 44 C8 60V 30W	10,75
C 103 YY (60V 0,8A)	5,00	1 N 4007 (1000V 1A)	1,90	D 44 H7 60V 50W	15,00
C 103 B (100V 0,8A)	5,30	1 N 5060 (400V 2,5A)	3,50		
C 106 D (400V 4A)	8,25	1 N 5625 (400V 5A)	8,50	PNP	
C 122 B (200V 8A)	12,20	300V/10 A métal	10,00	D 41 D8 60V 6W	9,80
C 122 D (400V 8A)	15,20	1000V/25A métal	52,00	D 43 C8 60V 12W	11,25
C 122 M (600V 8A)	21,00	Triacs (400V)		D 45 C8 60V 30W	11,75
2 N 688 (400V 25A)	45,10	SC 136 D 3 A	8,00	D 45 H7 60V 50W	18,50
		SC 141 D 6A	9,00		
		SC 142 D isolé 8A	12,00		
		SC 146 D 10A	13,00		

LIBRAIRIE
Catalogue général G.E. 80 pages en français. 8,00 F + 5,00 en timbres
Data Handbook Edition 77 1448 pages 58,00 F + 20,00 F port et embal.
Catalogue transistors de puiss. G.E. 120 pages 7,00 F + 5,00 F en timbres



AY 38500 4 jeux télé	54,00	AY 38760 moto cross	237,00
AY 38600 8 jeux télé	179,00	AY 38610 10 jeux	179,00
AY 38603 course de voitures	237,00	Oscillateur	48,00

MOTOROLA

BC 650 NPN Bruit extrêmement faible	4,00	MC 7815 cp Régulateur 15 V	12,00
BC 651 NPN Bruit extrêmement faible	4,20	MC 7818 Régulateur +18V	12,00
MC 1310 P décodeur PM stéréo	26,50	MC 7918 Régulateur -18V	21,00
MC 1312 P décodeur quadri	32,00	MC 7824 cp Régulateur 24V	12,00
MC 3301 P 4 ampli op	13,00	MC 7905 Régulateur -5 V	21,00
MC 3302 P 4 comparateurs	15,00	MC 7912 Régulateur -12V	21,00
MD 8001 Dual Transistor	26,00	MPSA 05 NPN 60V	4,00
MD 8002 Dual Transistor	28,00	MPSA 06 NPN 80V	4,50
MD 8003 Dual Transistor	31,00	MPSA 13 NPN 30V	4,00
MJ 802 NPN 90V 200W	48,90	MPSA 18 NPN Très faible bruit	4,00
MJ 901 PNP 80V 90W Darling	22,80	MPSA 55 PNP 60V	4,50
MJ 1001 NPN 80V 90W Darling	21,00	MPSA 56 PNP 80V	5,00
MJ 2500 PNP 60V 150W Darling	27,00	MPSA 70 PNP 40V	3,50
MJ 2501 PNP 80V 150W Darling	30,00	MPSL 01 NPN 100V	4,00
MJ 2941 PNP 80V 150W	39,00	MPSL 51 PNP 100V	4,50
MJ 2955 PNP 60V 117W	15,00	MPSU 01 NPN 30V 10W	8,60
MJ 3000 NPN 60V 150W Darling	25,00	MPSU 03 NPN 120V 1W	7,00
MJ 3001 NPN 80V 150W Darling	27,00	MPSU 05 NPN 60V Driver	10,00
MJ 4502 PNP 90V 220W	54,00	MPSU 06 NPN 80V Driver	11,00
MJE 243 NPN 100V 15W	11,00	MPSU 07 NPN 100V 10W	16,00
MJE 253 PNP 100V 15W	11,70	MPSU 10 NPN 300V	12,00
MJE 340 NPN 300V 20W	10,60	MPSU 51 PNP 30V 10W	9,50
MJE 370 NPN 25V 25W	8,60	MPSU 55 PNP 60V Driver	11,00
MJE 520 NPN 30V 25W	7,00	MPSU 56 PNP 80V Driver	11,70
MJE 1090 PNP 60V 70W Darling	23,50	MPSU 57 PNP 100V 10W	12,00
MJE 1100 NPN 60V 70W Darling	22,80	MSS 1000	3,20
MJE 2801 NPN 60V 90W	22,00	MZ 2361 Zener	7,70
MJE 2955 PNP 60V 90W	19,00	2N 3055 NPN 60V 115W	9,00
MJE 3055 NPN 60V 90W	16,00	SCR 2010 Thyristor 400V 10A	8,00
MC 7805 cp Régulateur 5V	12,00	2N 3773 NPN 15A 150W	32,00
MC 7808 cp Régulateur 8V	12,00	2N 5087 PNP 50V faible bruit	4,30
MC 7812 cp Régulateur 12V	12,00	2N 5089 NPN 25V très faible bruit	4,30

LIBRAIRIE
Catalogue MOTOROLA 238 pages 16,00 + 8,00 en timbres
Note d'application ampli Hi-Fi 35 à 100W 5,00

Siliconix

TRANSISTOR V MOS DE PUISSANCE		CR 470 Générateur de courant 4,7mA	25,50
VN88AF 80V 4A TO-202	19,00	CR 200 Générateur de courant 2,0mA	25,50
VN65AF 60V 3A TO-202	17,00	MPF102 effet de champ	5,00
VN46AF 40V 3A TO-202	16,00	Note d'application ampli BF «Haut de Gamme»	
CR 033 Générateur de courant 0,33ma	25,50	40W BP 0-600KHz SLEWRATE 100V/ps	
		V MOS	2,50

SIEMENS

UAA 170 commande 16 led	25,00	TCA 4500 A décodeur stéréo	29,00
UAA 180 commande 12 led	25,00	SAS 560 commutateur par effleurant	28,00
TDA 4290 Préampli correct. Baxandall + Physio	30,00	SAS 570 commutateur par effleurant	28,00
TDA 1037 ampli BF	20,00	SP 41 P ampli FM/FI avec démod	17,00
TDA 1046 FI-FM	28,00	SD 42 P mélangeur HF	19,00
TDA 1047 FI-FM	31,00	BPW 34 photodiode infrarouge	20,00
TDA 1195 Quad inv. BF	34,00	LED infrarouge	5,90
SS688 Graduateur	38,00	LD 57C LED verte	5,00
SDA 5680 A Affichage Fréquence LCD	253,00	LD 52C LED rouge	6,50
TCA 9 65 Détecteur double seuil	23,00	BB 105 Diode varicap	3,90

LIBRAIRIE Guide des composants électroniques 1977/78 115 pages 20,00 + 9,00 en timbres

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (sauf dimanche)
Pour vos commandes téléphoniques demandez le poste 13 ou 14

Minimum d'envoi 100 F

Documentation N° 15 sur simple demande
contre 5 timbres à 1,30

radio
mj

mais oui, vous réussirez dans l'électronique



...Vous assure Fred Klinger
responsable d'un centre de F.P.A.
animateur de la Méthode E.T.N. d'Initiation
à la Radio-Electronique.

Cette méthode est le moyen le plus direct pour vous préparer
aux métiers de l'Electronique.

Comptez cinq à sept mois (une heure par jour environ).

« En direct » avec un enseignant praticien, vous connaîtrez les bases de la Radio.
Mais surtout vous aurez appris les principes utiles pour entrer dans
la profession ou vous spécialiser dans la Télévision.

Dépense modérée plus notre fameuse **DOUBLE GARANTIE**

**Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satis-
faction finale garantie ou remboursement total immédiat.**

Postez aujourd'hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre jours vous aurez
tous les détails.

ETN

Ecole des
**TECHNIQUES
NOUVELLES**
école privée
fondée en 1946
PARIS

20, rue de l'Espérance 75013

POUR VOUS

OUI, renseignez-moi, en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteur à
domicile, SVP), votre documentation complète n° 824 sur votre

● MÉTHODE RAPIDE DU RADIO-ÉLECTRICIEN

Nom et adresse _____

(ci-joint, deux timbres pour frais postaux)



EDITIONS
TECHNIQUES &
SCIENTIFIQUES
FRANÇAISES
2 à 12,
rue de Bellevue,
75940 Paris Cedex 19

8^e ÉDITION
REVUE ET
CORRIGÉE

PRIX : 87 F
NIVEAU 3

Prix pratiqué
par la
LIBRAIRIE
PARISIENNE
DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque,
75940 PARIS Cedex 19

ROGER A. RAFFIN



DÉPANNAGE MISE AU POINT, AMÉLIORATION DES TÉLÉVISEURS NOIR ET BLANC ET TÉLÉVISEURS COULEURS

Le présent ouvrage n'a pas d'autre but que d'aider le techni-
cien et l'amateur radio à devenir un bon dépanneur de télévi-
sion en les guidant dans leur nouveau travail. Il est une
documentation pratique, un guide sûr, un véritable instru-
ment de travail, les pannes étudiées examinent tous les
standards, et les trois chaînes françaises.

PRINCIPAUX CHAPITRES :

Généralités et équipement de l'atelier. Travaux chez le client.
Installation de l'atelier. Autopsie succincte du récepteur de
T.V. Pratique du dépannage. Pannes son et image. Mise au
point et alignement des téléviseurs. Cas de réceptions très
difficiles. Amélioration des téléviseurs. Dépannage des télé-
viseurs à transistors. Dépannage et mise au point des télévi-
seurs couleur.
Un volume broché, 424 pages, 263 figures. Format 15 x 21,
couverture couleur.

Technique poche

LES CELLULES SOLAIRES

F. JUSTER



Editions Techniques et Scientifiques Françaises

L'ouvrage de F. Juster
traite de tous les aspects
techniques des cellules
solaires : composition,
fonctionnement, projets de
stations solaires, applica-
tion pour professionnels et
aussi pour amateurs
même débutants.

Un volume format 115 x
165 mm, broché, collection
« Technique Poche » de
136 pages, 87 schémas et
illustrations.

PRIX 28 F NIVEAU 2
Techniciens et
amateurs initiés



EDITIONS TECHNIQUES &
SCIENTIFIQUES FRANÇAISES

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS

- Etude générale
- Modules solaires com-
merciaux et industriels
- Régulateurs
- Accumulateurs et leur
recharge
- Cartes d'ensoleillement
et tableaux de valeurs nu-
mériques
- Amélioration du rende-
ment : concentration,
poursuite, etc.
- Montages automatiques
- Montages expérimen-
taux simples, pour ama-
teurs.

Prix pratiqué par

LA LIBRAIRIE PARISIENNE
DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque,
75480 PARIS CEDEX 10

E.T.S.F., 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

NOVOKIT

SPECIAL GUITARE

PC 50



PREAMPLI CORRECTEUR PC 50
2 entrées : « normale » et « bright ». Contrôle volume. Contrôle tonalité : graves, médiums, aiguës.
EN KIT : 140,00 - CABLE : 175,00



DME05—R50

AMPLI 50 WATTS RMS - AP60
Voir photo et caractéristiques dans la rubrique Sono-Discothèques ci-dessous.
EN KIT : 195,00 - CABLE : 245,00

CIRCUIT DE REVERBERATION R 50
EN KIT : 96,00 - CABLE : 120,00

LIGNE DE RETARD DME05
Pour réverbération en association avec le circuit R50. Montée sur amortisseur.
44,00

TRANSFO, 75 VA

95,00

CHASSIS-TOLERIE

Peinture au four noire, sérigraphie blanche.
Dimensions 380x180x100.

160,00

ACCESSOIRES DIVERS

Boutons, inter, potent., visserie, fil, prise HP, prise casque etc. 62,00

TOUS CES ÉLÉMENTS, ASSEMBLÉS ET CABLÉS SELON NOTRE NOTICE, CONSTITUENT UN EXCELLENT AMPLI POUR VOTRE GUITARE. CHAQUE ÉLÉMENT PEUT-ÊTRE ACQUIS SÉPARÉMENT.

SPECIAL SONO-DISCOTHÈQUES



AP 60

MODULES AMPLIS AP60
Bande passante 15 à 70 000 Hz. Distorsion à pleine puissance < 0,01 %. Protection électronique contre les courts-circuits. Entrée 800 mV.
50 W RMS (2x2N3055) - 8Ω
EN KIT : 195,00 CABLE : 245,00
100 W RMS (4x2N3P55) - 8Ω
EN KIT : 260,00 CABLE : 325,00

CIRCUIT DEPHASEUR D50
Permet le couplage de 2 modules de 50 W ou de 100 W afin de réaliser des amplis de 100 ou 200 W.
EN KIT : 60,00 CABLE : 75,00

MODULES ALIMENTATION AL60.
Pour 50 et 2x50 W
EN KIT : 90,00 CABLE : 113,00
Pour 100 - 2x100 et 200 W
EN KIT : 120,00 CABLE : 150,00

VU-METRE 12 LEDS VM 50
8 diodes vertes, 1 orange, 3 rouges en ligne. Adapt. sur tout ampli existant.
EN KIT : 80,00 CABLE : 100,00

TRANSFO D'ALIMENTATION
Pour 50 W 95,00
Pour 2x50 ou 100 W 135,00
Pour 2x100 ou 200 W 185,00

RACK TOLERIE
Peinture au four noire, sérigraphie blanche en façade. Dimensions : 380x180x100 160,00
Option : façade longueur 483 mm pour montage en rack standard 19" 88,00



AL60



VM50

Conditions de vente. Tous nos prix sont TTC minimum 40 F. Contre rembour. 20 % d'arrhes ou règlement à la commande. Port et emballage jusqu'à 2 kg : 15 F, de 2 à 3 kg : 25 F, 3 à 5 kg : 30 F, au-delà, tarif SNCF. Pour tous renseignements, joindre un timbre. Frais de contre-remboursement : 11 F. Chèques ou mandats à l'ordre de DISTRONIC, 32, rue Louis Braille, 75012 Paris. Heures d'ouverture : mardi au vendredi de 10 h à 13 h, 15 h à 19 h, le samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
DISTRONIC : 32, rue Louis-Braille, 75012 Paris. Métro : Bel-Air - Michel Bizot. Tél. 628.54.19.

SPECIAL JEUX DE LUMIÈRE ambiance night-club



BMT 3C+RG

Modulateur 3 voies + régl. général
1 200 W par voie.

2 possibilités de modulation au choix.

Par micro (en face avant).
Par liaison sur le HP (prise arrière).

Très grande sensibilité :
Un inverseur permet de passer d'un type de modulation à l'autre.

Aucun risque de détériorer votre ampli (impédance d'entrée 100 Ω).

3 FORMULES :

En kit sans habillage 99,00

En kit avec habillage ... 195,00

En ordre de marche
(comme photo) 290,00



CPM 08

CHENILLARD MODULATEUR

9 triacs, 4 circuits intégrés, 13 diodes, 8 diodes LED rouge et verte. 8 voies, 1200 W par voie.

8 programmes sélectionnés par clavier, dont un modulable au rythme de la musique.

Raccordement à votre ampli, magnétophone ou table de mixage par prise DIN 5 B.

Visualisation sur façade du programme en service par 8 diodes LED ; chenillant en fonction du programme sélectionné.

4 FORMULES :

En kit sans habillage .. 280,00 F

En kit avec habillage .. 390,00 F

Cablé sans habillage .. 360,00 F

Cablé avec habillage
(comme photo) 480,00 F



MOD 06 MODULOCRET

VU MODULATEUR. 6 triacs, 7 transistors, 1 circuit intégré, 800 W par voie.

Fonctionne comme un VU-mètre géant, 6 échelons lumineux, s'allumant au rythme des crêtes de la modulation. Commandé par micro. Très grande sensibilité.

EN KIT : 195,00 - CABLE : 245,00

GRADATEUR ALEATOIRE 4 voies

« CAMELEON ». 800 W par voie. Chaque voie s'illumine et s'éteint progressivement à un rythme qui lui est propre, mais que l'on peut commander par quatre potentiomètres (cycle variant de 0,2 à 20 secondes). Ceci permet des effets de fondus enchaînés, variant en couleur à l'infini par le mélange aléatoire des quatre teintes des spots.

EN KIT : 260,00 - CABLE : 325,00

Spots de cou leur, douilles, pinces, tôleries pour rampes, lumière noire, etc.

COMBO 212 SONAR. 100 WATTS RMS



PROFESSIONNEL

— 2 canaux, 4 entrées.

— Phasing et réverb. incorporés.

— Equalizer 6 fréquences 60-150-360-620-1200-4000 Hz.

— Master volume.

— Sortie casque - sortie HP.

— Prise enregistrement ou console.

— 2 HP de 32 cm.

— Dimensions : 646x566x283.

EN « COMBO »
KIT : 2900,00

En ordre de marche : 3650,00

EN « TETE »
KIT : 2250,00

En ordre de marche : 2950,00

NOUS DISTRIBUONS EGALEMENT LES PRODUCTIONS TSM SELF 95 ET ELCO-ELECTROME
TOUS LES PRODUITS BST, ELECTRO HARMONIX - TOUS COMPOSANTS ACTIFS ET PASSIFS.

HOBBYLEC

CÔTE D'AZUR

06800 CAGNES-SUR-MER • TEL. (93) 73.49.45
3, Bd. de la Plage (Bord de Mer) près de l'Hippodrome

TOUS COMPOSANTS POUR VOTRE **HOBBY ELECTRONIQUE**

ACTIFS, PASSIFS, KITS, HAUT-PARLEURS, FICHES, JACKS, BOUTONS, SOUDURE, COFFRETS, ETC. ETC.

NOS PROMOTIONS DU MOIS :

TP 108 C	LES 10..... 5,50	TP 109 B	LES 10..... 5,10
BC 237 B	LES 10..... 5,50	BC 238	LES 10..... 5,50
1 N 4148	LES 10..... 2,	FRL 4403	(2° choix)..... 4,50

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX :

AA 112	1,25	CA 3018	14,40	SN 7447	8,50
AC 176 K	5,50	LM 305	8,00	SN 7490	4,50
AD 133	19,50	SO 41 P	16,80	SN 74247	14,00
BA 127	1,20	SO 42 P	18,60	SN 74LS00	3,30
BB104	5,50	TAA 611	11,30	SN 74 LS154	15,80
BC 148	1,40	TBA 810S	14,50	SN 74LS367	7,80
BC 558	1,30	TCA 830S	12,30	4000 AE	2,00
BD 167	6,50	TDA 2002	15,00	4030 AE	6,00
BD 438	7,70	TL 081CP	7,00	DL 707	18,90
BF 199	2,50	TL 084 CN	14,00	LDR 03	10,90

EXPEDITION : Paiement à la commande par chèque bancaire ou postal, plus frais de port 12,00 F

ELECTRONIQUE EXPRESS

14, rue de Bruxelles
03100 MONTLUÇON
Tél. (70) 28.38.52

SARL Capital 30 000 F
RCS MONTLUÇON
B 318 367 042

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Notre département composants vous propose :

TTL	TRANSISTORS	CONDENSATEURS chimiques/25V	CONDENSATEURS Tantale/16 V
7401 1,85	2N1613 1,75	2,2 MF 0,85	2,2 MF 1,20
7402 1,85	1711 1,90	4,7 0,85	4,7 1,40
7403 1,85	1893 2,00	10 0,80	10 1,65
7408 2,05	2219 1,75	22 0,80	22 1,70
7410 1,85	2222 1,45	47 1,00	47 MF 4,40
7411 2,00	2369 1,60	100 1,20	Tantale/35 V :
7420 2,00	2646 4,50	220 1,45	0,1 MF 1,20
7427 2,15	2905 1,90	470 1,95	0,22 MF 1,20
7440 1,85	2907 1,50	1000 3,00	0,47 1,35
7451 1,85	3053 2,60	2200MF 4,50	1 MF 1,20
7453 1,85	3393 2,80		2,2 1,65
7454 1,85	3638 2,50	chimiques/63V :	4,7 1,65
7454 2,20	2N3819 2,60	1 MF 0,85	10 1,80
C. MOS	POT. AJUSTABLE (Pilier horizontal)	1 MF 0,85	Céramiques :
4002 2,00	1-2, 2-4, 7-10	2,2 0,80	10 PF à 10 nF 0,40
4012 2,05	22 - 47 - 100 - 220	4,7 0,90	
4019 2,85	470 K.....1,10 F	10 1,00	
4025 2,50		22 1,10	
4070 2,50		47 1,25	
4071 2,40		100 MF 1,95	DIODES
4072 2,40			1N 4007 0,50
4073 2,00			1N4148 0,20
4075 2,10			
LINEAIRES	LED	RESISTANCES	
LM 301 3,20	23, rouge 1,00	1/4 W 5 % :	
LM 1458 4,80	26, rouge 1,10	1Ω à 5,6Ω 0,12	
NE 555 3,70	26, verte 1,30	1/2 W 5 % :	
741 8br 2,90		6,8 MΩ à 10 MΩ (série E12) 0,18	
	SUPPORT C.I.		
	8 broches 0,95		
	14 br. 1,05		
	16 br 1,15		

Composants de qualité professionnelle - Prix TTC - Règlement joint à la commande - Forfait facturation, port et emballage : de 1 à 500 g, 8 F, de 500 g à 1 kg, 14 F, de 1 à 3 kg, 21 F, de 3 à 5 kg, 26 F - ENVOI URGENT dès réception de votre courrier - Minimum de commande : 30 F - Professionnels, industriels, consultez-nous.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

J. REBOUL

34, RUE D'ARÈNES

25000 BESANÇON

TEL: (81) 81 02 19

COMPOSANTS ELECTRONIQUES - INFORMATIQUE

EMETTEUR RECEPTEUR
CB 80 - PONY



Homologué PTT n° 1397 PP
Possibilité appel sélectif
3 W HF 27 MHz.
6 canaux, 1 équipé
Prix TTC : 772,30 F le poste

EMETTEUR RECEPTEUR
CB 36 - PONY



Homologué PTT 1504 PP
2 canaux 27 MHz 1,5 W HF
Prix TTC : 709,70 F le poste



METALLOSCOP 100+200

Détecteur tous métaux
2 couronnes ϕ 17 et ϕ 34 cm
Système d'accord automatique
Détecteur visuel et acoustique

520 F

P.E.T.

16 K octets de ROM
9 K octets de RAM
dont 7 K disponibles
pour l'utilisateur

5 820 F TTC

NOUVEAU MODÈLE
NOUVEAU PRIX

ACORN

Système modulaire 6502

- Microprocesseur 6502
- RAM 1 K octets
- Moniteur 1/2 K
- RAM I/O, 16 lignes E/S
- Emplacement pour 2° RAM I/O
- Interface magnétocassette
- Clavier hexadécimal 25 touches
- Affichage hexadécimal 8 digits
- Cartes Euro-card 100 x 160 mm
- Manuel en Français

OPTIONS

- Cartes mémoire 4 K et 8 K
- Carte vidéo/TV
- BASIC 4 K entier, 9 digits
- Assembleur - désassembleur - éditeur
- Rack Euro-card

ACORN

Kit 1 300 F TTC

Monté 1 450 F TTC

Catalogue REBOUL - contre 5 timbres à 1,40 F

NOM ADRESSE

Equipez-vous chez **dam's**

3 formules s'offrent à vous...

- 1** Vous achetez votre matériel chez DAM'S, vous le montez vous-même, vous réussissez, bravo !... vous avez réalisé une installation au moindre prix.
- 2** Vous achetez votre matériel chez DAM'S, vous le montez vous-même, des complications surgissent, l'installation ne marche pas comme vous l'auriez souhaité, DAM'S mettra au point votre installation moyennant 50 % du forfait de montage prévu pour ce type d'installation... Vous êtes sécurisé !
- 3** Vous achetez et faites monter directement votre matériel chez DAM'S selon forfait d'installation prévu ; DAM'S se fait fort d'être **comparativement** le moins cher des installateurs autoradio.

FORFAITS DE POSE PAR ÉLÉMENT

Antenne gouttière	25,00
Antenne d'aile	31,00
Antenne de toit	62,00
Antenne électrique	80,00
Autoradio mono ou stéréo	135,00
Lecteur de cassettes	120,00
Combiné autoradio/lecteur	135,00

Booster ou Equalizer	150,00
Une paire de HP	120,00
Mélangeur 4 HP	150,00
Antiparasitage complet : fournitures et pose	60,00
Filtre d'alimentation	30,00
Autoradio sur tiroir antivol	50,00

FORFAITS D'INSTALLATION COMPLÈTE

Autoradio mono + antenne + 1 HP	160,00
Autoradio stéréo + antenne + 2 HP	235,00
Lecteur de cassettes stéréo + 2 HP	205,00
Autoradio/lect. stéréo + antenne + 2 HP	235,00
Lecteur stéréo + booster + 2 HP	300,00
Autoradio/lect. + ant. + booster + 2 HP	350,00
Rack hi-fi : Ant./tuner/lect./booster/2 HP	470,00

AUTORADIO 3 GAMMES « SONIX ABC-106 »



Récepteur **GO - PO - FM** (mono), doté d'un clavier pour présélection de 5 stations (à répartir sur les 3 gammes), puissance **5 WATTS**, alimentation 12 Volts (— à la masse), dimensions : L. 165, H. 45, P. 150 mm - Livré avec 1 H.P. 12 cm. 4 ohms + balie.

Prix 295,00 + port et embal. 15,00

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES « EUROSINX ES-3800 »



Récepteur **GO - PO - FM** stéréo (MPX) avec C.A.F., dispositif **MUTING** de suppression du souffle entre stations en FM, voyant indic. d'émissions stéréo — Lecteur de toutes cassettes stéréo (bandes Fe ou Cr), **AVANCE** et **RETOUR** rapide blocables de la bande **EJECTION** cassette auto-stop fin de bande, puissance tot. **14 WATTS** (2 x 7 W), contrôle de volume, tonalité, balance stéréo, alim. 12 V (— à la masse), L. 180, H. 45, P. 160 mm.

Prix 785,00 + port et embal. 20,00

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES STÉRÉO « CX-5000 »

1^{er} au rapport qualité/prix !



Récepteur **GO - PO - FM** mono et stéréo (MPX) avec C.A.F., voyant d'émissions stéréo — Lecteur toutes cassettes stéréo (bandes Fe ou Cr), touche combinée **AVANCE** rapide de la bande et **EJECTION** cassette, auto-stop fin de bande, commandes de volume, tonalité, balance stéréo, puissance tot. **12 WATTS** (2 x 6 W), impéd. H.P. 4 à 8 ohms, alim. 12 V (— à la masse), L. 180, H. 48, P. 160 mm — Livré avec 2 H.P. sur console 14 x 14 x haut. avant/arrière 4/8 cm.

Prix 550,00 + port et embal. 20,00

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES STÉRÉO « SHARP 5800 »

le tout dernier modèle !



Récepteur **GO-PO-FM** mono et stéréo (MPX) avec C.A.F., voyant d'émissions stéréo, filtre parasites ANSS — Lecteur de toutes cassettes st. touche (blocable) d'**AVANCE** et **RETOUR** rapide de la bande et **EJECTION** cassette, **EJECTION** automat. fin de bande avec retour du son radio, commandes de volume, tonalité, balance stéréo, puissance tot. **16 WATTS** (2 x 8 W), impéd. H.P. 4 ohms, alim. 12 V (— à la masse), L. 178, H. 44, P. 135 mm.

Prix 790,00 + port et embal. 20,00

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES à SYSTÈME AUTO-REVERSE

« SONIX ABC-125 »



Récepteur **GO - PO - FM** mono et stéréo (MPX) avec C.A.F. et dispositif réducteur de souffle, voyant indic. d'émission stéréo — Lecteur stéréo du type auto-reverse, c'est-à-dire permettant d'auditionner automatiquement et en chaîne les 2 enregist. d'une cassette sans avoir à éjecter ni à retourner la cassette, sélecteur de programme (piste 1-3 ou 2-4), touche (blocable) d'**AVANCE** et **RETOUR** rapide de la bande, touche **EJECTION** cassette, contrôle de volume et tonalité, balance stéréo, puissance totale **12 WATTS** (2 x 6 W), sorties H.P. impéd. 4 à 8 ohms, alim. 12 volts (— à la masse), L. 180, H. 45, P. 160 mm.

Prix 795,00 + port et embal. 20,00

AUTORADIO/LECT. de CASSETTES « TOP NIVEAU » ROADSTAR 3240

6 stations préréglables
à recherche électronique



Récepteur **GO - PO - FM** mono et stéréo (MPX) avec C.A.F., voyant d'émissions stéréo, dispositif **MUTING** (suppression du souffle entre stations en FM), Lecteur de toutes cassettes stéréo, avec dispositif **AUTO-REVERSE**, commutable en **AUTO-EJECT** fin de bande, voyants indic. du sens de défilement, **AVANCE** et **RETOUR** rapide de la bande, touche **EJECTION** cassette, L'éjection cassette ramène automatiquement le retour du son radio. Contrôles de volume, tonalité, balance stéréo, puissance tot. **8 WATTS** rms (2 x 4 W), alim. 12 volts (— à la masse), la coupure d'alim. marche/arrêt produit l'éjection automatique de toute cassette engagée — L. 180, H. 43, P. 160 mm.

Prix 1.790,00 + port et embal. 20,00

AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES avec SYSTÈME AUTO-REVERSE

« ROADSTAR 2750 »



Récepteur **GO-PO-FM** mono et stéréo (MPX) avec C.A.F., indicateur d'émissions stéréo — Lecteur de cassettes stéréo permettant d'auditionner automatiquement et en chaîne les 2 enregist. d'une cassette, sans avoir à éjecter ni retourner la cassette, sélecteur de piste (1-3 ou 2-4), **AVANCE** et retour rapide de la bande, touche d'éjection cassette, contrôle de volume, tonalité, balance stéréo, puissance totale **14 WATTS** (2 x 7 W), sorties H.P. impéd. 4 à 8 ohms, alim. 12 V (— à la masse), larg. 178, haut. 50, prof. 175 mm. Livré avec accessoires de montage.

Prix 1.100,00 + port et embal. 20,00

« ROADSTAR RS-2650 »

Autoradio **PO-GO**, avec lecteur de cassettes stéréo à système **AUTO-REVERSE**, de présentation et caract. identiques au modèle RS-2750 ci-dessus - Prix 795,00 + port et embal.

TOUS AUTRES PRODUITS « ROADSTAR » disponibles en nos magasins

Promotion du mois !



« ROADSTAR RS-2240 - **GO - PO - FM** mono et stéréo (MPX), avec C.A.F., dispositif **MUTING** de suppression du souffle entre stations en FM, voyant indic. d'émissions stéréo — Lecteur de toutes cassettes stéréo (Fe ou Cr), touches d'**AVANCE** et **RETOUR** rapide de la bande (blocables), **EJECTION** cassette, auto-stop fin de bande, puissance tot. **14 WATTS** (2 x 7 W), contrôle de volume, tonalité, balance stéréo, alim. 12 V (— à la masse), dim. L. 180, H. 44, P. 160 mm - Livré avec booster égaliseur ES 1900 (2 x 30 W) dont caractérist. en page suivante.

à saisir

1 300 F

port et embal. 35,00

dam's

Importe et vend sans intermédiaire

ce qui vous assure toujours le meilleur prix

Ne gâchez pas les qualités d'un bon auto-radio ou lecteur, avec des H.P. médiocres... voici des H.P. à la hauteur



Réf. ES-80 - Haut-parleurs hi-fi, bande passante 50 à 14.500 Hz, flux magnét. 15.000 gauss, membrane renforcée, avec cône d'aiguës, impéd. 4 ohms, puissance admissible **20 WATTS**, diamètre 165 mm, profondeur d'encastrement 50 mm, grille décor amovible.

La paire 98,00 + port et embal. 15,00



D-730 - H.P. hi-fi à 2 voies (boomer 8 16 cm, tweeter 5 cm), flux magnétique 15.000 gauss, réponse 60 à 16.000 Hz, puissance admissible **30 WATTS**, impédance 4 ohms, profondeur d'encastrement 55 mm, grille décor amovible.

La paire 195,00 + port et embal. 15,00



TRI-AXIAL ES 86 - H.P. 3 voies (boomer 16 cm, flux magnét. 18.000 gauss, médium et tweeter type axial, filtres capacitifs, réponse 50 à 20.000 Hz, puissance max. admissible **25 WATTS**, impéd. 4 ohms, profondeur d'encastrement 6 cm, grille décor amovible, cordon 3,5 m.

La paire 250,00 + port et embal. 15,00

COMBINÉ ACOUSTIQUE TRI-AXIAL « ROADSTAR RS-6031 »



Ensemble 3 voies : boomer d. 155 mm, à suspension souple, médium d. 51 mm, tweeter d. 25 mm, filtre de séparation, réponse 50 à 20.000 Hz, puissance admissible **30 WATTS**, impédance 4 ohms. Possibilité d'installation avec son boîtier (d. max. 185 mm), ou encastré, en retirant l'embase (voir figure).

La paire 595,00 + port et embal. 20,00

PUITRE ACOUSTIQUE 2 VOIES « ROADSTAR RS-6042 »



Composé d'une platine « design », dim. 225 x 115 mm, supportant les H.P., et fixée sur boîtier inférieur en forme de pupitre (hauteur tot. 117 mm). Equipement : 1 woofer 102 mm, 1 tweeter à dôme, 1 filtre de séparation, réponse en fréq. 50 à 22.000 Hz, puissance max. admissible **60 WATTS**, impéd. 4 ohms, présentation de haut standing.

La paire 765,00 + port et embal. 24,00

PUITRE ACOUSTIQUE 3 VOIES « ROADSTAR RS-6043 »



Composé d'une platine « design », dim. 245 x 147 mm, supportant les H.P., et fixée sur boîtier inférieur en forme de pupitre (hauteur tot. 142 mm). Equipement : 1 woofer 127 mm, 1 médium 64 mm, 1 tweeter à dôme, 1 filtre de séparation, réponse en fréq. 50 à 22.000 Hz, puissance max. admissible **100 WATTS**, impéd. 4 ohms, présentation de haut standing.

La paire 995,00 - Expéd. en port dû

COMBINÉ ACOUSTIQUE 2 VOIES « ROADSTAR RS-6022 »



Composé d'une platine « design », dim. 150 x 240 mm, supportant les H.P., fixée sur boîtier inférieur en forme de pupitre (hauteur avant/arrière : 55/110 mm). Equipement : 1 woofer 138 mm + 1 tweeter 66 mm, impédance 4 ohms, puissance admissible **30 WATTS** music., réponse en fréquence 70 à 18.000 Hz - La platine peut s'installer sans boîtier, en formule H.P. encastrés. Présentation gris sombre métallisé, décor alu brossé.

La paire 540,00 + port et embal. 20,00

PUITRE ACOUSTIQUE 3 VOIES « EUROSTAR CX-350 »



Composé d'une platine « design », dim. 142 x 235 mm, supportant les H.P., et fixée sur boîtier inférieur en forme de pupitre (hauteur avant/arrière : 64/110 mm). La platine peut s'installer au besoin sans boîtier, en formule H.P. encastrés. Equipement : 1 woofer 120 mm, 1 médium 75 mm, 1 tweeter 4 cm., filtres de fréquences, impéd. 4 ohms, puissance max. admissible **25 WATTS**, réponse en fréq. 80 à 16.000 Hz.

La paire 390,00 + port et embal. 20,00



BOULES ACOUSTIQUES

ES-90 - Spécialement conçue pour équiper les auto-radios et lecteurs de cartouches et cassettes mono et stéréo, mais peut tout aussi bien être utilisée comme haut-parleur supplémentaire d'un récepteur à transistors, magnétophone, etc. Boule diamètre 122 mm, orientable sur son embase de fixation, équipée d'un excellent H.P. pouvant admettre une puissance maximum de **8 WATTS** musicaux (5 watts eff.), impédance 4 ohms.

La paire 85,00 + port et emballage 12,00

LECTEURS DE CASSETTES POUR AUTOMOBILES

« ES-2030 »



Lecteur stéréo pouvant recevoir tous types de cassettes (support magnét. Fe ou Cr), défil. 4,75 cm/s, pleurage < 0,3 %, puissance tot. **10 WATTS** (2 x 5 W), contrôle de volume, tonalité, balance stéréo, touche combinée AVANCE rapide et EJECTION cassette, auto-stop fin de bande, sorties H.P., impéd. 4 ohms, alim. 12 Volts (- à la masse), L. 120, H. 48, P. 150 mm.

Prix 195,00 + port et embal. 15,00

Lecteur « AUTO-REVERSE » un progrès considérable !

« SONIX ABC 120 »



Permet d'auditionner automatiquement et en chaîne les 2 enregistrements d'une cassette, sans avoir à éjecter ni retourner la cassette, sélecteur de pistes (1-3 ou 2-4), touches d'AVANCE et RETOUR rapide de la bande, éjection cassette, contrôle de volume, tonalité, balance stéréo, puissance totale **16 WATTS** (2 x 8 W), sorties H.P., impéd. 4 à 8 ohms, alim. 12 volts (- à la masse), larg. 120, haut. 48, prof. 150 mm. Livré avec accessoires de montage.

Prix 395,00 + port et embal. 15,00

LECTEUR DE CASSETTES STEREO « LASER-SOUND 333 S »

Puissance 40 watts



Lecteur de cassette stéréo doté d'une rampe lumineuse frontale qui scintille à la cadence musicale : peut recevoir tous types de cassettes (support magnét. Fe ou Cr), pleurage < 0,3 %, rapport S/B > 50 dB, puissance tot. **40 WATTS** (2 x 20 W), contrôle de volume et tonalité, filtre de fréq. L/H, balance stéréo, touche combinée AVANCE rapide et EJECTION cassette, auto-stop fin de bande, sorties H.P., impéd. 4 ohms, alim. 12 volts (- à la masse), L. 120, H. 46, P. 155 mm.

Prix 390,00 + port et embal. 15,00

et pour la maison...

ENREGISTREUR-LECTEUR DE CASSETTES STEREO « NR 64 D1 »

tout nouveau..!



Chargement frontal à plat, enreg./lecture de tous types de cassettes stéréo, sélecteur de support magnét. (Fe ou Cr), filtre de fréq. pour relief sonore (simil. à Dolby), rép. 40 à 14.000 Hz - Se branche à tout ampli d'une chaîne Hi-Fi, entrées d'enreg. : P.U. magn. (1 mV), micro (0,25 mV), P.U. crist. tuner, magnéto (70 mV), niveau d'enreg. réglable, 2 vu-mètres, touche pause, prise casque (monitor), avance et retour rapide, compteur 3 ch. niveau de sortie réglable 80 à 775 mV, alim. 220 V, dim. 42 x 11 x 23 cm.

Prix 690,00 + port et embal. 20,00

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR « CB » 27 Mhz SHARP CB-2460 commutable en amplificateur « public-adress »



Émetteur/Récepteur 40 canaux (équipés tous quartz) affichage digital du canal en service, alimentation 12 V (+ ou - à la masse) - Récepteur sensib. 0,7 uV rapport S/B 10 dB, puissance audio 3,5 W, un dispositif « squelch » permet de réduire à volonté le souffle radio en position veille - Émetteur piloté par système PLL à quartz, puissance HF max. **4 WATTS**, Un vu-mètre à 2 échelles indique alternativement le niveau des signaux reçus ou émis.

L'appareil peut se commuter instantanément en ampli de sonorisation mobile « public-adress », une sortie H.P. 8 ohms est prévue à cet effet, adjonction possible d'un ampli booster puissant - L'astuce de cette combinaison CB/public-adress permet « relativement » de justifier de l'équipement CB, soumis néanmoins à des réserves d'utilisation (voir H.P. n° 1656 Mai 1980)

L'appareil est livré avec micro, étrier de fixation, câbles d'alim. - Prix 590 F emb. 20 F

dam's

Importe et vend sans intermédiaire

ce qui vous assure toujours le meilleur prix

UN BOOSTER... pour quoi faire ?

Lorsque la puissance d'un autoradio ou lecteur de cassettes est un peu faible, il est très facile d'y remédier, en intercalant entre la sortie de l'appareil et ses H.P. un BOOSTER, c'est-à-dire un amplificateur complémentaire de puissance. D'autre part, les H.P. modernes (1, 2 et 3 voies), dotés d'une bonne courbe de réponse, nécessitent souvent plus de puissance pour un bon rendement que les H.P. ordinaires : un booster est alors le bienvenu.

BOOSTER EQUALIZER et CHAMBRE à ÉCHOS « ES-1300 »

Horloge digitale incorporée



Puissance tot. 50 WATTS crête (2 x 25 W), réponse en fréq. 25 à 20.000 Hz, rapport S/B 45 dB, égalizer 5 bandes (60 - 250 - 1.000 Hz - 3.5 - 12 KHz), réglages par curseurs avec contrôle lumineux sur chaque canal par 2 séries de 5 LED, chambre à échos commutable, 4 sorties H.P. pour l'amphiphonie, balance avant/arrière, impéd. H.P. 4 à 8 ohms, alim. 12 volts (— à la masse), L. 190, H. 55, P. 130 mm.
Prix 495,00 + port et embal. 15,00

LECTEURS DE CASSETTES STEREO avec DOLBY et AUTO-REVERSE

« ROADSTAR RS-1550 »

Permet d'additionner automatiquement et en chaîne les 2 enregistrements d'une cassette, sans avoir à éjecter ni retourner la cassette : un simple sélecteur permet de passer de l'un à l'autre des programmes. L'appareil est doté des commandes pour : AVANCE et RETOUR rapide de la bande, stop/ejection cassette, volume, tonalité Gr./Alg. séparée, balance stéréo, ainsi que du système DOLBY commutable. Réponse en fréq. 20 à 22.000 Hz, pleurage <0.3%, rapport S/B >50 dB. La sortie du lecteur délivre 100 mV/10 K ohms, et se raccorde au BOOSTER RS-57 ci-dessous, ou à tout autoradio ayant une prise lecteur, alim. 12 V (— à la masse), dimens. L. 140, H. 45, P. 155 mm.
Prix 1.095,00 + port et embal. 15,00

« ROADSTAR RS-1100 »

Lecteur stéréo de caractérist. semblables au RS-1550, mais sans système Dolby, ni auto-reverse. Avance et retour rapide de la bande, éjection automat. fin de bande, ainsi qu'à la coupure d'alimentation (bonne sécurité), sortie lecteur 100 mV/10 K ohms.
Prix 640,00 + port et embal. 15,00

BOOSTER « ROADSTAR RS-57 »

Spécialement adapté aux lecteurs RS 1100 et 1550, puissance totale 44 WATTS (2 x 22 W music), alim. 12 V (— à la masse), dim. L. 120, H. 40, P. 155 mm.
Prix 450,00 + port et embal. 12,00

TUNER HAUTE FIDELITE POUR AUTOMOBILE « ROADSTAR RS-1640 »



Tuner GO-PO-FM mono et stéréo (MPX) avec C.A.F., voyant indic. d'émissions stéréo, recherche radio sur cadran gradué, avec affichage lumineux (LED) de la fréq. sensibilité remarquable (FM : 1.5 µV-PO : 30 µV-60 : 70 µV), dispositif « muting » d'élimination du souffle interstation en FM, sélecteur de sensibilité (DX ou LOCAL) selon proximité ou éloignement de la station reçue, contrôle de volume, tonalité (Gr. et Alg. séparé), balance stéréo, filtre « Loudness ».

Ce tuner est conçu pour être utilisé avec un booster (de préférence) RS-57 ou RS-58, ou intégré dans un ensemble lecteur + booster (RS-1100 ou 1500 + RS-57 ou 58), alim. 12 volts (— à la masse), L. 140, H. 45, P. 170 mm.
Prix 1.120,00 + port et embal. 15,00

SUPPORT ANTIVOL POUR AUTORADIO



L'autoradio est monté sur un tiroir coulissant qui s'insère dans un support fixé à demeure dans ou sous le tableau de bord. Les raccordements H.P., antenne et alimentation sont reliés à un connecteur mâle sur le tiroir, qui s'enfiche dans son équivalent femelle sur le support. Une poignée sur le tiroir permet le retrait de l'autoradio, pour le soustraire à toute convulsion - et sert également d'anse de portage. L. 195, H. 65, P. 215 mm.
Prix 40,00 + port et embal. 14,00



BOOSTER EQUALIZER « ES-1700 »

Puissance tot. 60 WATTS music (2 x 30 W), réponse en fréquence 30 à 30.000 Hz, rapport signal/bruit 58 dB, égalizer 5 bandes (60 - 250 - 1.000 Hz - 3.5 - 10 KHz), réglage ± 12 dB sur chaque bande, 4 sorties H.P. pour l'amphiphonie, balance avant/arrière, impéd. H.P. 4 à 8 ohms, alim. 12 volts (— à la masse), L. 160, H. 40, P. 155 mm, livré avec access. de montage.
Prix 295,00 + port et embal. 15,00

BOOSTER EQUALIZER ES-1750 — Caractéristiques identiques au ES-1700, mais égalizer 7 bandes (60 - 150 - 400 Hz - 1 - 2.4 - 6 - 15 KHz) Prix 395,00 + port et embal. 115,00



BOOSTER « ES-1600 »

Puissance tot. 60 WATTS music (2 x 30 W), réponse en fréquence 15 à 15.000 Hz, rapport signal/bruit 70 dB, contrôle de tonalité Gr. et Alg. séparé, impéd. H.P. 4 à 8 ohms, alim. 12 volts (— à la masse), L. 115, H. 40, P. 153 mm, livré avec accessoires de montage.
Prix 195,00 + port et embal. 15,00

MINI-BOOSTER EQUALIZER « EUROSTAR ES-1900 »

Puissance tot. 60 WATTS music (2 x 30 W), réponse en fréq. 30 à 25.000 Hz, rapport S/B > 53 dB, égalizer 5 bandes (60 - 250 Hz - 1 - 3.5 - 10 KHz), réglage ± 12 dB, avec rampe de 5 témoins lumineux, 4 sorties H.P. (impéd. 4 à 8 ohms), un commutateur permet l'utilisation sur 2 ou 4 H.P., alim. 12 volts (— à la masse), L. 91, H. 35, P. 140 mm.
Prix 350,00 + port et embal. 10,00

BOOSTER EQUALIZER ROADSTAR

« RS-89 »

Constitué d'un boîtier de commande (138 x 70 x 75 mm), monté sur flexible, orientable à volonté, et d'un module amplificateur, puis. tot. 60 WATTS (2 x 30 W) ou (4 x 15 W), réponse en fréq. 20 à 40.000 Hz, rapport S/B 70 dB, égalizer 5 bandes (60 - 125 - 1.000 Hz - 3.5 - 10 KHz), réglage ± 12 dB sur chaque bande, 4 sorties H.P. (impédance 4 à 8 ohms, balance avant/arrière, alim. 12 volts (— à la masse).
Prix 1.480,00 + port et embal. 25,00

LECTEUR DE CASSETTES A BOOSTER EQUALIZER INCORPORE

« EUROSTAR ES-1800 » reliable à un autoradio



Lecteur voiture, accepte tous types de cassettes stéréo (bandes magnét. Fe ou Cr), avance rapide, éjection cassette, ampli booster incorporé, puissance totale 50 WATTS music (2 x 25 W), réponse 60 à 30.000 Hz, distors. <0.3%, rapport S/B >53 dB, égalizer 5 bandes (60 - 250 Hz - 1 - 3.5 - 10 KHz), réglage ± 12 dB sur chaque bande, filtre de souffle, 4 sorties H.P. (4 à 8 ohms), balance stéréo droite/gauche, et avant/arrière. L'appareil est doté d'une prise de raccord aux sorties H.P. d'un autoradio, alim. 12 volts (— à la masse), L. 198, H. 45, P. 150 mm.
Prix 490,00 + port et embal. 15,00

L'ANTIVOL AUTO D'AVANT-GARDE « KEYTRONICS AS-100 » à combinaison par touches numériques



Comme pour ouvrir un coffre fort, il y a lieu avec cet anti-vol auto de connaître la combinaison pour que :
1° le moteur puisse démarrer.
2° pour désarmer l'alarme qu'engendrerait dans les 15 secondes l'ouverture des portes ou capots.
3° pour neutraliser l'alarme qu'engendrerait également le « sensor » (3 sensibilités), suite à un choc malveillant, effraction, prélèvement d'organe.

— Il faut composer (donc armer) la combinaison avant de sortir du véhicule, avec 90 secondes de temporisation pour retirer les bagages, et fermer les ouvertures. A l'inverse, on dispose de 15 secondes en revenant dans son véhicule pour refaire la combinaison (donc désarmer l'antivol)

La centrale + accessoires 390 F (port 10,00) - Sirène d'alarme 120,00

dam's

Appareils garantis 6 mois pièces et main-d'œuvre + 6 mois supplémentaires pour toutes pièces.

14, place Léon Deubel, 75016 Paris (Métro : Porte de St-Cloud), tél. 651.19.26 +

Accès automobile par la rue « Le Marois » - Magasins ouverts du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h 15

Les commandes sont honorées après réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) joint à la commande. Contre-remboursement si 1/3 du prix à la commande.

PLUS DE 125 KITS EXPOSÉS EN MAGASIN

KITS GARANTIS 1 AN. LIVRES AVEC NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE.

Légendes : AL : Alimentation ; P : Puissance ; F : Fréquence ; C : Consommation ; S : Sensibilité ; 2 : Impédance ; DI : Distorsion ; LC : Livré complet avec coffret, fiches, boutons, etc.

KITS EMISSION-RECEPTION

005. Émetteur FM. 60-145 MHz. P : 300 mW. Portée 8 km. AL : 4,5 à 40 V	44,00 F
HF 55. Émetteur FM. 60-145 MHz. Porte à plusieurs km. AL : 4,5 à 40 V	40 F
OPTIONS : Antenne télescopique acier pour émetteurs (005 ou HF 55)	20 F
Micro Pastille... 23 F ; Micro Electret... 23 F ; Micro complet avec pied... 28 F	
Kn 46. Récepteur FM (pour émetteurs). B.P. : 80-110 MHz. AL : 9-12 V	56 F
HF 310. Tuner FM. AL : 12 à 55 V. C : 5 mA. S : 5 µV. DI : 1,5 %	182 F
JK 04. Tuner FM. BP 87-108 MHz. S : 25 µV. DI : 0,5 %. B.P. 87-108 MHz. LC	125 F
JK 06. Émetteur 27 MHz. 25 mW. Quartz fourni. AL : 9 V. LC	120 F
JK 05. Récepteur 27 MHz. S : 10 µV. Quartz fourni. AL : 9 V. LC	128 F
OK 106. Émetteur ultra-sons. AL : 12 V. Portée 15-20 m. Avec transducteur	83,30 F
OK 108. Récepteur ultra-sons. AL : 9 V. Sortie relais. Avec transducteur	93,10 F
HF 305. Convertisseur VHF/144 MHz. B.P. 100-200 MHz. S : 0,8 µV. AL : 9-15 V	174 F
Kn 9. Convertisseur AM/VHF. 118-130 MHz. Réception sur P.O.	38 F
Kn 20. Convertisseur 27 MHz. Réception C.B. sur P.O.	53,00 F
Kn 10. Convertisseur FM/VHF. 150-170 MHz. Réception sur FM	42,00 F
OK 122. Récepteur 50 à 200 MHz. 150-170 MHz. Réception sur FM	
OK 122. Récepteur 50 à 200 MHz. 5 gammes. Super réaction	125,00 F
Kn 17. Oscillateur code morse. AL : 4,5 V	40,00 F
OK 100. VFO pour 27 MHz. Remplace les quartz	93,10 F
OK 168. Émetteur infrarouges. AL : 9-12 V. Portée 10 m	125,00 F
OK 170. Récepteur infrarouges. AL : 12 V. Sortie sur relais	155,00 F
OK 167. Récepteur 27 MHz. Super hétérodyne. 4 canaux. AL : 12 V. LC	255,00 F
OK 159. Récepteur 144 MHz. FM. Bande marine. AL : 12 V. LC	255,00 F
OK 177. Récepteur. Bande police. FM. Super hétérodyne. AL : 12 V. LC	255,00 F
OK 163. Récepteur AM. Bande aviation. AL : 12 V. LC	255,00 F
OK 181. Décodeur de blu. AL : 12-13,5 V	125,00 F

KITS AMPLIFICATION

Kn 3. Amplificateur téléphonique. AL : 12 V. Avec capteur	70,00 F
AF 300. Ampli BF. 6 W. AL : 9-18 V. DI : 0,3 %. Z : 4/8 Ω. B.P. : 20 Hz-20 kHz	97,00 F
Kn 12. Ampli BF. 4,5 W. AL : 12-18 V. DI : 0,3 %. Z : 8 Ω. B.P. : 20 Hz-20 kHz	58,00 F
AF 380. Ampli BF. 2,5 W. AL : 9-12 V. DI : 0,2 %. Z : 4/8 Ω. B.P. : 20 Hz-20 kHz	56,00 F
AF 310. Ampli BF. 20 W. AL : 9-36 V. DI : 0,1 %. Z : 4/8 Ω. B.P. : 20 Hz-20 kHz	109 F
AF 340. Ampli BF. 40 W. AL : 30-60 V. DI : 0,1 %. Z : 4/8 Ω. B.P. : 20 Hz-20 kHz	162 F
JK 02. Ampli micro. AL : 9 V. B.P. : 20 Hz-20 kHz. DI : 0,3 %. LC	73,00 F
HF 395. Ampli antenne. PD-GO-OC-FM. AL : 12 V. Gain 5 à 30 dB	33,00 F
HF 385. Ampli UHF-VHF. Télé. AL : 9-15 V. Gain : 12 à 21 dB. S/B : 5,6 dB	98,00 F

KITS MESURE

Kn 5. Injecteur de signal. (Signal traceur). AL : 1,5 V	38,00 F
OK 123. Génér. B.F. 1 Hz à 400 kHz en 4 g. AL : 220 V. 3 sign. : rectang., triang., sinusoïdal (Av. transfo)	273,40 F
OK 127. Pont de mesure R/C. 10 Ω à 1 MΩ. 10 pF à 1 µF, en 6 gammes	136,00 F
OK 57. Testeur de semi-conducteurs. Transistors, diodes, thyristors. AL : 4,5 V	53,90 F
NT 415. Alimentation stabilisée. 0 à 40 V. Maxi 1200 mA (sans transfo)	143,00 F
NT 400. Alimentat. de labor. 0 à 40 V. 2 ou 4 A, en 2 g. (ss transfo)	307,00 F

ALARME - SIRENE - VOITURE

Kn 19. Sirene électronique américaine, avec HP 0,5 W	54,00 F
Kn 40. Sirene électronique américaine. 15 W. Alimentation 12 V	98,00 F
OK 160. Antivol à ultra-sons. Sortie sur relais. AL : 12 V. LC	255,00 F
OK 78. Antivol avec entrée et alarme temporisées. AL : 12 V	112,70 F
OK 80. Antivol auto avec alarme temporaire. AL : 12 V	87,20 F
OK 6. Allumage électronique. Boîtier métal. AL : 12 V	171,50 F
OK 46. Cadenceur pour essuie-glace. Fréq. : 2 à 50 secondes	73,50 F
Kn 6. Détecteur ou déclencheur photo-électrique. AL : 9 V	86,00 F

MUSIQUE-LUMIERE-UTILITAIRES

OK 143. Générateur 5 rythmes. Valse, slow, twist, fox, rumba	279,00 F
OK 76. Table de mixage. Stéréo. 2 entrées RIAA + 2 aux. Avec pots	240,10 F
Kn 18. Instrument de musique 7 notes	61,00 F
004. Gradateur de lumière 900 W	36,00 F
Kn 36. Variateur de vitesse pour perceuse 1200 W	89,00 F
OK 126. Adaptateur micro pour jeux de lumière	77,40 F
Kn 30. Modulateur 3 voies à micro incorporé. 3 x 1200 W	129,00 F
Kn 34. Chenillard. 4 voies, réglable. 4 x 1200 W	120,00 F
Kn 33. Stroboscope réglable. 40 joules avec son tube	115,00 F
JK 08. Interrupteur crépusculaire. P : 400 W. LC	95,00 F
JK 10. Compte-pose de 2 à 60 secondes. P : 400 W. LC	111,00 F
Kn 23. Horloge numérique. AL : 220 V. Heures et minutes	149,00 F
OPTION. Réveil pour Kn 23... 39 F. Coffret métal percé pour Kn 23	39,00 F
OK 62. Vox control. Commande sonore	93,10 F
OK 98. Synchronisateur de diapositives. AL : 12 V	116,60 F
OK 64. Thermomètre digital. De 0 à 99°	191,10 F
OK 141. Chronomètre digital. De 0 à 99 secondes	195,00 F
OK 104. Thermostat électronique. 0 à 100°. P : 1600 W	112,70 F
OK 23. Anti-moustique électronique (ultrasons)	87,20 F
Kn 4. Mini-détecteur de métaux (réception sur PO)	37,00 F

ROCHE

200, avenue d'Argenteuil
92600 ASNIÈRES Tél. 793.35.25

Ouvert : mardi à samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

C.B. 27 MHz

LE CHOIX, LA QUALITÉ
LES PRIX + LES CONSEILS

COMPOSANTS

DISPONIBLES EN MAGASIN

Fiches et prises : 128 modèles
Transistors : 272 types
Circuits intégrés : 218 types
Résistances : 412 types
Condensateurs : 148 types
Transformateurs : 70 modèles
Diodes et tuners : 128 types
Inter inverseurs, radiateurs, TX, accessoires 27 MHz, outillage, potentiomètres, opto électroniques. Jeux de lumière, boutons, haut-parleurs, câbles, etc.

MESURE : Appareils
livrés complets. Garantie 1 AN.

CENTRAD 819 : 375 F
VOC 20 : 245 F, VOC 40 : 275 F
SINCLAIR : PDM 35 : 446 F
Port et emballage : 16 F par appareil

" NOUVEAU "

793- 35-25

COMMANDEZ PAR
TELEPHONE... et

gagnez 2 jours sur les PTT
Appelez : Patrick ou Philippe



ROCHE à ASNIÈRES

CIRCUITS IMPRIMÉS

TOUT LE MATÉRIEL POUR
TRADITIONNEL OU PAR PHOTO

Chez ROCHE
les CONSEILS
sont GRATUITS

EXPEDITIONS (PTT)

Sous 3 jours ouvrables de tout le matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F + port. Frais de port et d'emballage : 10 F. Port urgent : 15 F. KITS et SUPER-LOTS : port gratuit pour les commandes supérieures à 300 F, veuillez rédiger votre règlement à l'ordre de ROCHE. Contre-remboursement : joignez obligatoirement à votre commande 20 % d'arrhes. Frais supplémentaires : 12 F (évitons-les !)

Nous vous remercions
de votre confiance.

NOUS N'AVONS PAS DE CATALOGUE

20 SUPER-LOTS

QUALITÉ et PRIX IMBATTABLES

UN SUCCÈS CONSACRÉ

Tous nos super-lots sont exposés en magasin
pour votre contrôle de la qualité et des prix.

FINIS LES MONTAGES INACHEVÉS
ET LES COURSES BREDOUILLES

SUPER-LOT

N° 1 Résistances : A couche 1/2 W. Tolérance 5 %. Sur bande. Les 25 principales valeurs de 10 Ω à 1 MΩ. 10 pièces par valeur.
Les 250 résistances : 40 F (0,16 F pièce).

N° 2 Condensateurs : Céramiques 80 volts. Les 10 principales valeurs de 10 pF à 820 pF. 10 pièces par valeur.
Les 100 condensateurs : 36 F (0,36 F pièce).

N° 3 Condensateurs : Chimiques 25 volts mini. 7 valeurs : 1 µF - 2,2 - 4,7 - 10 - 22 - 47 - 100 µF. 10 pièces par valeur.
Les 70 condensateurs : 59,50 F (0,85 F pièce).

N° 4 Diodes de redressement : 1 N 4004. (1 A-400 V).
La diode la plus utilisée. Les 20 : 12 F (0,60 F pièce).

N° 5 Diodes de commutation : 1 N 4148 (= 1 N 914).
La diode la plus utilisée. Les 20 : 9 F (0,45 F pièce).

N° 6 TRIACS : 6 A400 volts. Grande sensibilité.
Les 5 : 29,50 (5,90 F pièce).

N° 7 LEDS Ø 5 mm. 1^{re} qualité. 10 rouges + 10 vertes.
Les 20 leds : 27 F (1,35 F pièce).

N° 8 Pression pour piles 9 volts.
Les 10 : 10 F (1 F pièce).

N° 9 Transistors : BC 107 - BC 108 - BC 109. Les 3 BC les plus vendus. 5 de chaque type. Les 15 transistors : 31,50 F (2,10 F pièce).

N° 10 Transistors : 2 N 1711 et 2 N 2222. Les 2 types les plus vendus. 5 de chaque type. Les 10 transistors : 24 F (2,40 F pièce).

N° 11 Circuit intégré : µA 741 (Ampli OP)
Les 5 pièces : 22,50 F (4,50 F pièce).

N° 12 Circuit intégré : NE 555 (timer)
Les 5 pièces : 24,50 F (4,90 F pièce).

N° 13 Supports de circuits intégrés. 10 de 8 broches + 10 de 14 broches.
Les 20 : 28 F (1,40 F pièce).

N° 14 Jacks Ø 3,5 mm. 6 mâles + 4 châssis + 2 femelles.
Les 12 jacks : 19,80 F (1,65 F pièce).

N° 15 Fiches bananes Ø 4 mm. 8 mâles + 4 châssis (1/2 rouges, 1/2 noires).
Les 12 : 13,20 F (1,10 F pièce).

N° 16 RCA ou CINCH. 8 mâles + 4 châssis (1/2 rouges, 1/2 noires).
Les 12 : 21,00 F (1,75 F pièce).

N° 17 Fiches D.I.N. 5 broches. 4 mâles + 2 châssis + 2 femelles.
Les 8 : 18 F (2,25 F pièce).

N° 18 Fiche Haut-Parleur. 4 mâles + 2 châssis + 2 femelles.
Les 8 : 9,60 F (1,20 F pièce).

N° 19 Vous débutez... « Réalisez vos circuits imprimés ». Nous vous proposons un matériel de première qualité et une notice explicative très détaillée.


1 fer à souder JBC 30 W + 3 mètres de soudure + 1 perceuse 9-12 volts.
10 000 t/min + accessoires + 1 stylo-marqueur pour circuit imprimé + 3 bandes de signes transfert + 4 dm² de circuit cuivré + 1 litre de perchloreure de fer en poudre + notice détaillée : 199 F (+ port : 11 F)

N° 20 Lot circuit imprimé par photo. Avec notice très détaillée.
1 film format 210 x 300 mm + 1 sachet de révélateur pour film.
+ 1 révélateur pour plaque + 1 plaque présensibilisée 75x100 mm.
+ 1 lampe UV 250 W + 1 douille pour lampe
+ notice : 99 F (+ port : 11 F).

N° 21 TOUS NOS SUPER-LOTS DE 1 à 20. Un atelier complet
au meilleur prix de produits courants et indispensables :
733,10 net : 700 F (Port gratuit)

CETTE ANNONCE ANNULE ET REMPLACE LES PRÉCÉDENTES
Prix établis au 1-07-80. Toutes taxes comprises.

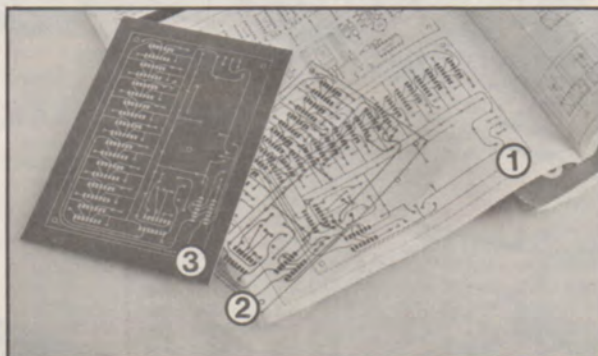VOS CIRCUITS IMPRIMÉS EN 18 MINUTES AVEC **KF**



Les trois stades du circuit imprimé : ① le schéma d'une revue,
② le film positif R.D.C.I. KF, ③ le circuit directement utilisable KF BOARD.

Il vous est maintenant possible de réaliser facilement vos circuits imprimés à partir des schémas que vous avez élaborés ou que vous avez choisis dans une revue ou un livre.

En effet, les films positifs R.D.C.I. KF permettent de reproduire directement tout dessin en utilisant même une simple lampe, ou mieux, le banc à insoler BI 1000 KF. Avec le film transparent obtenu, les plaques présensibilisées KF BOARD - en Bakélite ou en Epoxy - seront



insolées avec le même BI 1000 puis révélées et ensuite gravées avec la machine à graver MG 1000 KF.

L'ensemble des opérations demande 18 minutes! C'est nouveau, rapide, facile et peu onéreux. Il vous suffit de calculer: le labo KF complet coûte moins de 4 000 F. H.T., le coffret R.D.C.I. moins de 72 F. H.T.

Alors, pour de bonnes réalisations, du dessin au circuit imprimé, FAITES TOUT EN KF.



Toujours
l'irremplaçable
GIVRANT 50
et toute la
gamme KF.




Le banc à insoler BI 1000, la machine à graver MG 1000, les plaques KF BOARD, Etamag, R.V.P., Electrofuge et les accessoires :
un labo complet pour moins de 4 000 F. H.T.

SICERONT KF s.a. 304, Boulevard Charles de Gaulle BP 41 Tél. : 794 28 15
92390 Villeneuve la Garenne (France) Télex : SICKF630984 F

être le N° 1 du kit

c'est déjà une performance

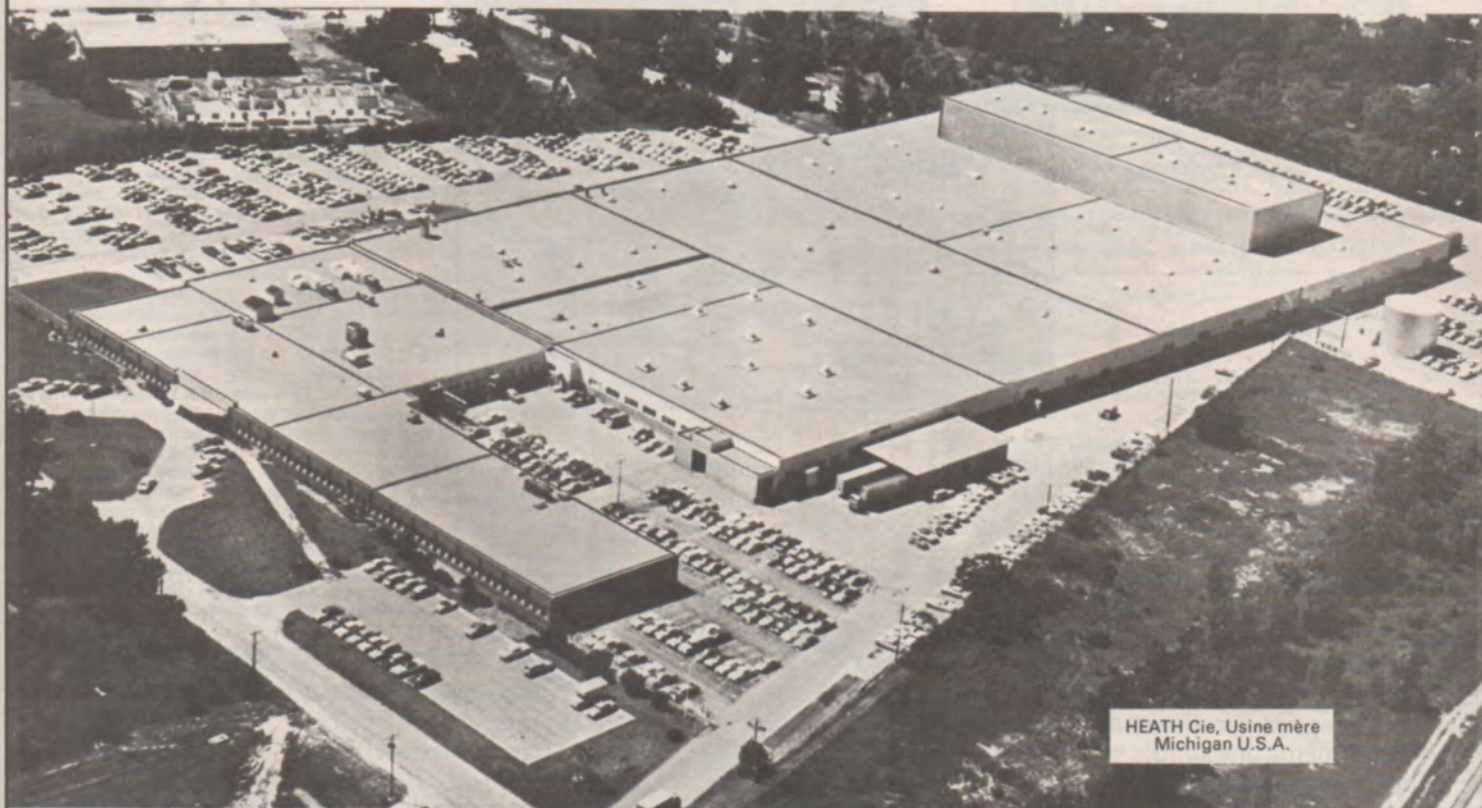

HEATH Cie, Usine mère
Michigan U.S.A.

demeurer le N° 1 du kit

c'est alors une consécration

HEATHKIT détient ce record mondial depuis plus de vingt ans, et doit cette réussite à une politique délibérée qui ne s'est jamais démentie au fil des années, à savoir :

● Une technicité d'avant-garde, toujours des nouveautés ● Une qualité de finition sans égale des produits, jusque dans les moindres détails ● Une documentation de montage claire, abondante, explicite ● Une assistance technique à laquelle tout client peut faire appel (par téléphone, par lettre, ou sur place), s'il rencontre la moindre difficulté ● Une assurance succès qui garantit à tout acquéreur ayant présumé de ses capacités, la mise au point du montage qu'il a tenté de réaliser seul.

Tous ces avantages, qui protègent totalement le néophyte comme l'amateur averti, sont expliqués en détail dans le catalogue **HEATHKIT**. Une édition nouvelle de ce catalogue paraît tous les 3 mois ; il contient plus de 150 kits, dont régulièrement des nouveautés, et offre une présentation moderne des articles, avec références, caractéristiques détaillées, prix, etc... **DEMANDEZ-LE !**

Vous avez la possibilité de toucher, apprécier le matériel, compulser les manuels d'assemblage, poser toutes questions à un ami technicien, en vous rendant à l'un des centres...



et services **HEATHKIT-ASSISTANCE**

PARIS 75006, 84, Bd Saint-Michel, téléphone (1) 326.18.91

LYON 69003, 204, rue Vendôme, téléphone (78) 62.03.13

AIX en PROVENCE, 26, rue Georges Claude, 13290 Les Milles
téléphone (42) 26.71.33

Bon à découper, à adresser à :

FRANCE : Heathkit, 47 rue de la Colonie, 75013 PARIS, tél. 588.25.81

BELGIQUE : Heathkit, 737/B7 Chaussée d'Alseberg,
1180 BRUXELLES, téléphone 344.27.32.

☐ Je désire recevoir votre dernier catalogue "1980"

Je joins 2 timbres à 1,30 franc pour participation aux frais.

Nom _____

N° _____ Rue _____

Code postal _____ Ville _____

R.P. 09-80

MARSEILLE

Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h, sauf le lundi

► Service Express Correspondance : VOTRE COMMANDE TRAITÉE DANS LES 48 H.

EUROPE ÉLECTRONIQUE

2, rue Châteauredon . 13001

Tél. (91) 54.78.18 - Télex 430 277 F



SIEMENS

BA 243	1,40	SO 436	55,30	TCA 440	22,10
BB 104	6,30	TAA 761A	7,60	TCA 965	21,90
BB 113	32,00	TAA 765A	10,00	TCA 4500A	27,00
BFT 65	22,00	TAA 861A	7,40	TDA 1037	18,80
BFT 66	29,70	TAA 2761A	11,70	TDA 1046	22,50
BP 104	14,50	TAA 4761A	17,80	TDA 1047	24,30
BPW 34	14,50	TBA 1205	8,90	TDA 2870	27,60
LD 57C	4,00	TBA 221B	7,40	TDA 3000	31,00
LD 271	4,00	TCA 105	20,20	TDA 4290	29,90
S 566B	34,80	TCA 205A	25,10	TFA 1001W	44,90
SAJ 141	42,80	TCA 315A	10,70	UAA 170	17,00
SO 41P	13,20	TCA 335A	10,70	UAA 170L	26,60
SO 42P	14,80	TCA 345A	19,00	UAA 180	17,00
SDA 5650R+SDA 5690R+TDB 0453A (le jeu)					319,50

TTL

7400	2,00	7437	3,00	74141	8,70
7401	2,00	7438	3,00	74145	7,70
7402	2,00	7442	4,90	74148	21,80
7403	2,00	7445	10,50	74150	10,90
7404	2,20	7447	9,80	74151	6,20
7405	2,20	7470	3,70	74153	7,50
7406	3,00	7472	3,00	74154	9,00
7407	3,00	7473	3,40	74155	7,50
7408	2,40	7474	3,40	74156	7,50
7409	2,40	7475	5,20	74157	7,90
7410	2,20	7476	3,40	74160	11,90
7412	2,40	7483	7,00	74161	11,90
7413	3,40	7485	9,30	74162	13,40
7414	5,80	7486	3,40	74163	11,90
7416	3,00	7490	3,90	74164	10,40
7417	3,00	7492	3,70	74165	6,00
7420	2,40	7493	5,40	74173	12,90
7421	2,40	7495	7,20	74174	8,80
7425	3,00	74120	16,70	74175	8,60
7426	3,00	74121	4,50	74190	10,40
7427	3,00	74122	3,80	74191	10,40
7428	6,50	74123	3,80	74192	6,20
7430	2,40	74125	3,90	74193	10,40
7432	3,00	74126	3,90	74196	8,70
7433	5,20	74132	6,20	74279	7,10

C/MOS

4000	3,00	4027	6,40	4069	3,00
4011	3,00	4028	9,50	4070	3,00
4002	3,00	4029	18,50	4071	3,00
4007	3,00	4034	24,50	4073	3,00
4011	3,00	4040	10,50	4075	3,00
4012	3,00	4042	7,70	4077	3,00
4013	6,80	4043	13,50	4078	3,00
4015	7,70	4044	13,50	4081	3,00
4016	8,50	4046	17,80	4093	9,80
4017	8,60	4049	5,20	4099	22,50
4018	16,80	4050	5,20	4511	15,80
4019	14,50	4051	16,40	4514	26,90
4020	10,50	4052	14,50	4516	15,80
4023	2,00	4053	17,80	4518	15,80
4024	11,80	4060	9,80	4520	15,80
4025	3,00	4066	4,80	4528	18,50

MICRO-PROCESSEURS - MÉMOIRES - INTERFACES

MOTOROLA		INTEL		Z80 (PIO)		8795		9,80	
MC 6800	78,00	8080 A	76,00	Z80 (CTC)	92,00	8797	13,00		
MC 6810	35,00	8085	148,00	Z80 (DMA)	338,00	MC 1488	12,00		
MC 6821	41,00	8214	60,00			MC 1489	12,00		
MC 6850	34,00	8224	42,00			AY-5-1013	54,00		
ROCKWELL				RAMS-EPROMS		AY-5-2376		125,00	
R 6502	95,00	8228	61,00	2102 (450nS)	13,50				
R 6520	77,00	8251	68,40	2112 (450nS)	22,50				
R 6522	108,00	8253	139,00	2114 (450nS)	65,00				
R 6532	129,00	8257	150,00	4116 (200nS)	84,00				
		8259	154,00	2708	90,00	1.000 MHZ	42,00		
		8279	138,00	2716	228,00	1.008 MHZ	42,00		
NATIONAL		ZILOG		INTERFACES		2.000 MHZ	36,00		
SC/MP1	90,00	Z80 (CPU)	148,00	SFF 96364	150,00	4.000 MHZ	36,00		
SC/MP11	98,00			8726	14,00	6.144 MHZ	36,00		
				8728	19,00	10.000 MHZ	36,00		
						18.432 MHZ	36,00		

Tous nos composants sont de marques réputées :
MOTOROLA - SGS - RTC SIGNETIC - FAIRCHILD - EXAR - INTERSIL, etc.

MICRO-ORDINATEURS • MICRO-INFORMATIQUE

Nous distribuons : MOS TECHNOLOGY / COMMODORE (KIM I, PET 2001, CBM) — APPLE II — ROCKWELL (AIM 65) — SHARP — EXIDY (SORCERER) — AXIOM — PETSOFT — SYBEX, etc.

MURATA - STETTNER

Filter céramique SFD 455	10,50
Filter céramique SFE 10,7 MA	8,00
Filter céramique SFJ 10,7	13,00
Filter céramique SFZ 455	8,50
Transducteur ultrasonore MA 40LIR	35,00
Transducteur ultrasonore MA 40LIS	35,00

TRANSISTORS

BC 107B	1,80	BD 683	10,50	2N 1893	2,00
BC 108B	1,50	BD 684	11,00	2N 2218	2,20
BC 109C	1,80	BF 245A	5,20	2N 2218A	2,40
BC 140	3,50	BF 245B	5,20	2N 2219	1,80
BC 141	3,80	BF 245C	5,20	2N 2219A	2,00
BC 160	3,70	BF 256B	5,60	2N 2222	1,30
BC 161	4,20	BUX 37	5,40	2N 2222A	1,50
BC 177B	1,80	MJ 2501	25,00	2N 2646	6,40
BC 178B	1,80	MJ 3001	22,60	2N 2904	2,00
BC 179C	2,20	MPSA 13	2,60	2N 2904A	2,30
BC 237B	1,00	TIP 31	5,00	2N 2905	1,90
BC 238B	1,00	TIP 32	5,50	2N 2905A	2,00
BC 239C	1,20	TIP 122	9,00	2N 2907	1,50
BC 307B	1,20	TIP 127	9,60	2N 2907A	1,60
BC 307B	1,20	TIP 127	9,60	2N 2907A	1,60
BC 308B	1,20	TIP 2955	9,00	2N 3053	2,50
BC 309C	1,20	TIP 3055	7,80	2N 3055B	3,60
BC 547B	1,00	VN 46 AF	13,50	2N 3055	8,00
BC 557B	1,20	VN 66 AF	14,80	2N 3819	3,80
BD 135	3,80	VN 88 AF	16,00	2N 3904	2,40
BD 136	4,10	2N 1613	2,70	2N 3906	2,80
BD 139	4,50	2N 1711	2,50	2N 5631	54,00
BD 1400	5,10	2N 1711A	2,60	2N 6031	56,50

TTL LS

74LS00	2,40	74LS83	6,10	74LS163	14,70
74LS01	2,40	74LS85	7,50	74LS164	7,50
74LS02	2,40	74LS86	5,30	74LS165	7,50
74LS03	2,40	74LS90	4,10	74LS168	15,80
74LS04	2,60	74LS92	10,50	74LS169	15,80
74LS05	2,60	74LS93	8,10	74LS173	14,70
74LS08	2,40	74LS95	13,50	74LS174	9,40
74LS09	2,40	74LS109	5,10	74LS175	15,30
74LS10	2,40	74LS112	5,10	74LS190	11,10
74LS11	2,40	74LS113	5,10	74LS191	11,10
74LS12	2,40	74LS114	5,10	74LS192	11,10
74LS13	7,00	74LS122	10,40	74LS193	7,50
74LS14	16,00	74LS123	14,50	74LS194	12,00
74LS15	2,40	74LS125	4,20	74LS195	12,00
74LS20	2,40	74LS126	7,40	74LS196	15,80
74LS21	2,40	74LS132	6,90	74LS221	14,50
74LS22	2,40	74LS133	3,50	74LS240	20,70
74LS26	3,80	74LS136	5,90	74LS241	20,70
74LS27	3,80	74LS138	8,10	74LS242	20,70
74LS28	3,80	74LS139	8,10	74LS243	15,40
74LS30	2,40	74LS145	8,90	74LS244	20,70
74LS32	3,90	74LS151	7,20	74LS245	16,90
74LS33	3,90	74LS152	7,20	74LS247	14,40
74LS37	3,90	74LS153	7,20	74LS251	12,30
74LS38	3,90	74LS154	16,00	74LS253	12,30
74LS40	2,40	74LS155	13,30	74LS258	9,80
74LS42	6,50	74LS156	13,30	74LS273	17,60
74LS47	12,50	74LS157	7,20	74LS279	7,50
74LS73	4,30	74LS158	7,20	74LS365	8,50
74LS74	3,00	74LS160	14,70	74LS366	8,50
74LS75	4,80	74LS161	14,70	74LS367	8,50
74LS76	5,50	74LS162	14,70	74LS368	8,50

NATIONAL

LF 356N	10,50	LM 339N	6,30	LM 556	8,00
LF 357N	10,50	LM 348N	14,10	LM 565	14,50
LM 301AN	3,70	LM 349N	16,90	LM 567	14,80
LM 304H	16,50	LM 358N	6,30	LM 709	5,20
LM 305H	7,50	LM 377N	19,50	LM 723	5,20
LM 307H	6,50	LM 378N	26,20	LM 733	14,90
LM 308H	8,00	LM 380N	11,80	LM 741	3,50
LM 309K	18,00	LM 381N	16,60	LM 1496	8,00
LM 311N	6,80	LM 381AN	26,60	LM 1612	71,00
LM 317K	34,00	LM 386N	9,60	LM 2907-8	19,50
LM 318N	22,00	LM 387N	13,00	LM 3080	8,40
LM 323K	72,00	LM 391N80	25,00	LM 3086	6,10
LM 324N	6,60	LM 555	3,60	LM 3900	6,80

CI LINÉAIRES

CA 3080	8,40	MC 1408	29,00	TBA 790A	9,60
CA 3086	6,10	MC 1458P	6,00	TBA 810AS	12,00
CA 3089	26,50	MC 1495L	58,00	TCA 940	21,00
CA 3130	11,00	MC 1496	6,00	TDA 1023	29,00
CA 3140	10,00	NE 543 K	28,00	TDA 2002	22,00
CA 3189	38,00	NE 555	3,60	TDA 2020	34,00
ICL 8038	62,00	NE 565	14,50	XR 2206	39,00
MC 3301P	10,50	NE 567	14,80	µA 739	16,60
MC 3302P	8,50	TAA 611B12	13,50	µA 753	15,30
MC 3401P	6,50	TBA 231	22,00	µA 758	24,50

RÉGULATEURS

78L05 (0,1A)	4,00	79L05 (0,1A)	4,50
78L12 (0,1A)	4,00	79L12 (0,1A)	4,50
78L15 (0,1A)	4,00	79L15 (0,1A)	4,50
78M05 (0,5A)	8,00	79M05 (0,5A)	9,00
78M12 (0,5A)	8,00	79M12 (0,5A)	9,00
78M15 (0,5A)	8,00	79M15 (0,5A)	9,00
7805	9,60	7905	12,00
7812	9,60	7912	12,00
7815	9,60	7915	12,00
7805/T03	19,50	7905/T03	22,30
7812/T03	19,50	7912/T03	22,30
7815/T03	19,50	7915/T03	22,30
µA 78HG : réglable de 5 à 24V/5A			80,00

ELECTRO-KIT

COMPOSANTS ET PRODUITS DE QUALITÉ

ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

TEL 942.77.00

15KM AU SUD DE PARIS

ENTRE VILLENEUVE ST GEORGES ET BRUNOY

CENTRE COMMERCIAL "LA FORET"

Av. Charles de Gaulle
91230 MONTGERON

LEGENDE: * AVEC BOITIER SERIGRAPHIE
* DECONSEILLE AUX DEBUTANTS

JEUX DE LUMIERE

DK12	: STOBOSCOPE 40J. Vitesse réglable	120,00
DK13	: KIT BOITIER pour DK12	60,00
DK14	: STOBOSCOPE 150J. Vitesse réglable	160,00
OK194	: STOBOSCOPE ALTERNE 2x40J	195,00
DK51	: STOBOSCOPE 300J. Vitesse réglable	218,80
DK17	: ADAPTEUR MICRO pour Modulateur	70,00
DK18	: MODULATEUR 3 VOIES+Général	95,00
DK19	: KIT BOITIER pour DK18	55,00
DK20	: MODULATEUR 4 VOIES+Général	117,00
DK21	: KIT BOITIER pour DK20	60,00
DK23	: MODULATEUR "MICRO" 3 VOIES+Général	160,00
DK24	: KIT BOITIER pour DK23	55,00
DK25	: MODULATEUR "MICRO" 4 VOIES+Général	182,00
DK26	: KIT BOITIER pour DK25	60,00
DK27	: CHENILLARD 4 CANAUX Vitesse régl.	165,00
DK28	: KIT BOITIER pour DK27	69,00
DK30	: CHENILLARD 10 CANAUX Programmable	246,50
DK62	: GRADATEUR DE LUMIERE	59,80

EMISSION-RECEPTION

OK122	: RECEPTEUR VHF 26200MHz (AL:9v)	125,00
DK74	: AMPLI BF 4,5W pour OK122 ou autre kit (AL:10 à 20v) avec HP.	60,00
DK31	: COMMANDE PAR LE SON (AL:12v)	88,50
OK74	: RECEPTEUR PO-GO à diode	48,00
OK81	: RECEPTEUR PO-GO à transt. (AL:4,5v)	57,80
OK93	: PREAMPLI D'ANTENNE auto-radio	38,20
OK97	: CONVERTISSEUR 27MHz/PO (AL:9v)	116,60
OK105	: MINI RECEPTEUR FM (AL:9v)	57,80
UK305	: EMETTEUR FM (AL:9v, F:105MHz)	41,00
OK58	: DISPOSITIF pour apprendre le morse	87,20
OK83	: EMETTEUR TELECOM. 27MHz, 1 canal	63,70
OK89	: RECEPTEUR TELECOM. 27MHz, 1 canal (AL:12v) sortie sur relai	87,20
HF65	: EMETTEUR FM portée 8 Km (AL:4,5 à 40v) F:60 à 145MHz	40,00
	: ANTENNE telescopique pour HF 65 ou tout autre émet. ou récept. VHF	18,00

DK 82	: RECEPTEUR FM (pour HF65) (AL:9 à 12v, F:80 à 110MHz)	51,80
OK181	: DECODEUR DE B.L.U. (AL:12 à 13,5v)	125,00
OK179	: RECEPTEUR AM bande O.C. avec HP. (AL:12 à 13,5v) super-hétérodyne	255,00
OK183	: EMETTEUR 27MHz livré sans quartz AL:12 à 13,5v, P:2W à 12V	255,00
OK167	: RECEPTEUR 27MHz 4 canaux avec HP. AL:12v livré sans quartz sup.hété.	255,00
OK159	: RECEPTEUR BANDE "MARINE" avec HP. AL:12v, F:135 à 170MHz super-hétérodyne	255,00
OK163	: RECEPTEUR BANDE "AVIATION" avec HP. AL:12v F:110 à 130MHz super-hété.	255,00
OK152	: EMETTEUR 144MHz FM (AL:12v, P:2,5W)	255,00
OK148	: AMPLI LINEAIRE 144MHz (AL:12v, P:40W)	495,00
OK177	: RECEPTEUR FM BANDE "POLICE" avec HP. AL:12v, F:68 à 88MHz super-hété.	255,00
JK04	: TUNER FM (AL:9v, F:87 à 108MHz)	121,00
JK06	: EMETTEUR 27MHz avec quartz 27,185 MHz AL:9 à 12v, P:25mW	119,50
JK05	: RECEPTEUR 27MHz avec quartz AL:6 à 12v, S:10uV super-hété.	128,20

ALARME-AUTOMOBILE

DK48	: CENTRALE MULTI-FONCTIONS pour voiture AL:12v, sortie sur relai	125,00
DK77	: ALARME pour moto. AL:12v, sortie sur relai.	125,00
DK58	: SIRENE POLICE AMERICAINE (AL:12v)	65,00
OK35	: DETECTEUR DE VERGLAS (AL:12v)	67,60
UK875	: ALLUMAGE ELECTRONIQUE à décharge capacitive, AL:12v	230,00
DK80	: STOBOSCOPE AUTO-MOTO (AL:12v)	120,00
OK19	: AVERTISSEUR DE DEPASSEMENT DE VITESSE programmable de 60 à 120 Km/h.	146,00
OK113	: COMPTE-TOURS DIGITAL DE 0 à 9900 Tr/mn. AL:6 ou 12v	191,10
DK56	: INDICATEUR DE CHARGE BATTERIE	62,50
DK29	: CADENCEUR D'ESSUIE-GLACES (AL:12v)	69,80
OK158	: ALARME AUTOMOBILE PAR LIAISON RADIO AL:12v, sortie sur relai et sortie antenne. Portée environ 200m.	195,00
DK59	: CHAMBRE DE COMPRESSION POUR DK58.	82,00
OK140	: CENTRALE D'ALARME MULTI-FONCTIONS pour appart., pavillon, magasin, etc. AL:13,5 (3 piles de 4,5v)	345,00
JK09	: ALARME SONORE (SIRENE ELECT.)	74,10

CONFORT-LOISIR

OK84	: INTERPHONE à fil 2 postes-avec HPs	116,60
OK168	: EMETTEUR INFRA ROUGE (AL:9 à 12v)	125,00
OK170	: RECEPTEUR INFRA ROUGE AL:12v, sortie sur relai	155,00
DK43	: EMETTEUR ULTRA SON (AL:13,5v)	82,80
DK44	: RECEPTEUR ULTRA SON AL:9v, sortie sur relai	93,00
DK34	: TEMPORISATEUR 20s à 2,30mn AL:12v, sortie sur relai	79,80
DK10	: CLIGNOTANT vitesse réglable AL:12v, sortie sur relai	66,50
DK11	: COMPTE POSE pour photographie AL:220v, sortie sur relai	79,80
DK22	: CHRONOMETRE DIGITAL 0 à 99s AL:4,5 à 5v	185,50
DK33	: DECLENCHEUR PHOTO ELECTRIQUE	88,50
DK52	: AMPLI TELEPHONIQUE avec capt.et HP. AL:9 à 13,5v	82,80
DK65	: HORLOGE heures minutes secondes AL:220v, 6 afficheurs	239,50
OK23	: ANTIMOUSTIQUE à ultra sons AL:4,5v	87,20
OK64	: THERMOMETRE DIGITAL 0 à 99° AL:5v avec capteur	191,10
OK110	: DETECTEUR DE METAUX AL:4,5v distance environ 15cm	155,80
OK10	: DE ELECTRONIQUE à leds AL:4,5 à 5v	57,80
OK182	: REPONDEUR TELEPHONIQUE AL:12v	225,00
OK195	: THERMOSTAT pour chauffage solaire AL:12v, sortie sur relai	125,00
OK193	: MINUTERIE LONGUE DUREE de 5mn à 12h AL:12v, sortie sur relai	155,00
OK200	: COMMANDE D'ASSERVISSEMENT pour panneaux solaires ou autre inst. AL:12v	125,00
OK186	: POSEMETRE pour agrandisseur AL:9v, sortie sur relai	155,00
OK185	: TELECOMMANDE PAR TELEPHONE permet de commander un appareil à distance	225,00
OK190	: VEILLEUR SONORE permet d'écouter à distance par téléphone AL:12v	225,00
OK166	: CARILLON ELECTRONIQUE 9 TONS	125,00
OK96	: AUTOMATISME de passe vue AL:12v, sortie sur relai	93,10
OK119	: DETECTEUR D'APPROCHE AL:12v, sortie sur relai	102,90
JK10	: COMPTE POSE PHOTO AL:220v sortie sur triac	107,70
JK08	: ALLUMAGE AUTOMATIQUE DE LUMIERE AL:220v, P:400W sortie sur triacs	91,50
DK16	: MINUTERIE REGLABLE de 10s à 5mn AL:220v, sortie sur triac	79,80
OK22	: LABYRINTHE (jeu d'adresse) AL:4,5v	87,20

MESURE

DK79	: ALIMENTATION REGULEE 5v-0,5A avec transformateur	86,50
DK75	: ALIMENTATION REGULEE 9v-0,1A avec transformateur	66,80
DK76	: ALIMENTATION REGULEE 12v-0,3A avec transformateur	92,50
DK47	: ALIMENTATION DE LABORATOIRE 1A. réglable de 3 à 24v avec transfo.	148,00
DK45	: ALIMENTATION DE LABORATOIRE 2A. réglable de 3 à 24v avec transfo.	198,00
OK107	: COMMANDE AUTOMATIQUE POUR CHARGEUR pour 6 et 12v sortie triac.	87,20
OK57	: TESTEUR DE SEMI-CONDUCTEURS AL:4,5v sortie sur LED	53,90
UK220	: INJECTEUR DE SIGNAUX (AL:1,2v)	45,00
OK127	: PONT DE MESURE RC. de 1 à 10M et de 1pF à 1uF. AL:9v. Avec vu-mètre.	136,20
OK129	: TRACER DE COURBES POUR PNP et NPN AL:9 à 18v, sortie sur OSCILLOSCOPE.	191,10
OK123	: GENERATEUR BF de 1Hz à 400KHz. Sinus, Carré, Triangle AL:220v sorties: 0 à 24v, TTL 5v et synchro.	273,40
DK60	: FREQUENCEMETRE 0 à 1MHz. (AL:5v)	242,00
JK03	: GENERATEUR BF de 20 à 20000Hz. AL:6 à 12v	142,60
OK145	: FREQUENCEMETRE NUMERIQUE 0 à 250MHz AL:220v, avec RACK et ACCESSOIRES	985,00
OK138	: SIGNAL TRACER BF/HF. (AL:9v) sortie HP	175,00

QUELQUE SOIT VOTRE PROBLEME, NOS DIFFERENTS SERVICES SONT A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS RENSEIGNER ET VOUS AIDER. SERVICE COMMERCIAL 942.77.00 ET SERVICE TECHNIQUE 903.69.52

REMISES AUX LYCEES, ADMINISTRATIONS, COMITES-D'ENTREPRISE, INDUSTRIELS, ETC...

PRIX DE GROS AUX REVENDEURS
NOUS CONSULTER

MUSIQUE-B.F.-HI.FI

DK37	: AMPLI 125W RMS qualité professionnelle AL:2x40 livré câblé et réglé	380,00
DK38	: ALIMENTATION 2x40V avec transfo pour DK37 (port 20,00)	220,00
DK39	: ALIMENTATION 2x40V avec transfo pour 2 DK37 (port 20,00)	280,00
DK40	: AMPLI 50W RMS/4 (AL:40v)	145,00
DK41	: ALIMENTATION pour 1 DK40	125,00
DK42	: ALIMENTATION pour 2 DK40	175,00
DK50	: PREAMPLI MICRO (AL:9 à 30v)	38,00
OK44	: DECODEUR FM STEREO (AL:9 à 12v)	116,60
OK137	: PREAMPLI CORRECTEUR (AL:15 à 30v)	185,00
DK67	: BAXANDAL MONO (AL:9 à 30v)	54,90
DK68	: BAXANDAL STEREO (AL:9 à 30v)	98,80
DK72	: DECIBELMETRE 12 leds (AL:12v)	118,50
DK32	: METRONOME avec HP. (AL:4,5 à 15v)	57,00
UK261	: GENERATEUR 5 RYTHMES (AL:220v) Slow-Rock-Latin-Twist-Fox-Valter	281,00
OK82	: MINI-ORGUE avec HP. (AL:9 à 12v)	63,70
OK196	: EGALISEUR STEREO 6 VOIES (AL:12v)	225,00
JK01	: AMPLI BF (AL:12v, P:1W)	80,50
JK02	: AMPLI DE MICRO (AL:9 à 12v)	70,70
UK716	: TABLE DE MIXAGE 3 VOIES	295,00



A SAISIR

170,00

Récepteur PO-GO + lecteur de
cassettes encastrable
Alimentation 220 V
Dim : 340mm x 130mm x 160mm

33-45-78 Tours
PLATINE Chargeur 33 et 45 tours
avec cellule-magnétique

259,00

Port 20,00 F



MULTIVIDEO

SGS ATEC



PRIX 380 F

ANTENNE UHF

GAIN GLOBAL	: 30 dB
GAIN PROPRE DE L'ANTENNE	: 8 dB
GAIN DE L'AMPLIFICATEUR	: 22 dB
NIVEAU DE BRUIT	: 3 dB
GAMME DE FREQUENCE	: 470 - 900 MHz
ORIENTABILITE	: 350°
ALIMENTATION	: 50 Hz, 220V
IMPEDANCE CABLES	: 75 Ω

Excellente qualité

EXPEDITIONS - SERVICE EXPRESS : minimum
d'envoi 30,00


- 1) Règlement joint à la commande : par chèque ou mandat-lettre à l'ordre de ELECTRO-KIT, port et emballage jusqu'à 5 Kg : 15 F au delà tarif SNCF
- 2) Règlement en contre remboursement : 50% d'arrhes à la commande + frais.
- 3) à partir de 600 F d'achat port et emballage gratuit.

ENTRE VILLENEUVE ST GEORGES ET BRUNOY
CENTRE COMMERCIAL "LA FORET"
Av. Charles de Gaulle
91230 MONTGERON

TEL 942.77.00

ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

SGS · RTC · NATIONAL ·

FER A SOUDER 

Pompe à dessouder	70,00
Fer à souder seny 30w	30,00
fer stylo 15 w	75,90
30 w et 40 w	51,60
65 w	56,20
Pannes longue durée	16,45
15w	17,15
30 et 40 w	23,70
65 w	21,40
Panne D I L	121,40
Elément dessouder	50,60
Fer à dessouder	93,85
Support universel	34,30
Creuseur pour étamage	50,60
Pince pour extraire les C.I.	43,25
Instantané 100 w	137,60
Pneumatic Apport automatique de soudure	203,20
ANGEL	
Instantané 35 w avec éclairage et 3 pannes d'essai	144,30

Tournevis plat : 0,8 - 1,4 - 2 - 2,4	
2,9 - 3,8 la boîte de 6 pièces	29,90
Tournevis évasiforme	
+ clefs Phillips 1,5-2-2,5	29,90
la boîte de 5 pièces	
Clefs plates 4-4,5-5-5,5-6	
la boîte de 6 pièces	29,90
Clefs à pipe 4-4,5-5-5,5-6	
la boîte de 6 pièces	29,90
Les 4 boîtes	115,00

-CIRCUITS IMPRIMÉS.

3 x P : 280 x 330mm	9,00
Epoxy 10/10 45x85mm les 4	4,50
16/10 140 x 140mm	9,50
140 x 280mm	18,00
280 x 280mm	31,00
PRÉSENSIBILISÉ POSTIF	
3 x P : 200 x 300mm	37,40
la boîte de 6 plaques	204,00
Epoxy 100 x 150 mm	18,00
16/10 200 x 150 mm	32,00
200 x 300 mm	58,80
la boîte de 6 plaques	295,00
PLAQUES D'ÉTUDES	
Pastille 2,54 90x95mm	14,50
A bande 50x100mm	4,70
100x100mm	7,40
Outil pour plaque à bande	15,00
Tube ultra violet 0,6m	30,00
Percio en poudre pour 1 l	12,00
Prêt à l'emploi en bouteille	
1,5 (Uniquement en magasin)	15,00
Style marqueur	19,00
Symboles gravure direct la feuille	8,50
Bande largeur 0,5 - 0,8 - 1 - 1,6	
2 - 2,5 le rouleau	11,00
Myler 200 x 300m	2,50

TRANSFORMATEURS

2x20 V 1 A	42,00
2x28 V 1 A	54,00
2x36 V 1 A	73,00
Réf. 04 : 2,5V - 2,4 A ou 2x2,5V - 1,2 A	
01 : 6V - 1A ou 2x6V - 0,5 A	
02 : 9V - 0,6A ou 2x9V - 0,3A	
03 : 12V - 0,5A ou 2x12V - 0,25A	
04 : 6 et 12 V - 0,3A ou 18V - 0,3A	
05 : 24V - 0,25A ou 2x24V - 0,125A	
06 : 6 et 24V - 0,2A ou 30V 0,2A	

DÉCOLLETAGE ET DIVERS

Support circuit intégré	8 pattes	2,10	Cable prix au mètre		
	14 pattes	2,60	Cox 75 μ A		1,95
	16 pattes	3,05	50 μ A		3,00
	18 pattes	4,95	Blindé 1 cd		1,40
	24 pattes	6,10	2 cd		2,45
	40 pattes	8,50	Hp2 cd repérés		1,00
Support relai C.I. 4 R.T.		6,50	Nappe 3 cd		0,75
Entretouille pour transistor T018		1,00	Cablage 1,5 x carré		0,75
RADIATEUR			pour alarme 2 D		1,00
Pour Triac et TO 220		1,75	Boutons Ø 6 sans vis		
A ailettes pour TO 18		2,20	Ø 14 - h 19		2,50
TO 39		2,50	Ø 23 - h 13		2,80
Carré 1 TO 3 dissip.	10w	6,00	Ø 35 - h 11		3,00
Rect. 1 TO 3 dissip.	28w	12,00	Ø 12 - h 13		1,20
Rect. 2 TO 3 dissip.	40w	18,00	Ø 21 - h 15		2,30
Pinces croco petit modèle		1,20	Ø 27 - h 12		2,80
grand modèle		2,50	Ø 13 - h 20		2,10
ciseau		2,50	Poi - rect.		1,30
Passer fils		0,25	Prolongateur d'axe		
			Mandrin 6 cm		1,30
			Longueur Lipa Ø 6		3,20
			Ø 8		3,20
			Fil émaillé Ø 2/10 - 4/10		
			6/10 - 8/10 le mètre		0,80
			Transduct. 40 KH		35,00
			Manipulateur morse		15,00
			Pastille micro cristal		13,80
			dynamique		18,00
			Écouteur cristal		11,00
			Écouteur 8 μ		4,50
			Haut parleur Ø 55mm 8 Ω 50		80
			Ø 80 - 25 Ω 100		80
			Ø 100 - 20 Ω 50		80
			Compression 8 μ		82,00
			Ferrite		
			Ø 8 x 110mm		5,60
			Ø 8 x 140mm		5,90
			Ø 10 x 140mm		6,20
			Ø 10 x 175mm		7,00
			Ø 10 x 200mm		7,50
			Fusibles : 0,15A-0,25A-0,5		
			5x20 - 1A - 2A - 3A - 5A		0,80
			6x35 1A		1,00
			Support fusible C.I.		1,50
			" chassis		4,00

EXPÉDITIONS - SERVICE EXPRESS : minimum d'envoi 30,00

- 1) Règlement joint à la commande : par chèque ou mandat-lettre à l'ordre de **ELECTRO - KIT**, port et emballage jusqu'à 5 Kg. : 15 F au delà tarif SNCF
- 2) Règlement en contre remboursement : 50% d'arrhes à la commande + frais.
- 3) à partir de 600 F d'achat port et emballage gratuit.

VOYANTS NEON



158 F

SIRENE
POLICE AMERICAIN

PUISSANCE MAX. 10W
 AVEC 3M DE CABLE

LA PAIRE 65,00

CONDENSATEURS

1pF	820pF	0,60
1nF	82nF	0,80
0,1uF	250V	1,20
0,22uF	250V	1,30
0,22uF	400V	1,80
0,33uF	250V	1,35
0,47uF	250V	1,40
1 uF	250V	6,00
1 uF	400V	9,00
2,2 uF	250V	6,00
2,2 uF	400V	9,00
4,7 uF	250V	9,00

RÉSISTANCES

Bobinée 5W	
0,1 -0,22 -0,27	4,50
0,33 -0,39 -0,47 -0,56	4,00
Pour voie négative	2,50
1 1W 0,5% bobinée	2,00
1/2W 5% de 1 à 10M	0,30
1W 5% de 10 à 10M	0,60
2W 5% de 10 à 10M	0,60
Ajustable VouH de 60 à 4,7M	1,50
Potentiomètres (excellente qualité)	
Lin. ou Log. de 470 à 2M	3,50
10K, 220K, 1M Lin. avec inter.	5,50
Doubles Lin. ou Log.	9,50

250V
ADJUSTABLE

2 Δ 6pF	2,50	Pote
4 Δ 20pF	2,50	Lin.
10 Δ 40pF	2,50	10K,
VARIABLES		Dou

VARIABLES

450pF C.I. diélectrique mica	8,50
10 pF lames argent	18,00

CHIMIQUES

AXIAL 16-20V		50V
1,1uF		1,50
2,2uF		1,60
3,3uF		1,70
4,7uF		1,80
4,7uF		1,80
10uF	1,70	1,90
22uF	1,80	2,00
33uF	1,85	2,50
47uF	1,90	3,00
100uF	2,20	3,70
220uF	2,30	4,20
330uF	2,70	5,00
170uF	2,90	5,90
2000uF	4,80	8,10
3000uF	7,20	11,30
7000uF	9,20	
	11,20	

batteries cadmium nickel

500 AA -	Type R6 - tension 1,2 V - capacité 500 m AH	15,00
1800 C -	Type R14 - tension 1,2 V - capacité 1800 m AH	30,00
4000 D -	Type R20 - tension 1,2 V - capacité 4000 m AH	60,00
T9 -	Type 6F22 - tension 9 V - capacité 90 m AH	75,00
BC 4 AR 4 -	charge 1 à 4 éléments type 500 AA	60,00
UNIV 20 -	charge éléments type R6 - R14 - R20	98,00
	indicateur par LED	
Chargeur T9 -	charge 1 élément type T9	45,00

TUBE A ÉCLATS

40 Joules	26,00
150 Joules	48,00
Transfo. d'impulsions	18,00
Transfo. moule	31,50

VENTE PAR
CORRESPONDANCE
LEUSE ET RAPIDE

Tous nos produits sont tenus en stock, sauf rupture accidentelle

Circuits intégrés linéaires Siemens


Type	Type		
— Radio A.M. (PO — GO — OC)	S 566 B	DIL 8	38,60
TCA 440	DIL 16	23,20	
TDA 1046	DIL 16	30,10	
S 054 T	DIL 14	33,00	
S 187 B	DIL 28	280,85	
S 89	DIL 14	213,60	
— Radio F.M. + Décodeur stéréo	S 041 F	TO-100	40,50
S 041 F	DIL 14	17,50	
S 042 E	TO-100	52,25	
S 042 F	DIL 14	19,70	
SDA 5690	DIL 28	146,00	
TBA 120 S	DIL 14	11,55	
TCA 4500A	DIL 16	39,35	
TDA 1047	DIL 18	32,40	
— Affichage à LED et sur tube image	SDA 2004	DIL 18	66,20
SDA 2005	DIL 18	114,30	
SDA 2014	DIL 18	57,20	
SDA 5680	DIL 28	253,95	
UAA 170	DIL 18	19,00	
UAA 170 L	DIL 18	27,85	
UAA 180	DIL 18	19,00	
SAB 3211	DIL 16	30,10	
SAB 3211Z	DIL 16	30,10	
— Synthèse de fréquence et de tension	S 0436	DIL 6	58,00
SDA 2001	DIL 18	94,50	
SDA 2004	DIL 18	94,50	
SDA 2005	DIL 18	114,30	
SDA 2007	DIL 18	74,90	
SDA 2008	DIL 18	73,65	
SDA 4040	DIL 18	60,95	
SDA 4041	DIL 18	95,30	
SDA 5650r	DIL 18	70,50	
(Mémoire)			
SDA 5690	le jeu	146,00	
TDB 0453A	DIL 28	280,85	
S 187 B	DIL 14	213,60	
S 89	DIL 14	213,60	
— Fréquence intermédiaire vidéo + CAF de TV	TBA 4000	DIL 14	25,60
TBA 1441	DIL 16	30,10	
TDA 4280	DIL 8	18,50	
TDA 5500	DIL 16	34,80	
— Fréquence intermédiaire son TV	TBA 120 S	DIL 14	11,55
TDA 1048	DIL 16	24,40	
TDA 2840	DIL 14	28,95	
TDA 2841	DIL 16	34,30	
TDA 4280T	DIL 18	43,15	
— Base fréquence Radio + TV	TDA 1037	DIL 9	19,70
TDA 2870	TO-220/7	28,85	
TDA 3000	TO-220/7	32,40	
TDA 4290	DIL 14	31,40	
— Commutation canaux et BF	SAS 560 S	DIL 16	27,85
SAS 570 S	DIL 16	27,85	
SAS 580	DIL 18	28,95	
SAS 590	DIL 18	28,95	
SAS 5800	DIL 22	40,50	
SAS 5900	DIL 18	37,80	
SAS 6800	DIL 18	36,00	
SAS 6810	DIL 16	17,40	
TDA 1195	DIL 18	42,80	
— PAL + Synchro + Balayage + Alimentation TV	TDA 2522	DIL 16	46,35
TDA 2550	DIL 16	38,30	
TDA 2590	DIL 16	31,40	
TDA 4600	DIL 18	35,60	
— Télécommande par infrarouge	SAB 3209	DIL 18	105,00
SAB 3210	DIL 18	58,00	
SAB 3211	DIL 16	30,10	
SAB 3271	DIL 16	86,20	
SAB 4209	DIL 18	105,00	
SAB 3211Z	DIL 16	30,10	
SDA 2007	DIL 18	74,90	
SDA 2008	DIL 18	73,65	
TDA 4050	DIL 8	27,85	
— Diviseur de fréquence	S 0436	DIL 6	58,00
SDA 2001	DIL 18	94,50	
SDA 4040	DIL 14	60,95	
SDA 4041	DIL 18	95,30	
S89 500 MHz	DIL 14	213,60	

ATTENTION
Fiches information technique gratuites
pour l'achat d'un CI Liste de Prix des
Fiches information et notes d'Application
sur demande
CARTES CLUB SIEMENS sur demande.
Nombreux AVANTAGES

Composants optoélectroniques Siemens

Afficheurs 7 segments LED

Les nouveaux	7 m/m	Pol.	Rouges	Verts
HA 1075 r	chiffre	AC	7,85	T.T.C.
HA 1077 r	chiffre	KC	7,85	
Les nouveaux	10 m/m	Pol.		
HA 1105 r	chiffre	AC	7,20	
HA 1106 r	signe	AC	7,20	
HA 1107 r	chiffre	AC	7,20	
HA 1108 r	signe	KC	7,20	
Déjà commercialisés 13,5 m/m				
Simplex		Pol.		
HA 1141	chiffre	AC	7,65	11,10
HA 1142	signe	AC	7,65	11,10
HA 1143	chiffre	KC	7,65	11,10
HA 1144	signe	KC	7,65	11,10
Doubles				
HA 2142 r	chiffre	AC	17,00	
HA 2143 r	c. + s.	AC	17,00	
HA 2144 r	chiffre	KC	17,00	
HA 2147 r	c. + s.	KC	17,00	
Déjà commercialisés 18 m/m				
Pol.				
HA 1181	chiffre	AC	11,45	13,30
HA 1182	signe	AC	11,45	13,30
HA 1183	chiffre	KC	11,45	13,30
HA 1184	signe	KC	11,45	13,30

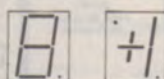

Photorésistances

	R Obsc.	R Lum.	
	M Ω	K Ω	
RPY 60	100	0,3-0,8	T05 20,85
RPY 61	1	0,3-0,8	T05 20,85
RPY 62	100	3,5	T05 20,85
RPY 63	1	0,3-0,8	T05 20,85
RPY 64	100	3,5	T05 20,85
FWC 9801	0,5	3	Chip 8,10
FWC 9802	1,5	9	Chip 9,30

Diodes LED

3 m/m	c	
LD 30 A	r	1,15
LD 35 A	r	1,45
LD 37 A	v	1,45
5 m/m		
LD 41 A	r	1,15
LD 55 A	r	1,40
LD 57 A	v	1,45
Haute lum 5 m/m		
LD 52 CA	r	3,80
LD 52 C	r	4,50
LD 56 CA	r	4,25
LD 56 C	r	4,70
LD 57 CA	v	3,10
LD 57 C	v	4,10
Plates 5 x 2,5		
LD 80 A	r	1,40
LD 86 A	r	2,05
LD 87 A	v	1,65
1 m/m		
LD 121	r	4,40
LD 161	r	4,80
LD 171	v	4,00

Diodes en ligne
1/10" unitaire et lignes

LD 461 (1)	r	1,60
LD 463 (3)	r	6,50
LD 464 (4)	r	8,65
LD 466 (6)	r	13,55
LD 468 (8)	r	18,00
LD 460 (10)	r	23,40
LD 481 (1)	r	1,65
LD 483 (3)	r	6,85
LD 484 (4)	r	8,95
LD 486 (6)	r	14,20
LD 488 (8)	r	18,90
LD 480 (10)	r	24,60
LD 471 (1)	v	1,65
LD 473 (3)	v	6,85
LD 474 (4)	v	8,95
LD 476 (6)	v	14,20
LD 478 (8)	v	18,90
LD 470 (10)	v	24,60

Diodes infrarouges

LD 242 III	P de Ray.	T 018
LD 271	6,3-12,5	8,30
LD 271	15	3,30
LD 271	15	16,95
LD 271	15-20	20,52
LD 271	15-30	20,52
LD 271	12,5-25	20,52
LD 271	20-40	20,52
LD 271	1,6-3,2	20,52
LD 271	2,5-5	24,65

Photodiodes

BP 104	40 Plast.	13,95
BP 32	10 Plast.	19,90
BP 33	50 Plast.	24,25
BP 34	70 Plast.	13,95
BP 61	70 T05	27,45
BP 63	10 T018	15,30
BP 66	9 T018	38,65
BP 91 B	50 Plast.	20,95
SPH 200	20 Plast.	14,60
SPH 203	7 T05	29,85
SPH 205	50 Plast.	8,90

Phototransistors

BP 103 H	0,25-5,0	T018 7,05
BP 103 III	0,4-0,8	T018 7,35
BP 103 IV	0,63-1,25	T018 8,10
BP 103 B III	4,8	LD 5 3,70
BP 61 IV	3,2-6,3	T018 42,40
BP 62 II	2-4	T018 7,00
BP 62 III	3,2-6,3	T018 7,65
BP 61 I	0,63-1,25	1/10" 3,85
BP 38 III	0,63-1,25	T018 18,45
BP 38 IV	1,6-3,2	T018 19,60

Extrait de notre gamme composants opto-
électroniques CATALOGUE COMPLET et
TARIFS sur demande.

Forfait d'expédition

Chèque à réception 15 F
en C. R. 25 F

MINIMUM DE COMMANDE : 50 F T.T.C.

SIEMENS
CHIMIQUES AXIAUX
Professionnels

V	MF	TTC
6,3	10	1,50
10	22	1,15
	47	1,20
	10000	9,60
16	4,7	1,50
	100	1,60
	220	1,75
	470	2,45
	1000	3,15
	2200	4,30
	4700	8,75
25	2,2	1,50
	10	1,15
	22	1,20
	47	1,45
	100	1,65
	220	2,10
	470	2,25
	1000	4,15
	2200	7,15
	4700	9,90
40	1	1,50
	4,7	1,15
	10	1,20
	22	1,40
	47	1,55
	100	1,65
	220	2,50
	470	3,20
	1000	4,30
	2200	8,00
63	0,47	1,50
	2,2	1,15
	4,7	1,20
	10	1,45
	22	1,55
	47	1,70
	100	2,30
	220	3,05
	470	5,00
	1000	7,80
100	0,47	1,15
	1	1,15
	2,2	1,20
	4,7	1,40
	10	1,55
	22	1,60
	47	2,00
	100	2,80
	220	4,90
	470	7,60

CONDENSATEURS
SIEMENS
à film plastique
métallisé

NF	250 V T	400 V
B 32560	1 0,60 K	0,65 J
	1,5 0,60 K	0,65 J
	2,2 0,60 K	0,65 J
	3,3 0,60 K	0,65 J
	4,7 0,60 K	0,65 J
	6,8 0,60 K	0,65 J
	10 0,60 J	
	15 0,60 J	
	22 0,60 J	
	33 0,60 J	
	47 0,60 J	
	68 0,70 J	
	100 0,70 J	
	150 0,85 J	
	220 1,10 J	
	330 1,50 J	
	470 1,75 J	
	680 2,30 J	
	MF	
B 32561	1 2,75 J	
B 32562	1,5 3,25 J	
	2,2 4,00 J	



Documenta-
tion et Prix
pour l'en-
semble de
cette Série sur
demande
J = 5 %
K = 10 %

B32560 : 7,5 mm
B32561 : 10 mm
B32562 : 15 mm

SIEMENS

Condensateurs au polypropylène
avec sorties centrales et axiales

B 33 063	
Capacité nominale	Dimensions
d x l en pF	mm
630 Vdc	Tolérance $\pm 1 \text{ pF} \pm F$
2	4,0 x 11,5 1,50
3	4,0 x 11,5 1,50
4	4,0 x 11,5 1,50
5	4,0 x 11,5 1,50
6	4,0 x 11,5 1,50
8	4,0 x 11,5 1,50
10	4,0 x 11,5 1,50
15	4,0 x 11,5 1,50
22	4,0 x 11,5 1,50
33	4,0 x 11,5 1,50
630 Vdc	Tolérance $\pm 2,5 \% \pm H$
47	4,0 x 11,5 1,26
68	4,5 x 11,5 1,26
100	4,5 x 11,5 1,26
150	4,5 x 11,5 1,15
220	4,5 x 11,5 1,15
330	4,5 x 11,5 1,15
470	4,5 x 11,5 1,06
680	4,5 x 11,5 1,06
1000	4,5 x 11,5 1,10
1500	5,0 x 11,5 1,10
2200	5,7 x 11,5 1,10
3300	6,4 x 11,5 1,10
4700	7,5 x 11,5 1,30
6800	8,7 x 11,5 1,30
10000	10,4 x 21,5 1,40
630 Vdc	Tolérance $\pm 2,5 \% \pm H$
470	5,0 x 11,5 1,15
680	5,6 x 11,5 1,15
1000	6,0 x 11,5 1,20
1500	6,9 x 11,5 1,20
2200	7,9 x 11,5 1,20
3300	7,8 x 16,5 1,20
4700	8,7 x 16,5 1,20
6800	10,0 x 16,5 1,40
10000	10,4 x 21,5 1,40

Varistor (Vdr) SIOV® Limitation de courant

RADIO PLANS

Journal
d'électronique appliquée

N° 394 Septembre 1980

sommaire

IDEES	61	Presse technique étrangère
	73	Régulateurs à découpage

MONTAGES PRATIQUES	36	Clignotant secteur
	44	Modulateur chenillard 4 voies
	54	Générateur trichrome
	58	Clignotant deux voies
	66	Stroboscope double
	68	Psychédélique à correction paramétrique
	78	Deux clignotants simples à battements alternés
	89	Clignotant chenillard à usages multiples

ACOUSTIQUE	39	Historique des haut-parleurs
-------------------	-----------	-------------------------------------

TECHNOLOGIE	51	Jeux de lumière : mise en œuvre
--------------------	-----------	--

DIVERS	47	Caractéristiques et équivalences des transistors : code japonais
	119	Répertoire des annonceurs

Ce numéro comporte deux encarts numérotés
a) 83, 84, 85, 86
Sogeform, µ Systèmes, Haut-Parleur, Vidéo Actualité
b) 87, 88
Eurelec

Notre couverture : Nous vous proposons la réalisation de divers montages de jeux de lumière susceptibles de créer les ambiances les plus variées. Cliché **Max Fischer**.

Ont participé à ce numéro :
A. Benard, B. Duval, P. Gueulle, D. Jacovopoulos, F. Juster, A. Lefumeux.

Société Parisienne d'Édition
Société anonyme au capital de 1 950 000 F
Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris

Direction - Rédaction - Administration - Ventes :
2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19
Tél. : 200-33-05

Radio Plans décline toute responsabilité
quant aux opinions formulées dans les articles,
celles-ci n'engageant que leurs auteurs

Les manuscrits publiés ou non
ne sont pas retournés

Président-directeur général
Directeur de la publication
Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef :
Christian DUCHEMIN

Secrétaire de rédaction :
Jacqueline BRUCE

Tirage du précédent numéro
99 500 exemplaires
Copyright © 1980
Société Parisienne d'Édition




Publicité : Société Parisienne d'Édition
Département publicité - **Mlle A. DEVAUTOUR**
2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19
Tél. 200.33.05

Abonnements :
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris
France : 1 an **55 F** - Etranger : 1 an **70 F**
Pour tout changement d'adresse, envoyer la
dernière bande accompagnée de 1 F en timbres
IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro
de compte pour les paiements
par chèque postal

Dépôt légal 3^e trimestre 1980 - Editeur 871 — Mensuel paraissant le 25 de chaque mois
Distribué par S.A.E.M. Transport-Presses - Composition COMPORAPID - Imprimerie DULAC et JARDIN EVREUX

Dans ce numéro consacré en particulier à l'animation lumineuse, l'auteur présente trois réalisations. Voici d'abord le gadget qui tentera les débutants par son schéma simple et efficace, son coût inférieur à 50 francs, et ses composants très courants. Il faut signaler que la vitesse de clignotement peut varier dans une plage très étendue avec un simple potentiomètre et l'on parviendra même à un effet pseudo-stroboscopique à partir des valeurs mentionnées.

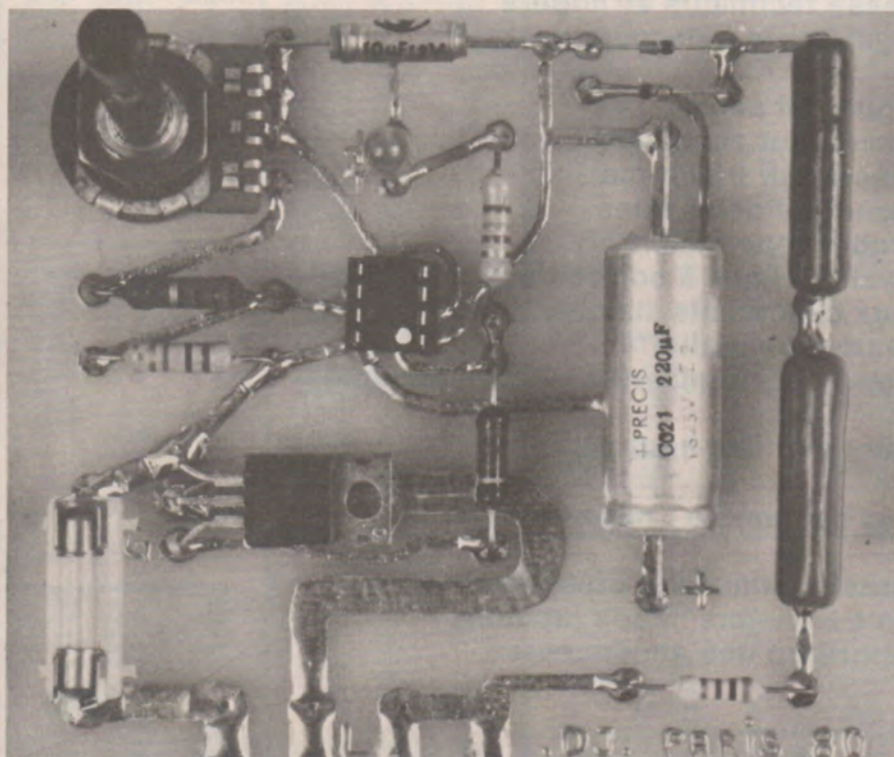

CLIGNOTANT ECONOMIQUE

1) LE SCHÉMA DE PRINCIPE

Sa simplicité est due à l'emploi du populaire 555, le multivibrateur tranquille, voir figure 1. On l'a ajusté pour qu'il présente des « 0 » et des « 1 » de durées sensiblement égales sur sa sortie (pin 3), et l'on commandera un triac avec les « 0 » et une LED avec les « 1 ». La LED a pour rôle

de signaler le fonctionnement de l'appareil lorsque la lampe secteur est éteinte, de plus elle contribue à équilibrer le fonctionnement de l'alimentation spéciale, qui se passe de transformateur secteur. Le triac, lui, est commandé dans sa zone de meilleure sensibilité, c'est-à-dire, en continu, avec une tension de gâchette toujours négative par rapport à l'Anode 1. Les initiés disent qu'il s'agit d'un mode de déclenchement dans les quadrants II et III. Dans

ce cas, on n'aura besoin que de 25 mA de courant de gâchette pour amorcer le triac (au lieu du double dans les autres modes de commande), ce qui permet de concevoir une alimentation « spéciale-budget ». Cette alimentation utilise l'impédance réactive présentée par un condensateur que parcourt l'alternatif du réseau. Cette impédance est réactive en ce sens que tension et courant sont déphasés l'un par rapport à l'autre, et donc se courent après

sans pouvoir se rattraper. Ceci implique qu'à tout instant, le produit tension x courant est égal à 0, et donc la puissance dissipée dans le condensateur aussi. Le risque de destruction en puissance étant éliminé, il reste le problème de la destruction par surtension. Soyez attentifs : sur une sinusoïde d'amplitude 220 V (efficaces), la tension instantanée pouvant exister entre 0V (l'axe du sinus) et une crête positive ou négative (le haut ou le bas de ce sinus) est égale à $220 \times 1,414$ fois, ce qui donne (aïe ma tête !) 311 volts, valeur de crête. On peut donc croire que tout condensateur isolé à 400 V peut convenir. Ce serait oublier que le secteur distribue généreusement des surtensions courtes (mais bonnes) dues aux démarrages de frigo et autres gourmands. Si le malheur veut que cette pointe se produise au point maximum de la courbe, la tension parasite (et de même sens) s'ajoute à nos 311 volts, pour dépasser franchement 400 volts, l'électroménager résiste, mais adieu notre condensateur. La fiabilité ne peut donc être atteinte qu'au prix de condos spéciaux, rares et chers. Voilà pourquoi nous avons mis en série deux condensateurs (C3 C4) isolés à 250 volts. Ce procédé résout tous les problèmes, mais il faut doubler la valeur voulue globalement pour faire chacun d'eux. Pour faire un 0,47 μF , on place deux modèles 1 μF en série.

Après ces explications un peu détaillées, mais si peu connues, il reste à dire que C2 est un réservoir pur et simple, chargé en continu par le redresseur va-et-vient que forment avec lui D1 et D2. Le triac pourra être quelconque, pour une charge allant jusqu'à 2 ampères (450 W en 220 V), aucun radiateur ne s'impose, laissez-le chauffer. Par contre, il est souhaitable de choisir (si possible) un modèle à courant de gâchette inférieur ou égal à 50 mA, sinon l'alimentation faiblira et l'ampoule sera insuffisamment lumineuse. Le fusible, lui, est une précaution qu'imposent sécurité et faible coût.

2) LA CARTE IMPRIMÉE

Selon la méthode chère à l'auteur, on remarque que les composants sont situés côté cuivre. L'intérêt pour vous est double : pouvoir poser debout les pièces (tenues par leurs soudures), et donc permettre mise au point et dépannage par le dessus, ce qui est très pratique. Ensuite, puisque les fils ne traversent pas l'époxy, pouvoir coller le circuit côté isolé (dessous) ; l'Araldite c'est plus rigolo que les vis et les entretoises (et ça parfume). Une boîte de cigares en bois (ou autre) pourra abriter la carte, avec un trou pour laisser passer le réglage de vitesse situé au-dessus. Avec une pointe métallique, ou la perceuse, on marquera les trous de repérage A TRAVERS UNE PHOTOCOPIE OU UN CALQUE

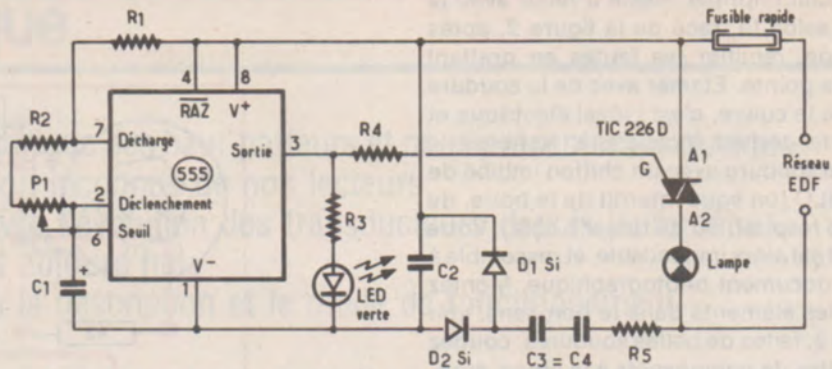


Figure 1 : Schéma de principe du clignoteur.


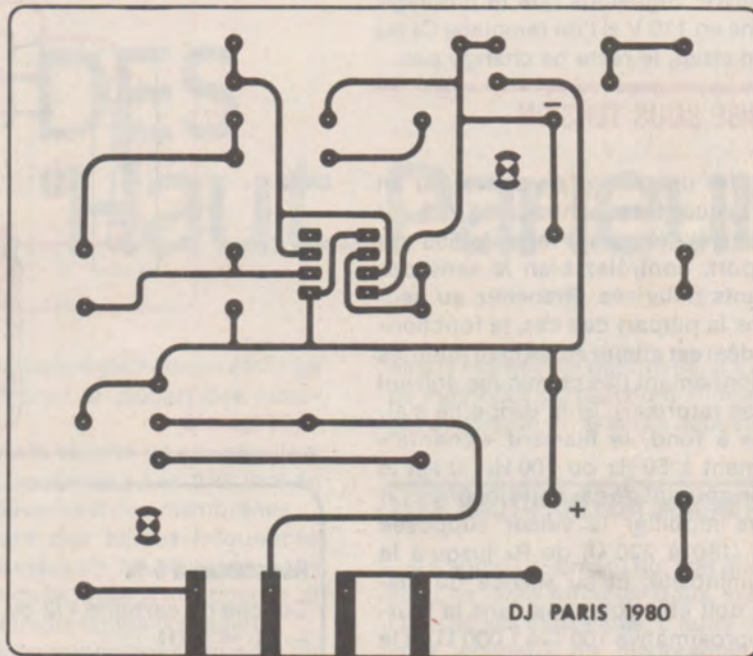


Figure 2

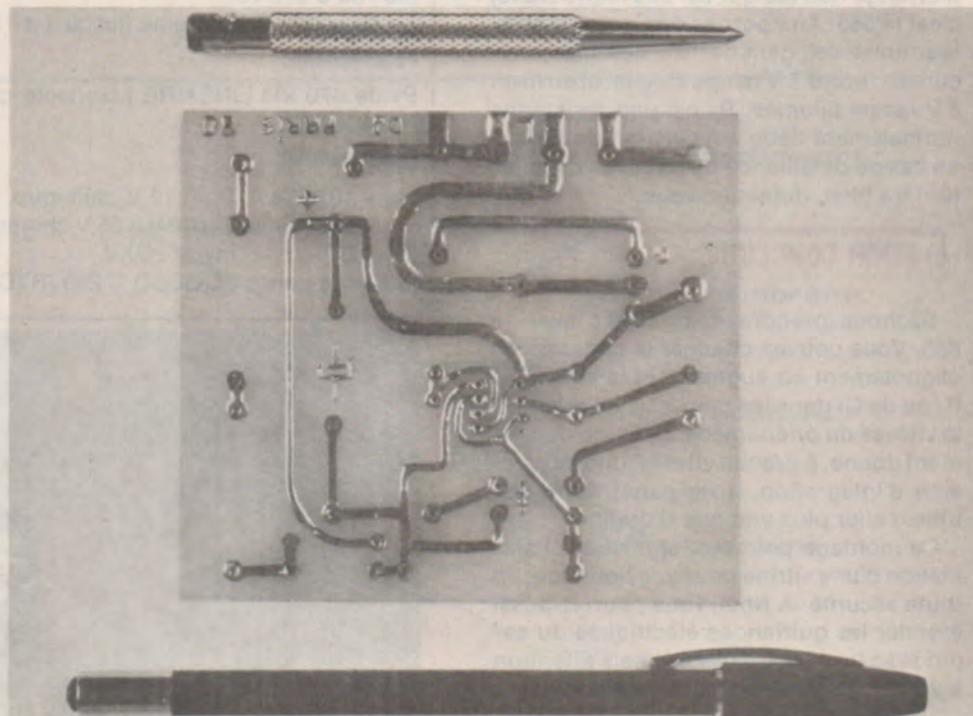

du circuit imprimé. Reste à relier avec le stylo, selon le tracé de la **figure 2**, après séchage, rectifier les fautes en grattant avec la pointe. Etamer avec de la soudure fraîche le cuivre, c'est l'idéal électrique et la carte devient inoxydable. Nettoyez le flux de soudure avec un chiffon imbibé de TRICHLO (on vous interdit de le boire, de trop le respirer, ou de fumer à côté). Votre circuit est alors impeccable, et ressemble à notre document photographique. Montez alors les éléments dans le bon sens, voir **figure 3**, faites de belles soudures, coudez les pattes de composants à la pince, surélevez-les de telle sorte qu'ils ne touchent pas le cuivre. Signalons que le montage fonctionne en 110 V si l'on remplace C3 ou C4 par un strap, le reste ne change pas.

3) LA MISE SOUS TENSION

Raccordez une lampe de chevet ou un spot sur les contacts centraux, le 220 sur les contacts extérieurs. Placez le 555 sur son support, contrôlez bien le sens des composants polarisés. Branchez au secteur. Dans la plupart des cas, le fonctionnement idéal est atteint après cinq minutes de fonctionnement (les chimiques doivent d'abord se reformer). Si la lampe ne s'allume pas à fond, le filament « chante » certainement à 50 Hz ou 100 Hz. C'est le signe d'un courant de gâchette incorrect, il faut alors modifier la valeur supposée standard (180 à 220 Ω) de R4 jusqu'à la pleine luminosité, et au silence du filament. R4 doit être contenue dans la fourchette approximative 100 Ω à 1 000 Ω . Si le trouble persiste, le triac n'est pas assez sensible, utilisez-le pour notre générateur trichrome. Si une autre marque de triac n'arrange rien (ce qui est très improbable) c'est le 555. Aux bornes de C2, un contrôleur universel, gamme 10 V continu, mesure environ 6,5 V lampe éteinte, et environ 3 V lampe allumée. R5 est une résistance normalement tiède qui servirait de fusible en cas de défaillance de C3 ou de C4, mais tout ira bien, détendez-vous.

4) POUR CONCLURE

Sachons prendre des libertés avec le 555. Vous pouvez changer la cadence du clignotement en augmentant la valeur de R2 ou de C1 dans les deux cas, on ralentira la vitesse du phénomène. L'inertie du filament donne, à grande vitesse, une impression d'intégration, il ne paraît donc pas utile d'aller plus vite que d'origine.

Ce montage peut être appliqué à l'animation d'une vitrine pour une boutique, en toute sécurité. A Noël, vous pourrez aussi étonner les guirlandes électriques du sapin avec la vitesse variable, mais attention à vos doigts une fois sous tension...

D. JACOVOPoulos

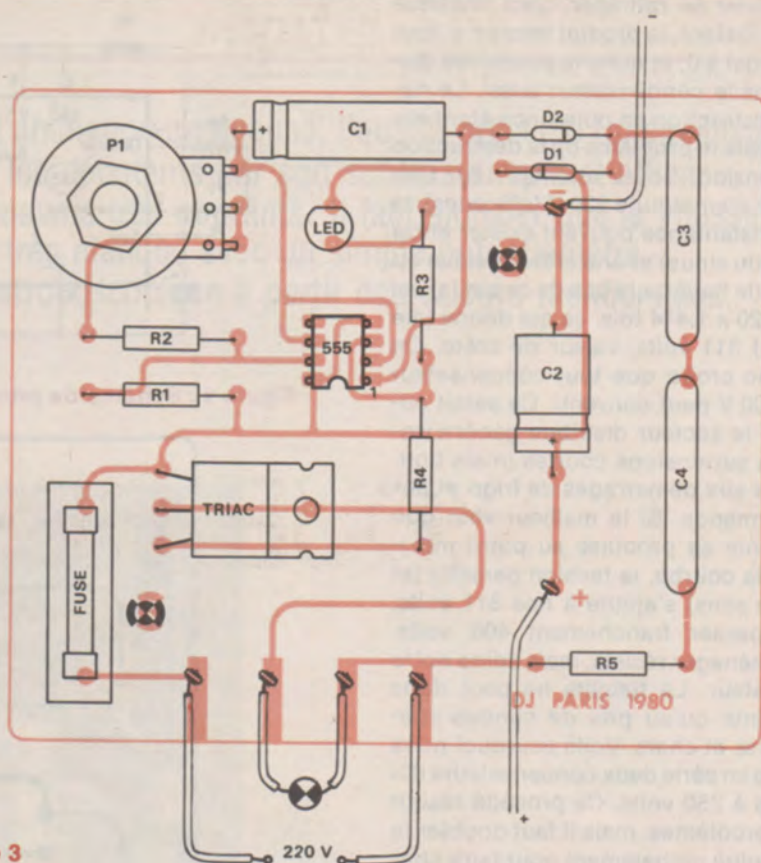


Figure 3

NOMENCLATURE

Résistances à 5 %

Couche de carbone 1/2 ou 1/4 W :

- R1 = 1 k Ω
- R2 = 2,2 k Ω
- R3 = 180 Ω
- R4 à ajuster selon les cas, valeur probable 180 à 220 Ω .
- R5 = 100 Ω ou moins (jusqu'à 47 Ω).

Potentiomètre

P1 de 470 k Ω LINÉAIRE (axe isolé genre RADIOHM).

Condensateurs

- C1 = 10 μ F à 470 μ F 12 V chimique.
- C2 = 220 μ F à 470 μ F 12 V à 25 V chimique.
- C3 et C4 = 1 μ F mylar 250 V (ou plus) genre COGECO C 280 (RTC).

Semi-conducteur

Circuit intégré NE 555 V, MC 1455 P1, LM 555 CN, etc...

D1 & D2 = 1 N 4148 ou 1 N 914 ou 1 N 4001 (Silicium courante).


Triac 400 V assez sensible genre TIC 226 D (Texas) ou équivalent.

Une LED verte 5 mm signalant l'état de repos du système.

Divers

Porte-fusible pour circuit imprimé. Fusible rapide 1 A (ou plus).

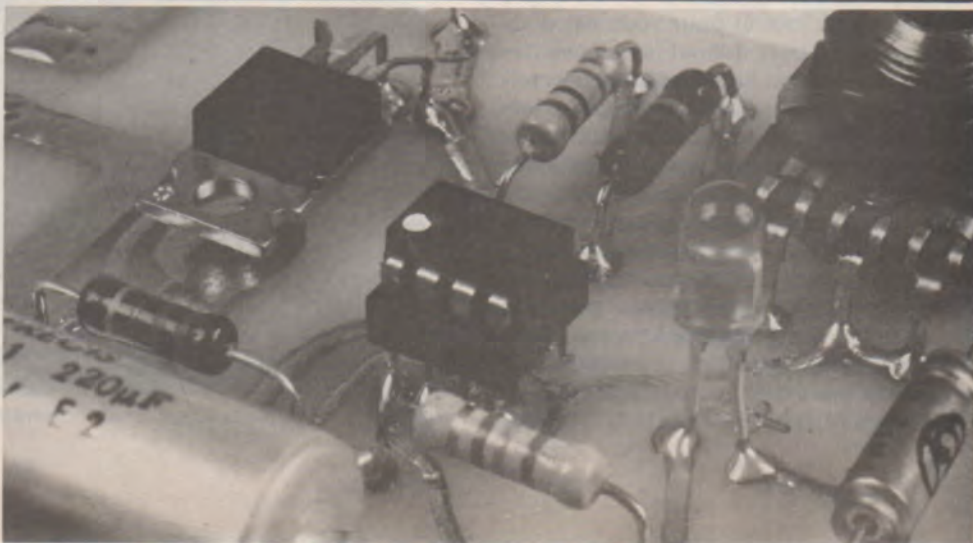Fil et prises EDF. En option boîte à cigares vide et Araldite pour coller la plaquette sur le fond.



Théorie de l'acoustique

Dans cet article, nous traiterons de l'histoire des haut-parleurs et nous présenterons quelques ancêtres qui, nous le pensons, sont peu ou inconnus de nos lecteurs.

Cette retrospective nous permettra de suivre l'évolution des transducteurs depuis leurs débuts jusqu'à l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui.

Nous en entreprendrons donc par la suite la description et le mode de fonctionnement.

HISTORIQUE DES Haut-Parleurs

Depuis 1876, date de l'invention du téléphone par Graham Bell, existent les premiers modèles de haut-parleurs. Ils étaient alors constitués par un écouteur auquel était adjoint un pavillon court. La membrane était alors métallique.

Sa forme est circulaire, elle a quelques centimètres de rayon, quelques dixièmes de millimètres d'épaisseur. Les pôles de l'aimant sont alors situés le plus près possible de la membrane. Cette membrane est du type encastré sur le bord extérieur. Un bref rappel pour ce type de membrane :

a) son impédance acoustique :

$$Z_a = \frac{1}{j \omega C_a} + j \omega M_a$$

C_a étant la compliance et M_a la masse, acoustiques

b) la fréquence de résonance fondamentale :

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{C_a M_a}}$$

L'expression de l'impédance acoustique étant valable surtout pour les fréquences inférieures à f_0 .

$$C_a = \frac{\pi}{1 \varphi} \cdot \frac{1 - \nu^2}{E} \cdot \frac{R^6}{h^3}$$

$$M_a = \frac{9}{5 \pi} \cdot \frac{h^2}{R^2}$$

R : rayon de la plaque

ν : coefficient de Poisson

h : épaisseur de la plaque

E : module de young

φ : densité superficielle

Nota : le coefficient de Poisson étant de l'ordre de 0,3 pour la plupart des matériaux.

Nous verrons la validité de ces résultats ainsi que les conclusions à en tirer lors de l'étude du mouvement des membranes.

Le rendement des basses fréquences était alors très mauvais, les pavillons, pour la plupart coniques, étaient mal conçus et entraînaient d'importantes distorsions.

Ce sont ces considérations qui sont au départ des recherches théoriques et expérimentales aboutissant aux différents systèmes de reproduction du son que nous

allons essayer de décrire ici. Il s'agit donc de méthodes de transformation de l'énergie électrique en énergie acoustique.

1) LE HAUT-PARLEUR MAGNETIQUE :

Il s'agit d'un aimant qui agit directement sur une lame en acier doux encastrée à l'une de ses extrémités. L'autre extrémité, libre, actionne un diaphragme conique classique, son aspect est visible figure 1.

Les défauts étaient nombreux : incapacité de reproduire les sons graves, mau-

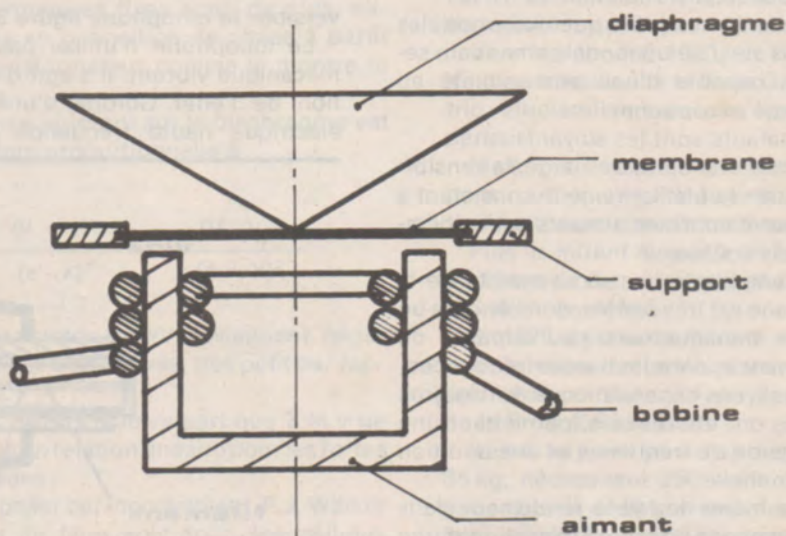


Figure 1

vaise linéarité du système magnétique (aimant, lame mobile), résonance de la lame entraînant des colorations très marquées.

Un modèle push-pull fut créé qui était une importante amélioration du système simple, mais si les défauts étaient moindres, ils restaient les mêmes et ce type de haut-parleur allait s'effacer devant la venue du haut-parleur électro-dynamique à bobine mobile.

2) LE HAUT-PARLEUR PIEZO-ELECTRIQUE

Un matériau piezo-électrique est caractérisé par une déformation sous l'action d'une différence de potentiel et réciproquement. Toujours très utilisé en têtes de lecture et microphones (de moyenne qualité), il existe quelques modèles de tweeter, toujours de moyenne qualité mais économiques en fabrication de grande série (Motorola). Le principe est difficile à étendre aux basses fréquences du fait des grandes amplitudes nécessaires à ces fréquences.

3) LE HAUT-PARLEUR A RUBAN

Ici diaphragme et bobine mobile sont une seule et même pièce (voir **figure 2**).

Le premier modèle date à notre connaissance de janvier 1923 en Allemagne, c'est un brevet de Schottky et Gerlach. Les modèles fabriqués de nos jours ressemblent beaucoup aux premiers modèles y compris la membrane en aluminium, souvent gaufrée. Les modifications portent sur la forme des pièces polaires et quelques différences de montage.

Les résultats dans l'aigu et l'extrême aigu sont fantastiques. Ils sont employés dans les systèmes les plus prestigieux en emploi du Decca dans le système Park-Levinson. Il est à noter que Decca ne fabrique plus de tweeter à ruban.

Il existe de nos jours quelques modèles japonais ainsi qu'un modèle américain séqueirra, capable d'une admissibilité en puissance exceptionnelle.

Ses défauts sont les suivants :

— L'entrefer étant très large, la sensibilité est très faible. Le remède consistant à employer d'énormes aimants est évidemment très coûteux.

— L'amplitude des mouvements de la membrane est très limitée, donc encore un type de transducteurs peu capable de performances dans les basses fréquences.

Nous savons cependant que de très gros modèles ont été réalisés, permettant une large bande de fréquence et une audition exceptionnelle.

— De même le faible rendement dans l'aigu demande souvent l'utilisation d'une charge acoustique par pavillon avec ses défauts, pour parvenir à un niveau acceptable.

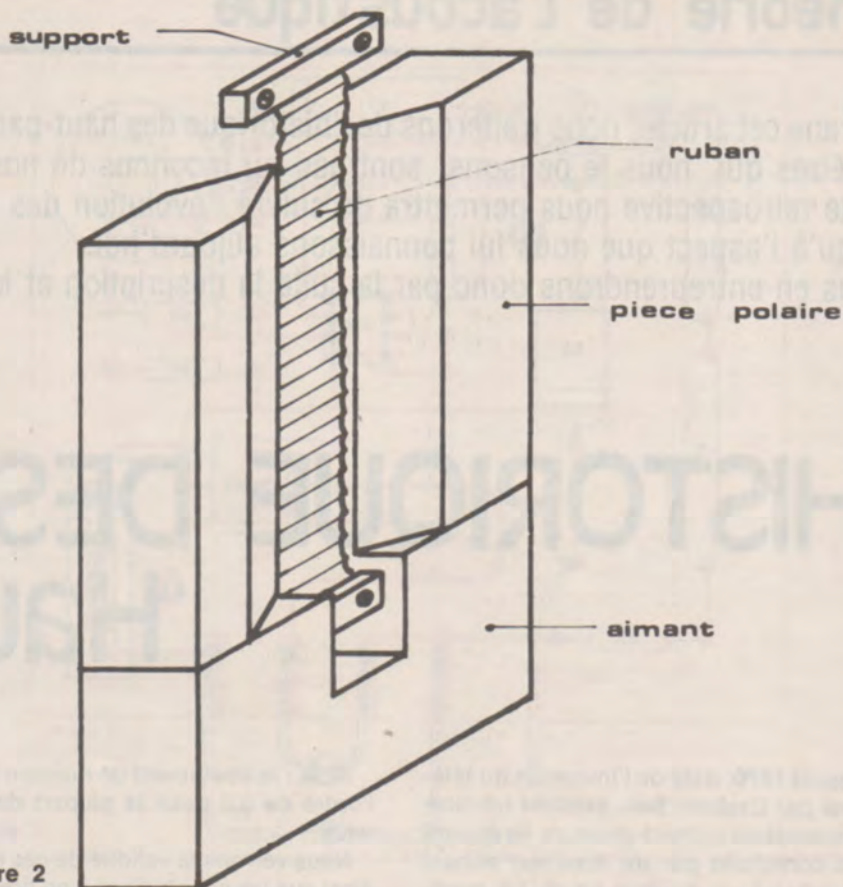


Figure 2

— Le ruban est fragile, au transport et aux transitoires.

4) LE IONOPHONE

Invention due à Siegfried Klein, un Français, reprenant une idée d'un Anglais, William Duddel qui, en 1935, parvenait à reproduire des sons en modulant directement, à l'aide d'un amplificateur, un arc électrique produit entre des électrodes de charbon.

En 1950, Klein réalise un microphone réversible, le ionophone **figure 3**.

Le ionophone n'utilise pas d'élément mécanique vibrant. Il s'agit d'une utilisation de l'effet Corona d'une décharge électrique haute fréquence produite à

l'intérieur d'un petit tube en quartz fondu débouchant dans l'air ambiant par l'intermédiaire d'un pavillon. Théoriquement, c'est le transducteur parfait limité par les qualités du pavillon et par la linéarité du générateur haute-fréquence d'entretien de la décharge.

Problème aussi, longévité du tube en quartz.

Disparu du marché, il fait une réapparition au Japon sous le nom de tweeter Realon, version très étudiée, et d'une écoute extraordinaire.

Le Realon ne possède pas de pavillon, donc pas ses défauts, durée de vie du quartz très longue.

Très bonne protection contre l'émission de parasites.

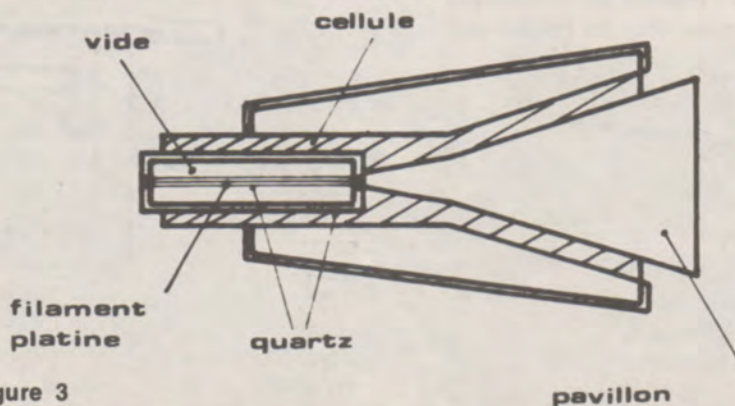


Figure 3

5) HAUT-PARLEUR ELECTROSTATIQUE

Il utilise le principe d'un condensateur dont une armature serait mobile.

Soit un condensateur plan constitué par deux armatures parallèles de surface S , situées à la distance e , l'une de l'autre.

C étant la capacité du condensateur exprimée en farads, V la distance de potentiel appliquée à ses bornes, en volts. Nous avons $Q = CV$, Q étant la charge exprimée en coulombs.

La capacité est :

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{e}$$

Les armatures portant des charges de signes contraires, s'attirent. Cette force d'attraction entre les armatures est alors :

$$F = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon_0 S} = \frac{1}{2} \frac{CV^2}{e}$$

e étant exprimé en mètres et S en mètres carrés.

ϵ_0 est la constante diélectrique du vide en farads/mètre.

Si nous superposons à la tension continue U une tension alternative v .

Donc à notre force F viendra se joindre une force alternative f .

Si nous conservons une armature rigide perforée, elle sera acoustiquement transparente et laissera ainsi passer les ondes acoustiques.

Cette armature mobile sera légère, et susceptible de déplacement.

IMPORTANCE DE LA POLARISATION

Si une tension v alternative est appliquée, la force F exercée entre les armatures devient, nous l'avons vu : $F + f$

Soit un axe orienté perpendiculairement au plan de nos membranes et x_0 le déplacement de la membrane référencé par rapport à cet axe il vient :

$$F = \frac{1}{2} \epsilon \frac{SV^2}{(e - x_0)^2}$$

x_0 étant le déplacement de la membrane sous l'action de la force F .

Si nous superposons à F , la force f résultant de v nous avons

$$F + f = \frac{1}{2} \epsilon \frac{S(V + v)^2}{(e - x_0)^2}$$

en considérant x_0 petit vis-à-vis de $e - x_0$

Donc sous tension de polarisation $F = 0$ $V = 0$, nous avons

$$f = \frac{1}{2} \epsilon S \frac{v^2}{e^2}$$

Soit v de la forme

$$v = v_0 \sin \omega t$$

$$v^2 = v_0^2 \sin^2 \omega t$$

$$= v_0^2 \left(\frac{1 - \cos 2 \omega t}{2} \right)$$

$2 \omega t$ dans l'expression indique un doublement de fréquence ! Si nous appliquons une tension de polarisation V nous avons

$$F + f = \frac{1}{2} \frac{S \epsilon}{(e - x_0)^2} (V^2 + v^2 + 2 Vv)$$

Donc facilement :

$$f = \frac{1}{2} \frac{S \epsilon}{(e - x_0)^2} (2 Vv + v^2)$$

Donc f sera proportionnelle à v si v^2 très petit devant $2 Vv$, dans ce cas nous aurons une relation de la forme

$$f = \frac{S V \epsilon}{(e - x_0)^2} \cdot v \text{ expression linéaire}$$

Si ce n'est pas le cas, un terme en $2 \omega t$ va transparaître et nous aurons de la distorsion par harmonique 2.

Une amélioration importante du système décrit, due à P.J. Walker (1955) est le haut-parleur électrostatique push-pull à charge constante.

Le haut-parleur de P.J. Walker couvrait la bande 40 à 14 000 Hz et avait une hauteur de 1,5 mètre.

Ici nous avons deux armatures fixes perforées, au centre desquelles nous trouvons la membrane mobile. Le diaphragme est alors au repos lorsque la polarisation est appliquée aux armatures fixes.

Les armatures fixes sont, de plus, alimentées en opposition de phase à partir d'un transformateur comme le montre le schéma.

La force agissant sur le diaphragme est donc alors proportionnelle à

$$\frac{(V + v)^2}{(e - x)^2} - \frac{(V - v)^2}{(e + x)^2}$$

Ici les termes en vV deviennent négligeables si x devient très, très petit par rapport à e .

Nous voyons d'autre part que V et v ne sont plus en relation linéaire pour les fortes elongations.

Pour palier cet inconvénient, P.J. Walker imagine de faire agir donc ses cellules électrostatiques en push-pull et à charge constante en introduisant une forte résistance ($\approx 1\,000\,M\,\Omega$) dans la polarisation.

Alors les charges sur les armatures sont en relation linéaire avec la tension de modulation, donc avec la force agissant sur la membrane.

Pour indication, les tensions usuelles de polarisation sont de l'ordre de 1 500 à 4 000 volts.

Il est à noter que ces transducteurs n'ont bien sûr pas une grande sensibilité. Mais semblent difficiles à surpasser surtout dans le médium.

Ils sont coûteux, du fait d'une fabrication délicate. Lors des relevés de courbe de réponse, il faut tenir compte du mode de rayonnement ainsi que de la taille de la surface émettrice.

De plus il faut, lors de la fabrication d'un tel transducteur, étudier de très près les modes de vibration de cette surface émettrice.

Notons aussi que dans les réalisations actuelles différents électrostatiques sont utilisés pour les basses et aigus, dans d'autres, trois voies et plus sont disponibles.

Les aires différentes sont étudiées, en vue d'obtenir des diagrammes polaires satisfaisants.

C'est une partie sur laquelle nous reviendrons lors du chapitre concernant la directivité.

Le diaphragme étant très léger, la réponse transitoire est excellente.

LE HAUT-PARLEUR ELECTRODYNAMIQUE A BOBINE MOBILE

Un peu d'histoire, le premier brevet décrivant un système à bobine mobile date de 1877 déposé par Siemens au nom de Ernst Werner.

Le deuxième est de sir Oliver Lodge de 1898. Il est particulièrement intéressant car très actuel, mais ne pouvait fonctionner car il n'existait pas d'amplificateur capable de le faire fonctionner.

Vers les années 1920, sir Rice et E.W. Kellogg travaillant à la firme General Electric, étudient un nouveau type de haut-parleur.

Mais, pour cela, ils commencèrent par construire un amplificateur pouvant débiter 1 watt avec une distorsion acceptable.

Puis ils mirent au point un haut-parleur de 15 cm de diamètre, monté sur une suspension caoutchouc.

En 1926, il est sur le marché américain, et dans le même temps Voigt arrive à la fin de son travail commencé 4 ans plus tôt au sein de la firme Edison Bell.

Il a mis au point un circuit magnétique de 35 kg, nécessitant 250 watts d'excitation pour obtenir dans son entrefer un champ magnétique de 12 000 œersteds.

Pour charger sa membrane, il a également conçu un pavillon devenu célèbre appelé Voigt Tractrix Morn dont les résul-

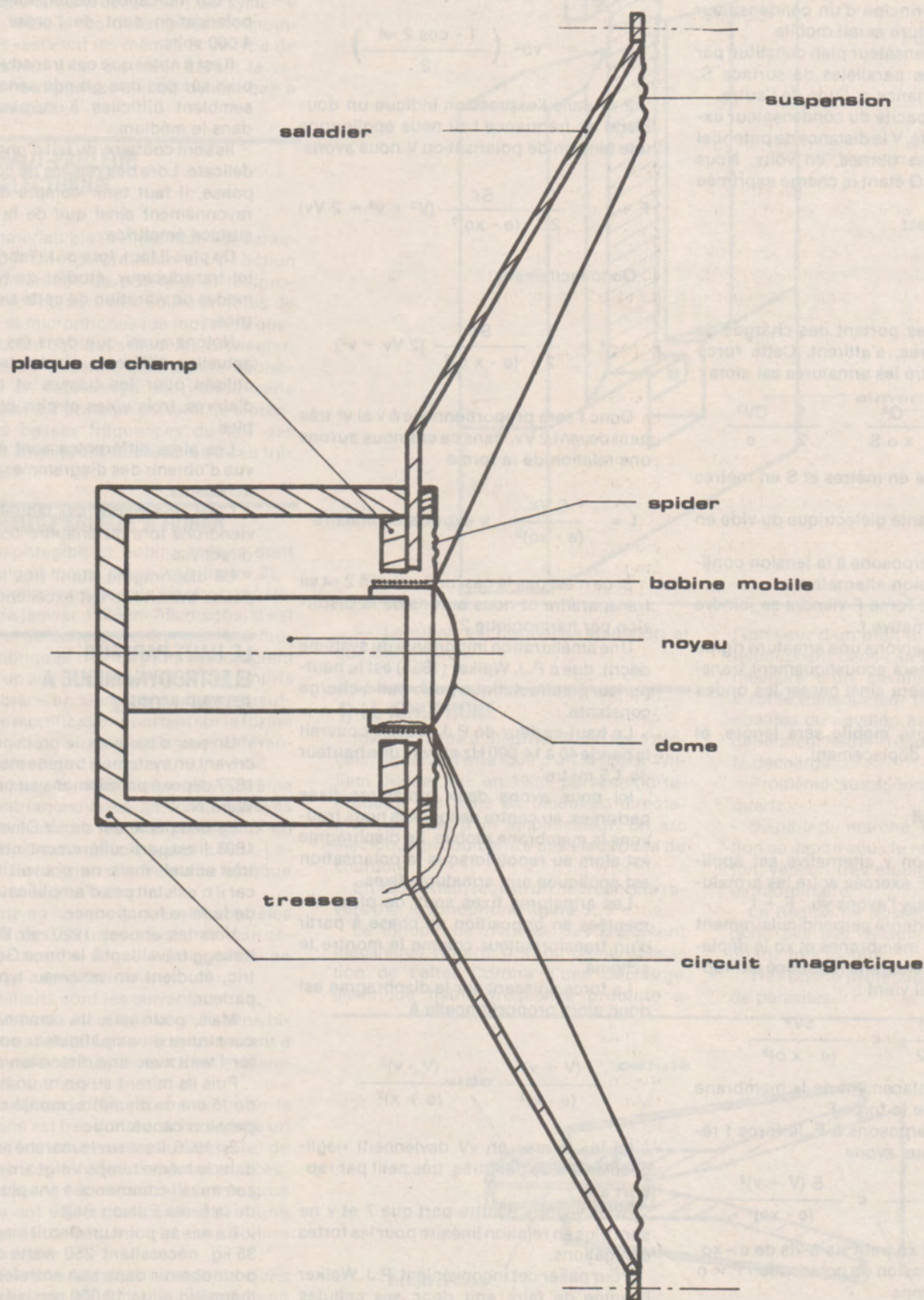


Figure 4

tats étaient supérieurs aux pavillons de l'époque et à certains pavillons d'aujourd'hui.

Ses bobines mobiles étaient déjà en aluminium. Vers la fin des années 30 il arrive à atteindre des champs magnétiques de 20 000 œersteds grâce à des pièces polaires spécialement étudiées et nécessitant 40 watts d'excitation seulement.

Ses premiers modèles à aimant permanent étaient des modèles du genre.

Retenons que Voigt a été un précurseur dans tous les domaines de l'électro-acoustique, il a surtout été le premier à comprendre les vertus des champs magnétiques à grande intensité.

Ce modèle de haut-parleur est actuellement le plus employé et ne semble pas prêt d'être détrôné du fait de nombreuses qualités telles que prix, robustesse, rendement possible élevé. On peut voir en **figure 4** l'aspect d'un haut-parleur contemporain.

CIRCUITS MAGNETIQUES

Dans les premiers modèles de haut-parleurs électrodynamiques, le champ magnétique était produit par un bobinage entourant le noyau : il s'agissait d'un électro-aimant. Il nécessitait une alimentation en courant continu ; une excitation qui pouvait aller jusqu'à une cinquantaine de watts. Il faut reconnaître qu'à cette époque les densités de champ magnétique obtenues à l'aide d'aimants permanents étaient loin d'atteindre celles procurées par les électro-aimants.

Le marché croissant, les fabricants d'aimants produisirent leurs efforts et ce fut la fin des excitations séparées. Il n'est pas de notre propos de considérer la technologie et l'évolution des aimants permanents, nous verrons par contre dans la description du fonctionnement des électrodynamiques, l'importance de la canalisation du flux magnétique dans l'entrefer, ainsi que les points à respecter pour conserver une bonne homogénéité en champ magnétique. Nous verrons dans le même temps la nécessité de pièces polaires conséquentes servant à reculer les seuils de saturation, limitatifs de la valeur maximum d'intensité de champ magnétique dans l'entrefer.

Abordons la description du « saladier » du haut-parleur : son rôle est tout d'abord de suspendre la membrane par, d'une part, la suspension périphérique, d'autre part, le spider centrante, lui, la base du cône constituant la membrane et la partie supérieure de la bobine mobile ; d'autre part, il maintient les pièces polaires et son extérieur permet la fixation du haut-parleur.

L'entrefer, dans lequel se déplace la bobine mobile étant très étroit, il est donc nécessaire que le saladier, en tant qu'organe de liaison, soit particulièrement rigide.

Nous avons en gros deux sortes de saladiers :

— l'un en acier embouti : il est usuel dans les fabrications en grande série pour des raisons de prix. Notons que si la tôle est d'épaisseur suffisante, il est robuste ;

— les autres sont en alliage d'aluminium moulé. Plus fragiles (aux chocs), mais beaucoup plus rigides, plus chers aussi.

Ils permettent, par contre, des reprises d'usinage permettant alors une excellente précision. Les branches permettent, du fait de leur rigidité, un dégagement arrière de la membrane plus important.

Pour toutes ces raisons, ils s'imposent dans tous les modèles professionnels. Notons aussi que les résonances propres de ces saladiers sont moins accusées que les saladiers en tôle.

BOBINES MOBILES

C'est, bien sûr, le cœur du haut-parleur. Le mouvement de la bobine mobile est un mouvement rectiligne alternatif. Elle est constituée par un grand nombre de spires, en cuivre ou en aluminium, isolées.

Les spires sont jointives et montées sur une carcasse cylindrique, en carton, en aluminium, en époxy, parfois sur un mélange de laine de verre.

La résistance ohmique de cette bobine est fonction de la longueur du fil, du diamètre du noyau et de la section du fil.

Ici, déjà quelques difficultés.

Le support, quelle que soit sa nature, doit être parfaitement cylindrique de façon à être centré de manière précise dans l'entrefer constitué par le noyau et la plaque de champ du moteur, pièces devant elles-mêmes être centrées l'une par rapport à l'autre.

C'est une condition impérative pour que la bobine soit dans un champ magnétique homogène. Si ce n'est pas le cas, et cela se rencontre souvent sur des haut-parleurs encore aujourd'hui, la bobine ne va plus se déplacer sur son axe de référence mais monter et descendre de façon oblique, obligeant également les suspensions à des réponses non homogènes.

Le support bobine a pour rôle d'évacuer au maximum les calories de la bobine.

N'oublions pas que le haut-parleur électrodynamique n'a jamais un gros rendement et que la plus grande partie de la puissance électrique absorbée par le haut-parleur est transformée en chaleur. C'est un point très important de l'équilibre thermique bobine-support qui joue un rôle prépondérant dans sa tenue en puissance.

En utilisant un support en aluminium, on favorise cet échange thermique.

Certains haut-parleurs se servent aussi de leur dôme en aluminium pour dissiper les calories excédentaires. Pour cela, le mandrin en aluminium touche le dôme du même diamètre que la bobine, la colle em-

ployée servant également de pont thermique.

Autre point important, les colles employées doivent supporter la température, ainsi que le vieillissement, les différences de température, en bref les conditions climatiques sévères auxquelles sont soumis les haut-parleurs (pour les usages professionnels évidemment).

La bobine est généralement constituée par du fil de cuivre émaillé thermosoudable. Le fil est bobiné sur le support fixé horizontalement, lorsque le nombre de spires est atteint on fait traverser un courant faisant fondre l'isolant et collant les spires entre elles.

La section de ce fil est ronde. Sur certains modèles la section du fil est plate, environ 0,4 x 0,1 mm pour certaines bobines.

A volume égal nous obtenons un meilleur coefficient de remplissage, donc un meilleur rendement.

D'autre part, la surface de contact sur le mandrin étant maximum, nous obtenons une bonne dissipation des calories.

La réponse dans l'aigu étant fonction de la masse des pièces en mouvement, l'adoption d'une bobine en fil d'aluminium beaucoup plus légère améliore considérablement la reproduction des fréquences élevées.

Une bobine en aluminium a un coefficient de self induction moins élevé qu'une bobine en cuivre, pour la même résistance ohmique.


Donc son impédance varie moins en fonction de la fréquence d'ou une adaptation meilleure à l'amplificateur d'où un rendement supérieur.

La soudure sur aluminium demande la suppression de la couche d'alumine, ce qui se fait à l'aide d'un bain de soudure monté sur ultrasons.

Dans le prochain article nous verrons : les membranes - les suspensions - le rôle des gros aimants - les premiers calculs relatifs aux haut-parleurs électrodynamiques.

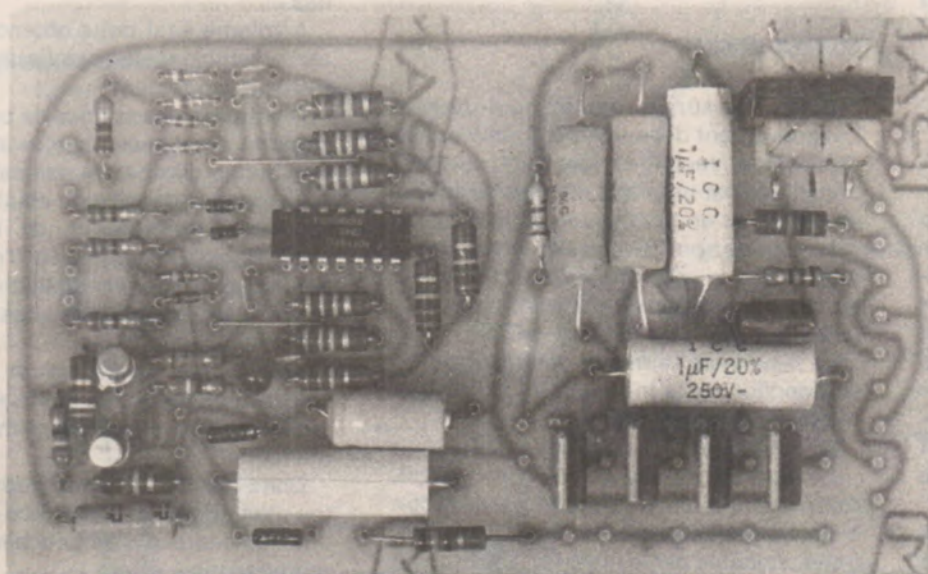A. BENARD

Il est fréquent, dans une installation de jeu de lumière, de souhaiter varier les effets produits. Ainsi, chenillard et modulateur peuvent se compléter de façon efficace. Notre réalisation permet une notable économie de matériel puisqu'un maximum d'éléments ont été mis en commun d'une fonction à l'autre. Des inverseurs à deux positions sélectionnent ainsi l'un ou l'autre mode de fonctionnement selon l'effet désiré, sans interdire toute composition intermédiaire.



CHENILLARD MODULATEUR 4 VOIES

1) SCHEMA DE PRINCIPE DU MODULATEUR

La partie droite de la **figure 1** montre que le modulateur est du type « 3 voies + inverse », ce qui évite l'extinction de toutes les ampoules durant les silences musicaux. Les 3 voies « directes » sont commandées chacune par un potentiomètre de

100 Ω suivi d'un filtre passe-bas pour les graves et le médium, passe-haut pour les aigus. Des capacités d'assez forte valeur doivent être employées car ce circuit travaille en basse impédance. Il faut utiliser des condensateurs **non polarisés** (mylar 400 volts ou 250 volts) et donc passablement encombrants.

La résistance de 20 k Ω 16 watts (2 x 10 k Ω 8 W) vient alimenter le triac de la voie in-

verse lorsque le triac de graves n'est pas passant (il se trouve alors soumis à la totalité de la tension secteur).

L'adaptation à l'ampli se fait par un transformateur dont le choix ne peut pas être vraiment qualifié de critique, mais qui doit être **impérativement** conçu pour cet usage. Un transfo non approprié pourrait causer la **destruction de l'étage de sortie** de l'ampli.


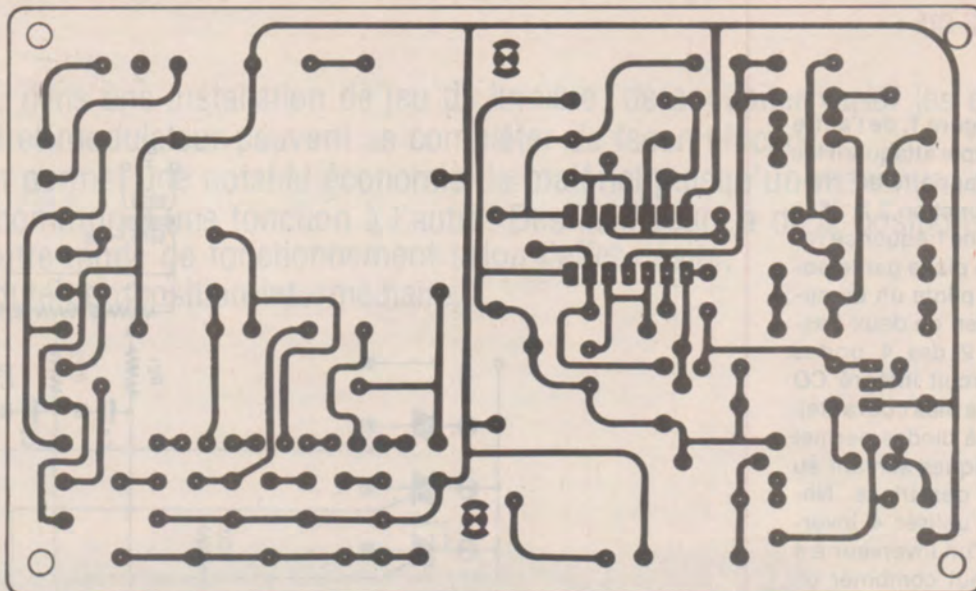


Figure 2

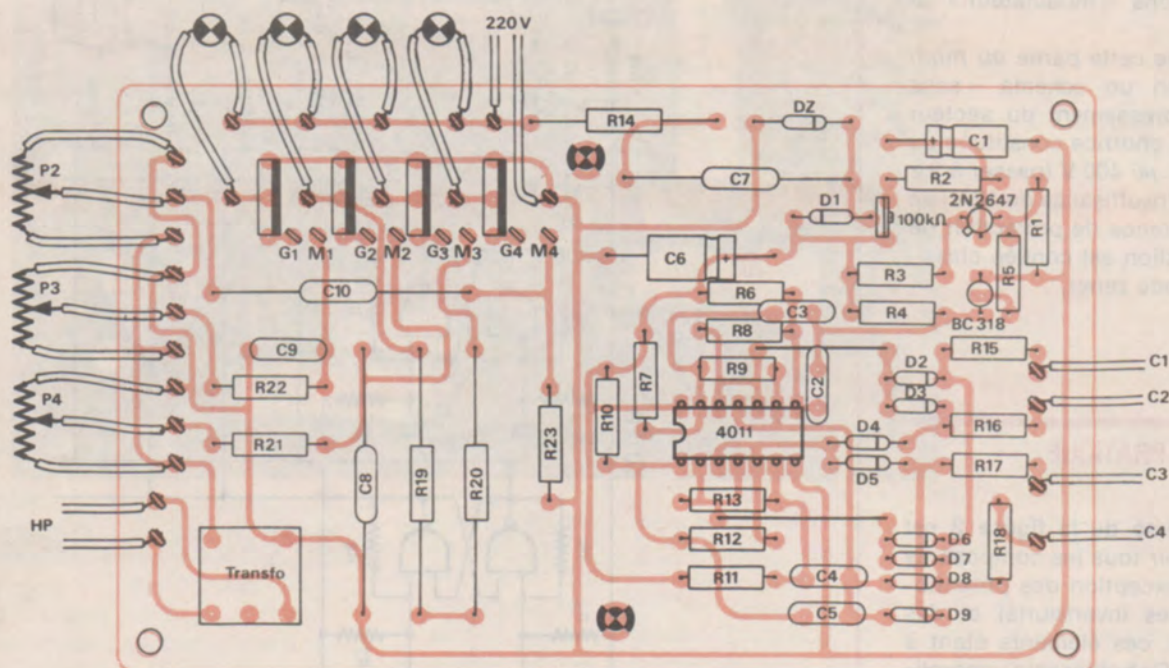

Pour chaque triac
(n=1 à 4)

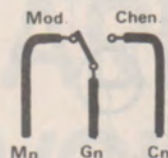


Figure 3

Patrick GUEULLE

Semiconducteurs :

1 x CD 4011 BE
1 x BC 318
1 x 2 N 2646 ou 2647
D1 : 1 N 4004
DZ : zener 12 V 0,5 W
D2 à D9 : 1 N 4148
4 x triacs 400 V 6 A

Condensateurs :

C2 à C5 : 1 μ F 400 V
C9 : 0,1 μ F
C7, C8, C10 : 1 μ F 400 V
C1 : 4,7 μ F 25 V
C6 : 47 μ F

Nomenclature

Résistances 5 % 1/2 W :

R1 : 39 Ω
R21 : 100 Ω
R22 : 150 Ω
R14 : 180 Ω
R3 : 390 Ω
R15 à R18 : 560 Ω
R23 : 2,2 k Ω
R5 : 3,9 k Ω

R2 : 12 k Ω
R6-R7 : 22 k Ω
R4 : 27 k Ω
R8, R9 : 33 k Ω
R11, R10 : 22 k Ω
R12, R13 : 33 k Ω
R19, R20 : 10 k Ω 8 W
P1 potentiomètre 100 k Ω A
P2 à P4 : potentiomètre 10 k Ω A
1 circuit imprimé
1 transfo d'entrée
1 commutateur 4 circuits 2 positions
ou
4 inverseurs 1 circuit 2 positions

- P_c = Puissance collecteur max.
- I_c = Courant collecteur max.
- $V_{ce\ max}$ = Tension collecteur émetteur max.
- F_{max} = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	P_c (W)	I_c (A)	$V_{ce\ max.}$ (V)	$F_{max.}$ (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 2037	Si	NPN	0,250	0,050	12	2,5 GHz		100	W18	V 913 A	V 913 B
2 SC 2038	Si	NPN	75	5	40	200	20	180			2 N 5977
2 SC 2039	Si	NPN	80	8	38	200	20	180			2 N 5862
2 SC 2040	Si	NPN	5	0,500	25	1,8 GHz	20	180			BFT 99
2 SC 2043	Si	NPN	25	4	70	220	50		T0220	2 SC 1816 H	2 N 5202
2 SC 2044	Si	NPN	65	6	35		50		W81		2 SC 1825
2 SC 2050	Si	NPN	20	6	25		10	50	T0220	2 SC 1969	BDY 62
2 SC 2051	Si	NPN	0,500	0,250	40	220		100	R219	2 N 2221 A	BSW 84
2 SC 2053	Si	NPN	0,600	0,300	17	500	10	180	T092	2 N 5851	MPS 706 M
2 SC 2055	Si	NPN	0,500	0,300	9	1,7 GHz	10	180	T092		2 N 5837
2 SC 2056	Si	NPN	0,800	0,600	9	800	10	180	T039	2 SC 2055	
2 SC 2057	Si	NPN	0,150	0,020	25	500	40	200	T092	BFY 88	BF 182
2 SC 2065	Si	NPN	6	0,250	18	3,2 GHz	20	200	T136	2 SC 2066	2 SC 2222
2 SC 2066	Si	NPN	7	0,450	18	2 GHz	15	200	T136	2 SC 2065	2 SC 2222
2 SC 2067	Si	NPN	0,500	1	35	100		100	R219	40084	BSW 26
2 SC 2068	Si	NPN	1,5	0,050	300	95	20			2 SC 1569	2 N 6558
2 SC 2069	Si	NPN	0,350	0,300	17	BF		80	T018	MPS 2713 ou 14	BSY 19
2 SC 2070	Si	NPN	0,300	0,300	32	BF		70	T018	BSY 75	BC 183 A
2 SC 2071	Si	NPN	1	0,050	220	100	150		B7	MM 3002	HEPS 3034
2 SC 2073	Si	NPN	1,5	1,5	150	4		73	T0220	40347 S	BF 657
2 SC 2076	Si	NPN	0,200	0,020	30	200	80		T092	BF 233-4	2 N 4134
2 SC 2078	Si	NPN	10	3	75	150	25	200	T0220	2 SC 2092	2 N 6416
2 SC 2080	Si	NPN	1	1	50	BF		50	T0126	2 N 2270	2 N 2270 S
2 SC 2085	Si	NPN	10	0,150	300	55	30		B26	2 SC 1569	40426
2 SC 2086	Si	NPN	0,800	1	35		35	300	T092	BFY 50	BFY 51
2 SC 2088	Si	NPN	0,300	0,050	120	150	350		T092	2 SC 2362 K	BCX 22
2 SC 2091	Si	NPN	5	1	40	150	20	200	T0126	2 N 4012	BC 302
2 SC 2092	Si	NPN	12	3	75	250	30	150	T0220	2 SC 1306	2 N 2874
2 SC 2093	Si	NPN	5	0,200	14		20	200	W101		2 N 5913
2 SC 2094	Si	NPN	30	3,5	17	500	10	180	W96		2 SC 1729
2 SC 2097	Si	NPN	125	15	20		10	180			SK 3270 ($V_{ce\ 40\ V}$)
2 SC 2098	Si	NPN	25	6	70		20	100	T0220	40873	2 N 5427
2 SC 2099	Si	NPN	60	6	18	100	20	100	W52	MRF 449	2 N 6458

- P_c = Puissance collecteur max.
- I_c = Courant collecteur max.
- $V_{ce\ max}$ = Tension collecteur émetteur max.
- F_{max} = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	P_c (W)	I_c (A)	$V_{ce\ max.}$ (V)	$F_{max.}$ (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 2100	Si	NPN	150	15	18	100	20	100	W52	MRF 453	MRF 455
2 SC 2101	Si	NPN	15	2	18	400	10		T90	MRF 818	SD 1145
2 SC 2102	Si	NPN	35	3,5	18	400	10		T90	SD 1146	2 N 5946
2 SC 2103	Si	NPN	50	6	18		10	150	T151	2 SC 103 A	2 N 6136
2 SC 2103 A	Si	NPN	50	6	18	300	10		T90	2 SC 103	2 N 6136
2 SC 2104	Si	NPN	7,5	0,800	17	1,5 GHz	10		T90	SD 1134	SD 1144
2 SC 2105	Si	NPN	15	1,4	17	1,2 GHz	10		T90		MRF 818
2 SC 2106	Si	NPN	30	2,8	17	900	10		T90		2 SC 2183
2 SC 2107 G3	Si	NPN	0,150	0,100	40	300	80		X156	BCW 71 (R)	transistors pour circuits hybrides boîtiers SOT 23 marque RTC
2 SC 2107 G4	Si	NPN	0,150	0,100	40	300	110		X156	BCW 71 (R)	
2 SC 2107 G5	Si	NPN	0,150	0,100	40	300	150		X156	BCW 71 (R)	
2 SC 2107 G6	Si	NPN	0,150	0,100	40	300	200		X156	BCW 72 (R)	
2 SC 2109	Si	NPN	0,300	0,200	40	300		160	R221	BC 237 A	BC 107
2 SC 2111	Si	NPN	0,300	0,200	20	300		120	R221	BC 169 B	BC 238 A
2 SC 2113	Si	NPN	4	2	30	100	130		T0126		SK 3048
2 SC 2114	Si	NPN	0,225	0,080	8	7 GHz		75	W110	2 SC 2115	2 SC 1558
2 SC 2115	Si	NPN	0,150	0,030	10	6,5 GHz		120	W110	2 SC 2114	2 SC 1558
2 SC 2116	Si	NPN	0,225	0,050	20	3 GHz		80	W110	2 SC 2327	
2 SC 2117	Si	NPN	7,5	0,800	17		10	150	F17	2 SC 1765	
2 SC 2118	Si	NPN	10	1,4	17		10	200	F17		2 SC 1169
2 SC 2119	Si	NPN	10	4	80	100	20	100	T0220		MJE 241
2 SC 2120	Si	NPN	0,600	0,800	25	120		320	T092	2 N 2222	BFX 95
2 SC 2121	Si	NPN	50	3	300	8	15	60	T03	2 N 5839	
2 SC 2122	Si	NPN	50	10	325	6	15		T03	SDT 7205	BU 106
2 SC 2122 A	Si	NPN	50	10	400	6	15		T03	2 SC 123	
2 SC 2123	Si	NPN	50	12	400	6	5		T03	2 SC 122 A	
2 SC 2124	Si	NPN	10	2	800	4			T03		MSP 75 A
2 SC 2125	Si	NPN	50	5	800	5	8	35	T03	2 SC 2027	BU 126
2 SC 2126	Si	NPN	30	3	200	25	75		T066	2 N 5664	BDY 95
2 SC 2127	Si	NPN	100	10	200	20	60		T03	BUY 69 C	BUY 20
2 SC 2128	Si	NPN	200	30	200	15	45		F29	2 N 6322	2 N 6324
2 SC 2129	Si	NPN	0,200	0,100	70	100	250		T092	BC 682	BSY 77
2 SC 2130	Si	NPN	0,200	0,100	70	100	250		T092	BC 682	BSY 77

- P_c = Puissance collecteur max.
- I_c = Courant collecteur max.
- $V_{ce\ max}$ = Tension collecteur émetteur max.
- F_{max} = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	P_c (W)	I_c (A)	$V_{ce\ max.}$ (V)	$F_{max.}$ (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 2131	Si	NPN	0,800	0,600	18	1,7 GHz	10	180	T039		2 N 5109
2 SC 2132	Si	NPN	50	9	17	1 GHz	20	180	W96	sans équivalences	
2 SC 2133	Si	NPN	75	5	35	600	20	110			2 N 5977
2 SC 2134	Si	NPN	120	10	35	500	20	110			2 N 6201
2 SC 2135	Si	NPN	0,140	0,050	4		500		R210	PA 36 A	A 424
2 SC 2137	Si	NPN	80	7	400	6	10	40	T03	FT 413	2 SC 1868
2 SC 2138	Si	NPN	80	7	300	6	10	40	T03	FT 411	IR 411
2 SC 2139 5c	Si	NPN	100	T. recouv. 2 ms		10	10		T03	ESM 5038	BUY 23
2 SC 2141	Si	NPN	0,950	0,500	140	50		350	B2	2 SC 1663	2 N 6591
2 SC 2145	Si	NPN	10	2	18	500	20	180	T039	2 SC 1169	BD 505
2 SC 2147	Si	NPN	200	50	400		10	40	F50	2 SC 2159	SDT 5818
2 SC 2148	Si	NPN	0,250	0,050	14	3 GHz		80	W100	2 SC 2149	BFS 55
2 SC 2149	Si	NPN	0,290	0,070	12	5 GHz		70	W100	2 SC 2150	FT 5520 R
2 SC 2150	Si	NPN	0,250	0,030	11	6 GHz		100	W100		BFR 14 B
2 SC 2151	Si	NPN	150	15	400	15	20		T03	MJ 7261	2 N 6547
2 SC 2152	Si	NPN	15	4	18	1,2 GHz	10	60	W119		2 SC 1338 A
2 SC 2153	Si	NPN	0,250	0,020	20	450	25		R246	BF 562	BF 199
2 SC 2159	Si	NPN	200	50	400		10	30	F50	2 SC 2147	SDT 5818
2 SC 2165 H 4)	Si	NPN	8	5	120		1000		T033		2 SC 1879 H
2 SC 2166	Si	NPN	1,5	4	75		35	180	B26	MJE 1909	2 N 2781
2 SC 2167	Si	NPN	30	2	150	10	40	320	B54	BUX 67	2 N 4273
2 SC 2168	Si	NPN	30	2	200	10	40	320	B54	2 N 5052	BU 325
2 SC 2173	Si	NPN	40	6	18	400	10		T90		2 N 6136
2 SC 2175	Si	NPN	100	10	350		15		T03	BUW 76	MJ 13014
2 SC 2176	Si	NPN	30	3	25	200	10		T90	MRF 5176	
2 SC 2177	Si	NPN	45	5	25	200	10		T90	2 SC 2395	2 SC 1677
2 SC 2178	Si	NPN	35	3,5	18	400	10		W52	BLV 11	S 10-12
2 SC 2180	Si	NPN	40	6	18		10		T151	2 SC 2103	2 N 6136
2 SC 2181	Si	NPN	70	10	18	300	10		W52		2 SC 2234
2 SC 2182	Si	NPN	60	6	35	150	10		T90		2 SC 2103 A
2 SC 2183	Si	NPN	30	4,5	20	400	20		T90	2 SC 2102	
2 SC 2188	Si	NPN	0,600	0,050	35	500	20		B37	2 N 5769	2 N 4432
2 SC 2198	Si	NPN	40	6	50	17	300		T066	40875	BD 947

5c) Transistor de commutation

4) Transistor Darlington

- P_c = Puissance collecteur max.
- I_c = Courant collecteur max.
- $V_{ce\ max}$ = Tension collecteur émetteur max.
- F_{max} = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	P_c (W)	I_c (A)	$V_{ce\ max}$ (V)	F_{max} (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 2199	Si	NPN	60	8	80	8	300	2000	T03	BD 599	BDX 77
2 SC 2200 5c	Si	NPN	40	T. recouv. 2 ms		10	10		T03	BD 253 à	BD 253 C
2 SC 2206	Si	NPN	0,400	0,030	20	300	50		B37	2 N 706 B 46	2 N 2222 A
2 SC 2208 H	Si	NPN	8	5	120		1000		T039	BLX 18	2 N 6465
2 SC 2209	Si	NPN	10	1,5	40	150	30	220	T0126	BD 135	BDW 55
2 SC 2210	Si	NPN	0,200	0,030	20	90		90	T092	BC 173 A	BC 172
2 SC 2214	Si	NPN	10	4	80	140	54	264	R179	2 N 5729	BUX 49
2 SC 2221	Si	NPN	7,5	0,750	25 (Vcb)		20	200	T039	MRF 237	SD 1068
2 SC 2222	Si	NPN	17	1,5	25 (Vcb)		20	200	T136		2 SC 2065
2 SC 2228	Si	NPN	0,750	0,050	160	100		100	R227	BF 257	BC 394
2 SC 2228 A	Si	NPN	0,900	0,050	200	50	40		R227	BF 391 P1	BF 391 P2
2 SC 2228 Y	Si	NPN	0,900	0,050	160	50	40		R227	BF 297 P	BF 297 P1
2 SC 2229	Si	NPN	0,800	0,050	150	120	70		R195	2 SC 788	BFW 45
2 SC 2230	Si	NPN	0,800	0,100	160	50	120		R195	BF 294	BF 292 A
2 SC 2230 A	Si	NPN	0,800	0,100	180	50	120		R195	BF 292 B	BF 292 C
2 SC 2231	Si	NPN	12	0,200	180	50	100	320	T0202	BF 380	BF 380/1 ou 5
2 SC 2231 A	Si	NPN	12	0,200	160	50	100	320	T0202	BD 173	BF 457
2 SC 2233	Si	NPN	40	4	60	8	30	150	T0220	BD 189	BD 587
2 SC 2234	Si	NPN	70	10	18	300	10		T90		2 SC 2181
2 SC 2235	Si	NPN	0,900	0,800	120	120		140	R195	BFR 86	BSW 67
2 SC 2236	Si	NPN	0,900	1,5	30	120		180	R195	BSY 52	BSY 58
2 SC 2237	Si	NPN	2	2	17		10	180	W96		2 SC 2094
2 SC 2238	Si	NPN	25	1,5	160	100	70	140	T0220	2 SC 2344	2 N 3583
2 SC 2240	Si	NPN	0,300	0,050	120	100		250	T092	BCX 22	BSV 29
2 SC 2241	Si	NPN	20	0,150	300	40	40	170	T0220	2 N 5656	BD 158
2 SC 2242	Si	NPN	25	0,150	300	40	40	170	T0220	BD 410	2 N 5661
2 SC 2256	Si	NPN	150	15	150	10	30	180	T03	BDX 50	BDY 56
2 SC 2257	Si	NPN	1	0,050	180	80	65	450	T0126	MF 178	HEPS 3033
2 SC 2257 A	Si	NPN	1	0,050	220	80	65	450	T0126	MF 120	HEPS 3034
2 SC 2258	Si	NPN	1	0,100	250	100	30		T0126	MF 179	HEPS 3035
2 SC 2259 a)	Si	NPN	0,400		100				B39	2 SC 2291	AD 812
2 SC 2260	Si	NPN	80	8	100	15	30	180	T03	BDX 95	BD 601
2 SC 2261	Si	NPN	80	8	120	15	30	180	T03	BD 543 D	MJE 15028

5c) Transistor de commutation

a) Transistor (double) apparié

Depuis l'apparition de triacs à des prix des plus abordables, on assiste à une véritable explosion de jeux de lumière des types les plus divers. Cette banalisation apparente ne doit pas faire perdre de vue un certain nombre d'impératifs propres à l'interconnexion de circuits, directement reliés au secteur avec les appareils délicats dont est composée toute chaîne Hi-Fi moderne. Sécurité du matériel donc, mais également sécurité des personnes, car on ne répètera jamais assez que, selon les conditions, une tension de 220 volts peut aussi bien être inoffensive que mortelle...

1) LE PROBLEME DE L'ISOLEMENT PAR RAPPORT AU SECTEUR :

La figure 1 représente l'étage de sortie d'une voie d'un jeu de lumière à triacs du modèle le plus classique. On remarque immédiatement que l'un des pôles du circuit de commande est relié directement au secteur. Un isolement donnant toute garantie de sécurité pourrait être prévu dès cet endroit, sous la forme d'un transformateur d'impulsions ou d'un photocoupleur. Cette solution, universellement utilisée dans l'électronique industrielle, n'est pratiquement jamais retenue pour les équipements « grand public » en raison de son prix de revient relativement élevé. La sécurité de l'utilisateur passe souvent au second plan car les normes ne sont pas encore assez strictes ou... assez respectées.

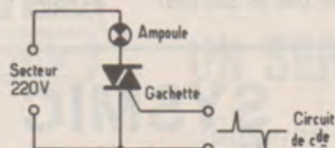


Figure 1'

Ce procédé « d'isolation galvanique » du circuit de gâchette obligerait d'ailleurs à alimenter le montage au travers d'une alimentation à transformateur, elle aussi relativement coûteuse. On préfère généralement faire appel à la très simple alimentation à redressement direct du secteur, dans laquelle un simple condensateur au mylar joue le rôle d'impédance chutrice. Un schéma type est représenté en figure 2, schéma dont les principaux avantages sont un coût extrêmement réduit, un échauffement nul, et une auto-protection contre les surcharges. Le courant fourni peut atteindre, quelques dizaines à quelques centaines de mA, ce qui suffit souvent pour un jeu de lumière même complexe. Ce montage de la figure 2 est tout à fait complémentaire de celui de la

figure 1 (secteur à la masse). Par contre, une épaisse fumée est à prévoir dans la totalité du montage en cas de défaillance du condensateur secteur !

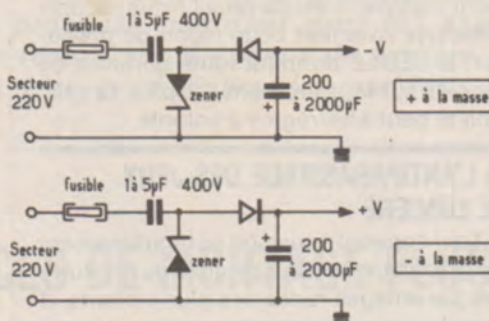


Figure 2

Insistons sur le fait que tout circuit conçu de cette façon doit être extrêmement bien isolé (boîtier « tout plastique ») et qu'AUCUNE intervention ne doit être tentée secteur branché.

La présence du secteur sur la masse des circuits du jeu de lumière impose de la façon la plus stricte une isolation efficace par rapport à la source de modulation (presque toujours le circuit de HP d'un ampli Hi-Fi).

2) L'ISOLEMENT PAR TRANSFO DE MODULATION :

Une solution simple et peu coûteuse (donc largement utilisée) pour isoler l'ampli du jeu de lumière est le transfo de modulation. Ce composant peu encombrant est capable de transmettre un signal BF sans aucune liaison galvanique entre primaire et secondaire. Si ce principe est parfaitement valable économiquement et techniquement, il doit être adapté aux exigences impératives de la sécurité électrique. Ceci nous amène à énoncer de la façon la plus ferme que N'IMPORTE QUEL TRANSFO BF NE CONVIENT PAS FORCÉMENT.

A cela, plusieurs raisons :

En premier lieu, une question évidente

d'isolement entre primaire et secondaire : il faut avoir présent à l'esprit que le transfo utilisé devra supporter en permanence une tension primaire — secondaire pouvant dépasser 250 volts. Les petits transfos driver ou de sortie que l'on récupère couramment sur les récepteurs « japonais » ne conviennent que rarement puisqu'ils sont calculés pour fonctionner au maximum sous 9 ou 12 volts. En les employant, l'utilisateur (amateur ou industriel) peut s'exposer à un claquage à plus ou moins long terme des isolants du transfo. Un tel claquage signifie presque invariablement la destruction du jeu de lumière, souvent de la chaîne Hi-Fi elle-même, et parfois un accident de personne pouvant être mortel.

En second lieu, les caractéristiques purement électriques du transformateur doivent obéir à des contraintes précises afin de ne pas mettre en danger les étages de sortie de l'amplificateur. Considérons en effet le montage de la figure 3, utilisé dans la majorité des jeux de lumière à branchement direct. Il apparaît comme essentiel dans cette configuration, que l'impédance ramenée par le primaire en parallèle sur le haut-parleur, soit très supérieure à 8 Ω, impédance du HP. Autrement, le risque de surcharge de l'ampli est très grand, surtout aux fortes puissances.

La figure 4 rappelle les équations du transformateur « parfait », dont on peut facilement extraire le rapport de transformation des impédances :

$$I_1 = I_2 \frac{n_2}{n_1}$$

$$V_1 = V_2 \frac{n_1}{n_2}$$

$$Z_1 = Z_2 \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2$$

$$Z_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{V_2}{I_2} \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2$$

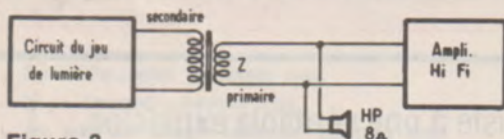


Figure 3

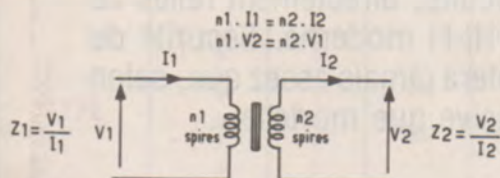


Figure 4

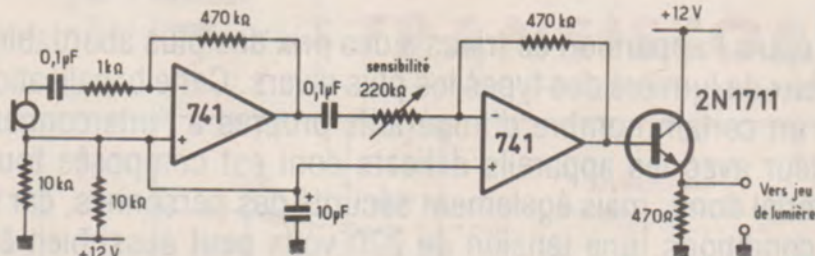


Figure 6

L'impédance « vue du primaire » est donc égale à l'impédance branchée au secondaire multipliée par le carré du rapport des nombres de spires. Il faut donc que ce rapport soit **choisi en fonction de l'impédance** (généralement faible) présentée par le circuit d'entrée du jeu de lumière. Tout choix erroné peut être fatal à l'amplificateur à plus ou moins long terme **même si le montage semble fonctionner**.

De plus, ces petits transfo ne ressemblent que de très loin au « transformateur parfait ». En effet, la **figure 5** définit ce que l'on appelle « l'essai à vide » d'un transfo. Si le secondaire est laissé « en l'air » ($I_2 = 0$) les équations laissent supposer $I_1 = 0$.

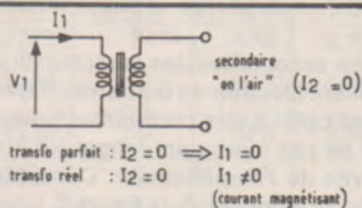


Figure 5 $Z_1 \text{ à vide} = \frac{V_1}{I_1} \text{ avec } I_2 = 0$

Or, la mesure montre que I_1 n'est pas nul, mais fonction des pertes du transfo. Pour un transfo de qualité médiocre, I_1 peut être notable, d'où l'existence d'une impédance « de fuite » Z_1 à vide qui peut être assez faible, et souvent suffisamment faible pour endommager l'ampli même si le jeu de lumière ne fonctionne pas. D'où la nécessité de se montrer très vigilant quant aux choix d'un transfo BF ou... d'un jeu de lumière équipé de ce type de transfo. Ajoutons que bien des fabricants de chaînes Hi-Fi refusent l'exercice de la garantie lorsqu'un jeu de lumière a été raccordé.

3) L'ISOLEMENT INTEGRAL PAR MICROPHONE :

Il existe une solution radicale pour éliminer tout problème d'isolement : la liaison par micro. Les jeux de lumière sont en effet généralement utilisés avec des chaînes suffisamment bruyantes pour qu'un

simple micro dynamique placé dans la pièce fournisse une tension non négligeable. Un petit ampli très simple (voir **figure 6**) suffit alors pour attaquer le transfo du modulateur sans le moindre risque pour l'installation Hi-Fi puisqu'aucun branchement matériel n'existe plus ! Nous recommandons vivement cette façon de procéder, la SEULE donnant toute garantie de sécurité sur tous les plans. De plus, la sensibilité peut être réglée à volonté.

4) L'ANTIPARASITAGE DES JEUX DE LUMIERE :

Tout appareil à triac (et particulièrement les gradateurs) est susceptible de produire des parasitages radio des plus violents. Il faut absolument éliminer ces parasites qui peuvent gêner très sérieusement le voisinage. Le remède est simple, mais doit être administré à chaque triac si une efficacité totale est recherchée. On utilisera pour cela le schéma de la **figure 7** en réalisant la self sur une carcasse de petit transfo BF munie de toutes ses tôles. On respectera les directives de bobinage de la **figure 3** pour une efficacité maximum.

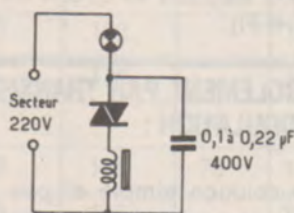


Figure 7

Puissance de la lampe	Ø du fil	Nombre de spires
40 W	3/10	100
100 W	4/10	40
200 W	6/10	20
500 W	8/10	10

Figure 8 : tableau de bobinage des selfs

5) CONCLUSION :

Toutes ces remarques importantes devraient permettre à nos lecteurs de tirer le meilleur parti, sans risques, de leurs jeux de lumière à triacs (modulateurs, chenillards, gradateurs, etc.). Les stroboscopes, eux aussi, exigent une certaine prudence lors de leur réalisation et de leur emploi. Fonctionnant de façon autonome, ils ne risquent pas d'endommager la chaîne Hi-Fi, mais ils peuvent, en cas de défectuosité, causer de sérieux courts-circuits du fait de leur fonctionnement direct sur le secteur. On vérifiera donc également la présence des fusibles appropriés.

Enfin, on se souviendra que tout appareil contenant des condensateurs directement reliés au secteur peut conserver pendant **des heures** une charge pouvant s'avérer mortelle. Encore une fois, donc, **PRUDENCE** vis-à-vis de tout jeu de lumière alimenté par le secteur. **PATRICK GUEULLE**

SYSMIC

72, rue de Nancy,
44300 NANTES

composants pour
micro-amateurs

microprocesseurs - mémoires
afficheurs - claviers - touches
circuits intégrés, etc.

— LES PRIX LES PLUS BAS —
REMPLISSEZ ET ENVOYEZ-NOUS CE
BON POUR UNE LISTE COMPLETE
DE TOUTS NOS ARTICLES

NOM

ADRESSE




FAIT PROGRESSER LE KIT



UNE NOUVELLE GAMME DE KITS ELECTRONIQUES

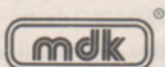Les montages proposés abordent tous les aspects de l'électronique de loisir (émission-réception, B.F., jeux de lumière...). Du plus simple au plus complexe, nos kits sont réalisables par tous, du débutant à l'amateur averti.



DES NOTICES DE MONTAGE PLUS DETAILLEES

Chacun de nos kits est livré avec une notice de dix pages environ qui décrit non seulement la réalisation pas à pas du montage, mais permet aussi une meilleure compréhension de son fonctionnement grâce à d'importants commentaires techniques.



UN SERVICE APRES-VENTE MIEUX ASSURE

Tous nos kits sont garantis un an contre tout vice de fabrication et quelle que soit la cause de leur éventuel non-fonctionnement, ils pourront être remis en état par notre S.A.V.


**DOCUMENTATION ET LISTE DES REVENDEURS
SUR DEMANDE**

BELLCREST Electronique

**3, rue Paul Doumer — 76600 LE HAVRE
Téléphone (35) 42.59.78 — Télex 190496 F**

Montages pratiques

Certains d'entre vous connaissent certainement le but et l'utilisation d'un tel appareil. Pour ceux qui le découvriront, nous dirons qu'il s'agit d'un modulateur avec trois couleurs fondamentales qui permettent, projetées sur une surface claire, de former un halo lumineux, très reposant, passant par toutes les couleurs du spectre de Newton. Avec du vert, du rouge, et du bleu, comme en télévision couleur, on obtiendra une animation polychrome du plus bel effet. Chaque spot sera commandé par une électronique autonome, et l'auteur pense bien séduire les lecteurs tentés par un jeu de lumière calme, et d'attrait durable...

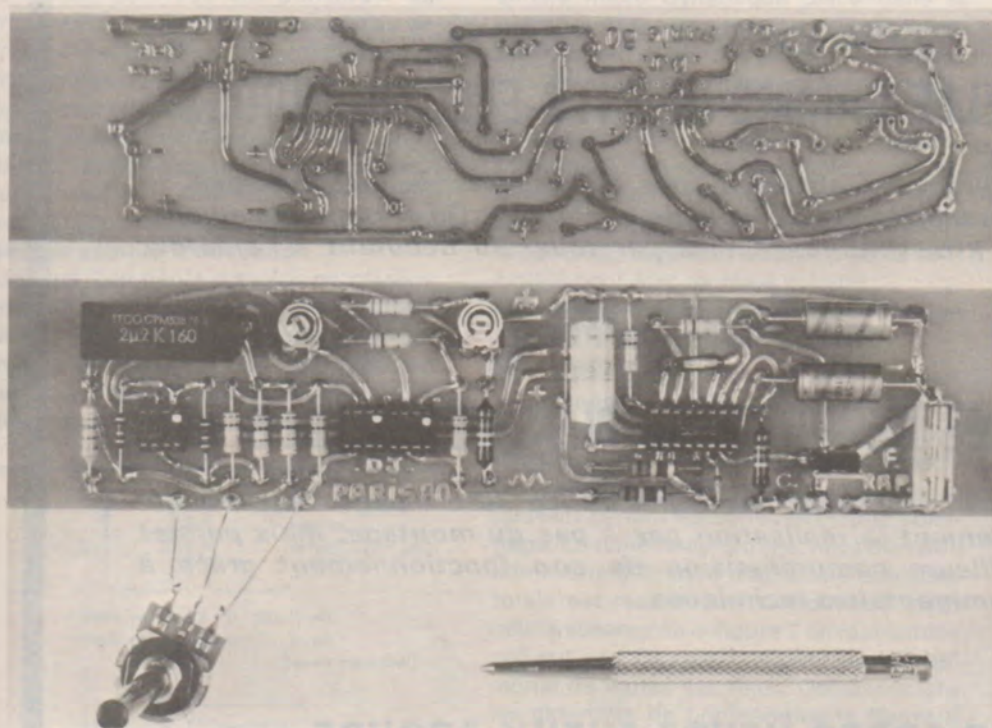

MELANGEUR TRICHROME

LES TECHNIQUES UTILISEES

Nous examinerons la commande d'une seule couleur, mais, vous le devinez, il y aura trois cartes identiques, et chacune aura son réglage de vitesse. Le principe que nous proposons est de contrôler linéairement la luminosité de l'ampoule de 0 à 100 % à partir d'une tension de com-

mande variant lentement (selon le réglage de vitesse, parfois TRES lentement). Le triac sera déclenché par le remarquable circuit décrit dans le numéro de juin (variateur pour perceuse), c'est un L 120 de SGS-ATES, maintenant disponible sur tout le territoire. Signalons que nous l'alimenterons aujourd'hui en tension continue par transformateur, en éliminant l'habituelle résistance bobinée (très « gaspi »), qui permet la liaison directe au réseau. Ceci

débouche sur un commentaire important. Le L 120 B1 (première génération) exige ± 12 V pour fonctionner, et dissipe 450 mW. Le L 120 AB (nouveau modèle identique), par un boîtier meilleur, autorise 900 mW, mais, statistiquement, demande $\pm 11,4$ V d'alimentation. Ces deux boîtiers seront TOUJOURS CHAUDS en fonctionnement, et dans le cas du nouveau, on devra ajouter à l'alimentation décrite **figure 1** les diodes D3 et D4. Ceci permettra de maintenir le L

120 AB tiède, et non brûlant. Si vous avez le premier modèle, oubliez D3 et D4. Ceci explique que nous ne proposons pas de carte imprimée pour l'alimentation. Pour en finir avec les précautions, pensez à vous procurer trois L 120 identiques (de même génération), et appliquez-leur la tension convenable, ceci étant le seul point délicat. Reportez-vous à la **figure 2**. Pour simplifier le dessin, on a supprimé les alimentations des trois Ampli-Op. A1 et A2 forment ensemble un générateur de haute qualité délivrant en sortie (pin 6 de A1) un signal triangulaire symétrique par rapport à 0V. Son analyse dépassant largement le cadre de cet article, on se bornera à déclarer que C1 est chargé puis déchargé à courant constant, ce qui procure une linéarité de forme d'onde remarquable. Ce condensateur C1 pourra voir sa valeur remplacée, pour d'autres vitesses, mais devra toujours être un modèle non polarisé, à courant de fuite très faible, ce que garantit le mylar. Par ailleurs, R1 et R2 pourront être également différentes de 1 M Ω , mais devront rester égales si l'on tient à conserver une durée égale à la montée et à la descente de luminosité. Avec les valeurs proposées, on parvient à un cycle complet dépassant la minute. On remarque que le signal utile se propage jusqu'au L 120 sans capas de liaison, ce qu'imposent les signaux lents. L'ampli A3 lui, réalise une opération de calcul simple : l'addition. En effet, il prélève sur le curseur de Aj2 l'amplitude nécessaire au L 120, et AJOUTE à ce signal un potentiel positif constant ajusté une fois pour toutes. Cette tension ajoutée a pour but de faire passer le signal triangulaire AU-DESSUS de 0V, car le L 120 n'accepte pas les tensions négatives à l'entrée. Nous l'avons protégé par D1 et D2, ce qui vous offre une totale liberté de fausse manœuvre avec les ajustables, et permet éventuellement un dérèglement volontaire. A3 est monté de telle sorte qu'il n'ait pas de gain propre, il n'a pour but que de calibrer le signal, et on comprend déjà que le choix de A1, A2, A3 ne pose aucun problème, car A3

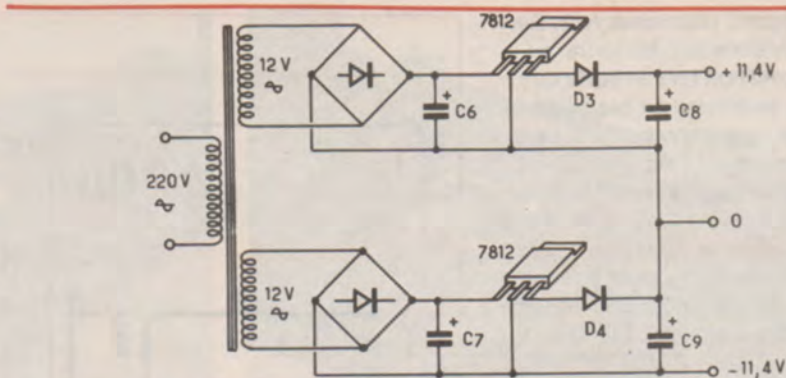


Figure 1 : alimentation $\pm 11,4$ V économique.

rattrapera les fantaisies de chaque échantillon. L'étude avait été conduite avec des 741, mais rien ne vous empêche de monter des BIFET genre TL 081 ou LF 356. Nous pensons que, pris par 10, des 741 coûtent le prix d'un petit transistor, et que nos lecteurs de province trouveront le matériel ! Question triac, le L 120 déclenche parfaitement toute marque et tout modèle. Si vous chargez les voies de couleur avec plus de 220 W, (soit 1 ampère en 220 V), il faudra placer le triac sur radiateur, car la limite de dissipation du boîtier TO 220 tel quel est entre 1 W et 1,5 W. Cette puissance dissipée correspond sensiblement à chaque Ampère de débit.

blème donc. Comme il se doit, on procèdera à un repérage précis des éléments, particulièrement au sens des composants polarisés et des intégrés, voir **figure 4**. Signalons que l'emploi de supports est ici nettement facultatif, mais si vous en montez, sachez que A2 et A3 tiennent sur un modèle 16 pattes.

3) LA MISE SOUS TENSION

Après avoir minutieusement contrôlé la conformité de vos trois cartes avec les documents, raccordez un spot sur la première voie. Placer tous les ajustables horizontaux à mi-course. Ne chargez pas encore les deux voies restantes, et si l'appareil est totalement câblé, ôtez les fusibles de ces voies, c'est prudent. Mettez alors sous tension. Le spot fonctionne déjà et ondule tranquillement. Prenez un contrôleur universel gamme 10 volts continus, placez le négatif à la masse, et posez le positif sur le curseur de AJ2. Des mesures sur différents échantillons nous ont donné une tension de 1,66 V (invariable). Votre mesure doit être du même ordre. Placez alors le positif du voltmètre sur la sortie de l'oscillateur, au point commun de R10 et R12. Cette piste passe au centre de la carte avec un petit symbole (WW). Le voltmètre doit osciller lentement entre 0 V et environ + 7,5 ou + 8 V. Si l'aiguille descend sous

2) LA CARTE IMPRIMÉE

Elle sera réalisée en triple exemplaire selon le tracé de la **figure 3**. On procèdera suivant la méthode indiquée dans le « clignotant économique ». On remarque que le tracé a été volontairement aéré pour une réalisation sans soucis. Signalons que les alimentations + 12,0, - 12 passent toutes trois au milieu du circuit imprimé, et que c'est là que vous devrez relier des fils souples vers le bloc alimentation. Le potentiomètre de vitesse est repéré sur la carte par 3 points, et les signes + et - concernant l'effet proprement dit. Aucun pro-

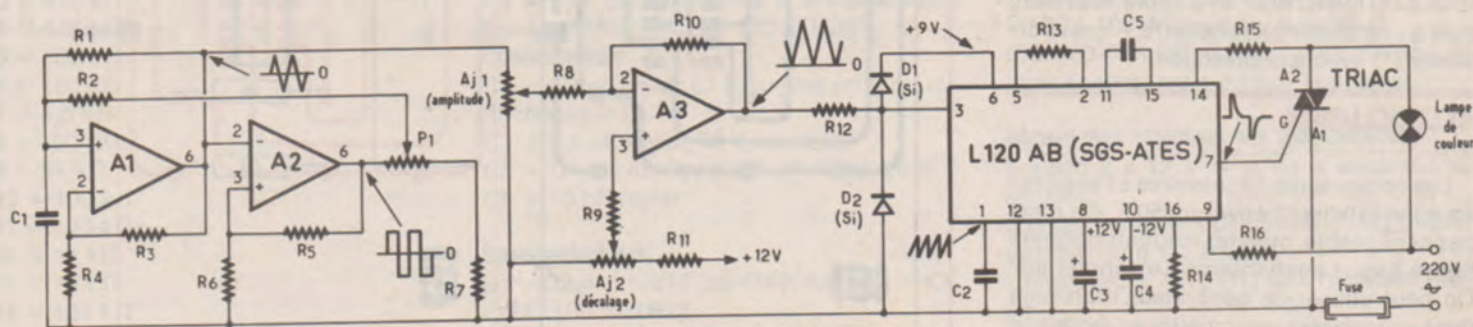


Figure 2 : schéma de principe pour une voie.

0V, et passe en négatif, retouchez AJ2. De même si elle se maintenait toujours au-dessus de 0v. Avec AJ1 on fera en sorte que le mouvement du voltmètre ait bien l'amplitude souhaitée, pas moins, et que maximum et minimum de l'aiguille soient des états brefs. Si l'aiguille y reste un moment, retouchez AJ2.

D'une façon générale, retenez que AJ1 et AJ2 peuvent être manœuvrés sans aucune précaution, mais que la calibration n'est obtenue qu'au moment où LES DEUX AJUSTABLES SONT BIEN POSITIONNÉS.

Rassurez-vous enfin en sachant que tout ceci est plus délicat à expliquer qu'à mettre au point, car le spot reflète toujours le réglage. On ne s'étonnera pas d'entendre chanter le filament à 100 Hertz, c'est le lot de tous les systèmes à commande de phase, et leur défaut inévitable. Au niveau des parasites, sachez qu'on ne les supprime jamais complètement. En effet, même un circuit évolué comme le L 120, quand il déclenche une lampe à 50 % de luminosité, commute forcément le secteur vers le milieu de chaque demi-période, soit 100 fois par seconde (pour 50 périodes par seconde). A ce moment, la pointe de courant qui s'établit à la commutation parcourt l'espace Anode 1-Anode 2 du triac, le fil de liaison, et le spot lui-même. Sachant que tout conducteur parcouru par un courant (même en continu) rayonne de façon périphérique un signal ELECTROMAGNETIQUE qui est le reflet exact de ce courant, on comprend bien que l'on réalise un émetteur de 100 Hertz. Une telle fréquence n'est pas reçue par un récepteur radio. Par contre, SES HARMONIQUES (multiples si vous préférez) vont régaler la fêrte du poste. Pour cette raison, on commence à voir apparaître partout des selfs de choc toroïdales, non rayonnantes (du moins si le bobinage finit où il avait commencé), qui arrêtent les composantes hautes fréquences du courant de spot. Si vous avez la chance d'en trouver placez les entre Anode 2 des triacs et spots (l'Anode 2 est la connexion centrale d'un triac). Vous pouvez limiter le rayonnement propre aux triacs en enfermant le montage complet dans un coffret métal TOTALEMENT ISOLE DU MONTAGE, et qui sera, tout seul, relié à une bonne prise de terre. Alors choisissez P1 avec axe plastique.

4) CONCLUSION

Les composants nécessaires à l'appareil complet totalisent environ 350 F. Ce n'est pas négligeable, mais les résultats obtenus **figure 5** vous enchanteront, et longtemps. On peut utiliser ce générateur trichrome dans un magasin pour mettre en évidence un produit particulier, et à la maison, c'est le roi des éclairages d'ambiance de toutes les ambiances. Alors, on essaye ?

D. JACOVOPoulos

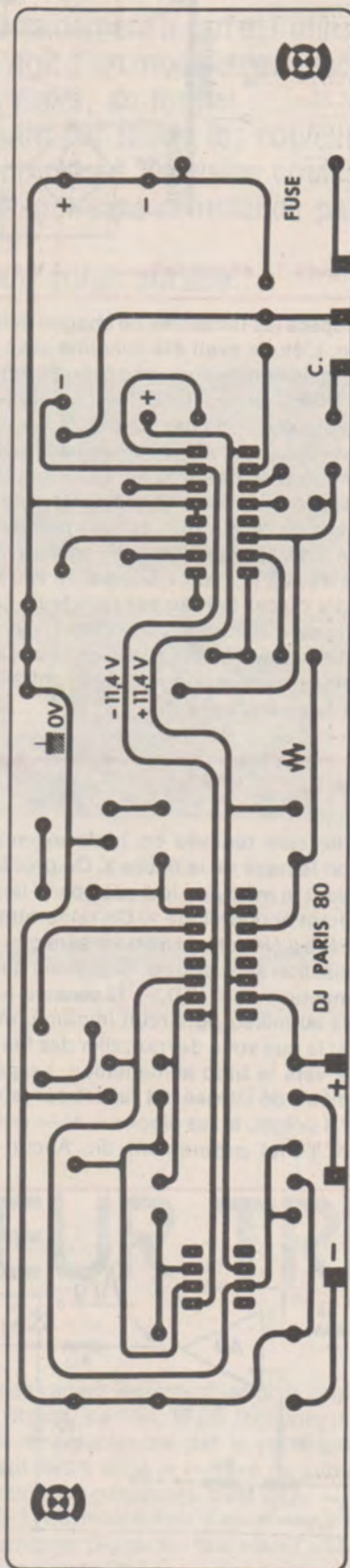


Figure 3


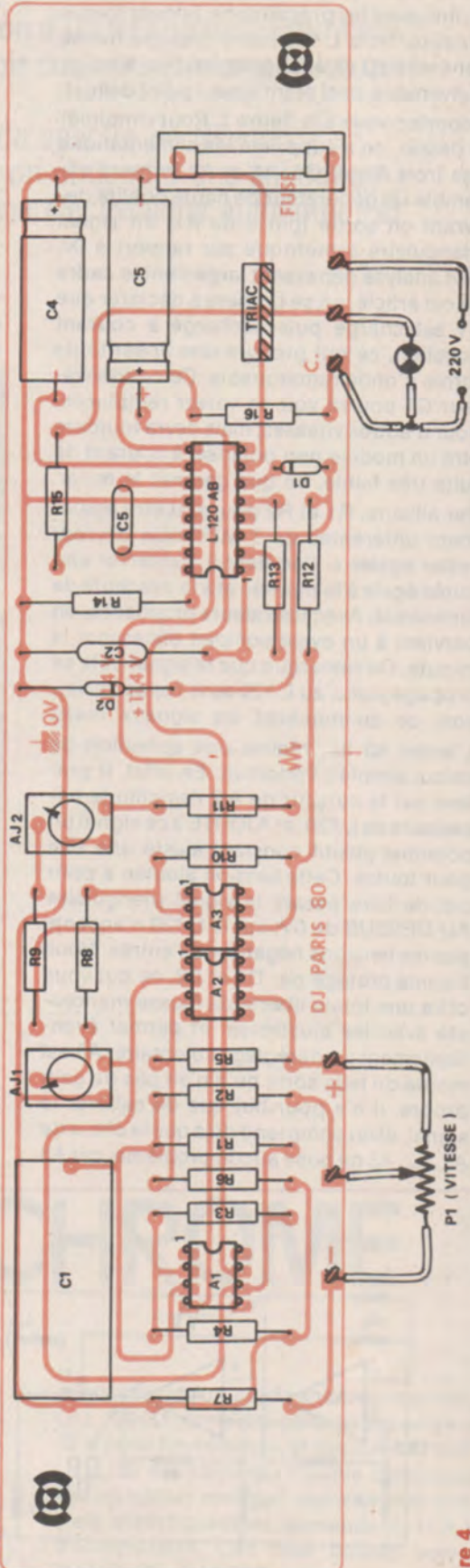
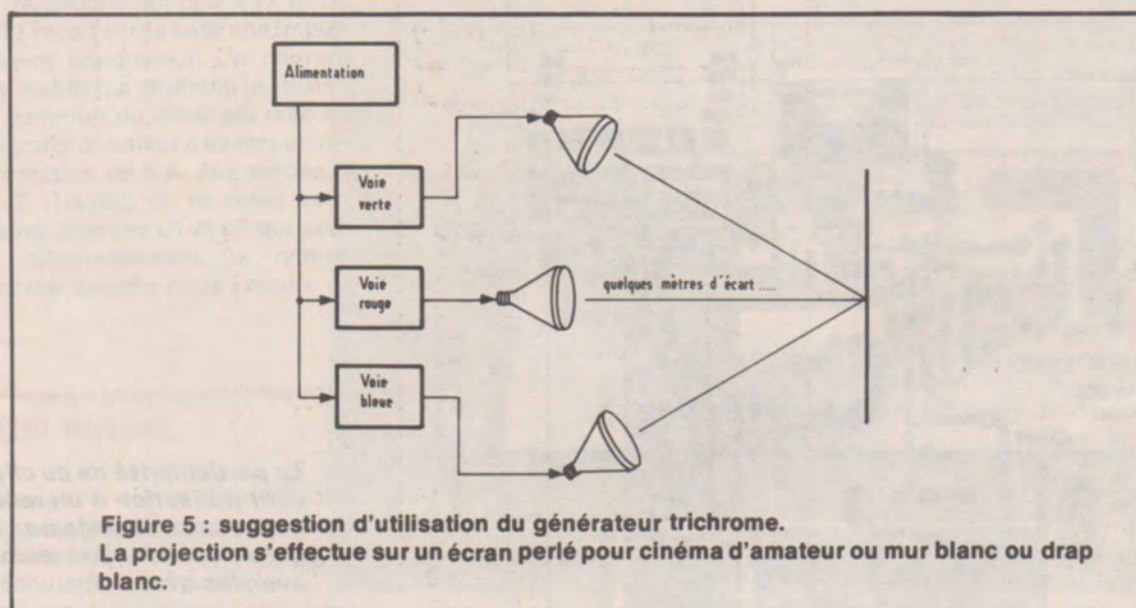
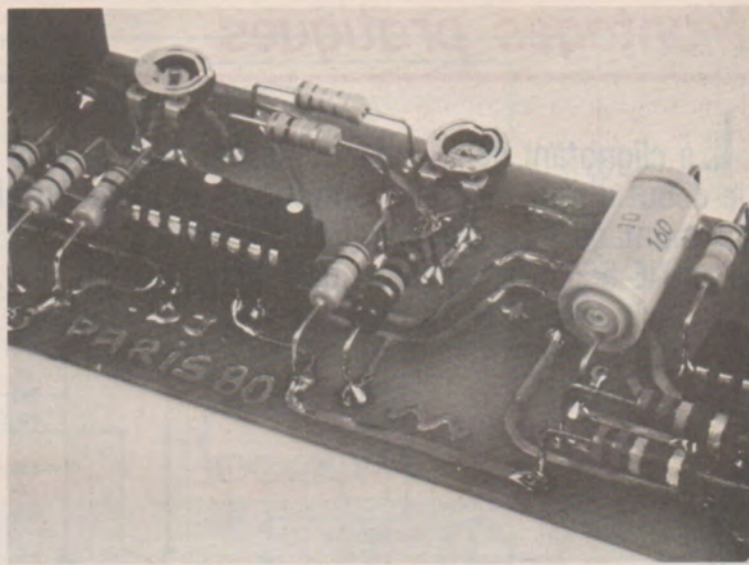


Figure 4

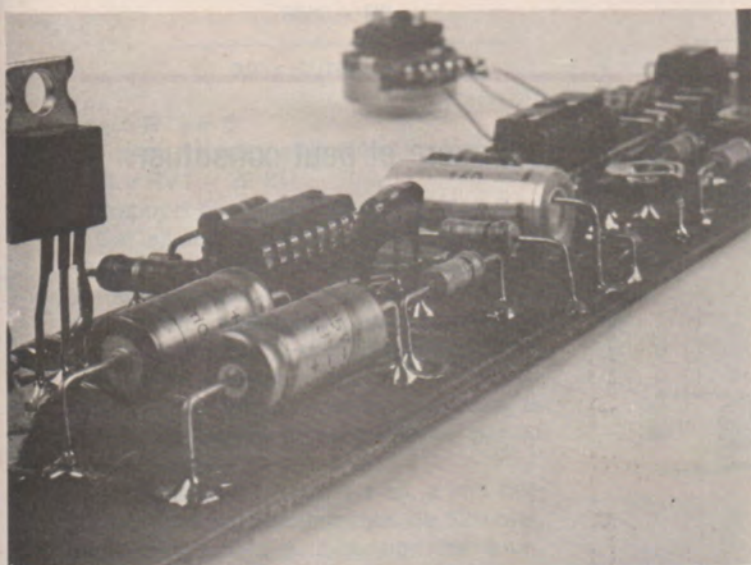

Nomenclature Pour une couleur

Résistances 5 %

A couche de carbone

R1 = 1 M Ω

R2 = 1 M Ω

R3 = 470 k Ω

R4 = 470 k Ω

R5 = 100 k Ω

R6 = 100 k Ω

R7 = 1,5 k Ω

R8 = 100 k Ω

R9 = 51 k Ω

R10 = 100 k Ω

R11 = 120 k Ω

R12 = 12 k Ω

R13 = 12 k Ω

R14 = 100 k Ω

R15 = 100 k Ω

R16 = 270 k Ω (1/2 W)

Potentiomètres

au pas de 2,54 (genre VA 05 H OHMIC) :

AJ1 = 22 k Ω

AJ2 = 47 k Ω

P1 est un potentiomètre à axe plastique (genre RADIOHM), de 100 K Ω LIN

Condensateurs

C1 = 2,2 μ F mylar 63 V ou plus (ni tantale, ni chimique !)

C2 = 0,1 μ F mylar 63 V ou plus

C3 = C4 = chimique 220 μ F/16 ou 25 V

C5 = 10 nF mylar

Semiconducteurs

D1 = D2 = ,1 N 914 (ou 4148) A1 = A2 = A3 = 741 (ou TL 081)

Le L 120 AB de SGS est sans équivalent et remplace le L 120 B.

Triac 400 V - 6 A ou plus (tout modèle convient)

Porte fusible pour circuit imprimé et fusible rapide selon intensité.

1 spot (ou plus) genre PAR 38 :

MAZDA 100 W (les plus répandus)

DICHO-COLOR General Electric 150 W (rare et cher, mais de loin le meilleur)

Alimentation commune aux trois couleurs :

Transfo 2 x 12 V — 3 VA à secondaires séparés

2 ponts genre WS 04 (General Instrument Europe) ou 8 x 1 N 4001

2 régulateurs 7812 (TO 220, radiateur inutile)


D3 = D4 = 1 N 4001 à 1 N 4007 (L 120 AB seulement)

C6 = C7 = Chimique 1000 μ F/25 V

C8 = C9 = chimique 100 μ F/16 ou 25 V.

Le clignotant deux voies est le montage le plus simple en jeu de lumière et peut constituer le début d'un ensemble comprenant modulateur chenillard etc.

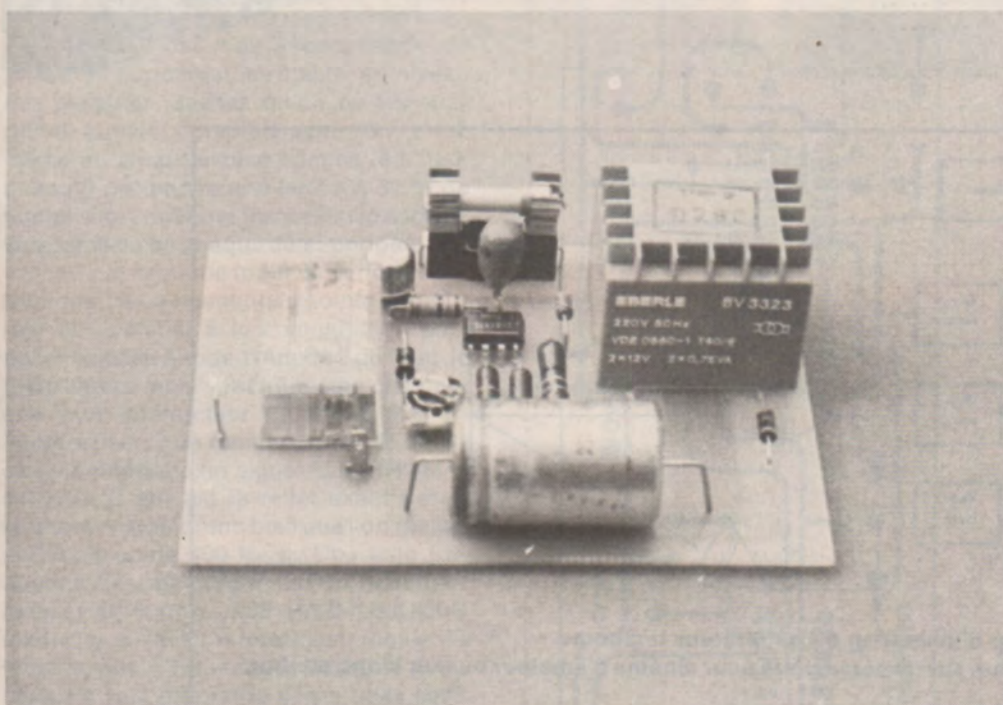Le montage proposé ici est conçu autour d'un NE 555 très connu et de fonctionnement sûr.



La particularité de ce clignotant simple est l'utilisation d'un relais qui séduira ceux de nos lecteurs qui ne seraient pas encore familiarisés avec les triacs

CLIGNOTANT 2 VOIES

1) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le schéma de ce clignotant fait l'objet de la figure 1. Son fonctionnement est simple et basé sur l'utilisation d'un 555 monté en multivibrateur astable.

Le circuit intégré va fournir en sortie sur la broche 3 un signal carré dont la fréquence dépend des éléments R2 - R3 - RV1 et C2.

Cette fréquence se détermine par la relation :

$$f = \frac{1,44}{[R2 + 2 (R3 + RV1)] C2}$$

Nous voyons donc que la résistance variable intervient dans le calcul de la fréquence et qu'elle permet ainsi de modifier le temps de commutation du clignotant.

Si la résistance RV1 est court-circuitée, la fréquence f est de :

$$f = \frac{1,44}{26,2 \cdot 10^3 \cdot 22 \cdot 10^{-6}}$$

2,5 Hz (elle passe à 0,96 Hz pour RV1 = 22 k Ω)

Le rapport cyclique quant à lui dépend des résistances et se détermine par la relation :

$$RV1 + R3$$

$$D = \frac{RV1 + R3}{R2 + 2(RV1 + R3)}$$

soit $\pi RV1 = 0$

un rapport cyclique de 0,45

Soit $\pi RV1 = 22 \text{ k}\Omega$

un rapport cyclique de 0,48.

Cet ajustable ne modifie donc pas le rapport et n'intervient que sur le réglage de la fréquence. On obtient sur la broche 3 un signal carré ayant les deux périodes de même durée qui va contrôler le fonctionnement du transistor T1.

Le NE 555 est alimenté en + 10 volts, la tension continue étant stabilisée par la diode zener DZ 1.

Le transistor T1 quant à lui, a son collecteur chargé par un relais de 12 volts, relié directement à la tension continue, obtenue après redressement et filtrage à partir d'un transformateur de 2 x 12 volts.

Lorsque T1 reçoit sur sa base une impulsion, il devient conducteur. Un courant collecteur s'établit qui actionne le relais.

Le point commun du relais est relié au primaire du transformateur à travers un fusible de protection de 5 A. Aux sorties R (Repos) et T (Travail) de ce relais sont connectées les charges L1 et L2 qui sont alimentées alternativement, le rythme étant déterminé comme nous l'avons vu par RV1.

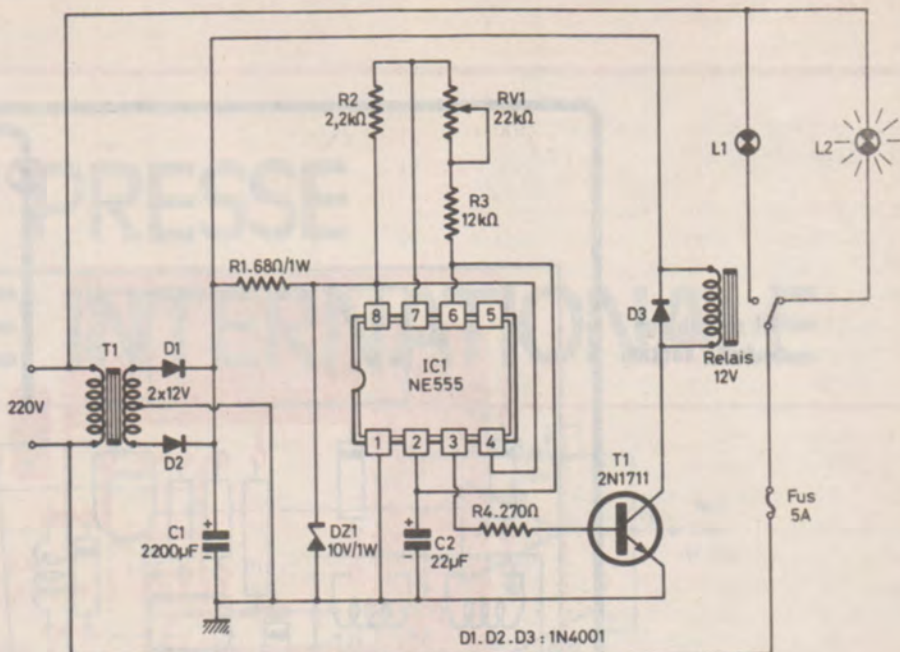


Figure 1

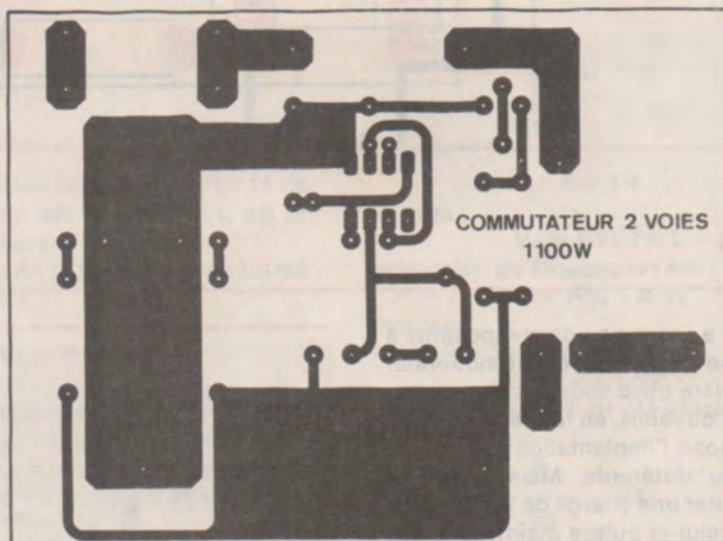


Figure 2

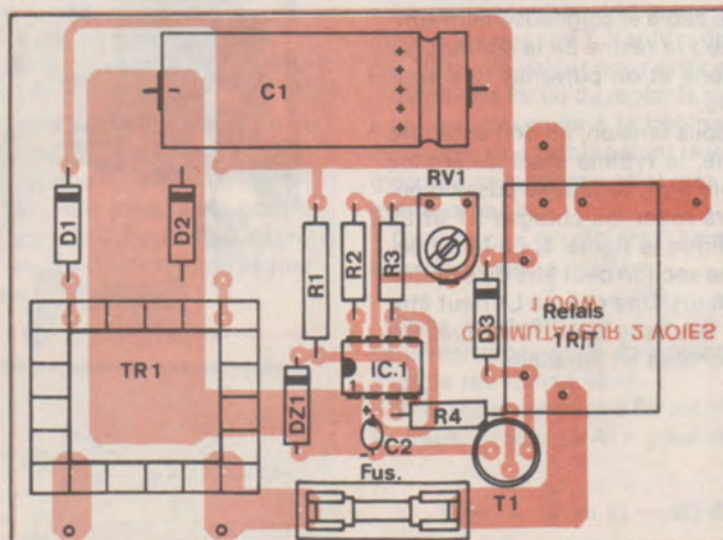


Figure 3

II) LE CIRCUIT IMPRIME

Une implantation de ce clignotant est proposée aux lecteur à l'échelle 1 à la **figure 3**. Le tracé est assez simple et à la portée du débutant, voir **figure 2**.

Si les liaisons pour l'électronique de commande peuvent être réalisées avec de la bande assez fine, attention il n'en est pas de même au niveau du primaire du transformateur et du relais si on veut faire circuler un courant de 5 A !

Les dimensions de la plaquette imprimée sont de 97 x 72 mm. Ce circuit reçoit tous les composants, transformateur et relais compris.

Le circuit gravé et percé, attention avant le câblage, ne jamais oublier de désoxyder les pistes cuivrées.

III) CABLAGE DU MODULE

Le plan de câblage fait l'objet de la **figure 3**. Comme toujours les composants sont repérés par leur symbole électrique. Il faut donc se reporter en fin d'article et rechercher dans la nomenclature la valeur nominale de chacun d'eux.

On commence par souder les petits composants : résistances, diodes...

fil de câblage
de forte section

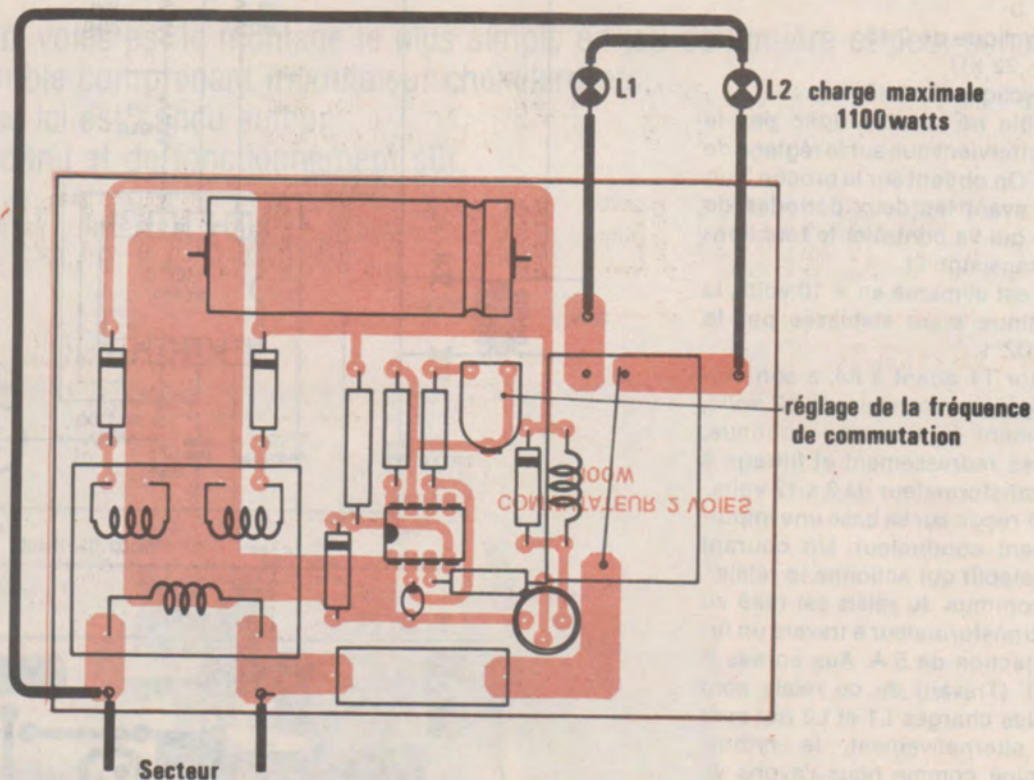


Figure 4


En fait il y a assez peu de composants à souder et ce clignotant doit fonctionner dès la première mise sous tension.

Au niveau du relais, en fonction de celui dont on dispose, l'implantation pourra être quelque peu différente. Mais attention, pour commuter une charge de 1 000 watts, il faut que celui-ci puisse maintenir à ses bornes une tension de 220 volts et être traversé par un courant de 5 ampères.

Ce module câblé et soigneusement vérifié, on dissout la résine de la soudure au trichloréthylène et on pulvérise une couche de vernis.

A la mise sous tension, on doit entendre le relais collé, le rythme étant déterminé par l'ajustable RV1. Si tout se passe bien, on peut alors relier les charges L1 et L2 comme l'indique la figure 4. Le fil de câblage de forte section peut être du scindex (cordon secteur). Une charge L1 peut être réalisée par exemple avec 10 lampes de 100 watts montées en parallèle.

D.B.

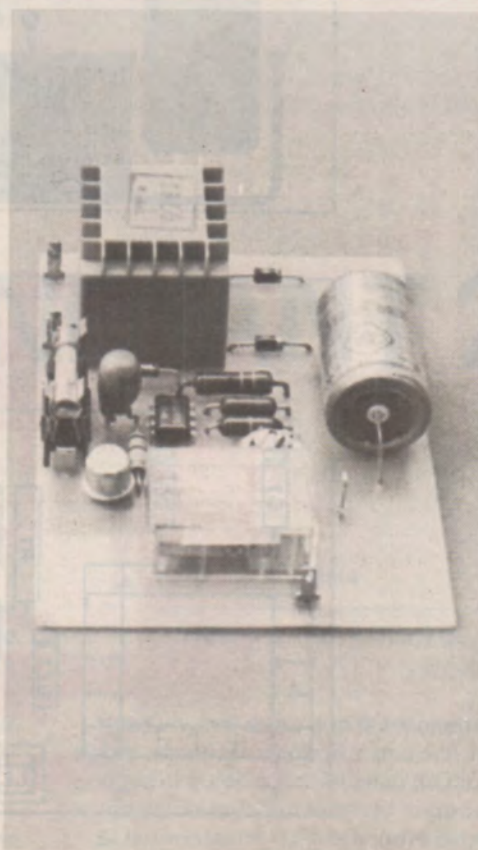

IV) Nomenclature des composants

* Résistances $\pm 5\%$

R1 62 Ω /1 W
R2 2,2 k Ω /0,5 W
R3 12 k Ω /0,5 W
R4 270 Ω /0,5 W

* Ajustable VAO 5 H

RV1 - 22 k Ω

* Condensateurs

C1 2200 μ F/24 V
C2 22 μ F (Tantale goutte)

* Semiconducteurs

D1 - D2 - D3 - 1 N 4001
DZ 1 - Diode zener 10 V/1 W
IC1 - NE 555
T1 - 2 N 1711

* Divers

— Transformateur 2 x 12 volts/250 mA
— Relais 12 volts 1 R/T (220 volts/5 Ampères)
— Porte fusible et fusible 5 A.

REVUE de la PRESSE TECHNIQUE INTERNATIONALE

INDICATEUR DE L EN LECTURE DIRECTE

La mesure de L, le coefficient de self-induction, d'une bobine peut s'effectuer de nombreuses manières dont la plupart sont connues de tous les techniciens.

Dans *Electronics* vol 53 n° 11, une nouvelle méthode de mesure de L est proposée par John Jamieson.

Cette méthode présente l'avantage de permettre d'obtenir la valeur du coefficient de self-induction en lecture directe. L'appareil est très simple et son schéma est donné à la figure 1. Il fonctionne sous basse tension d'alimentation 9 V et ne nécessite qu'un seul circuit intégré, le TL 084, qui contient quatre éléments d'amplificateurs opérationnels A1 à A4 dont trois seulement font partie de l'appareil de mesure proposé.

Celui-ci, toutefois, doit aussi être alimenté sous 4,5 V (entrées non inverseuses marquées +) et cette tension est fournie par le quatrième amplificateur opérationnel A4 monté selon le schéma de la figure 2.

La mesure de L à l'aide de cet appareil est précise à $\pm 10\%$. L'appareil est un oscillateur LR, où L est la bobine à mesurer, qui fait partie du circuit qui détermine la fréquence.

On a sélectionné les valeurs de composants de manière à ce que la période $T = 1/f$ du signal engendré par l'oscillateur soit égale à 1/100 de la valeur de L mesurée en henrys.

La gamme des mesures est 0,5 mH (ou 500 μ H) à 10 henrys.

Pour la lecture, on devra utiliser un fréquencesmètre-période-mètre connecté à la sortie de l'appareil, qui est le point 1 de A1 et le point 9 de A2. Dans cet appareil, A1 est un amplificateur opérationnel monté en intégrateur, A2 est monté en trigger de Schmitt, ces deux éléments constituent l'oscillateur LR tandis que A3 est un diviseur de tension par 20. L'élément A4 fournit un courant à A1 dont la valeur est

$$I_L = \frac{1}{L} \int V_L dt$$

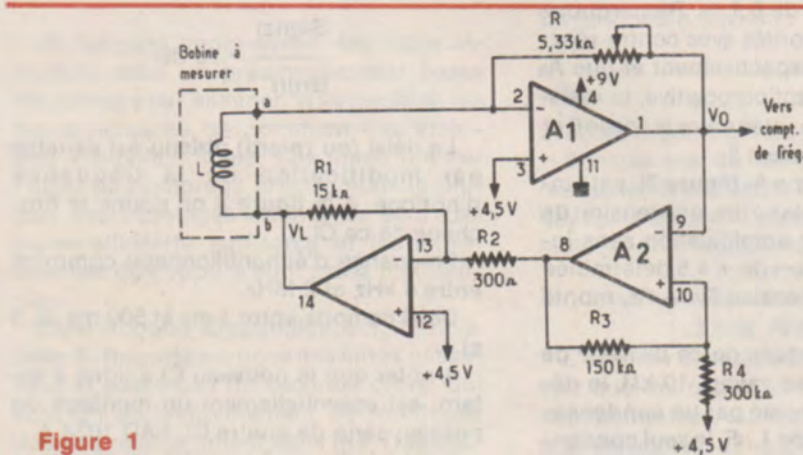


Figure 1

ou V_L est la tension initiale à la sortie 14 de A3. Cette tension est négative et L est la grandeur à mesurer.

À la sortie de A1, la tension est en forme de rampe et vaut

$$V_o = R V_L t / L$$

expression dans laquelle t est le temps et R la résistance constituant la boucle de contre-réaction, montée entre la sortie 1 de A1 et l'entrée inverseuse 2 de ce même élément.

Comme R est réglable, le gain de A1 peut être déterminé par la valeur en service de cette résistance.

La tension V_o de sortie, augmente linéairement jusqu'au moment où le niveau de déclenchement du trigger, A2, est atteint. En ce moment, il y a commutation et de ce fait V_2 atteint le niveau haut.

De ce fait, V_o commence à diminuer et l'opération se poursuit jusqu'à ce que le seuil bas du trigger de Schmitt est atteint.

La période T de l'oscillation étant réglée de manière à avoir :

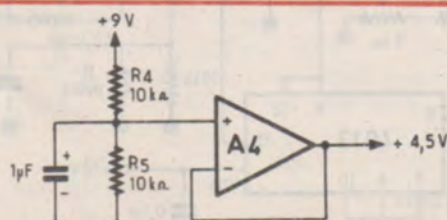


Figure 2

$$t = T/4$$

on aura :

$$V_o = R V_L T/4 L$$

expression de laquelle on tire :

$$L = R V_L T/4 V_o$$

Comme :

$$V_L = V_o/13 \text{ environ}$$

$$L = R T/52$$

à condition que R ait été ajustée de manière à ce que :

$$\frac{R}{52} = 100$$

Dans ce cas :

$$L = 100 T$$

Le période-mètre indiquera en lecture directe la valeur de T. Il suffira de multiplier par 100 cette valeur pour avoir celle de L.

Il doit être facile de régler R, en montant, à la place réservée à la bobine de valeur inconnue, une bobine dont la valeur a été mesurée préalablement et que nous désignons par L_o .

Dans ce cas, on réglera R jusqu'à ce que le période-mètre indique :

$$T = L_o/100$$

Dans cette analyse, L a été supposée sans résistance série d'amortissement ou, à faible résistance série.

Si la résistance série R_L est très grande, le courant fourni à A1 a pour valeur :

$$I_L = \frac{1}{L} \int V_L (1 - e^{-x}) dt,$$

avec :

$$x = -R_L t/L$$

Dans ce cas on trouve que la valeur de la bobine est :

$$L = (-R_L T/4) (\log 0,9975 R_L)$$

ou log est le **logarithme népérien** (base e). Pour trouver la valeur de L il faudra mesurer préalablement sa résistance série R_L .

Ensuite on disposera la bobine entre les points de branchement a, b, et on notera la période du signal d'oscillation ce qui permettra de calculer L d'après la formule donnée plus haut.

Indiquons que pour chaque ohm d'augmentation de R_L au-dessus de 10 Ω la précision diminue de 0,1 %. Remarquons que A_1 et A_3 sont montés avec contre-réaction par R et R_1 respectivement et que A_2 est monté avec réaction positive, la résistance R_3 étant connectée entre la sortie 6 et l'entrée non inverseuse 8.

En ce qui concerne A_4 (figure 2), cet amplificateur donne à la sortie, une tension de 4,5 V, obtenue par amplification sans inversion, de la tension de + 4,5 déterminée par le diviseur de tension $R_4 - R_5$, monté entre masse et + 9 V.

Les deux résistances de ce diviseur de tension ont la même valeur, 10 k Ω , le découplage étant effectué par un condensateur électrolytique de 1 μ F, le seul condensateur figurant dans l'appareil que nous venons de décrire.

Il est recommandé d'adopter des résistances à tolérance de 1 %.

Précisons que pour la mesure de L basée sur la relation :

$$L = 100 T$$

L peut être évaluée en henrys et T en secondes, par exemple si on lit $T = 1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$, la valeur de L est $100 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 0,1 \text{ H} = 100 \text{ mH}$.

LIGNE A RETARD SAD 4096 POUR BF ET VF

Les lignes à retard analogiques sont susceptibles de nombreuses applications dans divers domaines, en particulier, en basse fréquence et en vidéo-fréquence.

Reticon est un grand spécialiste de ce genre de lignes à retard, intégralement conçues sous forme de circuits intégrés, donc sans aucun organe mécanique tel que ressort ou autre.

Une première version a été proposée il y a quelques années.

En voici une nouvelle, le SAD 4096, en boîtier 16 broches dual in line.

Voici quelques indications sur ce circuit intégré d'après **Tekelec-Airtronic Actualités**, journal n° 78 de mai 1980.

Ce CI comprend 2048 étages, avec une dynamique :

$$\frac{\text{Signal}}{\text{Bruit}} > 70 \text{ dB}$$

Le délai (ou retard) obtenu est variable par modification de la fréquence d'horloge. A la figure 4 on donne le brochage de ce CI.

Fréquence d'échantillonnage comprise entre 4 kHz et 2 MHz.

Délai compris entre 1 ms et 500 ms (0, 5 s).

A noter que le nouveau CI à ligne à retard, est essentiellement un montage de mise en série de quatre CI, SAD 1024 A.

Voici à la figure 3 un schéma représentant un montage de circuit de commande. Il utilise 1 SAD 4096, un circuit intégré 4013, deux transistors $Q_1 = Q_2 = \text{MD 8001}$, $Q_3 = 2\text{N 4265}$ et une diode $D = 1\text{N 914}$.

Ce montage fonctionne avec une alimentation de 12 V et possède une sortie et deux entrées dont une pour signaux analogiques.

Parmi les applications, citons les suivantes :

Réverbération artificielle.

Echo artificiel.

« Flanging ».

« Phasing ».

Filtres sélectifs.

Conversion de temps.

Nous publierons, dès que possible, des schémas et des analyses de circuits permettant ces applications.

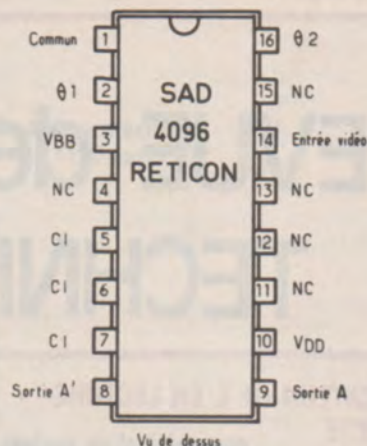


Figure 4

MONTAGES POUR EQUIPEMENTS PORTABLES A FAIBLE CONSOMMATION

Dans la même publication (voir analyse précédente), on propose des types nouveaux d'amplificateurs opérationnels à faible consommation, ce qui est bienvenu actuellement où l'on recherche l'économie d'énergie.

Les équipements réalisables avec ces CI, fabriqués par **Intersil**, dans la série ICL — 76 XX, pourront être aisément utilisés comme portables, alimentés par piles ou par batteries qui dureront longtemps grâce à la faible consommation.

On propose 54 types d'amplificateurs opérationnels à micro-consommation, dans cette série.

Voici quelques caractéristiques de ces CI monolithiques de technologie MAX C - MOS TM, indispensables pour résoudre des problèmes de consommation.

En effet, leur consommation de courant est de 10 μ A, 100 μ A ou 1 mA, ou, programmable sans élément externe.

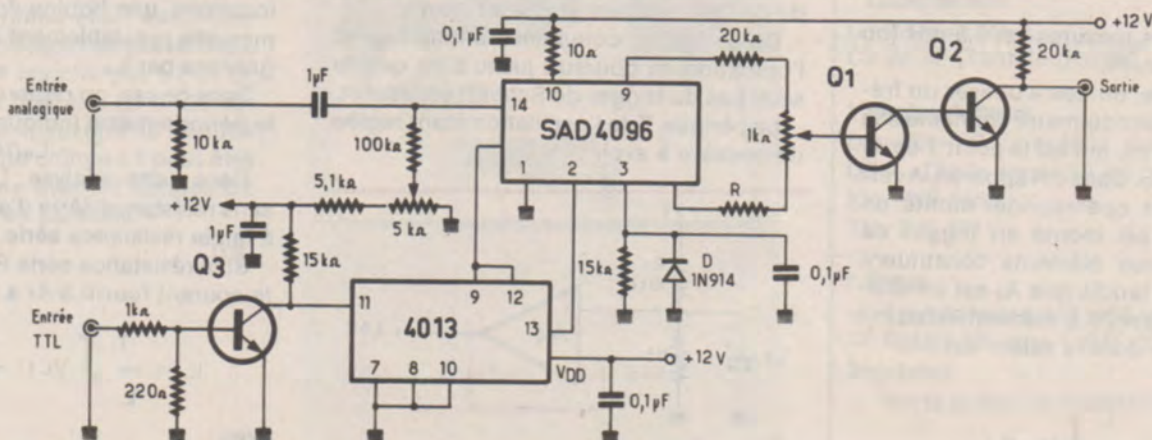


Figure 3

La tension d'alimentation est comprise entre $\pm 0,5$ V et ± 8 V, ce qui nous suggère la possibilité d'alimentation sur cellule solaire de faibles dimensions, donc économiques.

Caractéristiques :

Haute impédance, $10^{12} \Omega$ donc faible courant, 1 pA.

Faible bruit, 0,01 pA/V Hz.

Entrées protégées jusqu'à ± 200 V.

Modèles simples, doubles, quadruples.

Compensation interne, ou non.

Gamme de température « civile » ou « militaire ».

La plupart des amplificateurs proposés peuvent remplacer broche à broche, certains amplificateurs en technologie bipolaire, comme indiqué ci-après.

ICL 7611 /1/12/13/14/15 modèles simples équivalent $\mu A 741$.

ICL 7621 /22 modèles doubles, brochage des TL 082/83, MC 1458 et $\mu A 747$.

ICL 7631 /32, modèles triples, brochage de ICL 8023.

ICL 7641 /42, modèles quadruples, brochage des TL 084, LM 324, HA 4741.

Un exemple d'application est donné à la figure 5. Il s'agit d'un préamplificateur pour instrumentation médicale, utilisant les trois éléments d'amplificateurs opérationnels d'un ICL 7631 tous soumis à la contre-réaction entre sortie et entrée inverseuse.

L'alimentation de cet amplificateur est effectuée avec une seule batterie (pile ou accumulateur) de 1,5 V. La sortie du signal amplifié est celle de l'élément A3 tandis que l'entrée est aux points d'entrée inverseuse et non inverseuse des éléments A2 et A1 par l'intermédiaire de résistances de 1 M Ω . Certaines résistances doivent être sélectionnées, tolérance 1 %. Une application de ICL 7611 est donnée à la figure 6. Il s'agit d'un intégrateur de courant de cellule photoélectrique.

La cellule λ est connectée entre l'entrée inverseuse et la masse, le condensateur d'intégration étant de 1 μF .

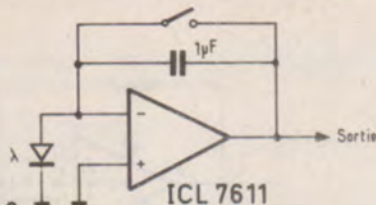


Figure 6

FILTRES POUR SIFFLEMENTS ET RONFLEMENTS

En langage anglo-saxon, les filtres introduits dans un préamplificateur basse fréquence pour éliminer, si nécessaire, les bruits parasites, se nomment « scratch » and « rumble » filters. Ces filtres ont fait l'objet de nombreux articles mais la plupart des montages décrits ne sont pas d'une efficacité suffisante et leurs fréquences de coupure sont assez mal définies.

Dans *Popular Electronics*, vol. 17 n° 5, John R. Roberts propose des filtres passe-haut et passe-bas du second ordre, qui sont un perfectionnement de montages décrits précédemment dans *IRE Transaction* par Sallen et Key.

Les filtres proposés par J.R. Roberts ont des coefficients de surtension Q de 0,707 et leur réponse est linéaire. Aux fréquences frontalières, l'atténuation est de 3 décibels et la pente de la partie descendante, au-delà de la fréquence limite et de 12 décibels par octave. Indiquons d'abord, à la figure 7 les schémas des filtres.

En (A), le filtre passe-haut qui est destiné à éliminer les signaux graves de ronflement. En (B), on donne le schéma du filtre passe-bas qui éliminera les signaux de fréquence élevée, en particulier les sifflements.

Chacun de ces montages nécessite un circuit intégré, deux résistances fixes et

deux condensateurs. Dans chaque montage les composants passifs R et C sont disposés d'une manière différente, mais les formules de calcul sont semblables et les fréquences de coupure f_c , différentes.

La fréquence de coupure (dite fréquence à atténuation du 3 dB) est donnée par la relation.

$$f_c = \frac{1}{\sqrt{2} \pi R_A R_B C_A C_B} \quad (1)$$

valable avec R en M Ω , C en μF et f_c en hertz. Dans le filtre passe-haut (A) la valeur de C_A est choisie égale à C_B et celle de R_1 , égale à $0,5 R_B$. En remplaçant R_B par $2 R_A$ et C_B par C_A la formule devient :

$$f_c = \frac{1}{2,828 \pi C_A R_A} \quad (2)$$

avec les mêmes unités pour f_c , R_A et C_A .

Dans le cas du filtre passe-bas (B) la résistance R est égale à R_B et la capacité C_B , égale à $0,5 C_A$, ce qui simplifie la formule (1) pour donner la formule :

$$f_c = \frac{1}{2,828 \pi R_B C_B} \quad (3)$$

L'examen des deux schémas permet de voir que les capacités et les résistances sont permutées, autrement dit, là où il y a une résistance dans un filtre, il y a une capacité dans l'autre.

Pour obtenir de bons résultats, la qualité des composants R et C doit être la meilleure.

Ainsi, les résistances seront à couche de carbone ou à couche métallique tandis que les condensateurs seront au mica, au mylar ou au polystyrène.

L'ensemble des deux filtres se placera, comme d'habitude, à la suite des circuits de tonalité. Les filtres doivent être à haute impédance d'entrée, à courant d'entrée faible et à transmission à grande vitesse. L'auteur a choisi des circuits intégrés Bi-fet, amplificateurs opérationnels du type TL 074 CN qui lui ont donné entière satisfaction.

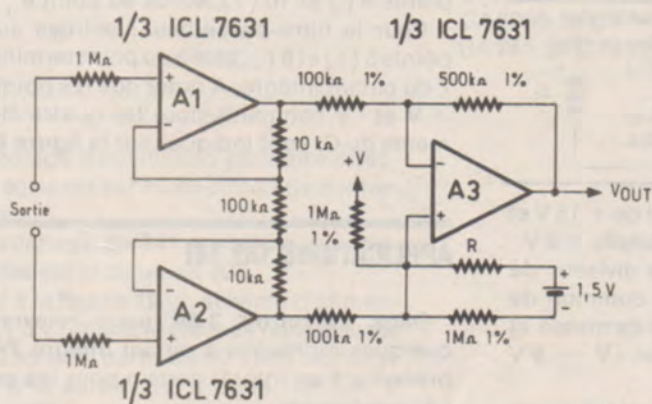


Figure 5

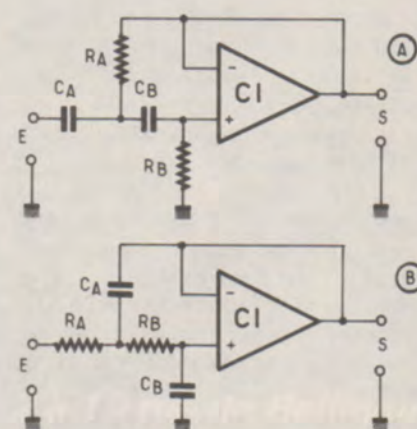


Figure 7

A la figure 8 on donne le schéma théorique complet de l'ensemble des deux filtres, avec leur système de commutation et leur alimentation, à deux sources (\pm) ou à une seule.

Ce schéma est établi pour un des canaux stéréo. Le schéma du second canal est identique à celui de la figure 8.

Considérons ce dernier. L'entrée se branche au point convenable du préamplificateur BF. Grâce à la haute impédance de cette entrée, le fonctionnement de la partie du préamplificateur qui lui est branchée ne sera nullement affecté.

La sortie se branche à l'entrée de la partie du préamplificateur qui suit normalement le circuit de tonalité où on a fait la coupure pour intercaler les filtres.

Deux commutateurs unipolaires à deux directions sont montés permettant de disposer l'un ou l'autre filtre, ou les deux, ou aucun, dans le circuit du préamplificateur.

Commutateur S_{1A} . En position a, l'entrée du filtre passe-bas est connectée à l'entrée du montage scratch and rumble. En position b de S_{1A} , l'entrée du filtre passe-bas est connectée à la sortie du filtre passe-haut.

Commutateur S_{2A} . En position d, la sortie du montage est connectée à S_{1A} . En position c, la sortie du montage est reliée à la sortie du filtre passe-bas.

Finalement, on verra qu'il y a quatre combinaisons permettant la mise en circuit de l'un ou de l'autre filtre, des deux ou d'aucun.

Bien entendu S_{1A} et S_{2A} sont indépendants.

Sur le schéma de la figure 8, toutes les valeurs des éléments sont indiquées sauf celles des résistances des filtres, R_1 , R_5 , R_3 et R_7 , qui correspondent à R_A , R_B des formules et des schémas de la figure précédente.

Ces valeurs dépendent, évidemment, du choix des deux fréquences de coupure, l'une pour le filtre passe-haut, qui doit éliminer ou atténuer le ronflement et l'autre pour le filtre passe-bas qui doit éliminer ou atténuer les sifflements.

Soit d'abord le cas du choix de f_c pour l'élimination du ronflement. Prenons par exemple $f_c = 50$ Hz. Avec $C_1 = C_5 = 0,1 \mu F$, on trouve $R_3 = 22 \text{ k}\Omega$, $R_7 = 47 \text{ k}\Omega$.

Dans le cas du filtre éliminateur de sifflements, filtre passe-bas, prenons $f_c = 13$ kHz. On trouve, avec $C_3 = 2,2 \text{ nF}$ et $C_7 = 1 \text{ nF}$, $R_1 = 8,2 \text{ k}\Omega$ et $R_5 = 8,2 \text{ k}\Omega$ également.

Le choix d'autres fréquences pour f_c est possible et le calcul des valeurs des résistances peut s'effectuer directement à partir des formules, ou par proportionnalité, à partir des valeurs trouvées pour d'autres fréquences.

Soit par exemple le cas où l'on aurait choisi $f_c = 50$ Hz, ayant permis de connaître les valeurs, $R_3 = 22 \text{ k}\Omega$ et $R_7 = 47 \text{ k}\Omega$.

Si l'on prend maintenant $f_c = 100$ Hz, la

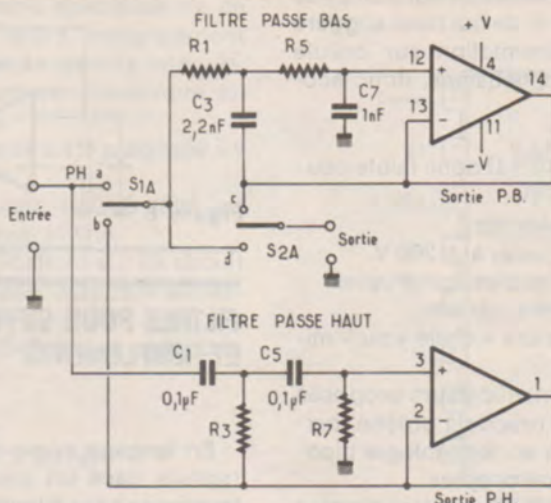


Figure 8

fréquence de coupure ayant été multipliée par $100/50 = 2$, les valeurs des résistances seront divisées par le même rapport, donc pour $f_c = 100$ Hz, on aura $R_3 = 11 \text{ k}\Omega$ et $R_7 = 23,5 \text{ k}\Omega$, valeurs qui seront remplacées par les valeurs normalisées les plus proches.

De même si $f_c = 20$ Hz, on a le rapport $20/50 = 0,4$, donc, il faudra diviser les valeurs trouvées pour 50 Hz par 0,4 ce qui donne, $R_3 = 56 \text{ k}\Omega$, $R_7 = 110 \text{ k}\Omega$.

D'une manière générale les résistances sont inversement proportionnelles aux fréquences si les capacités ne sont pas modifiées. Il en est de même des capacités si les résistances ne changent pas. Pour $f_c = 19$ kHz, dans le filtre passe-bas, on trouve $R_1 = R_5 = 5,6 \text{ k}\Omega$, avec $C_3 = 2,2 \text{ nF}$ et $C_7 = 1 \text{ nF}$.

Pour les sifflements, on peut choisir $f_c = 5000$ Hz et le calcul s'effectuera comme indiqué pour les autres fréquences.

Dans tous les cas, adopter les valeurs normalisées les plus proches.

ALIMENTATION

A la figure 9, on montre comment obtenir une alimentation à deux sources, l'une positive et l'autre négative, de mêmes valeurs absolues, à partir d'une seule de valeur double.

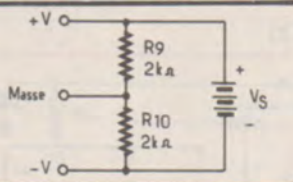


Figure 9

La tension la plus élevée est de ± 15 V et une bonne valeur est, par exemple ± 9 V.

De ce fait, $V_s = 18$ V et le diviseur de tension $R_9 - R_{10}$ donnera, au commun de ces deux résistances, le point de masse et aux extrémités, $+V = +9$ V et $-V = -9$ V par rapport à la masse.

Cette masse est indiquée sur les schémas des figures 7 et 8. Bien entendu, rien ne s'oppose à utiliser une vraie alimentation double du type \pm , de ± 6 V ou ± 9 V ou ± 12 V.

STEREOPHONIE

Le choix du circuit intégré mentionné plus haut a été déterminé pour faciliter l'établissement d'un montage stéréo à deux canaux. Pour le canal droit, le schéma de la figure 8 reste valable sauf en ce qui concerne le branchement des connexions aux broches du CI qui ont été indiquées pour le canal gauche.

On devra, par conséquent, pour le canal droit, reproduire le schéma de la figure 8 en adoptant le brochage de la figure 10.

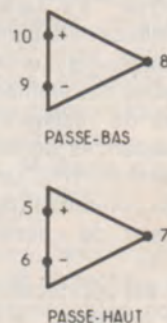


Figure 10

Pour le filtre passe-bas : entrées aux points 9 (-) et 10 (+), sortie au point 8.

Pour le filtre passe-haut : entrées aux points 5 (+) et 6 (-), sortie au point terminal 7 du circuit intégré. A noter que les points $+V$ et $-V$ communs pour les quatre éléments du CI sont indiqués sur la figure 8.

APPLICATIONS DU 741

Dans Xelectron 3/80 nous relevons quelques montages à circuit intégré 741 présentant un intérêt certain pour les expérimentateurs.

Voici d'abord, à la figure 11, en (A), un oscillateur en pont de Wien, sur laquelle on identifie aisément, les réseaux série et parallèle RC.

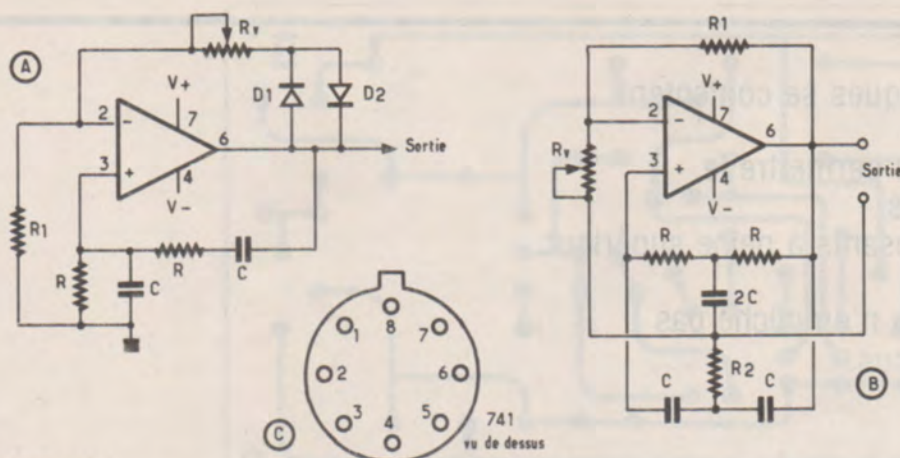


Figure 11

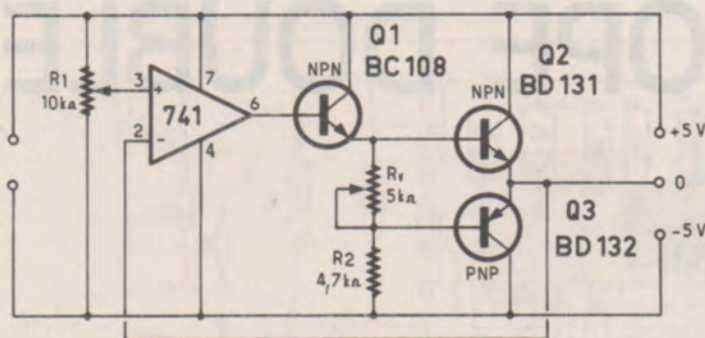


Figure 12

En prenant $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ par exemple, on aura $R_v = 5 R_1 = 50 \text{ k}\Omega$. La fréquence d'oscillation est donnée par la formule :

$$f = \frac{1}{2 \pi R C}$$

Un autre oscillateur est donné en (B) de la même figure. Il s'agit d'un oscillateur en double T dont les éléments sont R, C et R2.

Les valeurs des éléments peuvent être déterminées des relations suivantes :

$$R_v \leq R_1$$

$$f = \frac{1}{2 \pi R C}$$

$$R_2 = 0,5 R$$

Le réglage d'oscillation peut être effectué en agissant sur R_v du circuit de contre-réaction.

Le brochage du 741 en boîtier cylindrique 8 fils est indiqué en (C).

Voici à la figure 12 un schéma d'alimentation $\pm 5 \text{ V}$ utilisable dans de nombreuses applications. A partir de 10 V , ce montage donne à la sortie $\pm 5 \text{ V}$ sous 100 mA . Il utilise un 741, alimenté sous 10 V . L'entrée non inverseuse est portée à une tension intermédiaire, réglable avec le potentiomètre de $10 \text{ k}\Omega$ tandis que l'entrée inverseuse est reliée directement au point zéro

volt qui est aussi la sortie de l'amplificateur de continu, réalisé avec $Q_1 = \text{BC } 108$, $Q_2 = \text{BD } 131$ NPN et $\text{BD } 132$ PNP. L'équilibrage est effectué avec le potentiomètre R_v de $5 \text{ k}\Omega$, afin d'obtenir deux valeurs égales et de signes opposés des tensions de sortie.

Equivalence du 741, voici une liste de circuits intégrés directement équivalents au 741. Vérifier, toutefois, avant montage si le brochage n'est pas différent.

MIC 741 5 C, 741 CJ, LM 741 CN, SG 741 CN, TOA 2741 E, MC 1741 CG, U5B 7741 1393, L 141 B1, SG 741 CT, TOA 2741 V, 741 CE, UGE 7741 393, L 141 T1, SN 72741 L, CA 3056, SFC 2741 C, TBA 221, SN 72741 N, UA 741, SFC 741 EC, TBA 222, 72G 41, etc.

F. JUSTER

ERRATUM

Dans notre article mini-ordinateur domestique paru dans le n° de juillet 80, une seconde erreur nous a été signalée dans le tracé du circuit imprimé redessiné par nos dessinateurs. Si IC3 ((555) a été correctement représenté en figure 1, nous avons par contre sur la figure 5 relié à tort les PIN 2 et 7. Il faut donc supprimer cette liaison et en établir une autre entre les PIN 2 et 6.

ERRATUM

Concernant le poste de commande pour labo photo couleur du n° 393 août 1980 la référence du transformateur EBERLE utilisé est inexacte ainsi que sa puissance. Le type utilisé est un 12 V , 3 VA de référence BV 4222.

Le coffret Rose de référence 9122008 est en ABS et non en Makro-
lon comme il est indiqué dans l'article.

Devenez

collaborateur

de

« Radio-Plans »

Vous avez réalisé un montage de conception personnelle et originale : faites-nous en part en quelques lignes.

Si votre réalisation est retenue, elle pourra faire l'objet d'une parution dans votre revue.

Pour plus de détails (présentation, rémunération, etc...), écrivez à la rédaction.

2 à 12 rue de Bellevue
75019 PARIS

Les amateurs d'éclairages stroboscopiques se contentent rarement d'un seul « strobo ». L'avantage du circuit présenté ici est de permettre le fonctionnement aléatoire des deux tubes de 40 joules avec un nombre de composants à peine supérieur à celui nécessaire à la mise en œuvre d'un seul tube. Cela n'empêche pas une grande variété dans les effets obtenus.

STROBOSCOPE DOUBLE

LE SCHEMA DE PRINCIPE

La figure 1 permet de constater que l'alimentation en haute tension est obtenue au moyen d'un doubleur travaillant sur le 220 V. La tension ainsi obtenue dépasse 620 volts, ce qui est généralement toléré par les condensateurs de 400 volts plus faciles à se procurer (il est néanmoins recommandé de monter des 650 volts chaque fois que la chose est possible).

Les deux tubes sont branchés en parallèle sur cette source de haute tension, dont le rechargement est extrêmement rapide. De ce fait, on n'enregistre pas de perte de nombre d'éclairs par rapport à l'usage de deux straps complètement séparés. La

seule différence est que les deux tubes ne peuvent jamais être allumés exactement en même temps (mais comme l'éclair dure 1/1000 de seconde..).

Chaque tube possède sa propre bobine d'amorçage, capable de délivrer des impulsions de plusieurs milliers de volts lors du déchargement dans son primaire d'un condensateur de 47 nF chargé sous près de 400 volts à travers une 100 k Ω .

Ce déchargement est opéré par un triac qui, pour chaque voie, est déclenché par un relaxateur à diac. Ceci garantit que la production des éclairs sera aléatoire d'une voie à l'autre puisque les condensateurs des deux relaxateurs sont de valeurs différentes (2,2 et 4,7 μ F). Néanmoins, la cadence des éclairs se règle conjointement

pour les deux voies par un unique potentiomètre de 470 k Ω .

2) REALISATION PRATIQUE

Le circuit imprimé de la figure 2 reçoit tous les composants à l'exception des tubes et du potentiomètre. Le câblage, à exécuter d'après la figure 3, ne pose pas de problème particulier, pas plus que la mise en service, mais nous insisterons sur l'absolue nécessité de prendre les précautions les plus strictes quant à l'isolement du montage (boîtier plastique) et en ce qui concerne les manipulations, même une fois le secteur débranché. LES CONDENSATEURS PEUVENT RESTER CHARGES PLUSIEURS HEURES après la mise hors tension.

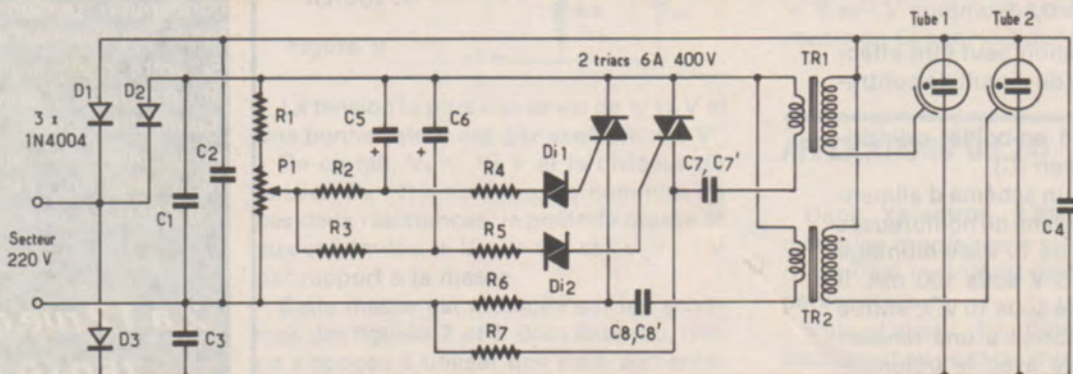


Figure 1

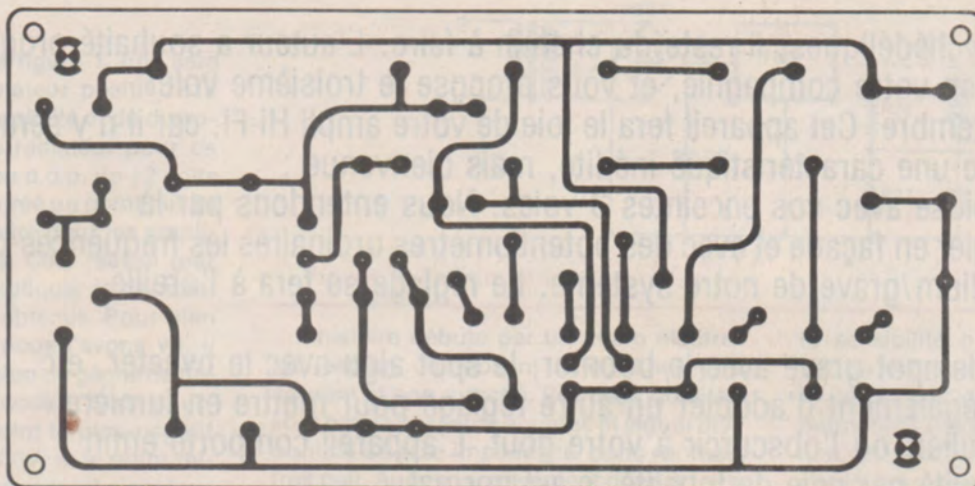


Figure 2

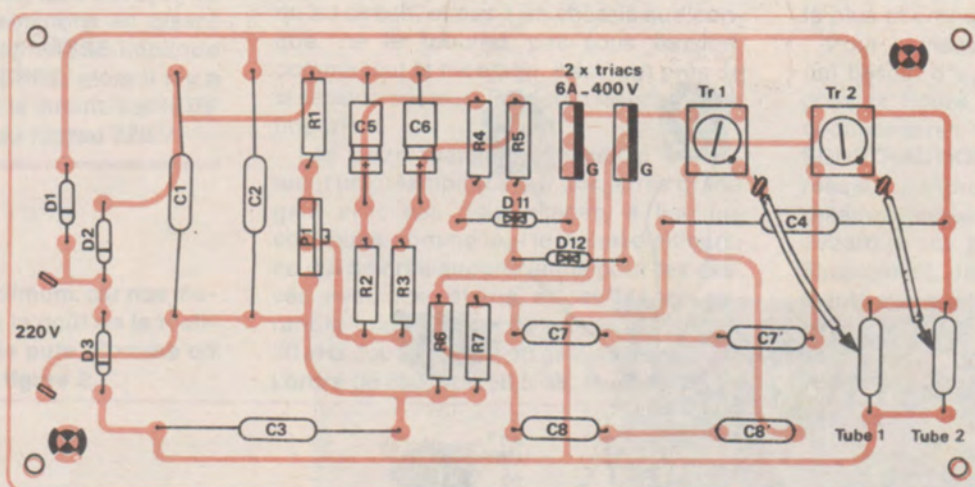


Figure 3

CONCLUSION

L'intérêt majeur de ce montage est son faible prix de revient, comparé à celui de deux unités indépendantes. Ceci ne nuit en

rien à la qualité et à la variété des effets pouvant être obtenus, lesquels peuvent être véritablement saisissants.

P. GUEULLE

Nomenclature

Résistances

R4 100 Ω 5 % 1/4 W
R5 100 Ω "
R1 100 k Ω "
R6 100 k Ω "
R7 100 k Ω "
R2 470 k Ω "
R3 470 k Ω "
P1 470 k Ω A potentiomètre

Condensateurs

C4 1 μ F 630 V
C1 1 μ F 630 V ou 400 V
C2 1 μ F 630 V ou 400 V
C3 1 μ F 630 V ou 400 V
C7 47 nF 250 V

C7' 47 nF 250 V
C8 47 nF 250 V
C8' 47 nF 250 V
C5 2,2 μ F chimique 25 V
C6 4,7 μ F chimique 25 V


Autres semi-conducteurs

2 x triacs 400 V 6 A
2 x DI diacs 32 V
3 x D1 à D3 1 N 4004

Divers

1 circuit imprimé
1 boîtier
2 tubes flash 40 joules
2 bobines d'amorçage 40 joules

En matière de psychédéliques, il reste du chemin à faire. L'auteur a souhaité progresser de quelques mètres en votre compagnie, et vous propose le troisième volet de sa trilogie de septembre. Cet appareil fera le joie de votre ampli Hi-Fi, car il n'y sera pas relié. De plus, il vous offre une caractéristique inédite, mais bienvenue : fonctionner en symbiose avec vos enceintes 3 voies. Nous entendons par là que vous pourrez régler en façade et avec des potentiomètres ordinaires les fréquences-charnières aigu/médium et médium/grave de notre système. Le réglage se fera à l'oreille (et aux spots) pour faire coïncider le spot grave avec le boomer, le spot aigu avec le tweeter, etc... Il vous sera loisible également d'adopter un autre réglage pour mettre en lumière un instrument particulier, ou l'obscurcir à votre goût. L'appareil comporte enfin un réglage de sensibilité par voie de tonalité, c'est normal.

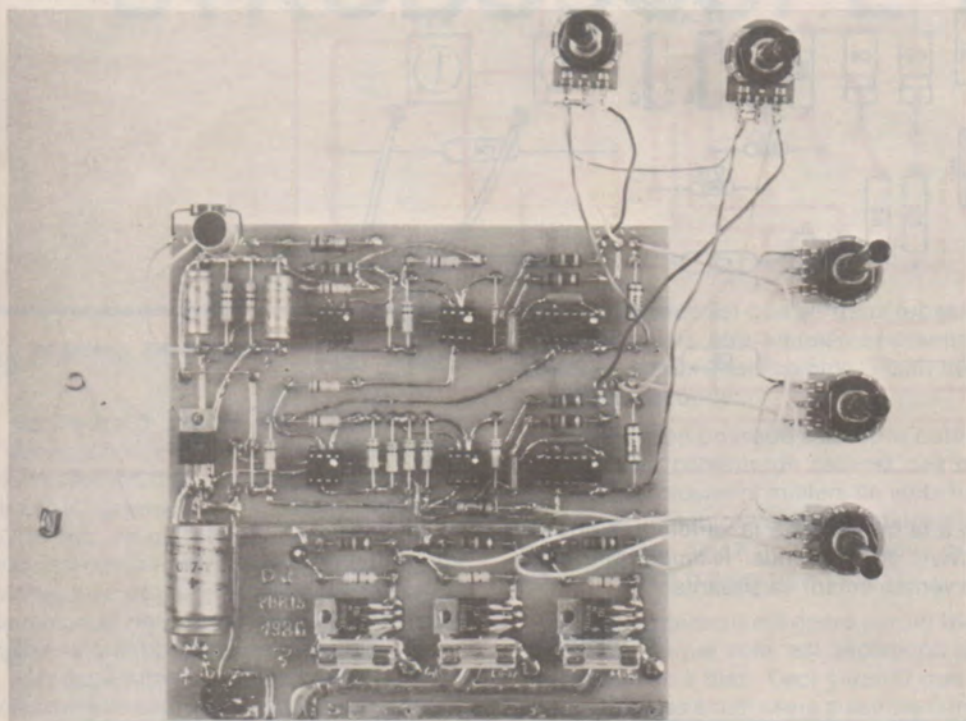

PSYCHEDELIQUE 3 VOIES "NEW WAVE" à correction paramétrique

1) L'ALIMENTATION

Elle est visible sur la **figure 1**. Elle sera réalisée avec un régulateur positif 7812 pour des raisons de simplicité et de disponibilité. Nul besoin de radiateur pour ce boîtier. Disposant d'une d.d.p. de 12 volts entre ses bornes, on a créé un point milieu artificiel rendu nécessaire pour les amplificateurs opérationnels. Ceci réalisé (par $R_{26} = R_{27}$), il faut expliquer la dénomination des trois pôles obtenus. Pour bien commander un triac, nous l'avons vu, il faut présenter une tension de gâchette négative par rapport à l'Anode 1. C'est pourquoi on a baptisé le point le plus négatif -12 V, le moins négatif 0V, et le point milieu -6 V. Tous les triacs verront alors leur Anode 1 reliée au 0V, et leurs transistors de commande n'auront plus qu'à envoyer du -12 V en gâchette. Terminons en disant que si pour vous le mot MASSE implique liaison possible à la TERRE, alors il n'y a AUCUNE MASSE dans le circuit, car le 0V est aussi l'un des fils du réseau 220 V.

2) LE MODULATEUR PROPREMENT DIT

On simplifiera au maximum, car nos jeunes lecteurs ont plutôt le goût de la réalisation que de la théorie pure. Comme on les comprend ! Voir la **figure 2**.

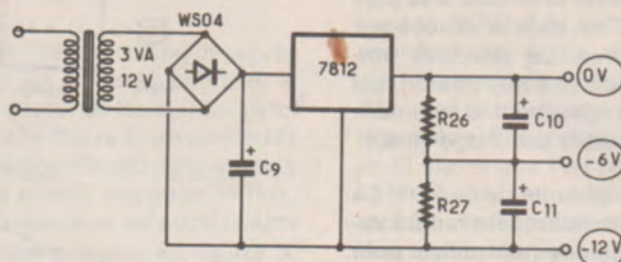


Figure 1 : l'alimentation.

L'histoire débute par un micro électret qui est un composant aujourd'hui très courant et bon marché. Ses deux qualités sont bande passante étendue et signal disponible à basse impédance, donc ronflant très peu. Aucun inconvénient donc à faire une liaison en bon fil blindé, même sur quelques mètres. Par contre, ne le reliez qu'au circuit, et pas à un châssis quelconque, ne le touchez pas sous tension, comme tout le montage, il est tout près de la tension secteur. Pardon d'insister, c'est important.

Les deux premiers Amplis-Op constituent un préamplificateur pur, à très grand gain avec ses deux étages, à liaisons continues, comme tout le circuit d'ailleurs, ce qui ne crée aucune limite pour les graves. Avec nos valeurs, et des 741, on garantira une réponse de quelques Hertz à 20 kHz, tout en ayant un gain en tension de l'ordre de 860, soit 58,5 dB. Pour modifier

la sensibilité générale de l'appareil, on pourra éventuellement faire varier R_5 ou R_7 , mais nous avons choisi des valeurs qui permettent un résultat avec une conversation un peu forte, ce qui oblige pour la musique à réduire certainement la position de P_3 , P_4 , et P_5 . Il fallait choisir, nous pensons l'avoir fait dans l'optique d'utilisation la plus courante.

Pour comprendre la suite du schéma, nul besoin d'aspirine. L'auteur vous propose la **figure 3**. Elle n'appelle pas de commentaires. Ce système fonctionne par SOUSTRACTIONS SUCCESSIVES opérées sur le signal Basse Fréquence issu du préamplificateur. Tout comme un autobus débarque ses passagers à chaque arrêt. Simplement, dans notre cas, personne ne monte aux arrêts. Donc, il se vide progressivement, jusqu'à son terminus qui est la voie grave.

Maintenant, voyons les filtres actifs.

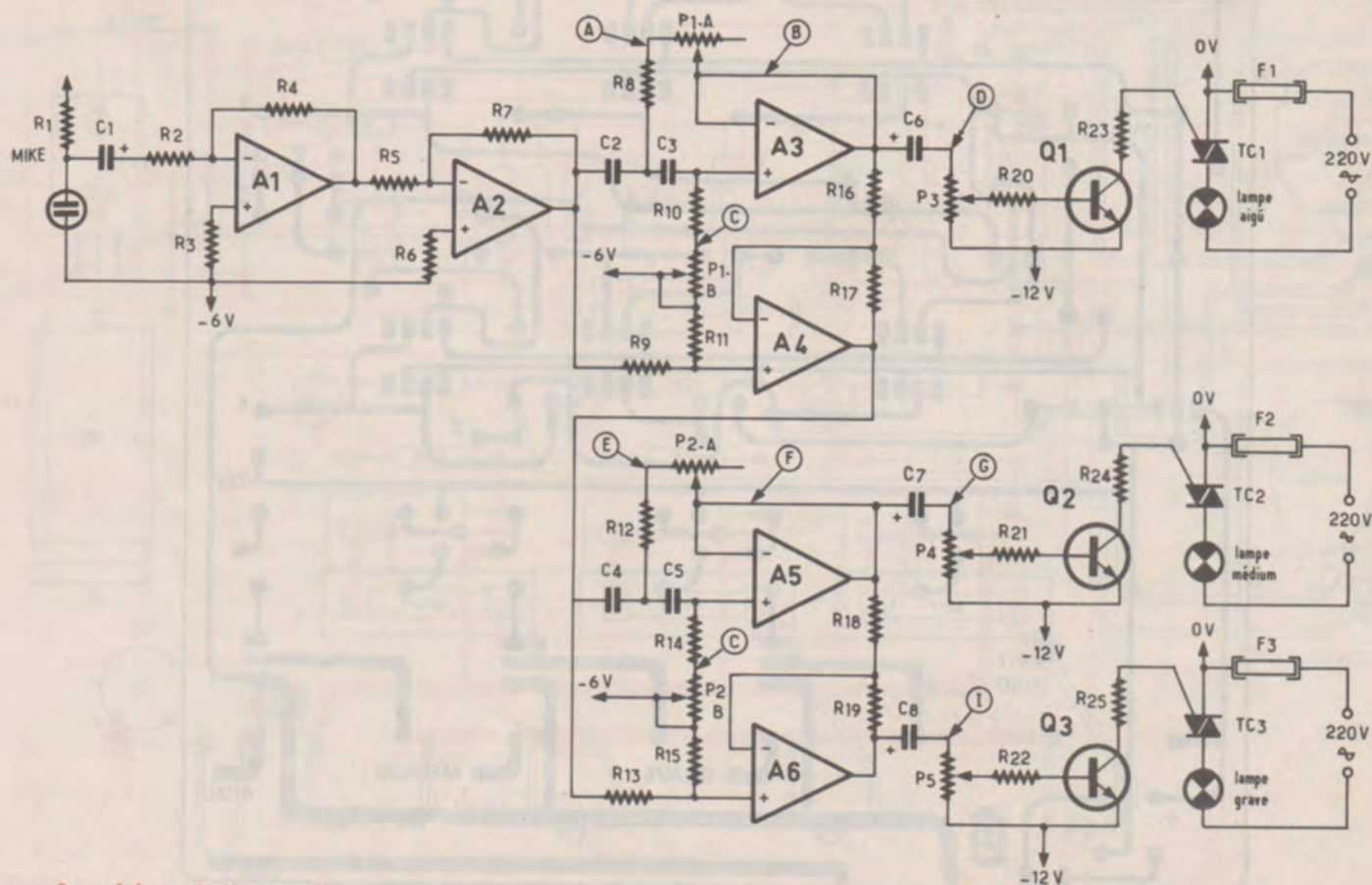


Figure 2 : schéma de l'appareil.

Nous vous proposons la structure la plus simple possible. C'est déjà le cauchemar de toute calculatrice. La structure employée, due à Sallen et à Key (merci), est celle qui nécessite également le minimum de composants passifs par étage (merci encore).

Ceci explique la popularité de ce filtre. La ruse consistait néanmoins à les rendre variables. Il faut obligatoirement utiliser pour P₁ et P₂ des modèles jumelés. Ce sont de simples résistances variables, et retenir que, plus leur valeur ohmique sera forte, plus la fréquence à partir de laquelle ils laissent passer sera basse. Ce sont des filtres passe-haut, donc qui arrêtent les basses. Volontairement, on ne leur demande aucun gain en tension. Alors, leur bande passante s'agrandit, et le fonctionnement est dépourvu d'oscillations. Question condensateurs, de petites valeurs sont mises en jeu. Plus elles augmentent (en nanofarads), plus on abaisse la fréquence de début de conduction. Comme avec P₁ et P₂. Signalons que si vous placez ces réglages au milieu, le spot aigu travaillera très fort AU-DESSUS de 4,5 kHz environ, et le médium après 450 Hz environ, car les ca-

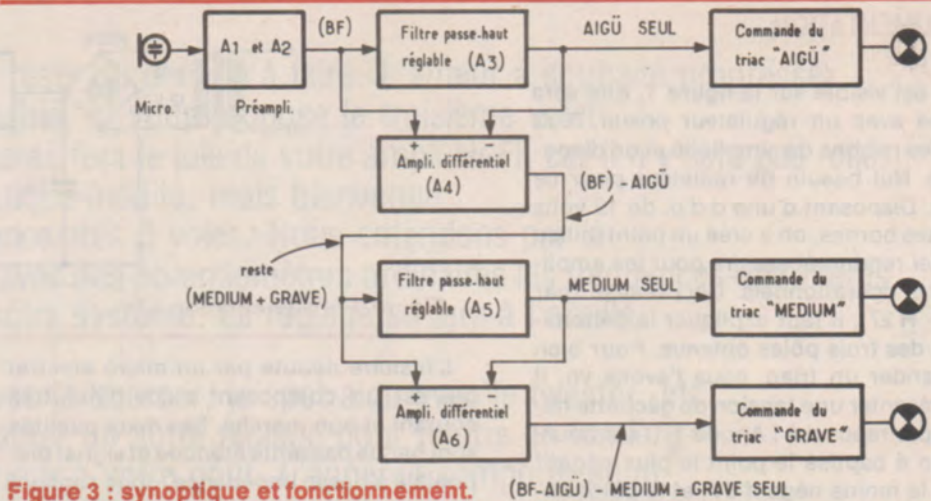


Figure 3 : synoptique et fonctionnement.

pacités C₄ et C₅ valent 10 fois C₂ et C₃. En gros, retenir que la charnière AIGÜ-MEDIUM contrôlée par P₁ peut varier avec nos valeurs, et d'une butée à l'autre, entre 1 kHz et 10 kHz, et de la même manière, la charnière MEDIUM-GRAVE entre... 100 Hz et 1 kHz, vous l'aviez deviné. Ceci couvrira tous les cas de chaînes courantes, nous l'espérons. Concernant Sallen et Key, on

aurait pu dire, en puristes, qu'ils ont créé une structure à source contrôlée, que la pente obtenue à partir de la fréquence de coupure est de l'ordre de - 12 dB par octave, soit - 40 dB par décade, qu'il faut les attaquer à basse impédance, qu'ils déphasent, etc..., mais où serait la simplification espérée ?

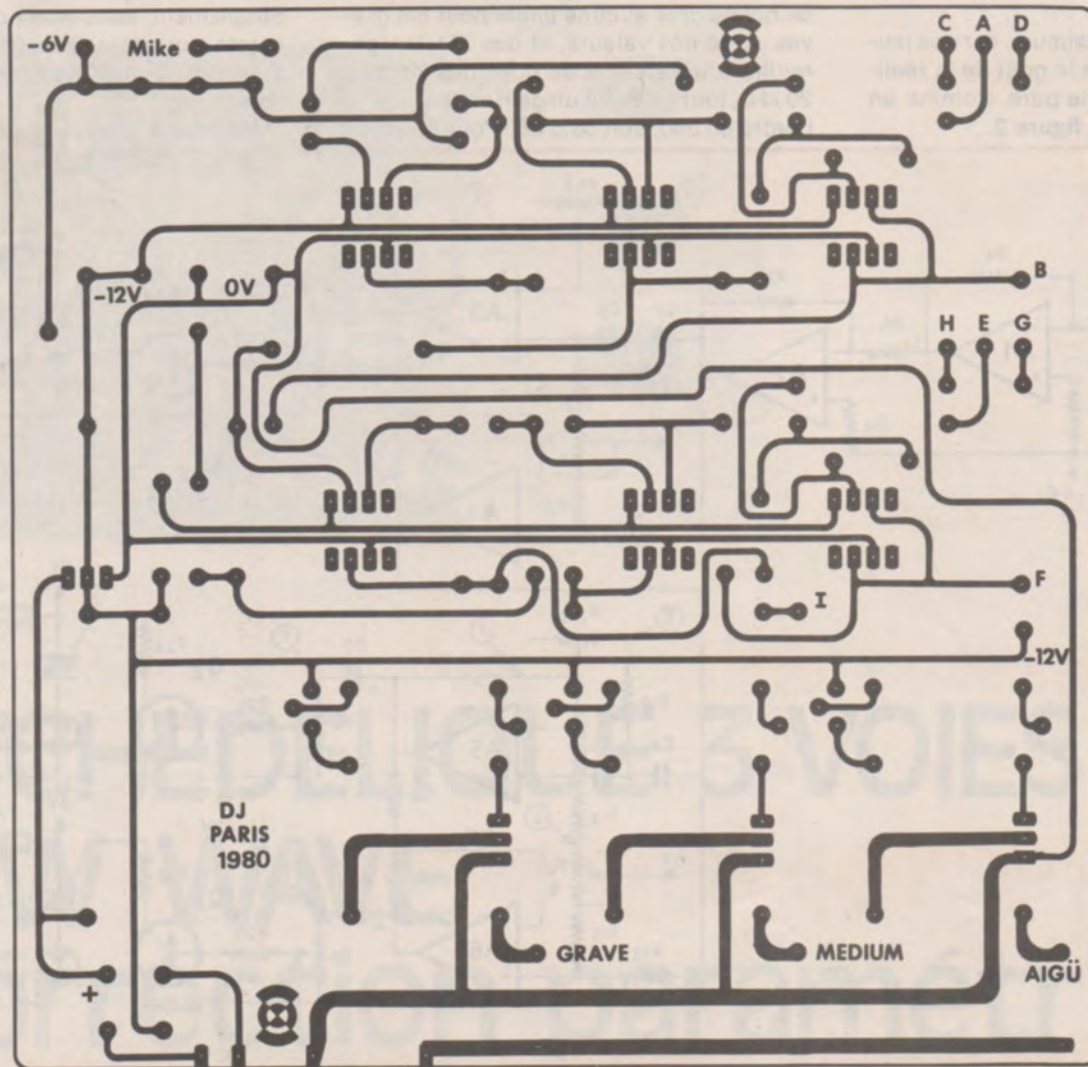


Figure 4

Peut-être dans l'étage final de chaque voie, car, le continu isolé par un chimique, on règle le niveau de déclenchement du spot par potentiomètre, et on attaque le driver de triac, un transistor monté en commutateur pur et dur. Donc tous les triacs conviendront mais prenez des 400 (ou 600) Volts, c'est tout. Sachez enfin, on doit insister, que le système est très simple à utiliser, ce qui signifie souvent plus dur à étudier pour vous (et pour nous). Néanmoins, ça marchera toujours (en l'absence d'erreurs), même si vous débutez.

3) LA CARTE IMPRIMÉE

Le circuit découpé est désoxydé, après quoi on marque les trous au pointeau si l'on a pas de perceuse. On les relie au stylo, selon le tracé de la **figure 4**, on gratte les erreurs, et on trempe. On étamera ensuite avec le fer, puis trichlo pour ôter le flux, tout va bien. On montera les composants selon le document proposé en **figure 5**. Souder en premier lieu les supports des amplis, c'est plus commode. Signalons

que l'utilisation de supports a pour avantage, dans cette implantation, de permettre l'usage de 741 à 14 pattes qui encombrant peut-être vos tiroirs. Sur nos photos, il manque une liaison entre le 0V et les Anodes 1 des triacs, mais votre circuit imprimé la possède. Par contre, il restera trois straps en fil étamé que l'on remarque autour du 7812. Ne pas les oublier. Le micro et sa résistance de polarisation R_1 sont extérieurs à la carte, pour vous permettre de les monter à votre convenance. Les potentiomètres seront placés en façade du coffret,

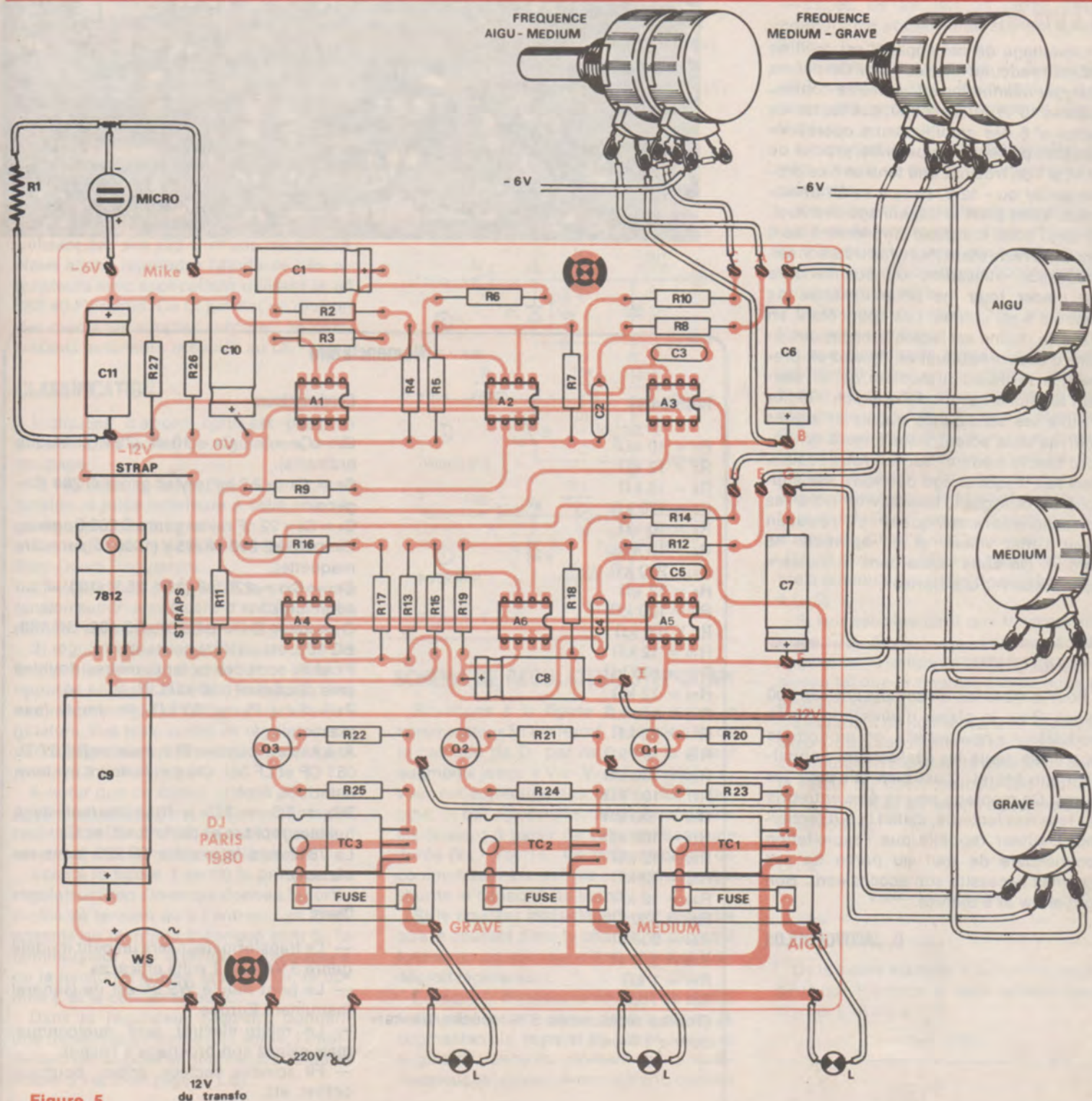


Figure 5

et, pour des liaisons inférieures à 30 cm, inutile de blinder les fils. Attention au bon raccordement des cinq potentiomètres, c'est le point qui demande le plus d'observation, mais avec le schéma et les lettres séparées sur le circuit, tout cela ne présentera guère de difficultés. Quand vous avez terminé la réalisation, il faut contrôler avec soin le sens des éléments polarisés, des amplis, etc...

4) LA MISE SOUS TENSION ET L'UTILISATION


L'avantage de cet appareil est qu'il ne nécessite aucune mise au point. On pourra observer néanmoins au voltmètre continu (gamme 10 V), ou au scope, que toutes les pattes n° 6 des amplificateurs opérationnels sont portées à un potentiel proche de -6 V, si l'on trouvait une tension fixe proche de 0V ou -12 V, l'ampli serait défectueux. Voilà pour le dépannage éventuel. On peut donc contrôler simplement les 6 amplis, le reste étant tout à fait traditionnel.

Question utilisation, on commencera par placer tous les potentiomètres de contrôle à mi-course. Les spots étant en place, la chaîne est réglée dans les conditions d'écoute habituelles. Ajustez en premier lieu le niveau du médium, qui est souvent le plus en avant dans le son. Régler ensuite les sensibilités graves et aiguës pour qu'elles soient visuellement en accord avec le médium, suivant votre écoute. Ceci fait, l'équilibrage des voies est supposé à votre goût. Manœuvrez alors les corrections paramétriques P₁ et P₂ pour en saisir l'effet visuel, et en apprécier le confort. On vous laisse dans le mystère pour préserver la surprise.

5) CONCLUSION

Pour le matériel, on compte environ 300 francs. Pour le plaisir d'utilisation de ce modulateur « new wave », on ne compte plus, mais seuls les réalisateurs connaîtront son secret. C'est bien fait pour les autres. Ce montage pourra être entrepris par tous nos lecteurs, c'était le but recherché. L'auteur rappelle que l'exploitation commerciale de tout ou partie de ses schémas nécessite son accord écrit. Bon light-show et à bientôt...

D. JACOVOPoulos

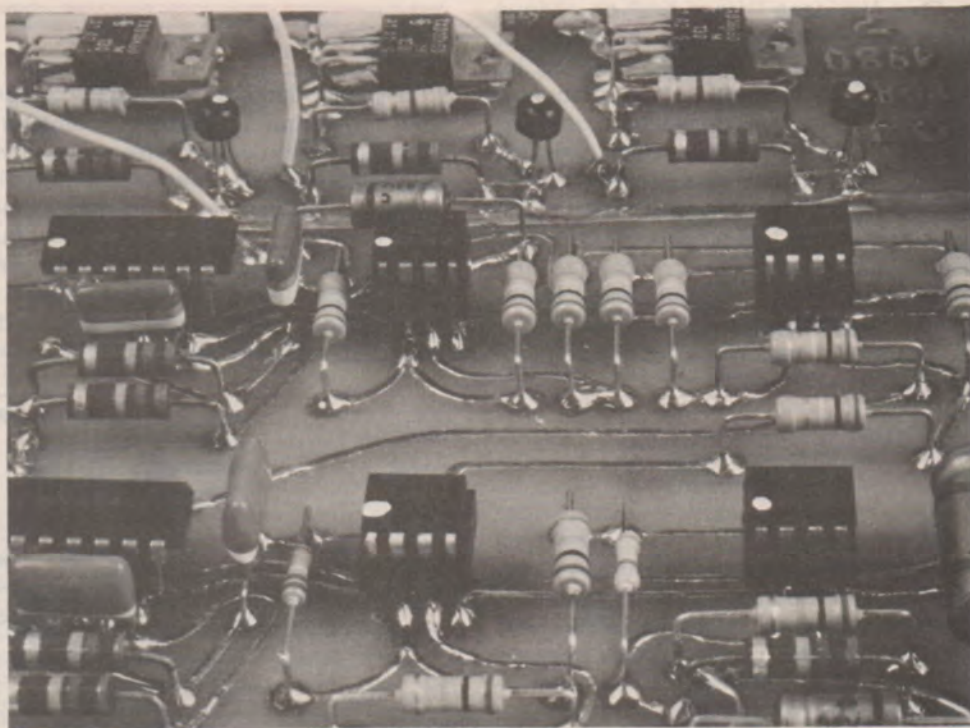

Nomenclature

Résistances

R₁ = 10 kΩ
R₂ = 12 kΩ
R₃ = 10 kΩ
R₄ = 470 kΩ
R₅ = 10 kΩ
R₆ = 10 kΩ
R₇ = 220 kΩ
R₈ = 12 kΩ
R₉ = 100 kΩ
R₀ Y 100 kΩ
R₁₀ = 12 kΩ
R₁₁ = 100 kΩ
R₁₂ = 12 kΩ
R₁₃ = 100 kΩ
R₁₄ = 12 kΩ
R₁₅ = 100 kΩ
R₁₆ = 100 kΩ
R₁₇ = 100 kΩ
R₁₈ = 100 kΩ
R₁₉ = 100 kΩ
R₂₀ = 12 kΩ
R₂₁ = 12 kΩ
R₂₂ = 12 kΩ
R₂₃ = 330 Ω
R₂₄ = 330 Ω
R₂₅ = 330 Ω
R₂₆ = 1 kΩ
R₂₇ = 1 kΩ

(Toutes résistances 5 % couche de carbone 1/2 ou 1/4 W).

Condensateurs

C₁ = C₆ = C₇ = C₈ = 10 μF (25 V (chimique ordinaire)).
C₂ = C₃ = 2,2 nF mylar genre C 280 Cogeco.
C₄ = C₅ = 22 nF mylar genre C 280 Cogeco.
C₉ = 470 à 2 200 μF (25 V (1000 μF sur notre maquette)).
C₁₀ = C₁₁ = 220 μF (16 à 25 V (100 μF au minimum)).
Q₁ = Q₂ = Q₃ = BC 207, BC 182, BC 183, BC 107, etc... (NPN courant).
P₁ et P₂ sont des potentiomètres doubles (axe plastique) 100 kΩ LIN.
P₃ = P₄ = P₅ = 100 kΩ LIN simple (axe plastique).
A₁ à A₆ sont tous des 741, mais les BIFET TL 081 CP et LF 356 CN conviennent évidemment.
TC₁ = TC₂ = TC₃ = triac courant, avec fusibles rapides et porte-fusibles CI.
Le 7812 sera le modèle TO 220 (sans radiateur).

Divers

- Le transformateur sera un petit modèle genre 3 VA en 12 volts efficaces.
- Le pont moulé WS 04 est de General Instrument Europe.
- Le micro-electret sera quelconque, mais exigez son brochage à l'achat.
- Fil scindex secteur, prises, boutons, coffret, etc...

REGULATEURS A DECOUPAGE

EMPLOI D'UN NOUVEAU CI, LE $\mu A 78 S 40$

Les régulateurs à découpage (ou à commutation), en anglais Switching regulators, peuvent être réalisés d'après un choix très varié de composants, en particulier, avec des transistors, avec des circuits intégrés ou avec les deux sortes de semi-conducteurs.

Dans un précédent article on a analysé des schémas de régulateurs à découpage utilisant des $\mu A 723-C$ et des transistors. Nous allons reprendre l'étude de ces régulateurs avec applications utilisant le $\mu A 78 S 40$ Fairchild. Ce CI permet de réaliser des montages simples avec peu de composants extérieurs associés au CI.

CLASSIFICATION

Indiquons d'abord qu'il est possible d'établir trois sortes de régulateurs à découpage :

1) régulateurs donnant à la sortie, une tension régulée inférieure à celle non régulée appliquée à l'entrée.

Ces régulateurs se nomment en anglais Step-Down Regulators.

2) régulateurs donnant à la sortie une tension supérieure à celle d'entrée. On les nomme, en anglais, Step-UP régulateurs.

3) régulateurs inverseurs de polarité de tension. Ils donnent à la sortie une tension opposée en signe à celle d'entrée. On les nomme, en anglais, Voltage Inverters Regulators. Ces trois sortes de régulateurs à découpage peuvent être réalisés aisément avec le CI cité plus haut.

A noter que ce circuit intégré peut être également utilisé dans d'autres montages régulateurs. Le $\mu A 78 S 4$ est un régulateur universel à nombreuses applications.

Voici à la figure 1 en (a) le principe du régulateur Step-Down qui donne à la sortie moins de tension qu'à l'entrée. Les composants du montage théorique sont S_1 le commutateur, qui effectue le découpage de la tension d'entrée, la diode D_1 , la bobine L et le condensateur C .

Dans le régulateur Step-Up, donnant une tension augmentée à la sortie, l'interrupteur est disposé en shunt et la bobine se trouve à l'entrée. (figure 1 b).

Dans ce régulateur inverseur, la bobine est un shunt (figure 1 c). On notera les paramètres suivants :

V_{OUT} = tension de sortie régulée (V)

V_{IN} = tension d'entrée non régulée (V)

V_S = tension de commutation (V)

V_D = chute de tension dans la diode (V)

I_{pk} = courant de pointe (A)

t_{on} = durée de conduction (μs)

t_{off} = durée de blocage (μs)

C_o = capacité de sortie (μF)

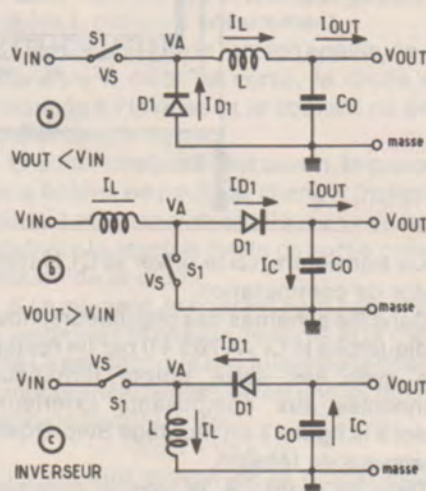


Figure 1

SCHEMA DE REGULATEUR STEP-DOWN

Revenons à la figure 1 a. Lorsque le commutateur S_1 est fermé, la tension V_A de la cathode de D_1 par rapport à la masse augmente jusqu'à $V_{IN} - V_S$ et la tension $V_A - V_{OUT}$ est appliquée aux bornes de la bobine, ce qui a pour effet une augmentation du courant à partir de zéro pendant une durée $(V_A - V_{OUT})/L$. Ce courant passe du commutateur à la bobine et à la charge qui shunte la capacité de sortie.

Si le courant instantané I_L est moindre que le courant dans la charge, la capacité fournit un courant supplémentaire et V_{OUT} décroît légèrement.

Lorsque I_L dépasse le courant de sortie, le courant restant passe dans la capacité, augmentant la tension de sortie V_{OUT} ; I_L augmente jusqu'au moment où le commutateur est ouvert. A ce moment, comme

le courant de la bobine ne peut pas changer instantanément, V_A décroît jusqu'à $-V_D$ et, de ce fait, la diode devient conductrice et fournit du courant à la bobine L .

La tension aux bornes de L est alors $-(V_{OUT} + V_D)$. Ainsi, le courant de la bobine varie pendant un temps $-(V_{OUT} + V_D)/L$.

Le courant de L continue à décroître vers zéro jusqu'à ce que S_1 se ferme et le cycle se répète.

Un dispositif électronique commande le système de fermeture et d'ouverture de S_1 et la durée de ces deux états, de telle sorte que le courant moyen de la bobine soit égal au courant de sortie.

Le courant moyen de C est alors nul et V_{OUT} reste constante.

Généralement, le circuit de commande est réalisé avec un oscillateur dont les temps de conduction et de blocage sont établis de manière à ce que I_L augmente jusqu'au courant maximum I_{pk} et diminue ensuite jusqu'à zéro. Le circuit de commande possède aussi un élément qui augmente le temps de blocage en bloquant la sortie de l'oscillateur, de sorte que V_{OUT} augmente jusqu'à son maximum.

Dans le dispositif de ce type il est possible d'obtenir un courant de sortie I_{OUT} égal à $I_{pk}/2$.

Si I_{OUT} est plus petit que la valeur indiquée, le circuit de commande fait augmenter le temps de blocage jusqu'à un niveau tel que le courant moyen de la bobine atteigne I_{OUT} .

Le courant de pointe, dans un régulateur Step-Down, est déterminé par la tension de commutation d'entrée, la tension de sortie, la valeur du coefficient de self-induction de la bobine et du temps de fermeture du commutateur.

On a

$$I_{pk} = \frac{V_{IN} - V_S - V_{OUT}}{L} \cdot t_{on}$$

De la même manière le temps nécessaire pour que I_L tombe à zéro, dépend de I_{pk} , V_{OUT} et L et on a :

$$I_{pk} = \frac{V_{OUT} + V_D}{L} \cdot t_{off}$$

Le rapport idéal des deux temps de conduction et déblocage est une fonction de la tension d'entrée, de la tension de sortie, de la tension de la diode et de la tension de commutation. On a :

$$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_{OUT} + V_D}{V_{IN} - V_s - V_{OUT}}$$

Le maximum de courant est alors

$$I_{OUT}(\max) = I_{pk}/2$$

Le courant moyen est :

$$I_{IN}(\text{avg}) = \frac{I_{pk}}{2} \cdot \frac{t_{on}}{t_{off} + t_{on}}$$

Le régulateur a un rendement :

$$EFF = \frac{V_{OUT}}{V_{OUT} + V_D} \cdot \frac{V_{IN} - V_s + V_D}{V_{IN}}$$

Si V_s et V_D tendent vers zéro, le rendement EFF atteint 1, c'est-à-dire 100 %.

Toutefois V_s et V_D sont petites comparativement à V_{IN} et V_{OUT} ce qui permet l'obtention de rendements élevés.

Le ronflement inclus dans la tension de sortie est une fonction des temps de conduction et de blocage, de la capacité C_o et du courant de pointe.

Il peut être réduit en augmentant la capacité de sortie sans que cela affecte une autre partie du montage. La tension de ronflement est donnée par la relation :

$$V_r = I_{pk} \cdot \frac{t_{on} + t_{off}}{8 C_o}$$

qui permet de voir l'effet bénéfique de l'augmentation de la capacité de sortie.

Avant de passer à l'analyse des régulateurs Step-Up et inverseur, revenons à la pratique en donnant des schémas de régulateurs à commutation (ou découpage) du type Step-Down, c'est-à-dire à $V_{OUT} \leq V_{IN}$.

SCHEMA DE REGULATEUR STEP-DOWN

Voici d'abord à la **figure 2** le schéma intérieur simplifié du circuit intégré $\mu A 78S40$. Ce CI est monté dans un boîtier à 2 fois 8 broches, de forme rectangulaire habituelle.

On a indiqué sur ce schéma les points 1 à 16 permettant le branchement entre les éléments intérieurs du CI avec les éléments extérieurs.

Ce CD contient, principalement, deux amplificateurs, l'un opérationnel et l'autre servant de comparateur ; une source de tension de référence de 1,3 V ; une diode D_1 ; un oscillateur ; un élément opérateur AND à deux entrées ; un FLIP-FLOP SRQ, un amplificateur Darlington composé de

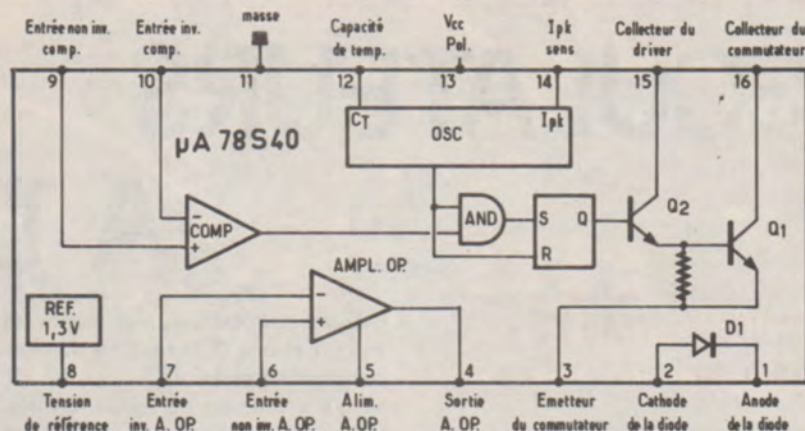


Figure 2

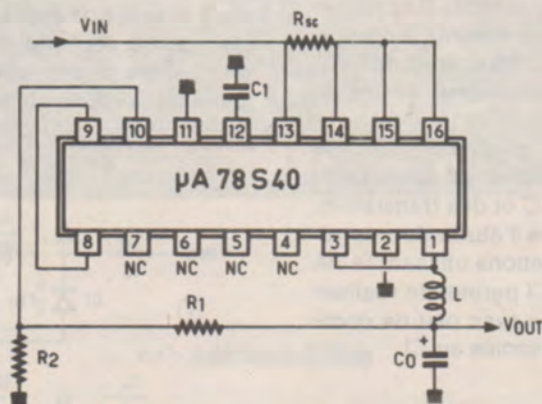


Figure 3

deux transistors, Q_2 le driver et Q_1 le transistor de commutation.

Dans les schémas des régulateurs, nous indiquerons le CI $\mu A 78S40$ par un rectangle avec ses seize points terminaux, connectés aux composants extérieurs. Voici à la **figure 3** un montage Step-Down, abaisseur de tension.

Dans ce montage, la tension nominale d'entrée est de 25 V maximum, la tension régulée de sortie 5 V.

Les composants extérieurs sont $R_{sc} = 0,3 \Omega$, $R_1 = 37 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 13 \text{ k}\Omega$, $L = 330 \mu\text{H}$, $C_o = 550 \mu\text{F}$, $C_1 = 20 \text{ nF}$

Le même schéma mais avec des valeurs différentes, permet d'obtenir 10 V à la sortie régulée, pour 25 V à l'entrée, avec les valeurs suivantes des composants :

$R_{sc} = 0,33 \Omega$, $R_1 = 85 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 12 \text{ k}\Omega$, $L = 300 \mu\text{H}$, $C_o = 500 \mu\text{F}$, $C_1 = 10 \text{ nF}$.

Cette différence des valeurs entre les deux montages prouve que les composants devront être choisis avec une tolérance de $\pm 5 \%$ ou mieux, $\pm 1 \%$ si l'on désire une grande précision. En ce qui concerne la deuxième version, donnant 10 V à la sortie, voici ses conditions et caractéristiques de fonctionnement.

Caractéristique	Condition	Valeur nominale
Tens. de sortie	$I_{OUT} = 200 \text{ mA}$	10 V
Régulation de ligne	$20 \leq V_{IN} \leq 30 \text{ V}$	1,5 mV
Rég. de charge	$5 \text{ mA} \leq I_{OUT} \leq 300 \text{ mA}$	3 mV
Couv. de sortie maximum	$V_{OUT} = 9,5 \text{ V}$	500 mA
Ronfl. de sortie	$I_{OUT} = 200 \text{ mA}$	50 mV
Rendement	$I_{OUT} = 200 \text{ mA}$	74 %
Courant de repos	—	2,8 mA

De ce tableau on peut déduire les performances suivantes :

- 1) le courant normal de sortie, maximum est de 500 mA mais à cette intensité, la tension régulée descend à 9,5 V.
- 2) avec un courant de 200 mA ou moins, la tension de sortie est de 10 V.
- 3) les régulateurs de ligne et de charge sont très satisfaisants.
- 4) le ronflement à la sortie, pour un courant de 200 mA, est de 50 mV seulement. Il sera donc aisé de le réduire avec un filtrage supplémentaire.
- 5) au repos, le régulateur ne consomme que 2,8 mA. En résumé, l'emploi de ce régulateur semble aisé, son montage pratique est simple et le nombre des composants réduit.

Une attention particulière sera prêtée au choix de la bobine L. Un autre montage Step-Down est représenté à la figure 4. Il peut donner à la sortie 5 V sur 5 A maximum, pour une tension d'entrée nominale de 30 V.

Dans le schéma proposé la nomenclature du transistor extérieur Q3 et de la diode extérieure D2 n'est pas indiquée.

Les valeurs des composants L, R et C extérieurs sont :

$R_{sc} = 0,03 \Omega$, $R_1 = 37 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 13 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 100 \Omega$, $R_4 = 56 \Omega$, $L = 100 \mu\text{H}$, $C_1 = 50 \text{ nF}$, $C_0 = 2600 \mu\text{F}$. Q3 est un PNP. Ce transistor augmente le rendement du dispositif à commutation car la tension de commutation ne comporte qu'une chute de 1,6 V à 1 V.

A l'intérieur, la paire Darlington Q1 - Q2 NPM (voir la figure 2) est branchée de manière à ce qu'elle commande la base de Q3 avec une résistance de 56 Ω qui limite le courant de cette base à 0,5 A.

Avec une tension d'entrée de 30 V, la sortie du régulateur step-down, donnera 5 V sous 5 A.

Le courant moyen d'entrée est de 1,1 A, donc beaucoup plus faible que celui de sortie, ce qui explique le rendement de 73 % environ atteint avec ce régulateur.

La puissance de commande de la base de Q3 est 0,5 A fois 30 V. 15 W.

Dans ce cas, le rapport des temps t_{on} / t_{off} est d'environ 4/1.

Si ce temps de blocage est de 150 μs environ, celui de conduction est de 38 μs environ.

Grâce à la capacité de sortie de 2600 μF le ronflement est de 100 mV seulement.

La diode extérieure D2 est nécessaire pour commander un courant de commutation de 10 A.

REGULATEUR STEP-UP

Ce régulateur donne à la sortie une tension supérieure à celle d'entrée et peut-être considéré comme l'équivalent d'un convertisseur continu à continu, élévateur de tension, ce qui laisse à l'utilisateur la

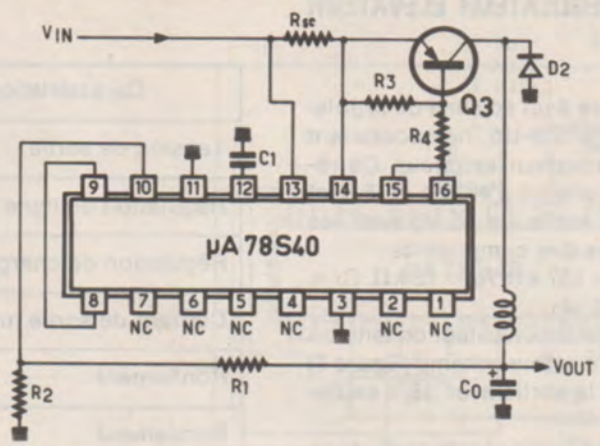


Figure 4

possibilité de l'employer dans de nombreuses applications.

Le montage simplifié a été indiqué à la figure 1 b. Lorsque le commutateur S1 est fermé, la tension appliquée diminue jusqu'à zéro au point A et on a $V_A = V_s$. La tension $V_{IN} - V_s$ est, alors, appliquée à la bobine L qui croît linéairement.

Etant donné que la tension appliquée est inférieure à celle de sortie, la diode est polarisée à l'inverse et le courant ne peut passer vers la sortie.

Ensuite, lorsque S1 est ouvert, le courant de la bobine ne peut pas changer instantanément et la tension appliquée varie pour atteindre la tension totale de sortie plus la tension de la diode.

A ce moment, le courant peut passer par la diode vers la charge de sortie et la capacité C0 pendant que le courant de la bobine diminue linéairement, selon une loi qui dépend de la différence :

$$V_{OUT} - V_D - V_{IN}$$

Le courant moyen de la diode, I_{DI} est ajusté pour qu'il soit égal au courant de la charge de sortie.

D'autre part, le courant de la diode D1 ne peut circuler que durant le temps de blocage de sorte que le courant maximum de sortie est :

$$0,5 I_{pk} \frac{t_{off}}{t_{off} + t_{on}}$$

Si le courant de la charge est inférieur au maximum du courant de sortie, le temps de blocage t_{off} est augmenté d'un temps mort ou il n'y a pas de courant de sortie.

Le courant d'entrée peut circuler durant les deux temps, celui de blocage et celui de conduction de sorte que le courant moyen d'entrée est toujours supérieur au courant maximum de sortie.

Le temps de conduction dans un régulateur à découpage élévateur de tension (step-up) est une fonction de V_{IN} , V_s , et L tandis que t_{off} est une fonction de I_{IN} , V_{OUT} , V_D et L.

On a :

$$t_{on} = \frac{I_{pk} \cdot L}{V_{IN} - V_s}$$

$$t_{off} = \frac{I_{pk} \cdot L}{V_{OUT} + V_D - V_{IN}}$$

Le rapport des temps ci-dessus est une fonction des tensions du montage lorsque le courant de sortie est maximum.

On a le rapport des temps :

$$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_{OUT} + V_D - V_{IN}}{V_{IN} - V_s}$$

qui se déduit des valeurs des temps données plus haut en éliminant les numérateurs.

Ensuite, le courant de sortie maximum est donné par la relation,

$$I_{OUT} (max) = \frac{I_{pk}}{2} \cdot \frac{V_{IN} - V_s}{V_{OUT} + V_D - V_{IN}}$$

et le courant d'entrée moyen par,

$$I_{IN} (avg) = \frac{I_{pk}}{2}$$

Le rendement est fonction de la tension d'entrée, de V_s et de V_D . Il est proche de 100 % lorsque V_s et V_D sont petits comparativement aux tensions d'entrée et de sortie.

On a :

$$EFF = \frac{V_{IN} - V_s}{V_{IN}} \cdot \frac{V_{OUT}}{V_{OUT} + V_D - V_s}$$

Le ronflement de sortie est une fonction du courant de pointe I_{pk} de I_{OUT} , t_{off} et C_0 et peut-être réduit en augmentant la capacité C_0 sans affecter le fonctionnement du montage.

On a :

$$V_r = \frac{(I_{pk} - I_{OUT})^2}{2 I_{pk}} \cdot \frac{t_{off}}{C_0}$$

SCHEMA DE REGULATEUR ELEVEUR DE TENSION

Voici à la **figure 5** un schéma de régulateur à découpage Ste-Up, ne nécessitant aucun semi-conducteur extérieur. Ce régulateur a une tension d'entrée de 5 V et une tension de sortie de 15 V, avec les valeurs suivantes des composants : $R_{sc} = 0,3 \Omega$, $R_1 = 137 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 13 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 10 \text{ nF}$ et $L = 330 \mu\text{H}$.

Un autre régulateur élévateur de tension est établi selon le même schéma (**figure 5**) et donne 70 V à la sortie avec 15 V seulement à l'entrée.

Les valeurs des composants sont, dans ce montage :

$R_{sc} = 0,03 \Omega$, $R_1 = 687 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 13 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 27 \Omega$, $L = 170 \mu\text{H}$, $C_1 = 10 \text{ nF}$ et $C_0 = 1200 \mu\text{F}$.

Voici encore, selon la même figure, un régulateur élévateur de tension donnant 25 V à la sortie, avec 10 V à l'entrée, avec les valeurs suivantes des composants :

$R_{sc} = 0,33 \Omega$, $R_1 = 230 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 12 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 180 \Omega$, $L = 330 \mu\text{H}$, $C_1 = 10 \text{ nF}$, $C_0 = 500 \mu\text{F}$.

Le tableau ci-après donne les performances de ce dernier montage.

REGULATEURS INVERSEURS

Ce type de régulateur à découpage donne à la sortie une tension opposée à celle d'entrée.

En revenant à la **figure 1 c** qui représente le schéma simplifié d'un régulateur de ce genre, remarquons la bobine L dans le bras shunt.

Le montage fournit une tension négative à la sortie par une tension d'entrée positive.

Lorsque S_1 est fermé, la tension au point A, V_A , augmente pour atteindre $V_{IN} - V_S$ et cette tension est transmise à la bobine L, ce qui produit un courant qui croît linéairement.

Ensuite, si S_1 est ouvert, le courant de la bobine L ne peut pas se modifier instantanément de sorte que V_A diminue jusqu'à $-V_{OUT} - V_0$ en polarisant en sens direct la diode D_1 .

Le courant diminue linéairement. I_{01} passe dans la capacité C_0 et dans la charge. Sa valeur moyenne doit être égale au courant dans la charge.

Le courant d'entrée ne circule que si S_1 est fermé et par conséquent égal à :

$$\frac{I_{pk}}{2} \cdot \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}}$$

Les formules de détermination de cet inverseur de tension sont données ci-après. Comme dans deux autres montages de la **figure 1**, les valeurs optima de t_{on} et de t_{off} sont des fonctions de V_{IN} , V_{OUT} , V_S , V_0 et L.

Le rapport des temps de conduction et de blocage ne dépend que des tensions.

TABLEAU II.

$T_A = 25^\circ \text{C}$

Caractéristiques	Conditions	Valeur nominale
Tension de sortie	$I_{OUT} = 50 \text{ mA}$	25 V
Régulation de ligne	$5 \text{ V} \leq V_{IN} \leq 15 \text{ V}$	4 mV
Régulation de charge	$5 \text{ mA} \leq I_{OUT} \leq 100 \text{ mA}$	2 mA
Courant de sortie max.	$V_{OUT} = 23,75 \text{ V}$	160 mA
Ronflement	$I_{OUT} = 50 \text{ mA}$	30 mV
Rendement	$I_{OUT} = 50 \text{ mA}$	79 %
Courant de repos	$I_{OUT} = 50 \text{ mA}$	2,6 mA

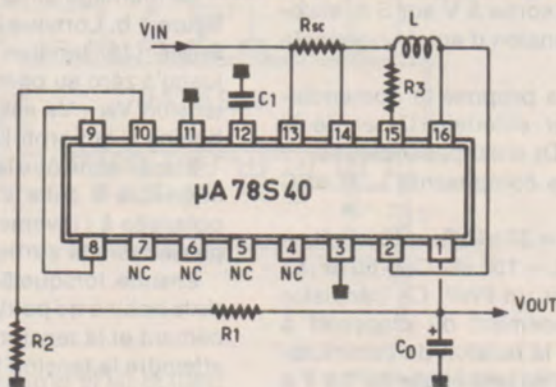


Figure 5

$I_{OUT} (\text{max})$ est toujours inférieur à $I_{pk}/2$

Voici les formules de ce circuit.

Posons d'abord, pour simplifier

$$V_{OUT} + V_D = V_B$$

dans laquelle V_{OUT} est la valeur absolue de V_{OUT} donc positive.

On aura :

$$I_{pk} = \frac{V_{IN} - V_S}{L} \cdot t_{on}$$

$$I_{pk} = \frac{V_B}{L} \cdot t_{off}$$

$$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_B}{V_{IN} - V_S}$$

et des formules analogues à celles des autres circuits pour les paramètres restants.

SCHEMAS DE REGULATEURS INVERSEURS

A la **figure 6** on donne le schéma d'un montage inverseur dont la tension d'entrée V_{IN} est de + 12 V et celle de sortie, V_{OUT} de

- 15 V.

On peut constater que ce montage est à la fois inverseur et élévateur de tension, en valeur absolue.

On adoptera les valeurs suivantes des composants :

$R_1 = 13 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 13 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 100 \Omega$, $R_4 = 60 \Omega$, $R_5 = 150 \text{ k}\Omega$, $L = 450 \mu\text{H}$, $C_1 = 10 \text{ nF}$, $R_{sc} = 0,3 \Omega$, $C_0 = 200 \mu\text{F}$.

Le courant de sortie est de 200 mA maximum avec un ronflement de sortie de moins de 50 mV.

Avec $C_1 = 10 \text{ nF}$, le temps de blocage est de 30 μs .

Le courant de pointe est de 0,96 A tandis que le courant moyen d'entrée est de 2,75 mA. On obtient un rendement de 93 % à pleine charge et 90 % à 10 % de charge.

Passons au montage de la **figure 7** absolument remarquable. Pour une tension d'entrée de + 25 V on obtient une tension de sortie de - 100 V sous 1A. Le courant de pointe est de 10,5 A et le courant moyen de 4,44 A. Le régulateur atteint un rendement de 83 %. D'autre part, le temps de conduction est celui de blocage sont dans le rapport :

$$\frac{t_{on}}{t_{off}} = 4 \text{ environ}$$

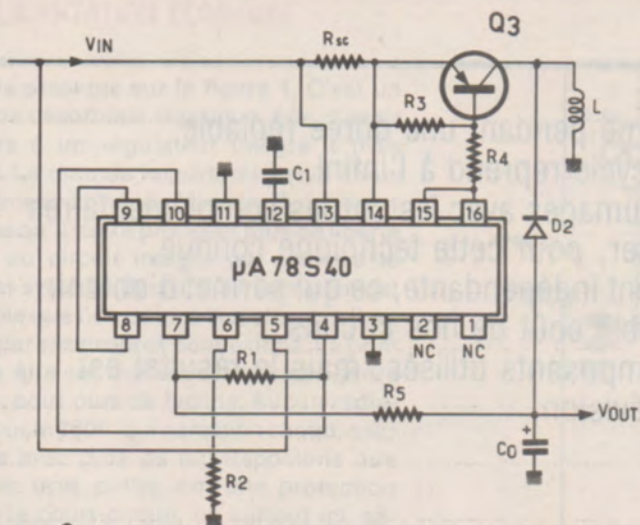


Figure 6

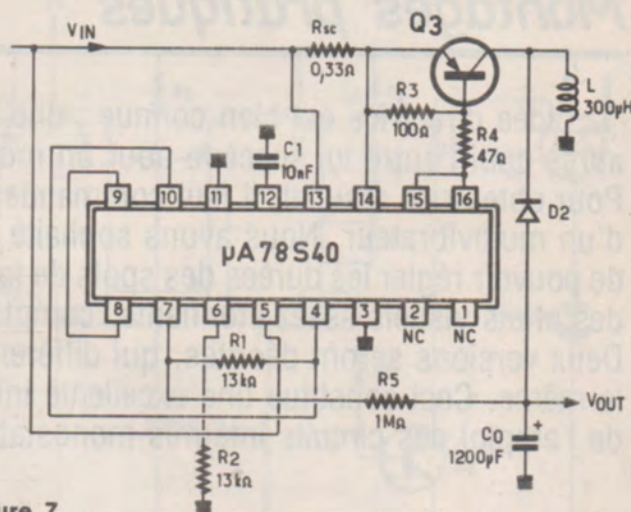


Figure 7

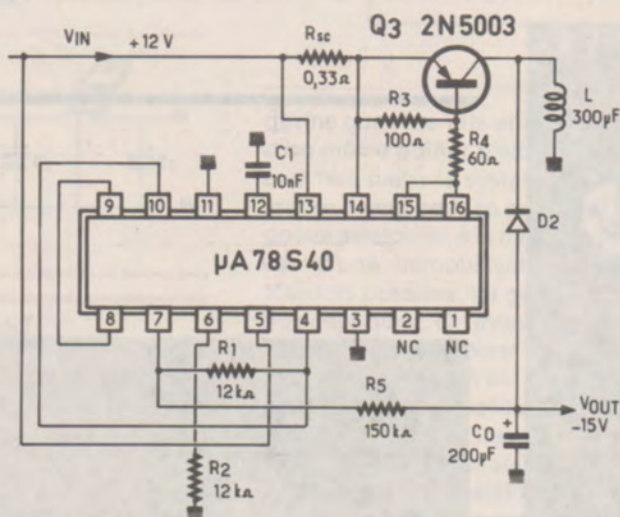


Figure 8

valeur déduite de $t_{off} = 30 \mu s$ et $t_{on} = 126 \mu s$. Le ronflement est de 120 mV avec $C_0 = 1000 \mu F$. Les valeurs des composants sont indiquées sur le schéma.

En se reportant au schéma de la figure 8, on pourra établir un régulateur inverseur donnant -15 V à la sortie pour 12 V à l'entrée. Les valeurs sont indiquées sur le schéma et le transistor PNP est 2N5003.

Les caractéristiques de ce montage sont données en tableau III ci-dessous :

On notera le bon rendement, le faible ronflement, le courant maximum de sortie de 160 mA et les excellentes régulations de ligne et de charge.

F. JUSTER

Caractéristiques	Conditions	Valeur nominale
Tension de sortie	$I_{OUT} = 100 \text{ mA}$	-15 V
Régulation de ligne	$8 \text{ V} \leq V_{IN} \leq 18 \text{ V}$	5 mV
Régulation de charge	$5 \text{ mA} \leq I_{OUT} \leq 150 \text{ mA}$	3 mV
Courant de sortie max.	$V_{OUT} = 14,25 \text{ V}$	160 mA
Ronflement de sortie	$I_{OUT} = \text{mA}$	20 mV
Rendement	$I_{OUT} = 100 \text{ mA}$	70 %
Courant au repos	—	2,3 mA

2 MAGASINS :

Saint Etienne T:(77) 32 74 62

29 rue Paul Bert 42000


Roanne T:(77) 67 44 31

6 rue Pierre Depierre 42300

ROANNE

RADIO SIM

SAINT ETIENNE

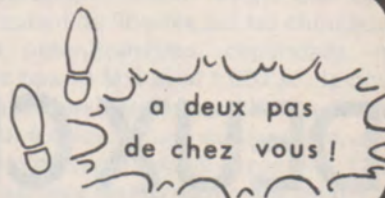



TOUT POUR L'ELECTRONIQUE

Composants électroniques
Pièces détachées radio-TV
Kits

Accessoires HI-FI
Emission-réception
Jeux de lumières

Montages pratiques

L'idée directrice est bien connue : une lampe s'allume pendant une durée réglable, après quoi l'autre lui succède pour un moment, et le cycle reprend à l'infini. Pour obtenir ce résultat, il faut commander les deux allumages avec les sorties complémentaires d'un multivibrateur. Nous avons souhaité vous proposer, pour cette technique connue, de pouvoir régler les durées des spots de façon totalement indépendante, ce qui permet d'obtenir des effets visuels assez étonnants, compte tenu du faible coût de nos circuits. Deux versions seront décrites, qui diffèrent par les composants utilisés, mais le résultat est le même. Ceci constitue une excellente initiation, ou révision, de l'emploi des circuits intégrés monostables.

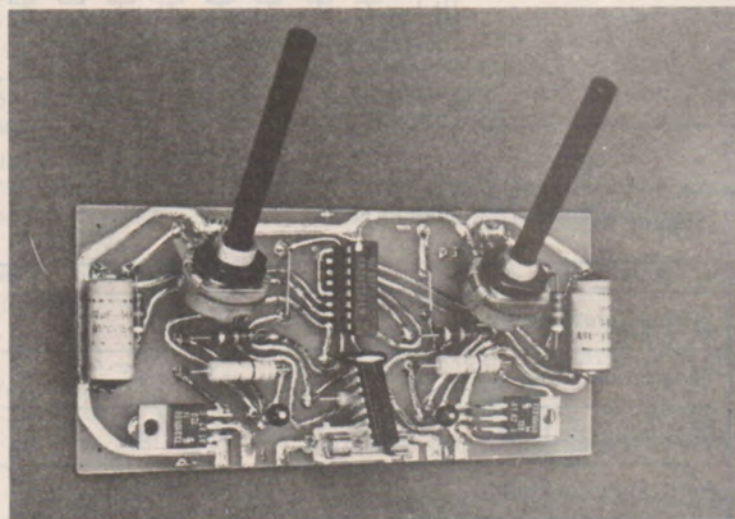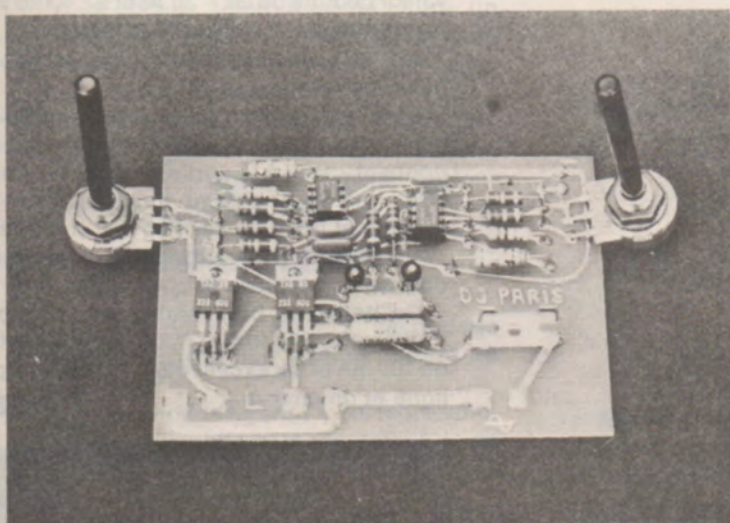

DEUX CLIGNOTANTS SIMPLES à battements alternés

1) L'ALIMENTATION COMMUNE

On la présente sur la **figure 1**. C'est un système désormais classique, que d'avoir recours à un régulateur intégré à trois pattes. La donnée importante est le choix (totalement libre) du modèle 5 V. Nous verrons qu'il vise à proposer plus de liberté quant au circuit intégré qui animera le premier système décrit. L'alimentation est si simple que l'on pourra la réaliser en l'air, tenue par ses propres connexions. Le pont pourra être un modèle monobloc, genre WS 04, pour plus de facilité. Aucun radiateur pour le 7805, qui sera bien chaud, sauf si vous avez pitié de lui. Rappelons que tous les trois pattes ont une protection contre le court-circuit, et, surtout ici, saluons l'autre protection qui concerne l'emballage thermique.

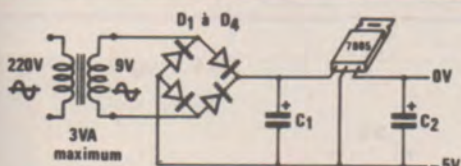


Figure 1

2) LE CIRCUIT UTILISANT UN DOUBLE MONOSTABLE

C'est la **figure 2**. Pourquoi utiliser deux monostables et non un multivibrateur astable ? Pour permettre le maximum de souplesse au potentiomètre de durée de chaque spot. En effet, les astables (oscillateurs) en circuits intégrés, ont l'inconvénient pour notre application de voir leur vitesse se régler globalement par un seul potentiomètre. Ceci nous en interdisait l'usage. Le monostable ou univibrateur, est un système qui délivre une impulsion calibrée (par son réseau RC) quand on le déclenche. Les Américains l'ont baptisé ONE-SHOT, en français « ne tire qu'un coup », les lecteurs apprécieront. Les techniques digitales proposent des boîtiers très souples d'emploi (moins drôles à implanter sur circuit), qui permettent le déclenchement sur un front montant ou sur un front descendant du créneau d'attaque. Pour faire un système oscillant, il faut donc relier la sortie directe (Q) d'un mono à l'entrée descendante du second, puis le Q du second à l'entrée descendante du premier. Ainsi, si l'on suppose que la mise sous tension fait partir le premier mono, on comprend que le second ne partira à son tour qu'à la retombée de la sortie du premier. Pardon pour ce texte, la figure est plus simple à lire. A ce propos, on y remarque les éléments R4 et C4 qui sont reliés aux entrées montantes de déclenchement. C'est une sage précaution destinée à assurer le départ du système. On

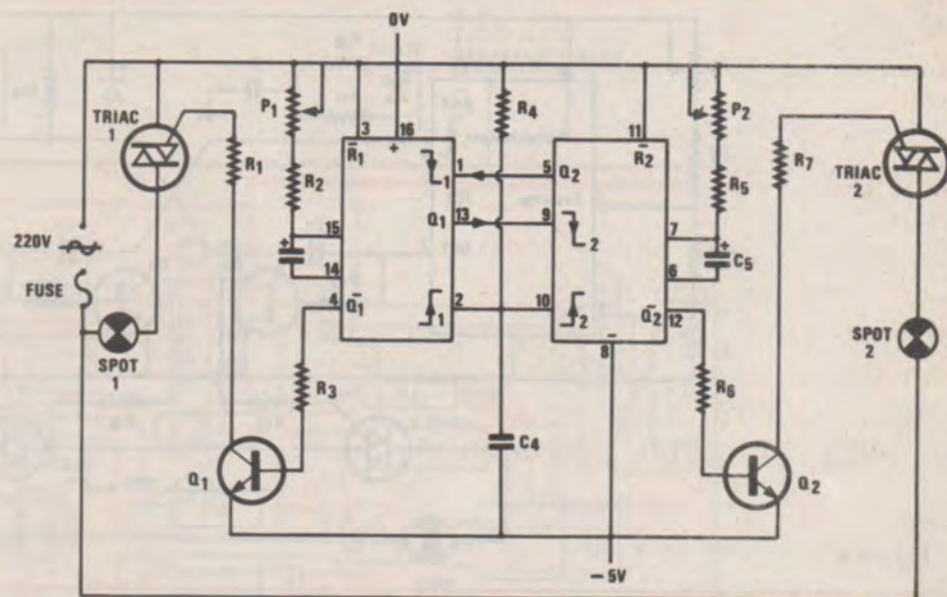


Figure 2

devine que l'identité entre les deux monos d'un même boîtier n'est pas totale, et que ceci fera partir le système. Par contre, on ignore ce qui peut se propager comme signaux aléatoires, à la mise sous tension. Le cas d'une immobilisation complète est toujours possible, ce qui serait pour vous très déprimant. On interdit donc durant un instant le départ, pour l'autoriser lorsque toute l'alimentation est normale. Dans notre cas, c'est si rapide que l'on ne s'en doute même pas. Les signaux de sortie sont prélevés sur chaque mono pour aller attaquer un transistor d'interface, et, comme de coutume pour les triacs, on les allume avec une tension négative par rapport au 0 V, toujours relié aux Anodes 1. Parce qu'on dispose d'un transfo et que le courant consommé n'a plus l'importance qu'il avait dans une alimentation capacitive, on appliquera franchement une cinquantaine de milliampères à chaque gâchette de triac, du coup, ils marcheront tous, mais R1 et R7 seront des modèles de 1 W, voilà tout.

Pour en finir avec le mono double, voici pourquoi nous avons choisi le 74 C 221 (C-MOS). C'est le préféré du montage, et, nous l'affirmons, il peut s'accommoder de chimiques allant jusqu'à 1 000 μ F (pour C3 et C5), ce qui, avec des potentiomètres de 470 k Ω permet de chatouiller la demi-heure de constante de temps ! Dans la pratique, un cycle d'une heure c'est trop, mais voyez la performance. Si vous ne le trouvez pas, c'est là la ruse, vous utiliserez le même en TTL (toutes familles). Les mêmes valeurs de R et C donneront, par contre, une temporisation plus courte, sachez-le. Si les 221 de tout modèle vous sont inaccessibles, prenez du 74123, le brochage colle aussi ! Dans ce cas seulement, il vous faudra limiter la valeur des potentiomètres à 47 k Ω , ceci par technologie. Rassurez-

vous, le chimique pourra devenir énorme. Donc, toute durée souhaitée sera finalement obtenue, quel que soit l'intégré, il faut bricoler ses temporisations pour que lui et vous soyez satisfaits. De plus, rien ne vous oblige à placer les mêmes constantes de temps sur chaque lampe. De toute façon, c'est avec le fer et le contrôleur qu'on progresse, ne l'oubliez pas et lancez-vous...

3) LE CIRCUIT UTILISANT DEUX 555

L'auteur vous le propose pour le plaisir en **figure 4**. Son avantage est qu'il vous évitera d'aller chercher l'intégré du montage précédent, tout le monde possède du 555 dans ses tiroirs. Son inconvénient est qu'il se complique au niveau des composants passifs. Pour le reste, l'alimentation et l'utilisation sont identiques, vous l'avez compris. Pour accentuer cette ressemblance, on a utilisé également des transistors d'interface pour piloter les triacs, mais ici, ils ne s'imposaient pas. Par contre, leur emploi évitera de porter les 555 à une forte température de boîtier, ce qui est bon pour la précision. Sur les valeurs R et C de temporisation, disons que vous aurez autant de libertés sur les chimiques et les potentiomètres, cependant, ne montez pas 10 M Ω avec 1 000 μ F, le courant qui traverserait le potentiomètre serait inférieur à celui de fuite du chimique, et la charge n'en serait jamais accomplie. Ceci vaut pour tous les RC du monde, on préférera toujours monter 470 k Ω avec 1 000 μ F, que 4,7 M Ω avec 100 μ F pour une durée égale sur le papier. Sachant que l'entrée de déclenchement (pin 2) du 555 réagit à une tension logique basse et non à un front raide, on doit placer un isolement en continu sur cette entrée. Typiquement, on la sollicite avec un différenciateur (comme C8 avec R14) dont la résistance de rappel

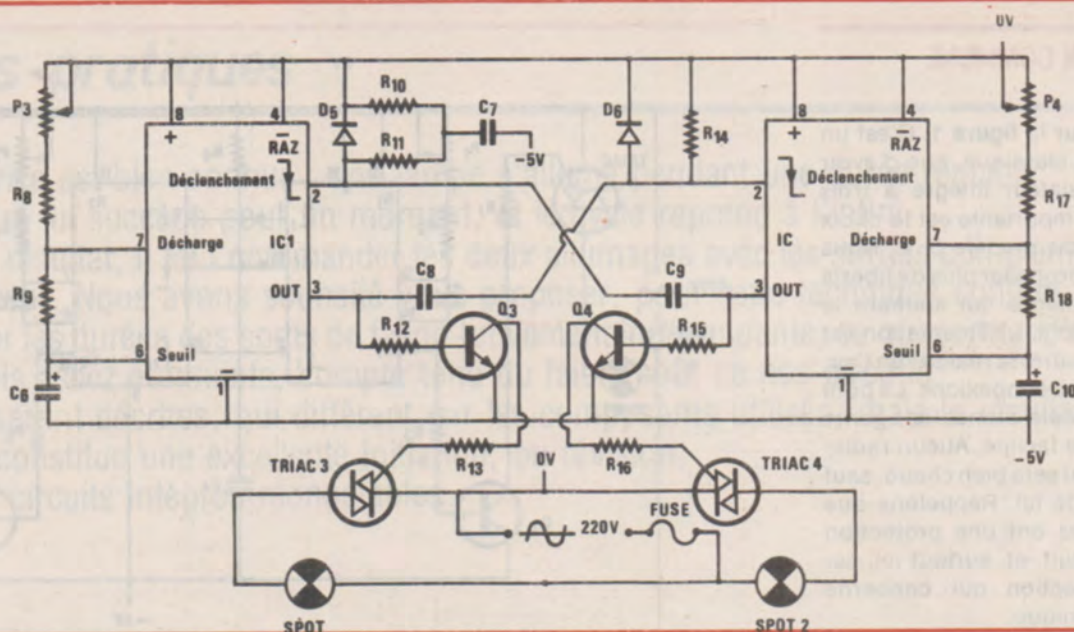


Figure 4

est portée au potentiel de la patte 8 (c'est l'état de repos de cette entrée). Les diodes protègent contre un dépassement positif en tension, typique de la différenciation RC. Le dépassement négatif, lui, est éliminé de façon interne. Le point mystérieux du montage est l'ensemble R10 et R11 avec C7. Ce n'est rien qu'une astuce destinée à déséquilibrer les deux monos à la mise sous tension. Encore une fois, c'est un dispositif de démarrage garanti, mais celui-ci, proposé par le constructeur, est adapté au 555. Ainsi que dans le montage C-MOS, on trouvera des résistances d'attaque des gâchettes un peu tièdes. Leurs valeurs sont encore une fois peu critiques, mais en 1 W, et les triacs quelconques.

4) LES CIRCUITS IMPRIMÉS

On les réalisera selon le tracé de la figure 3 pour le mono double, et celui de la figure 5 pour la version à deux 555. Pointeau ou perceuse, stylo, contrôle, gravure, étamage au fer, trichlo enfin. Cuivre et composants dessus, c'est un des trucs de l'auteur. Ici, à cause des soucis d'interchangeabilité de composants passifs, on en verra l'avantage tout de suite. Précisons que, vos essais terminés, le collage à l'Araldite au fond d'un coffret reste conseillé. Les potentiomètres seront éloignés de la carte, ce n'est que pour la présentation que les photos les montrent sur circuit. A vous d'en décider, c'est un détail.

Quand vos cartes seront équipées, vous travaillerez dessus avec la seule alimentation 5V, en contrôlant au voltmètre continu les différents points du montage. Le secteur et son fusible ne seront montés que pour l'utilisation définitive, pour éviter les secousses dans les doigts, c'est évident. Les supports de circuits intégrés ne s'imposent pas, mais transforment la carte en maquette de test, à vous de choisir.

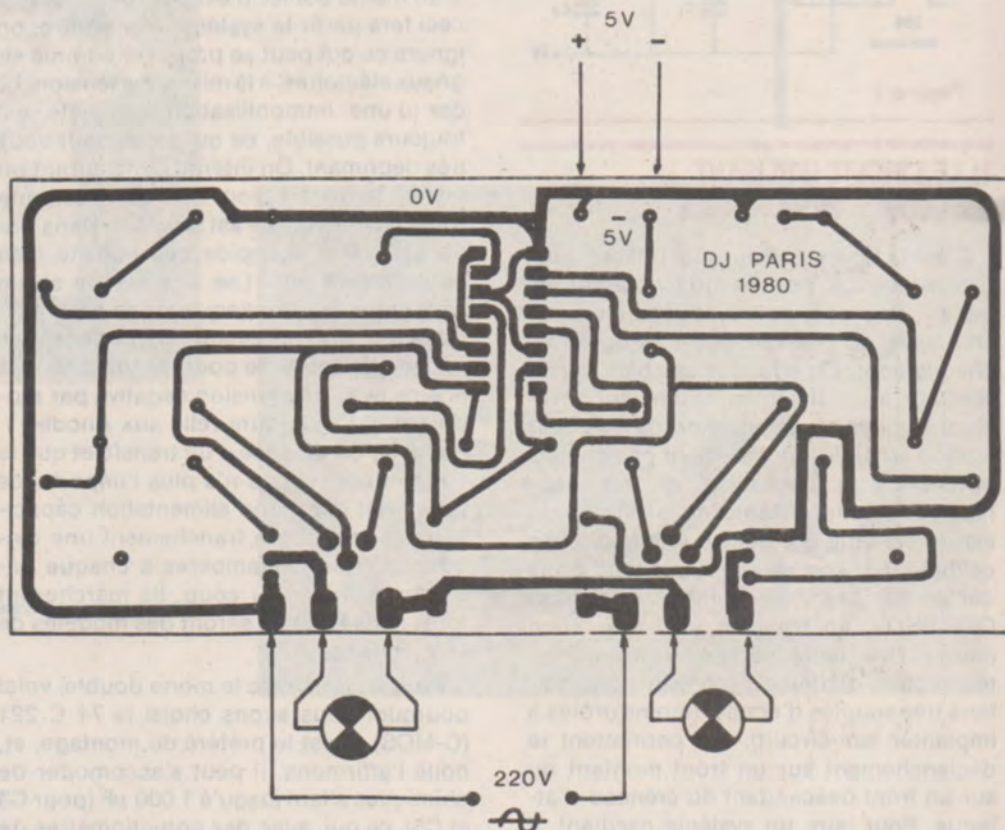


Figure 3 (a)

5) CONCLUSION

Quelle que soit l'option choisie, ce montage vous donnera satisfaction. Il se résume à un générateur de signaux logiques programmables. Si on nomme Q et Q

les deux lampes, il suffit de manipuler les potentiomètres pour saisir ce dont il s'agit. Nul doute que le faible prix de ces réalisations saura vous tenter, et donc vous instruire sans vous ennuyer. Ceci suffit à la joie de l'auteur...

D. JACOVOPoulos

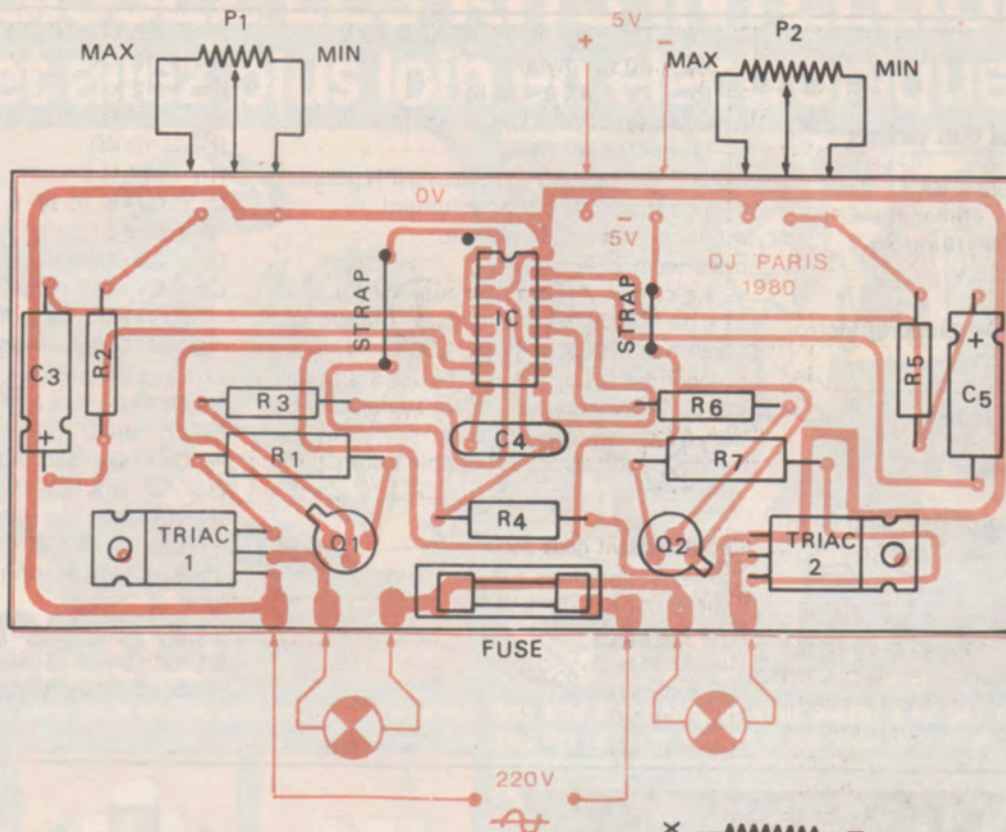


Figure 3 (b)

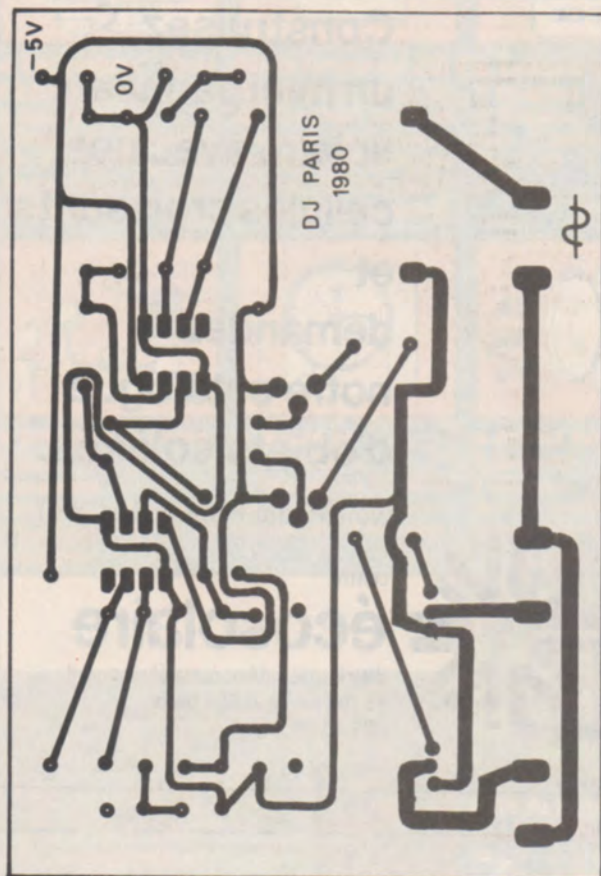


Figure 5 (a)

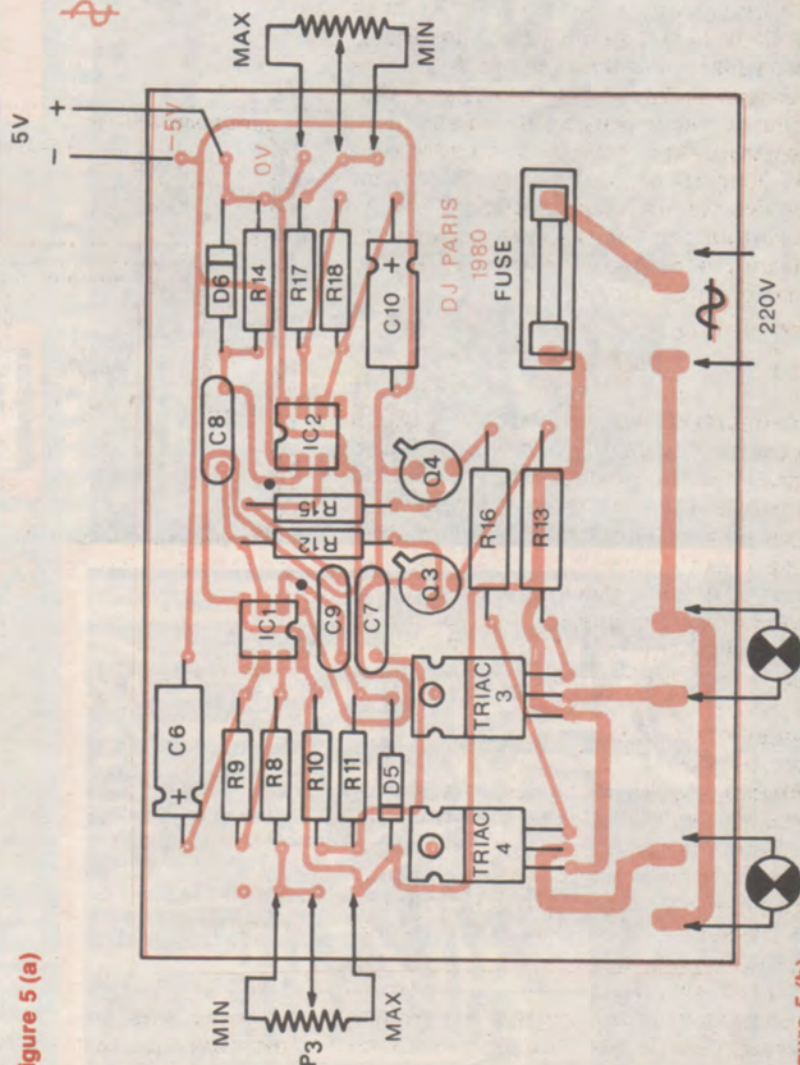


Figure 5 (b)

Nomenclature

Alimentation commune aux deux versions

- Un transformateur de 3 VA au maximum en 9 volts efficaces
- $C_1 = 470$ ou $1\ 000\ \mu\text{F}/16$ ou $25\ \text{V}$
- $C_2 = 100\ \mu\text{F}/10$ ou $16\ \text{V}$
- D_1 à $D_4 = 1\ \text{N}\ 4001$ ou un pont genre WS 04, General Instrument Europe
- Un régulateur 7805 en boîtier TO 220 sans radiateur

Circuit à monostable double



- Toutes résistances $1/2$ ou $1/4\ \text{W}$, sauf R_1 et R_7 de $1\ \text{W}$
- $R_1 = 68\ \Omega$
 - $R_3 = 12\ \text{k}\Omega$
 - $R_5 = 12\ \text{k}\Omega$
 - $R_2 = 12\ \text{k}\Omega$
 - $R_4 = 100\ \text{k}\Omega$
 - $R_6 = 12\ \text{k}\Omega$
 - $R_7 = 68\ \Omega$

- $C_3 = C_5 = 22$ ou $10\ \mu\text{F}/10$ à $40\ \text{V}$
- $C_4 = 10\ \text{nF}$ mylar
- $P_1 = P_2 = 47$ à $470\ \text{k}\Omega$ (typiquement $100\ \text{k}\Omega$) LIN axe plastique
- Q_1 et Q_2 sont des BC 207, BC 182, BC 183, etc... (NPN plastic)
- Les triacs seront absolument quelconques en sensibilité, mais tension $400\ \text{V}$.
- Le circuit intégré souhaité est un 74 C 221 de NS ou Harris, mais, à défaut, les versions TTL standard, LS, L, H etc... conviennent. Le modèle 74123 standard, LS, L, H etc... convient aussi, mais dans ce cas, reportez-vous au texte.
- Support IC, support fusible pour CI, fusible, etc.

Circuit utilisant deux 555

- Toutes résistances $1/2$ ou $1/4\ \text{W}$ sauf R_{13} et R_{16} de $1\ \text{W}$
- $R_8 = 12\ \text{k}\Omega$
 - $R_9 = 1\ \text{k}\Omega$
 - $R_{10} = 12\ \text{k}\Omega$
 - $R_{11} = 12\ \text{k}\Omega$
 - $R_{12} = 12\ \text{k}\Omega$

- $R_{13} = 56\ \Omega$ à $100\ \Omega$
- $R_{14} = 12\ \text{k}\Omega$
- $R_{15} = 12\ \text{k}\Omega$
- $R_{16} = 56\ \Omega$ à $100\ \Omega$
- $R_{17} = 12\ \text{k}\Omega$
- $R_{18} = 1\ \text{k}\Omega$
- $C_6 = C_{10} = 10\ \mu\text{F}$ à $22\ \mu\text{F}$ 10 à $40\ \text{V}$
- $C_7 = 22\ \text{nF}$ mylar
- $C_8 = C_9 = 47\ \text{nF}$ mylar
- $P_3 = P_4 = 47$ à $470\ \text{k}\Omega$ ($100\ \text{k}\Omega$ typiquement) LIN axe plastique
- $D_5 = D_6 = 1\ \text{N}\ 914$ ou $1\ \text{N}\ 4148$ (SI courante)
- Q_3 et Q_4 sont des BC 207, BC 182, BC 183, etc... (NPN plastic)
- Les triacs 3 et 4 sont de sensibilité quelconque, mais $400\ \text{V}$ en tension.
- $IC_1 = IC_2$ sont des 555 de Toulemonde (supports facultatifs)
- Support de fusible pour CI, fusible, etc.

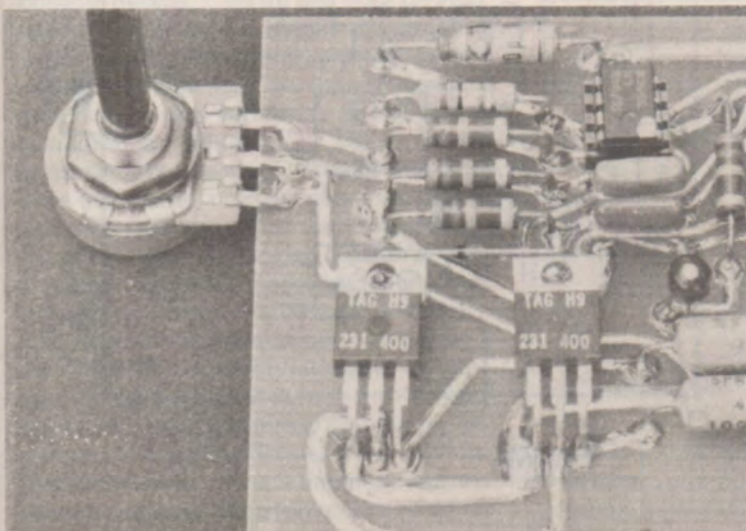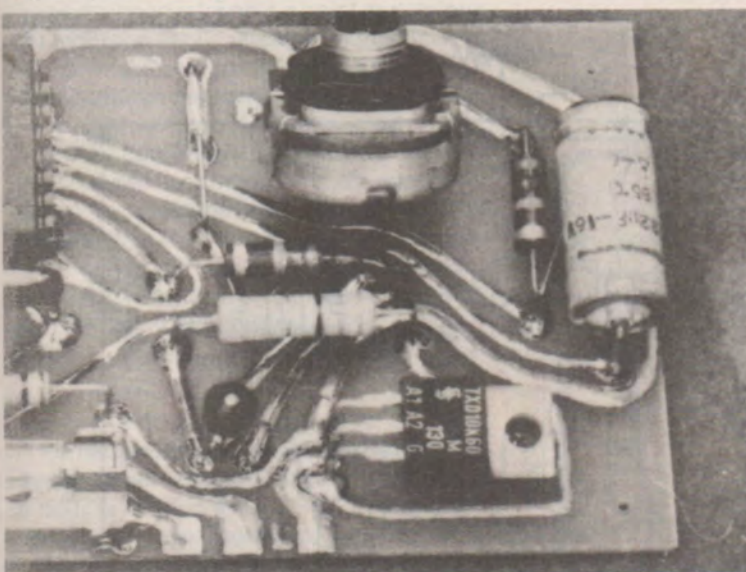

**Construisez
un mini panneau
solaire avec nos
cellules croissants
et
demandez
notre catalogue
d'objets solaires.**

(voir Radio Plans août 1980)



centre

écosolaire

distribution démonstration conseil
19 rue pavée 75004 paris
887 43 60

M _____

adresse _____

souhaite recevoir votre documentation gratuite

CHOISISSEZ LES KITS INTELLIGENTS

... et allez plus loin en électronique!



Ils sont déjà plusieurs milliers, faites comme eux! Spécialisez-vous en Electronique tout en vous amusant.



● **Déclencheur photo Electrique**
Il comprend:
3 Résistances - 1 Potentiomètre - 2 Transistors - 1 Diode électroluminescente - 1 Cellule photoélectrique.



● **Relais commande 220 V**
Relais profession avec un contact travail-repos capable de commander des puissances allant jusqu'à 2000 watts (pratiquement tous les appareils élect et électro courants).



● **Emetteur Radio**
Il comprend:
6 Résistances - 7 Condensateurs - 1 Condensateur ajustable - 1 Self - 2 Transistors - 1 Micro.



● **DéTECTEUR de température**
Il comprend:
3 Résistances - 2 Transistors - 1 Thermistance - 1 C.E.D. - 1 Potentiomètre.



● **Minuterie**
Il comprend:
6 Résistances - 1 Potentiomètre - 1 L.E.D. - 1 Condensateur - 2 Transistors - 1 Interrupteur.



● **Antivol avec sirène**
Il comprend:
4 Résistances - 2 Condensateurs - 2 Transistors - 1 Haut parleur - 1 Interrupteur.



70F par mois pendant 4 mois
Après un versement de 150 F de caution 20 F de frais d'envo
OU AU COMPTANT
430 F (+ 20 F de frais d'envoi)

Liste du matériel

☐ 1 fer à souder et de la soudure ☐ 1 pince plate
☐ 7 Circuits imprimés prêts à câbler ☐ 1 relais ☐ 1 Micro
☐ 1 Haut-parleur ☐ 31 Résistances ☐ 11 Condensateurs ☐ 11 Transistors
☐ 9 Diodes ☐ 4 Potentiomètres ☐ 1 Photorésistance
☐ 1 Thermistance ☐ 1 Self
☐ 2 Interrupteurs ☐ Du fil de câblage.



Nos Kits électroniques vous aident à ne pas en rester là...

Vous êtes curieux de technique et vous voulez en savoir plus, choisissez de retenir intelligemment toutes les connaissances dont vous avez besoin.

Par exemple: Vous savez peut-être qu'une diode ne laisse passer le courant que dans un sens, l'avez-vous vérifié par la pratique?

C'est pourtant la seule façon de retenir définitivement les bases de l'Electricité et de l'Electronique.

Ainsi, sans aucune connaissance en math, vous devenez autre chose qu'un simple bricoleur.

Nos Kits électroniques vous rendent des services inattendus...

Le coffret contient 7 Kits que vous employez:

■ soit individuellement

■ soit en les associant grâce au kit relais

Vous pouvez ainsi augmenter l'efficacité de vos montages.

Par exemple: Détecteur photo + relais = allumage automatique de votre habitation. Dès que la lumière baisse, le détecteur enclenche le relais qui allume vos lampes; ainsi, nos Kits électroniques personnalisent votre logement...

Nos Kits électroniques font confiance à votre imagination...

■ Vous apprenez d'abord «comment ça marche».

■ Vous savez reconnaître et choisir les bons composants.

■ Vous maîtrisez la technique du câblage.

Des notices explicatives détaillées vous permettent de combiner vous-même les Kits entre eux et de leur trouver des utilisations.

BON D'ESSAI SANS RISQUE

à retourner à: **UNIFORMATION METHODES**

1083, route de Neuchâtel - 76025 ROUEN CEDEX

☐ Je désire recevoir pour un examen de 15 jours, LE COFFRET COMPLET comprenant:
● LE GUIDE PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE ● LES 7 KITS ● L'OUTILLAGE SPECIAL ELECTRONICIEEN.

JE JOINS MON REGLEMENT ☐ Chèque Bancaire ☐ CCP à l'ordre de **SOGEFORM** et je choisis de payer

soit ☐ au comptant: 430 F + 20 F de frais d'envoi (total: 450 F)

soit ☐ 150 F de cautionnement + 20 F de frais d'envoi: après examen GRATUIT de 15 jours, je réglerai le solde en 4 mensualités de 70 F (150 F + 20 F + 280 F, soit au total 450 F).

AU TERME DES 15 JOURS, SI JE N'ETAIS PAS ENTIEREMENT SATISFAIT, JE VOUS RENVERRAI L'ENSEMBLE DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE ET SERAI INTEGRALEMENT REMBOURSE DES SOMMES VERSEES.

NOM

PRENOM

AGE

DEMEURANT

N°

CODE POSTAL [] [] [] [] VILLE

SIGNATURE

MCCXXIII fois XLVI



POUR BIEN SE COMPRENDRE, IL EST UTILE, PARFOIS, DE PARLER LE MÊME LANGAGE.

En chiffres arabes, l'opération devient **1223** fois **46** ce qui est déjà plus familier.

Quand on est électronicien, on n'est pas nécessairement informaticien. Alors que faire lorsque l'on sait qu'en 1985 la moitié des équipements seront architecturés autour de microprocesseurs?

Ce n'est pas par hasard si nous sommes devenus la première revue française de micro-informatique.

MICRO-SYSTÈMES est plus qu'un magazine d'informations, c'est un véritable outil de formation destiné à vous initier aux techniques nouvelles de la micro-informatique.

Dans chacun de ses numéros, MICRO-SYSTÈMES pré-

sente un ensemble de noms prestigieux des mondes de l'électronique et de l'informatique.

Pour vous en convaincre, lisez plutôt notre numéro de Septembre/Octobre 80, il est en vente chez tous les marchands de journaux à partir du 8 Septembre. Mieux souscrivez un abonnement d'un an (6 numéros) au prix exceptionnel de 75 F (105 F pour l'étranger) en nous adressant votre règlement à :

MICRO-SYSTÈMES - Service Abonnement
2 à 12 rue de Bellevue
75040 Paris Cedex 19

MICRO-SYSTÈMES : le sérieux d'un journal au service d'une technique.

l'ami fidèle.

L'ami fidèle, le conseiller écouté,
l'informateur objectif de l'amateur et du professionnel.



CE MOIS-CI, réalisez :

UNE VEILLEUSE A EXTENSION PROGRESSIVE ■

UN GRADATEUR DE LUMIÈRE ET VARIATEUR DE PUISSANCE POUR MOTEUR

dépassez votre écran



**POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE MONDE ÉTONNANT
DE LA VIDÉO :**

*magnétoscopes, vidéodisque, caméras, jeux TV, cassettes,
péritélévision,*

LISEZ

Vidéo

ACTUALITÉ

le magazine de l'image et du son

Paraît tous les deux mois. En vente chez tous les marchands de journaux.

l'électronique: un métier d'avenir

Votre avenir est une question de choix : vous pouvez vous contenter de "gagner votre vie" ou de décider de réussir votre carrière.

Eurelec vous en donne les moyens. En travaillant chez vous, à votre rythme, sans quitter votre emploi actuel. Formation de base, perfectionnement, spécialisation, vous êtes assuré de gravir les échelons, un par un, aussi haut que vous le souhaitez, quel que soit actuellement votre niveau de connaissances.

Eurelec : un enseignement concret, vivant, basé sur la pratique. Des cours facilement assimilables, adaptés, progressifs. Un professeur unique qui vous suit, vous conseille, vous épaula, du début à la fin de votre cours.

Très important : avec les cours, vous recevez chez vous tout le matériel nécessaire aux travaux pratiques. Votre cours achevé, il reste votre propriété et constitue un véritable laboratoire de technicien.

Stage de fin d'études : à la fin du cours, vous pouvez effectuer un stage de perfectionnement gratuit de 5 jours, dans les laboratoires d'Eurelec, à Dijon. Vous y utiliserez le même matériel électronique que vous retrouverez dans votre vie professionnelle et en électronique industrielle, des simulateurs ultra-modernes.

Ce que vous pouvez attendre des Centres Régionaux Eurelec. Une visite ne vous engage en rien. Vous pourrez voir et manipuler le matériel fourni avec les leçons, les appareils construits pendant les cours. Bénéficier de nombreux services qu'Eurelec apporte à ses élèves, avant, pendant, et après leurs cours : informations complètes, documentation, orientation, conseils, assistance technique, etc.

Si vous habitez à proximité d'un Centre Régional Eurelec, notre Conseiller est à votre disposition. Écrivez-lui. Téléphonez-lui. Venez le voir. Sinon, il vous suffit de renvoyer le bon à découper.

cette offre vous est destinée:

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant aux exercices pratiques). Il vous suffit de compléter le bon ci-dessous et de le poster aujourd'hui même ; vous pouvez aussi le présenter à notre centre régional le plus proche de votre domicile.

Il ne s'agit pas d'un contrat, et vous demeurez entièrement libre de nous retourner cet envoi dans les délais fixés ; si vous le conservez, vous poursuivrez l'étude en gardant toujours la possibilité d'arrêter les envois. Aucune indemnité ne vous sera demandée.

bon d'examen gratuit

Je soussigné : Nom Prénom

Domicilié : Rue N°

Ville : Code Postal

désire recevoir, à l'adresse ci-dessus, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons et matériel du cours de :

☐ **ELECTRONIQUE : RADIO STEREO A TRANSISTORS**

☐ **ELECTROTECHNIQUE**

☐ **ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE**


☐ **INITIATION A L'ELECTRONIQUE**

▷ Si je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je ne vous devrai rien.

▷ Si, au contraire, je désire le garder, vous m'enverrez le solde du cours, à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit.

Dans ce cas, je reste libre d'arrêter les envois par simple lettre d'annulation et je ne vous devrai rien.

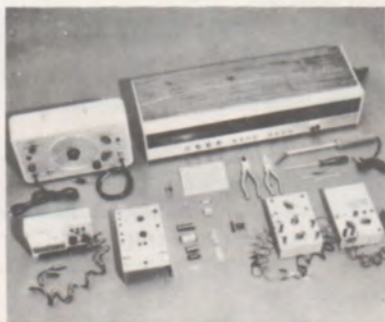DATE ET SIGNATURE
(pour les enfants mineurs, signature du représentant légal).



Électronique

Le nombre des emplois offerts par l'électronique ne cesse de croître. Dans les domaines les plus variés : radio-électricité, montages et maquettes électroniques, télévision noir et blanc, télévision couleur (le manque de techniciens dépanneurs est très important), transistors, mesure électronique. En apprenant l'électronique, vous choisissez un bon métier. Vous pourrez vous y faire une situation intéressante.

A l'issue des cours, vous conserverez tout ce matériel.



Électronique industrielle

Chaque jour, l'électronique conquiert de nouveaux secteurs de l'industrie. Elle ouvre au technicien spécialisé un champ d'activité de plus en plus vaste : régulation, contrôles automatiques, asservissements. Les emplois, qui demandent de plus en plus de responsabilités, sont bien rémunérés. En devenant ce spécialiste, vous vous bâtissez un avenir solide.

A l'issue des cours, vous conserverez tout ce matériel.



Électrotechnique

Les applications industrielles et domestiques de l'électricité offrent à l'électrotechnicien un large éventail de débouchés : générateurs et centrales électriques, industrie des micro-moteurs, électricité automobile, électroménager, etc. En acquérant une spécialisation d'électrotechnicien, vous pouvez prétendre à une belle réussite professionnelle.

A l'issue des cours, vous conserverez tout ce matériel.

VOUS POUVEZ AUSSI VOUS PRESENTER AUX CENTRES REGIONAUX OU LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS SERA RESERVE

21000 DIJON (siège social)
Rue Fernand Hniewek
tél. 66.51.34

75011 PARIS
116, rue J.P. Timbaud
tél. 355.28.30/31

13007 MARSEILLE
104, bd de la Corderie
tél. 54.38.07

68000 MULHOUSE
10, rue du Couvent
tél. 45.10.04



eurelec

institut privé
d'enseignement
à distance



eurelec

institut privé
d'enseignement
à distance
21000 DIJON - FRANCE


AFFRANCHIR

TARIF

LETTRE

Le principe de fonctionnement de ce clignotant nous est donné par le synoptique de la **figure 1**. On voit que cette réalisation fait appel à deux étages distincts :

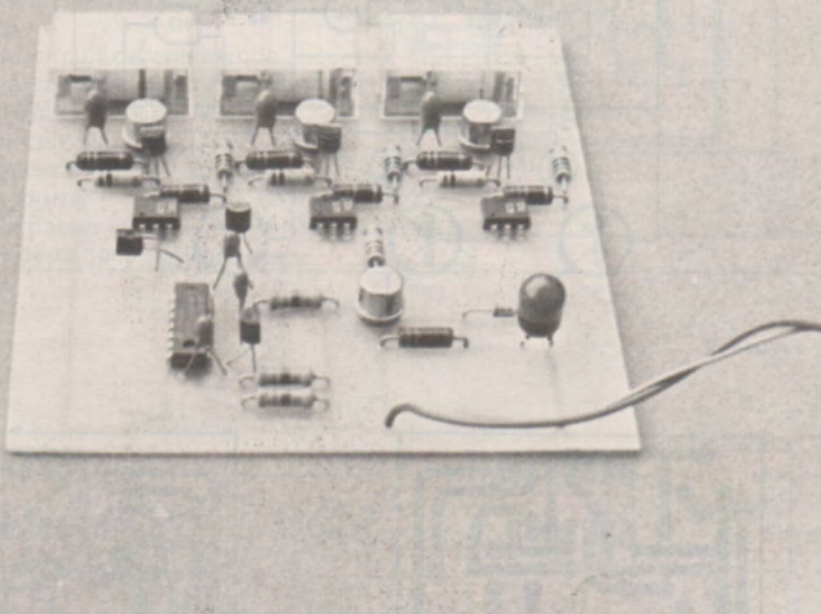- le circuit de commande qui fournit 3 signaux pilotes ;
- Le commutateur qui actionne la charge.



CLIGNOTANT 3 VOIES à usages multiples

1) LE CIRCUIT DE COMMANDE

L'électronique de commande (figure 2) est basée sur l'utilisation de 3 portes logiques d'un circuit intégré bien connu, puisqu'il s'agit comme nous le verrons plus loin de CD 4011.

A la mise sous tension, une sortie passe successivement à l'état bas alors que les deux autres restent à l'état haut. La constante de temps est déterminée par les éléments R.C.

Les sorties de ces portes sont reliées à la base de transistors PNP. Les collecteurs étant reliés à la masse, les émetteurs eux sont reliés au point positif de l'alimentation à travers une diode LED et une résistance R4.

Lorsqu'une porte est à l'état bas, elle débloquent le transistor correspondant en appliquant sur sa base une tension positive voisine de 0V. Un courant collecteur s'établit et la diode LED s'allume. On obtient ainsi successivement l'allumage et l'extinction d'une diode LED, comme un chenillard LED 1 - LED 2 - LED 3 et retour à LED 1...

Nous avons étudié une petite implantation de ce chenillard miniature pour les lecteurs intéressés par ce circuit de commande seul. Cette implantation fait l'objet de notre figure 3.

Les dimensions de ce circuit imprimé sont réduites : 48 x 38 mm. Il est vrai que ce chenillard ne demande que 14 composants pour son fonctionnement. Le plan de câblage détaillé de la figure 4 permet de mener à bien cette opération. La nomenclature détaillée des composants est donnée en fin d'article. La résistance R4-220 Ω est donnée pour une tension d'alimentation de 5 volts (ou pile de 4,5 volts).

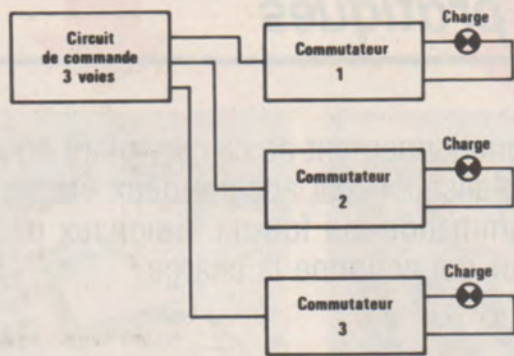
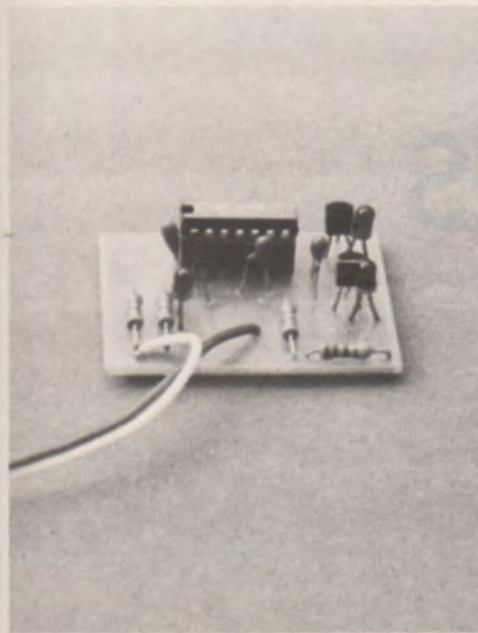


Figure 1

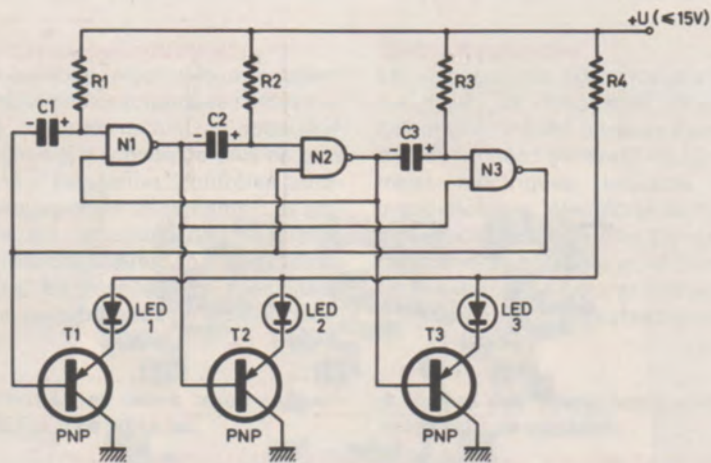


Figure 2

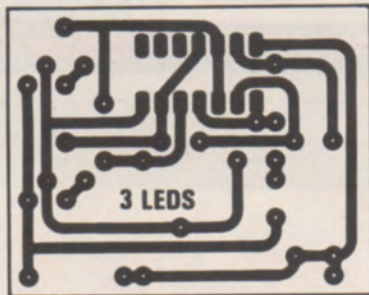


Figure 3


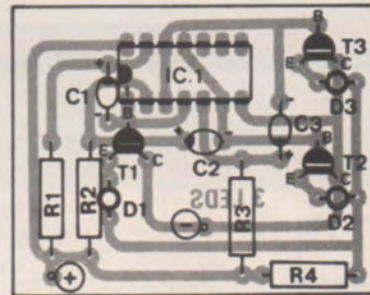


Figure 4

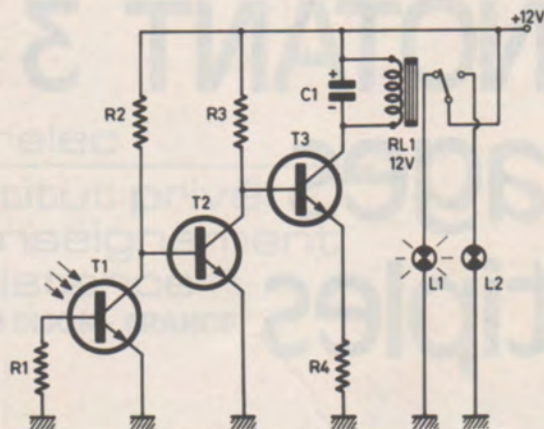

T1 est un photo.transistor

Figure 5

II) LE COMMUTATEUR DE CHARGE

Son schéma de principe est celui de la **figure 5**. Son fonctionnement est basé sur l'emploi d'une photo-transistor. Lorsqu'une source lumineuse frappe le transistor T1, un courant collecteur circule qui débloquent le transistor T2, celui-ci débloquent à son tour le transistor T3. Il s'ensuit qu'un courant collecteur traverse la bobine du relais qui s'actionne. Le condensateur C1 aux bornes de la bobine assure un collage franc des contacts du relais.

La résistance R1 permet de jouer sur la sensibilité du photo-transistor T1.

Si on relie le point commun des contacts du relais au + 12 volts et les cosses R (Repos) et T (travail) à la masse à travers des lampes de 12 volts, on réalise ainsi un petit clignotant 2 voies.

Comme pour le circuit de commande, nous proposons à ce stade intermédiaire de l'étude de notre clignotant 3 voies, une implantation de circuit imprimé, à l'échelle 1, de ce commutateur.

Il suffit de se reporter à la **figure 6**. La **figure 7** permet de passer au stade du câblage en s'aidant de la nomenclature des

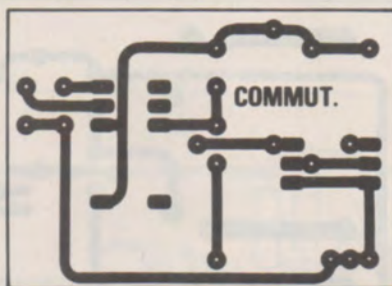


Figure 6

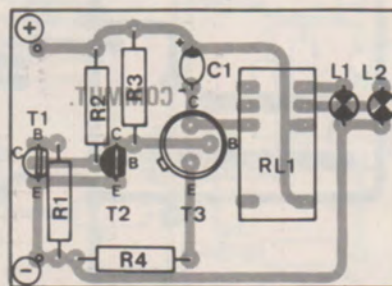


Figure 7

composants. L'implantation du circuit imprimé est modifiable bien entendu au niveau du relais utilisé par le lecteur.

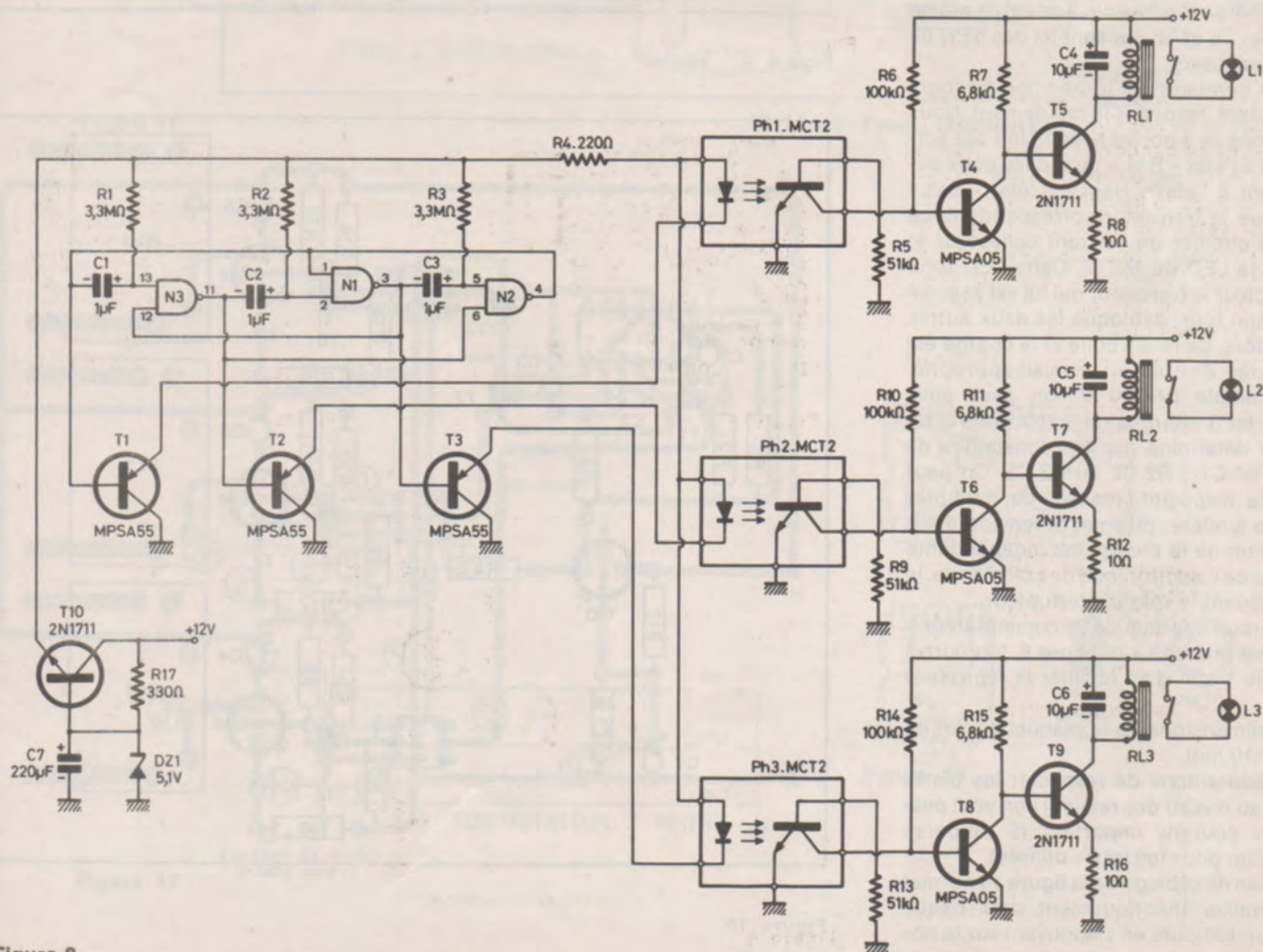
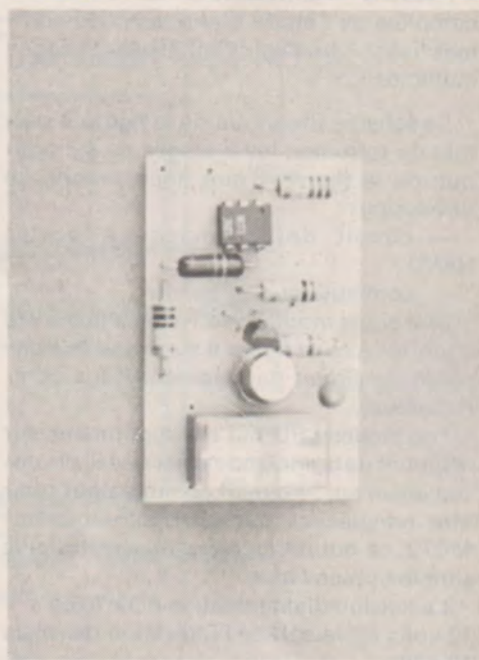


Figure 8

IV) LE CLIGNOTANT 3 VOIES

Passons maintenant à la réalisation complète de l'étude que nous nous sommes fixés : « un clignotant 3 voies à usages multiples ».

Le schéma théorique de la **figure 8** permet de retrouver les 2 étages du synoptique de la **figure 1** que nous venons de développer :

— circuit de commande à portes NAND ;

— commutateur de charge.

Une petite modification a par ailleurs été apportée à cette **figure 8** au niveau du couplage du circuit de commande aux commutateurs.

Les diodes LED ont été supprimées sur le circuit de commande ainsi que le phototransistor sur le circuit commutateur pour être remplacées par un photo-coupleur MCT2, ce qui permet une réalisation plus simple et plus fiable.

La tension d'alimentation a été fixée à + 12 volts en raison de l'utilisation de relais 12 volts.

Nous avons utilisé des transistors MPS A 55 pour T1 - T2 et T3, cependant tout transistor PNP peut convenir. Il en est de même pour T4 - T6 et T8 qui sont ici des NPN de petite puissance.

Nous connaissons le principe de fonctionnement, revoyons le rapidement. Nous disposons de 3 portes NAND. Une des sorties est à l'état « Bas » quand les deux autres sont à l'état « Haut ». L'état « Bas » débloque le transistor correspondant, ce qui fait circuler un courant collecteur et allume la LED du MCT2. Cette LED rend conducteur le transistor qui lui est associé qui, à son tour, débloque les deux autres transistors. Le relais colle et la charge est connectée. En utilisant un relais approprié, par exemple 5A/220 V, on peut ainsi connecter 3 charges de 1 100 watts à un rythme déterminé par les constantes de temps R1.C1 - R2.C2 ou R3.C3. On peut avec ce dispositif, réaliser de multiples jeux de lumière, puisque la tension d'alimentation de la charge est indépendante de celle de l'électronique de commande, le relais jouant le rôle d'interrupteur.

Le circuit imprimé de ce commutateur 3 voies est proposé à la **figure 9**, toujours à l'échelle 1 afin d'en faciliter la reproduction.

Les dimensions de la plaquette sont de 125 x 110 mm.

Nous conseillons de respecter les pistes larges au niveau des relais si l'on veut passer un courant important (5 ampères maximum pour les relais utilisés).

Le plan de câblage de la **figure 10** permet de travailler théoriquement sans risque d'erreur, toujours en s'appuyant sur la nomenclature correspondant à ce montage.

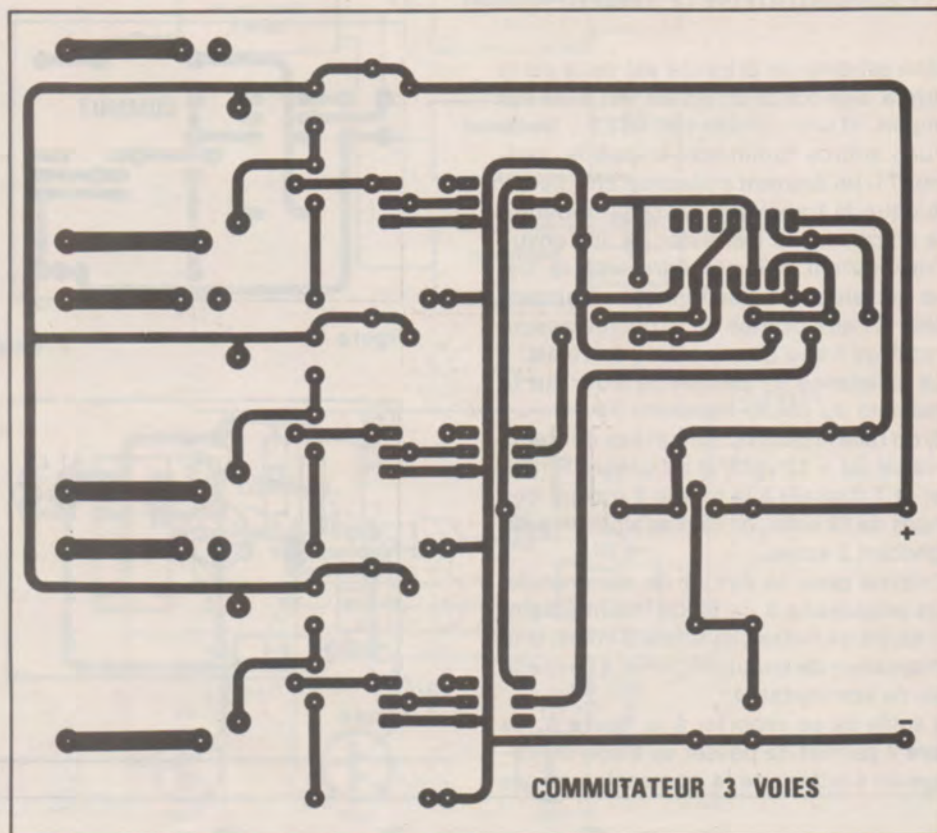


Figure 9'

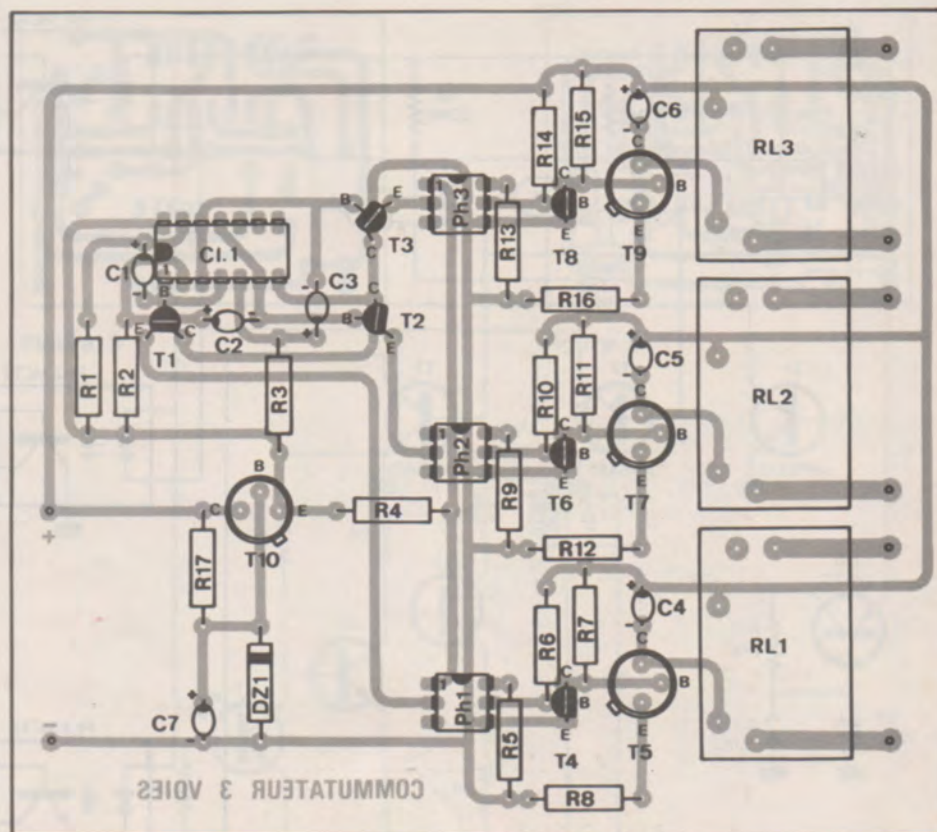


Figure 10

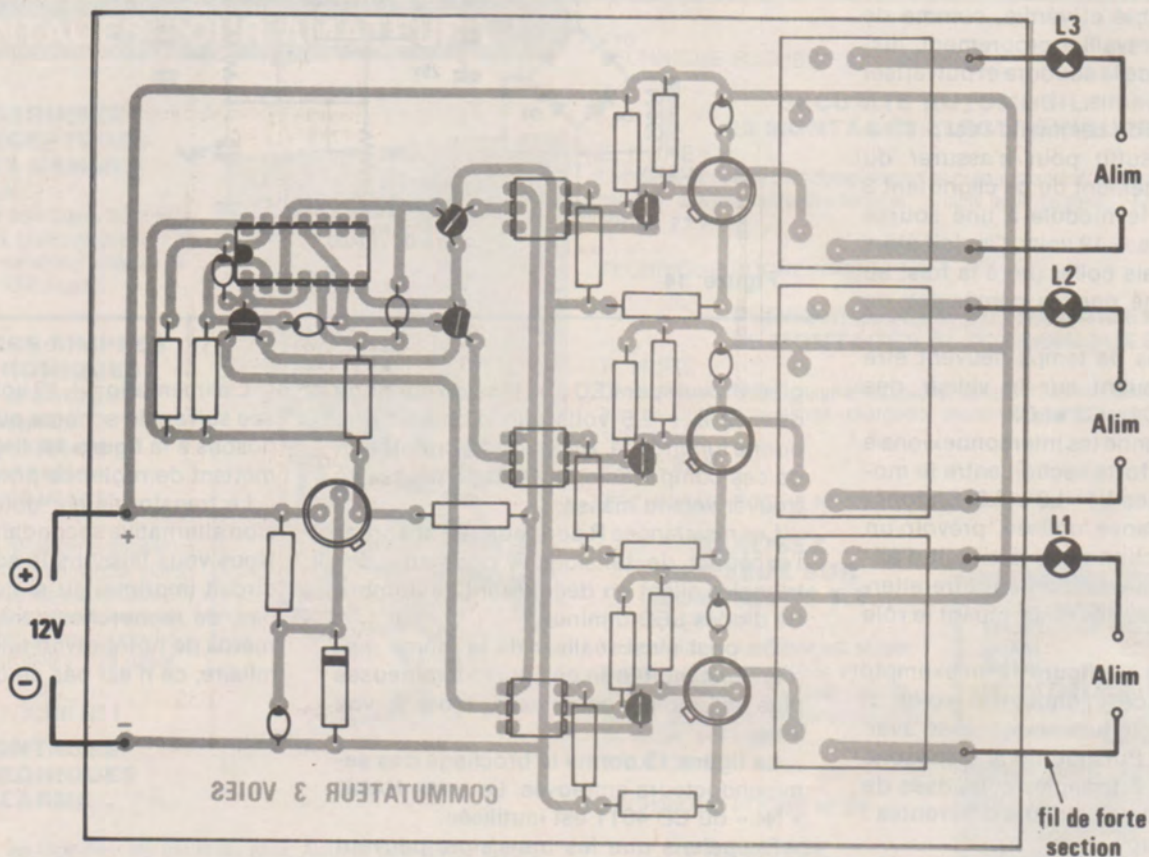


Figure 11

L1, L2, L3 : Pmax = 1000Watts

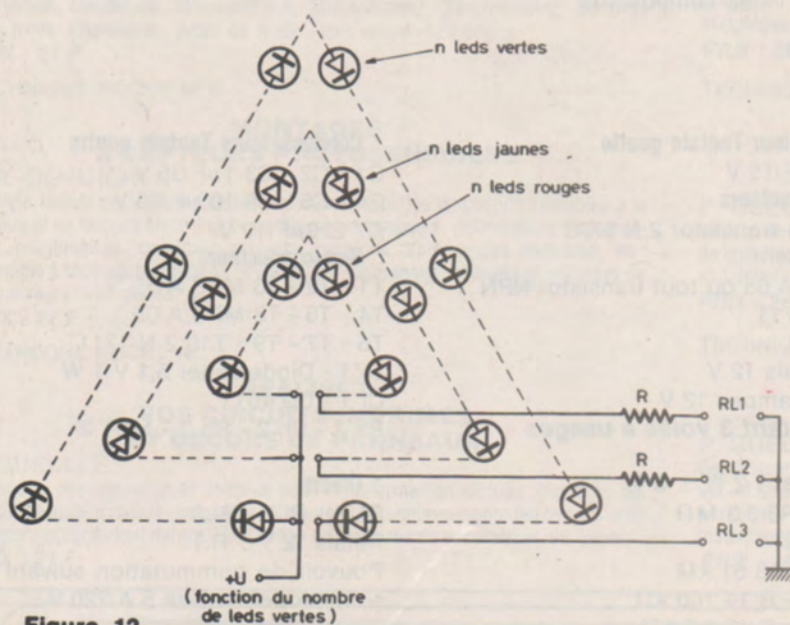


Figure 12


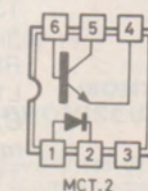
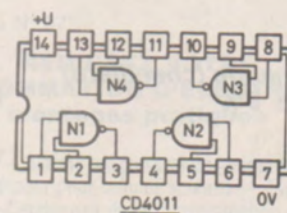


Figure 13

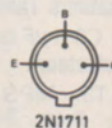

Veiller particulièrement aux composants polarisés qui n'aiment pas du tout être branchés à l'envers.

Attention à l'emplacement des pattes des transistors T1 - T2 et T3.

Le module câblé et vérifié, comme de coutume, pour travailler proprement, dissoudre la résine de la soudure et pulvériser une couche de vernis.

L'électronique de commande est prête à fonctionner. Il suffit pour s'assurer du parfait fonctionnement de ce clignotant 3 voies, de relier le module à une source d'alimentation de + 12 volts. On doit alors entendre les relais coller (un à la fois) au rythme déterminé par les constantes de temps R.C.

Ces constantes de temps peuvent être modifiées en jouant sur la valeur des condensateurs C1 - C2 et C3.

La figure 11 donne les interconnexions à réaliser en fil de forte section entre le module et les charges L1 - L2 et L3. En fonction de la puissance utilisée, prévoir un fusible de protection dans le circuit d'alimentation. L'alimentation peut être alternative ou continue, les relais jouant le rôle d'interrupteurs.

Nous donnons à la figure 12 un exemple d'utilisation de ce clignotant 3 voies, il s'agit d'un triangle lumineux réalisé avec des diodes LED. Puisque nous disposons de 3 voies, il y a 3 triangles composés de « n » diodes LED de couleurs différentes : vert - jaune - rouge.

La tension d'alimentation continue (+ U) à prévoir est fonction du nombre de diodes LED utilisées sur le plus grand des 3 trian-

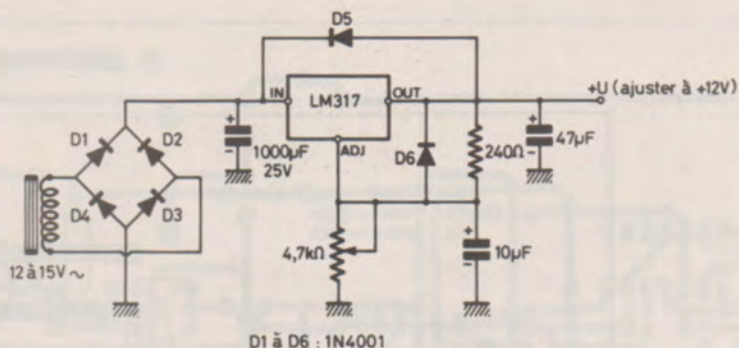


Figure 14

gles. Prévoir par LED une tension continue de + 2 à + 2,5 volts afin d'obtenir une bonne luminosité. Attention à l'orientation de ces composants, la cathode devant se trouver vers la masse.

Les résistances R permettant d'absorber l'excédant de tension, le périmètre des triangles allant en décroissant, le nombre de diodes LED diminue.

On peut ainsi réaliser de la même manière une multitude de figures lumineuses plus ou moins complexes, alors à vos idées !!

La figure 13 donne le brochage des semiconducteurs employés. La porte NAND « N4 » du CD 4011 est inutilisée.

Rappelons que les transistors peuvent être remplacés par tout PNP ou NPN correspondant, MPS A 05/NPN et MPSA 55/ PNP.

L'alimentation + 12 volts peut être réalisée suivant le schéma que nous vous proposons à la figure 14, l'ajustable RV1 permettant de régler ce potentiel + U.

Le transformateur doit fournir une tension alternative secondaire de 12 à 15 volts. Nous vous laissons le soin d'implanter le circuit imprimé, ou si cela ne vous tente pas, de rechercher dans les anciens numéros de notre revue une alimentation similaire, ce n'est pas ce qui manque.

D.B.

IV) Nomenclature des composants

A) Circuit de commande (chenillard)

* Résistances 1/2 W - ± 5 %

R1 3,3 MΩ
R2 3,3 MΩ
R3 3,3 MΩ
R4 220 Ω

* Condensateurs Tantale goutte

C1 - C2 - C3 1 µF /35 V

* Semiconducteurs

T1 - T2 - T3 - MPS A 55 ou tout transistor PNP

D1 - D2 - D3 « Diodes LED

IC1 - CD 4011

B) Commutateur de charge

* Résistances 1/2 W - ± 5 %

R1 51 kΩ
R2 100 kΩ
R3 6,8 kΩ
R4 10 Ω

* Condensateur Tantale goutte

CA - 10 µF /15 V

* Semiconducteurs

T1 - Photo-transistor 2 N 5778

ou équivalent

T2 - MPS A 05 ou tout transistor NPN

T3 - 2 N 1711

* Divers

RL1 : Relais 12 V

L1 - L2 : Lampes 12 V

C) Clignotant 3 voies à usages multiples

* Résistances 1/2 W ± 5 %

R1 - R2 - R3 3,3 MΩ
R4 - 220 Ω
R5 - R9 - R13 51 kΩ
R6 - R10 - R14 100 kΩ
R7 - R11 - R15 6,8 kΩ
R8 - R12 - R16 10 Ω
R17 330 Ω

* Condensateurs Tantale goutte

C1 - C2 - C3 1 µF /35 V

C4 - C5 - C6 10 µF /15 V

C7 220 µF /10 V

* Semiconducteurs

T1 - T2 - T3 MPS A 55

T4 - T6 - T8 MPS A 05

T5 - T7 - T9 - T10 2 N 1711

DZ1 - Diode zener 5,1 V/1 W

CI 1 - CD 4011

Ph 1 - Ph 2 - Ph 3 - MCT 2

* Divers

RL 1 - RL2 - RL3 :

Relais 12 V/1 R.T.

Pouvoir de commutation suivant les besoins. Modèle utilisé 5 A/220 V.



MONTAGES POUR AMATEURS

CONSTRUISEZ VOS RECEPTEURS TOUTES GAMMES

B. FIGHIERA

Réalisations de montages. Un maximum de détails pratiques traduits à l'aide de très nombreux croquis et photographies. 152 pages.

PRIX : 38 F

MONTAGES SIMPLES ELECTRONIQUES

Petits montages simples à transistors à l'intention des débutants

F. HURE

Tous les détails nécessaires pour leur réalisation pratique, nombreux plans de câblage. Récepteurs à réaction et superhétérodyne. Amplificateurs basse fréquence. Montage divers. 124 pages.

PRIX : 39 F

TECHNIQUE POCHE N° 1

30 MONTAGES ELECTRONIQUES D'ALARME

F. JUSTER

Contre les vols, les incendies, les gaz et les eaux. Alarmes pour divers usages. Alarmes optoélectroniques. Alarmes de température. Sirènes électroniques. Alarmes à circuits logiques. Alarmes à circuits intégrés. Détecteur de fumée et de gaz. 120 pages.

PRIX : 21 F

TECHNIQUE POCHE N° 5

MONTAGES ELECTRONIQUES DIVERTISSANTS ET UTILES

H. SCHREIBER

Clignorant. Minuteries. Mini-émetteur. Multivibrateur. Thermomètre. Serrures sans trous. Chenillards. Arbre de Noël. Tapis volant. 120 pages.

PRIX : 21 F

TECHNIQUE POCHE N° 6

MONTAGES à CAPTEURS PHOTOSENSIBLES

J.-P. OEHMICHEN

Un livre réalisé pour faire connaître et utiliser tous les dispositifs sensibles à la lumière et les circuits électroniques qui les accompagnent, pour réaliser : posemètres, photomètres, comptage d'objets, barrages, commandes invisibles, etc. Accessible à tous les techniciens et amateurs. Références pratiques et adresses de fournisseurs. 120 pages.

PRIX : 21 F

TECHNIQUE POCHE N° 17

REALISEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES ET DECORS DE PANNEAUX

P. GUEULLE

Méthodes photographiques simples pour transformer en circuits imprimés les dessins grandeur nature, sans appareil photo ni agrandisseur pour les circuits dont le dessin est grandeur nature. Réalisation de faces avant décoratives. 96 pages.

PRIX : 21 F



TECHNIQUE POCHE N° 21

SECURITE AUTOMOBILE 25 MONTAGES ELECTRONIQUES

F. HURE

Le tableau de bord le plus complet que l'on puisse imaginer, systèmes lumineux de sécurité, antivols, sécurités sonores, circuits pour garages... 120 pages.

PRIX : 21 F

TECHNIQUE POCHE N° 22

PERFORMANCES AUTOMOBILES 25 MONTAGES ELECTRONIQUES

F. HURE

Divers dispositifs d'allumage électronique, transistorisés ou à décharge capacitive, compte-tours, tachymètres, chargeurs, montre à quartz, starter électronique... 128 pages.

PRIX : 21 F

TECHNIQUE POCHE N° 23

REALISEZ DES JEUX SUR RECEPTEURS T.V.

C. TAVERNIER

Les construire soi-même est simple, puisqu'il s'agit de circuits intégrés : jeux de tennis, foot-ball, pelote, basket, tir, bataille de chars et course de motos. 144 pages.

PRIX : 28 F

TECHNIQUE POCHE N° 24

PRESENCE ELECTRONIQUE CONTRE LE VOL

H. SCHREIBER

Commandes de lumière. Lumières programmables. Lumière différée. Allumage d'une bougie. Le bruit suspect. Le rideau qui bouge. L'ombre sur le rideau. Une porte et deux ventilateurs. Le bruit qui fait sauter. Réponse au bruit... et à la lumière. 160 pages.

PRIX : 28 F

TECHNIQUE POCHE N° 27

REDUISEZ VOTRE CONSOMMATION D'ELECTRICITE montages pratiques

P. GUEULLE

Variateurs de puissance — Alarme progressive de température — Programmation de chauffage — Convertisseur pour cellules solaires — Thermostat pour chauffe-eau solaire — Système d'étalement de la consommation électrique.

PRIX : 28 F

TECHNIQUE POCHE N° 29

MONTAGES ECONOMISEURS D'ESSENCE

P. GUEULLE

Oscilloscope de garage — Analyseur de gaz d'échappement — Contrôleur universel — Stroboscope — Allumage électronique transistorisé — Correcteur de carburateur — Compte-tours à affichage linéaire — Indicateur de consommation instantanée.

PRIX : 28 F



ÉLECTROME BORDEAUX TOULOUSE MONT-DE-MARSAN

17, rue Fondaudège
33000 - BORDEAUX
Tél. : (56) 52.14.18

Angle rue Darquier
et, grande rue Nazareth
31000 - TOULOUSE

5, place J. Pancaut
40000 - MONT-DE-MARSAN
Tél. (58) 75.99.25

Pour toutes commandes 15 F de port et emballage. Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes + frais.

Kit ELCO Le Kit au service de vos hobbies

	PU TTC		PU TTC
ELCO 9 : Gradateur de lumière	39,00 F	ELCO 80 : Correcteur de tonalité stéréo	56,00 F
ELCO 10 : Modulateur 3 canaux	95,00 F	ELCO 86 : Roulette électronique à 16 leds	95,00 F
ELCO 11 : Voie négative pour modulateur	26,00 F	ELCO 89 : Clignotant 1 canal x 1200 W	49,00 F
ELCO 12 : Modulateur 3 V + négatif	125,00 F	ELCO 90 : Vox control, sortie sur relais	75,00 F
ELCO 16 : Stroboscope 60 joules	110,00 F	ELCO 91 : Fréquence-mètre digital 10 Hz à 2 MHz	245,00 F
ELCO 17 : Chenillard 4 canaux, alimentation 220 V, vitesse de défilement réglable	130,00 F	ELCO 93 : Préampli micro	35,00 F
ELCO 19 : Chenillard 8 canaux, aller-retour, alimentation 220 V, vitesse de défilement réglable	220,00 F	ELCO 94 : Préampli guitare	68,00 F
ELCO 20 : Filtre HP 2 voies pour enceinte 30 W	54,00 F	ELCO 95 : Modulateur 1 voie	38,00 F
ELCO 21 : Filtre HP 3 voies pour enceinte 60 W	78,00 F	ELCO 97 : Temporisateur à affichage digital (heures minutes) réglable jusqu'à 40 mn précision une seconde	145,00 F
ELCO 22 : Chenillard 16 voies aller-retour, programmable	290,00 F	ELCO 99 : Bloc de comptage de 0 à 999, affichage sur 3 x 7 segments, exemple d'application en fréquence-mètre, comptage de passage, etc.	180,00 F
ELCO 23 : Chenillard 8 voies professionnel, 10 programmes enchainables en automatique, 2 vitesses réglables	390,00 F	ELCO 101 : Equalizer 6 filtres réglables par 6 potentiomètres	125,00 F
ELCO 24 : Mini-orgue électronique (8 notes réglables)	58,00 F	ELCO 102 : Platine de mixage pour 2 platines magnétiques stéréo (réglage par potentiomètres rectilignes)	160,00 F
ELCO 25 : Mini-récepteur FM 80 à 108 MHz	54,00 F	ELCO 103 : Allumage électronique	160,00 F
ELCO 26 : Chenillard-Modulateur (ce kit assemble un chenillard 4 canaux et un modulateur 3 V + négatif, un simple inverseur permettant de passer de l'une à l'autre fonction)	250,00 F	ELCO 104 : Capacimètre digital, par 3 afficheurs 7 segments de 100 pf à 10 000 microfarad	210,00 F
ELCO 27 : Préréglage à touche control pour tuner FM (4 touches préréglables par potentiomètre 20 tours)	115,00 F	ELCO 105 : Trémolo électronique	90,00 F
ELCO 28 : Clignotant alterné 2 x 1200 W	70,00 F	ELCO 107 : Ampli 80 W eff.	260,00 F
ELCO 29 : Carillon 9 tons	110,00 F	ELCO 108 : Ampli 120 W eff.	320,00 F
ELCO 30 : Ampli 15 W eff. pour voiture (alimentation 12 V)	120,00 F	ELCO 109 : Ampli 80 W eff. stéréo	495,00 F
ELCO 31 : Testeur de semi-conducteur	45,00 F	ELCO 110 : Amplificateur téléphonique	75,00 F
ELCO 32 : Thermostat électronique sortie sur relais	85,00 F	ELCO 112 : Emetteur 27 MHz, à quartz	55,00 F
ELCO 33 : Compte-tours électronique digital, affichage sur 2 x 7 segments de 0000 à 9900 tours	185,00 F	ELCO 113 : Récepteur 27 MHz, à quartz	110,00 F
ELCO 34 : Barrière à ultra-son (portée 15 m)	165,00 F	ELCO 114 : Base de temps à quartz 50 Hz pour horloge digitale	68,00 F
ELCO 35 : Emetteur à ultra-son	75,00 F	ELCO 115 : Bloc système pour train électrique	70,00 F
ELCO 36 : Récepteur à ultra-son	90,00 F	ELCO 116 : Sifflet à vapeur pour train électrique	95,00 F
ELCO 37 : Alarme à ultra-son par effet Doppler	230,00 F	ELCO 118 : Pré-écoute pour table de mixage avec commutateur pour 6 entrées	95,00 F
ELCO 38 : Ampli 10 W stéréo	130,00 F	ELCO 119 : Stroboscope alterné 2 x 60 joules	180,00 F
ELCO 39 : Interrupteur crépusculaire, permet d'allumer ou d'éteindre un spot de façon progressive en automatique le temps d'allumage et d'extinction étant réglable	88,00 F	ELCO 120 : Mixage 1 micro + 1 magnétophone, permet de sonoriser des diapositives ou des films	72,00 F
ELCO 40 : Stroboscope 150 joules, vitesse réglable	150,00 F	ELCO 121 : Mini-batterie électronique, imite le son de deux instruments à percussion	68,00 F
ELCO 41 : Interphone 2 postes	85,00 F	ELCO 122 : Passe-vue automatique pour diapositives, vitesse réglable	85,00 F
ELCO 42 : Chenillard 10 voies	240,00 F	ELCO 123 : Sablier électronique 3 temps réglable (entre 2 mn et 5 mn) sélection d'un des 3 temps, alarme par buzzer	70,00 F
ELCO 43 : Stroboscope 2 x 150 joules	250,00 F	ELCO 124 : Logique feu de croisement, respecte l'ordre des feux rouges, affichage par 2 leds rouges, 2 jaunes et 2 vertes	85,00 F
ELCO 44 : Régie-lumière (1 strobo 60 joules, 1 chenillard 4 canaux, 1 modulateur 3 canaux + négatif)	390,00 F	ELCO 125 : Applaudimètre à led, en fonction du niveau et de la durée des applaudissements, allume de 1 à 12 leds fourni avec le micro	150,00 F
ELCO 46 : Stroboscope 300 joules	250,00 F	ELCO 126 : Horloge à affichage digital (heures minutes) alim. 220 V peut faire réveil	79,00 F
ELCO 47 : Chenillard strobo 4 canaux x 60 joules	390,00 F	ELCO 127 : Visualisation à leds pour ELCO 23	34,00 F
ELCO 49 : Alimentation stabilisée 3 à 24 V 1,5 A, avec transfo	140,00 F	ELCO 128 : Horloge digitale moto-auto ou bateau, heure, minute à quartz, peut faire réveil, alimentation en 12 V	124,00 F
ELCO 50 : Signal Tracer	35,00 F	ELCO 130 : Sirène multiple, imite le bruit de la sirène de police américaine, sirène spatiale, bruitages pour flippers	88,00 F
ELCO 51 : Générateur 1 Hz à 2 MHz, en 6 gammes	95,00 F	ELCO 131 : Générateur 5 Hz à 500 kHz, Sinus, Triangle, Carré	190,00 F
ELCO 52 : Ampli 2 W	47,00 F	ELCO 132 : Filtre pour montage à triacs	42,00 F
ELCO 53 : Ampli 6 W	61,00 F	ELCO 133 : Barrière à ultra-son pour entrée magasin ou commande de porte de garage. Déclenche un relais pendant un temps réglable de 1 s à 1 mn quand quelqu'un passe	188,00 F
ELCO 54 : Ampli 10 W	75,00 F	ELCO 134 : Minuterie électronique à affichage digital pour insoléuse, commande jusqu'à 6 tubes ultra-violet de 1 s à 40 mn (affichage minutes-secondes)	190,00 F
ELCO 55 : Temporisateur 1 s à 5 mn, sortie sur relais	88,00 F	ELCO 135 : Trucage électronique permet d'imiter le bruit d'une détonation, aboiement de chien, explosion, accélération de moto, sirène police, etc. indispensable pour vos soirées	230,00 F
ELCO 56 : Antivol auto, sortie sur relais	68,00 F	ELCO 137 : Horloge digitale réveil pour cafetière électrique ou poste radio ou autre, commute une charge de 1 200 W à l'heure du réveil	99,00 F
ELCO 57 : Alimentation pour mini-K7 en 7,5 V à partir du 12 V, ou auto-radio	49,00 F	ELCO 138 : Horloge réveil digitale, met un buzzer en route à l'heure du réveil	125,00 F
ELCO 58 : Cadenceur d'essuie-glace	68,00 F	ELCO 140 : Chambre de réverbération, volume et retard réglables	150,00 F
ELCO 59 : Alimentation stabilisée 5 à 15 V 500 mA, avec transfo	89,00 F	ELCO 142 : Micro Timer programmable à Microprocesseur	450,00 F
ELCO 60 : VU-mètre à 6 leds	58,00 F	ELCO 143 : Emetteur infra-rouge	95,00 F
ELCO 61 : VU-modulateur à 6 triacs	195,00 F	ELCO 144 : Récepteur infra-rouge sortie sur relais	125,00 F
ELCO 62 : Préampli à micro pour modulateur avec micro-électret fourni	58,00 F	ELCO 145 : Récepteur 26 à 200 MHz, avec ampli	110,00 F
ELCO 63 : Alimentation 5 V 1,2 A avec son transfo	95,00 F	ELCO 146 : Récepteur citizen bande, avec ampli	95,00 F
ELCO 65 : VU-mètre stéréo pour ampli jusqu'à 100 W (avec les VU-mètre)	89,00 F	ELCO 147 : Ampli 0,5 W, réglage volume	31,00 F
ELCO 66 : Horloge digitale (heure-minute)	129,00 F	ELCO 148 : Equalizer stéréo réglage potentiomètres rectilignes 6 voies	198,00 F
ELCO 67 : Alarme pour ELCO 66, transforme ELCO 66 en horloge-réveil	36,00 F		
ELCO 68 : Amplificateur d'antenne	28,00 F		
ELCO 69 : Sirène électronique	85,00 F		
ELCO 70 : Déclencheur photo-électrique, permet de construire des barrières lumineuses, comptage d'objets, etc., sortie sur relais	85,00 F		
ELCO 71 : Modulateur à micro 3 canaux, avec son micro	185,00 F		
ELCO 72 : Métrologue électronique avec son H.P.	55,00 F		
ELCO 73 : Compte-tour électronique, avec son galvanomètre	75,00 F		
ELCO 74 : Jeux de dé électronique (affichage 7 leds)	45,00 F		
ELCO 75 : Décodeur stéréo FM	95,00 F		
ELCO 77 : Préampli mono RIAA	25,00 F		
ELCO 78 : Correcteur de tonalité	29,00 F		
ELCO 79 : Préampli RIAA, stéréo	38,00 F		

ÉLECTROME

BORDEAUX TOULOUSE MONT-DE-MARSAN

17, rue Fondaudège
33000 - BORDEAUX
Tél. : (56) 52.14.18

Angle rue Darquier
et, grande rue Nazareth
31000 - TOULOUSE

5, place J. Pancaut
40000 - MONT-DE-MARSAN
Tél. (58) 75.99.25

Pour toutes commandes 15 F de port et emballage. Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes + frais.

ELCO 142 : MICRO TIMER PROGRAMMABLE - LE MICROPROCESSEUR RENTRE A LA MAISON

Basé sur l'emploi du TMS 1000, affichage digital de l'heure (heure-minute), du jour.

On le programme grâce à un clavier de 20 touches. Il possède 4 sorties (4 relais 3A) et est alimenté en 9 V 1 A (transfo non fourni). Visualisation des sorties en service par 4 leds.

Exemples d'application :

- Contrôle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route du chauffage à 5 h du matin, arrêt à 9 h, remise en route à 17 h, arrêt à 23 h, et cela tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le dimanche, le chauffage reste toute la journée, donc mise en route à 5 h du matin, arrêt à 23 h.
- Sur sortie 2, commande d'un buzzer pour le réveil du lundi au vendredi à 7 h jusqu'à 7 h 10, pas de réveil le samedi et le dimanche.
- Sortie 3, commande de la radio de 7 h 20 à 8 h 20, du lundi au vendredi.
- Sur sortie 4, commande de la cafetière électrique du lundi au vendredi de 7 h 10 à 8 h 10, le samedi et le dimanche de 9 h 30 à 10 h 30.

Nombreuses autres possibilités : pendule d'atelier, contrôle du four électrique, arrosage automatique, enregistrement d'émissions radio ou sur magnétoscope, contrôle d'aquarium, etc.

ELCO 142 450,00 F

ELCO 23 : Les discothèques se l'arrachent - che-nillard 8 canaux multiprogramme.

La technique du Microprocesseur au service du jeu de lumière :

512 fonctions qui se déroulent automatiquement, deux vitesses de défilement réglables qui s'enchaînent après 256 cycles. Sortie sur Triacs 8 A - Alimentation 220 V.

ELCO 23 390,00 F

ELCO 104 : Indispensable au laboratoire ou sur la table du bricoleur.

Capacimètre digital 100 pF à 1000 MF (3 afficheurs).

ELCO 104 210,00 F

ELCO 135 : Trucage électronique permet d'imiter le bruit d'une détonation, aboiement de chien, explosion, accélération de moto, sirène police, etc. indispensable pour vos soirées.

ELCO 135 230,00 F

A NOUS LES PETITES HORLOGES !!!

ELCO 126 : Horloge digitale, heure minute alimentation 220 V.

ELCO 126 79,00 F

ELCO 128 : Pour auto-moto ou bateau, horloge digitale à quartz, peut faire réveil, alimentation 12 V.

ELCO 128 124,00 F

ELCO 137 : Horloge digitale, réveil, pour cafetière électrique, poste radio ou autre, commute une charge de 1 200 W à l'heure du réveil. Alimentation 220 V.

ELCO 137 99,00 F

ELCO 138 : Horloge réveil digitale, met un buzzer en route à l'heure du réveil, alimentation en 220 V.

ELCO 138 125,00 F

ELCO 134 : Minuterie électronique. A affichage digital pour insoleuse, réglable de 0 seconde à 39 mn 59 secondes, commute 1 200 W, affiche minutes, secondes.

ELCO 134 190,00 F

DISPONIBLES SUR PARIS :

- T.M.S. 15, rue des Onze Arpents, 95130 FRANCONVILLE.
- NOVOKIT 32, rue Louis Braille, 75012 PARIS.
- FANATRONIC 35, rue de la Croix Nivert, 75015 PARIS.
- Sté TERAL 26, rue Traversière, 75012 PARIS

COMPTOIR ELECTRONIQUE ROCHELAIS

2, rue des Frères Prêcheurs
17000 LA ROCHELLE

NOUVEAU

DANS LA COLLECTION "FAIRE POUR SAVOIR": L'ELECTRONIQUE

LA PREMIERE ENCYCLOPEDIE REUNISSANT LE SAVOIR...

6 magnifiques
volumes
1.500
illustrations.

FAIRE POUR SAVOIR : une révolution dans l'édition.

L'idée : une série de volumes très attrayants abondamment illustrés et commentés sur l'une des grandes techniques modernes mais accompagnés en plus de coffrets contenant tout le matériel pour... une application expérimentale immédiate. Voilà ce qu'est la collection FAIRE POUR SAVOIR.

la première collection : l'Électronique.

FAIRE POUR SAVOIR abordera les secteurs les plus variés de la vie moderne. La première collection qui vous est proposée concerne l'Électronique,

de plus en plus présente dans votre vie; vous l'utilisez tous les jours sans bien la connaître. Cette collection comporte 16 volumes reliés pleine toile, 5.000 pages abondamment illustrées, traitant dans des chapitres clairs et parfaitement exposés, non seulement de la théorie de l'Électronique mais surtout de ses

applications pratiques.
Plus de 100 expériences passionnantes à réaliser.

Pour comprendre concrètement les phénomènes de l'Électronique, vous trouverez dans les 15 coffrets de matériel, tous les composants vous permettant d'effectuer plus de 100 expériences.

...ET LE MATERIEL POUR L'APPLIQUER.

Chacune d'elles vient illustrer un sujet traité dans les volumes. C'est une formule originale, enrichissante, mise au point spécialement pour la collection FAIRE POUR SAVOIR par une équipe d'ingénieurs possédant de longues années d'expérience en Électronique.

monter vous-même :

appareils dont un ampli-tuner stéréo.

Après les expériences, les réalisations définitives. Aidés par les directives précises d'un texte clair, facilement assimilable et accessible à tous, vous monterez ensuite, avec toutes garanties

de succès des appareils de qualité qui constitueront un véritable laboratoire : un contrôleur de circuits par substitution, un contrôleur universel, un transistormètre, un oscillateur HF modulé et un ampli-tuner stéréo d'excellentes performances. Vous aurez la fierté de les avoir réalisés vous-mêmes, tout en ayant enrichi considérablement vos connaissances en Électronique et, pourquoi pas, acquis une meilleure qualification professionnelle grâce à la collection FAIRE POUR SAVOIR.

L'Électronique dans la collection FAIRE POUR SAVOIR,

c'est l'association de ce matériel et d'une somme remarquable de connaissances techniques en 16 volumes qui doivent absolument figurer dans votre bibliothèque.

Pour une information complète et sans engagement sur l'Électronique dans la collection FAIRE POUR SAVOIR, retournez dès aujourd'hui le Bon Gratuit ci-dessous à EURO-TECHNIQUE.

Le matériel
complet pour monter
contrôleur de circuit
contrôleur universel
transistormètre
oscillateur H.F.
ampli-tuner.

FERTON, BILLÈRE

eurotechnique
FAIRE POUR SAVOIR
Rue F.-Holweck - 21000 Dijon

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
à retourner à EUROTECHNIQUE - Rue Fernand Holweck - 21000 DIJON.
Je demande à recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation sur la collection "FAIRE POUR SAVOIR" : l'Électronique.

Nom

Adresse

Code Postal

Localité

Prénom

709 26 1011

OPPERMANN

électronique

FRANCE



32340 MIRADOUX

Tél. : (62) 28.67.83

Recherchons revendeurs
pour la France

Le plaisir de bricoler

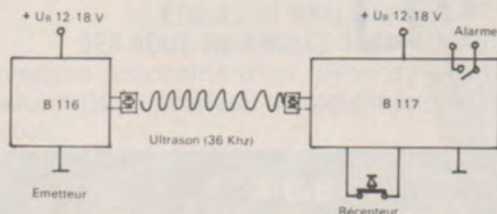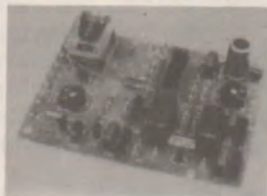Pour protéger votre maison, un système
d'alarme à ultrasons



Un de nos
nombreux kits
en vente chez
votre spécialiste

En vente chez :

- 13 Europe Electronique 2, rue Châteauredon 13001 Marseille
- 13 Radio distribution 8, rue d'Italie 13006 Marseille
- 16 SD Electronique 252, rue de Périgueux 16000 Angoulême
- 30 SO.NI.FO 14, rue Auguste 30000 Nîmes
- 33 Soliselec 29, bd. d'Alsace-Lorraine 33000 Bordeaux
- 34 Son et lumière 5, rue d'Alsace 34000 Montpellier
- 40 Malfroy 7, rue St-Vincent 40103 Dax
- 42 Radio SIM 29, rue Paul Bert 42000 St-Etienne
- 42 Radio SIM 6, rue Pierre Dépierre 42300 Roanne
- 54 Electronic Service 48, rue Charles III 54000 Nancy
- 57 Electronique Service 20, rue de la Gare 57200 Sarreguemines
- 57 Télé Service 35, rue St-Croix 57600 Forbach
- 57 CSE Electroniques 15, rue Clovis 57000 Metz
- 67 Alsakit 10, quai Finkviller 67000 Strasbourg
- 68 Ets Hentz 21, rue Pasteur 68100 Mulhouse
- 68 Estronic 23, rue de Lattre de Tassigny 68270 Wittenheim
- 69 Ormelec 30, cours Emile-Zola 69100 Villeurbanne
- 69 Cosmelec 121, rue de Thizy 69400 Villefranche-sur-Saône
- 74 Electer 40 bis, avenue de Brogny 74000 Annecy
- 75 Compokit 168, bd. Monparnasse 75014 Paris
- 75 Montparnasse Composants 3, rue du Maine 75014 Paris
- 75 Reuilly Composants 79, bd. Diderot 75012 Paris
- 75 Acer Composants 42, rue de Chabrol 75010 Paris
- 85 Arlequin 56, rue Molière 85000 La Roche-sur-Yon
- 92 Ets Lefèvre 22, place Henri Brousse 92190 Meudon

MAINTENANT A LYON.MARSEILLE.NICE

SIEMENS

COMPOSANTS
RELAIS

CONNECTEURS
COMMUTATEURS

LYON

asterlec ★★

5 bis, rue Sébastien-Gryphe
69007 LYON
(7) 872.88.65

Du Lundi au Vendredi
8 h 30 - 12 h - 14 h - 18 h 30

MARSEILLE

AVIREX

92, avenue Jules-Cantini
13008 MARSEILLE
(91) 79.17.56

Du Lundi au Samedi midi
8 h - 12 h - 14 h - 18 h

NICE

NISSAVIREX

Cité Marchande
186, route de Turin - 06300 NICE
(93) 55.03.23

Du Mardi au Samedi
8 h - 13 h - 16 h - 19 h

Liste des prix, gratuite, sur demande. Catalogue Siemens 1979/1980 (600 pages) 25 F TTC sur place ou 36,20 F TTC franco.

B.B.A. (J. Barrère) LYON


Dans la mesure de vos capacités ...



CA 771

mesure de capacités
(condensateurs jusqu'à 30 μF)

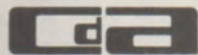mais aussi ...
de tensions
d'intensités
et de résistances



8 rue Jean Dolfus, 75018 PARIS - 627.52.50

Pour en savoir plus, retourner le coupon réponse à l'adresse ci-dessus



Nom _____ adresse _____
souhaite une documentation détaillée ☐ une offre de prix ☐ (cocher les produits vous intéressant)




nouveaux contrôleurs universels




contrôleurs universels




CA 300

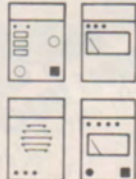

testeurs

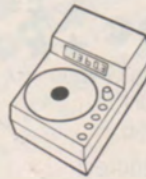

CA 20 000 S

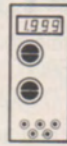

CA 680



catalogue (général)

A.E.E.G.

ATELIER D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE

Des professionnels à votre disposition
RÉALISATION DE VOTRE CIRCUIT IMPRIMÉ DANS LA JOURNÉE
Simple ou double face, percé et étamé.

RÉALISATION DE FACE AVANT OU PANNEAUX SYNOPTIQUES

sur alu aspect brossé, mat, épaisseur 8/10 ou 15/10 sur
alu 3/10 adhésif couleur noir, bleu, rouge.

NOS POSSIBILITÉS

Nous pouvons :

- présensibiliser vos plaques d'époxy,
- tirer vos photos négatives ou positives, faire des réductions photos,
- nous disposons des pastilles, des rubans, des grilles photolysées, des grilles noires, mylar spécial pour composer les faces avant, plaque époxy présensibilisée positive ou négative.

DÉPARTEMENT INDUSTRIEL. ÉTUDES ET RÉALISATIONS DES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRONIQUES.

Ouverture prochaine d'un rayon de composants professionnels : un cadeau de bienvenue sera offert à tous clients.

A.E.E.G.

44, rue de la Mare, 75020 Paris

Tél. : 636.87.28

SM ELECTRONIC



20 bis, av. des Clairions
89000 AUXERRE
Tél. : (86) 52.38.51



RÉCEPTEURS SPÉCIAUX : 1 gamme

- SM-2/A, 31-41 MHz
- SM-2/B, 67-88 MHz
- SM-2/C, 108-140 MHz
- SM-2/D, 140-175 MHz

Alimentation 12 V, piles intérieures

TR 7 M, décimétrique BLU

bandes amateurs

CONFORME à la
légalisation actuelle

TUNERS VARICAP TU-2

- b : 67-88,
- c : 108-140,
- d : 140-175 MHz

MF 10,7 AM ou FM

Nouveau modèle TU-3
406-470 MHz



SM-40, 31-175 MHz, AM-FM

Documentation RPM contre 4 timbres.

M.
Adresse
Ville :
Code

votre avenir est dans l'informatique

- si vous êtes du niveau :
BEP électronique - BTS - IUT...
- si vous avez le goût de la technique
informatique et de la relation-clientèle.

L'INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE INFORMATIQUE

prépare au métier de

technicien de MAINTENANCE

de haut niveau en 6 mois
(soit 720 h.)

- Cours intensifs et travaux pratiques sur matériel moderne et polyvalent.
- Technique d'entretien et sciences humaines (expression orale, relation-clientèle).
- Perfectionnement d'anglais adapté.

■ **PLACEMENT assuré en fin de stage.**

tests d'admission sur R.V.

(1) 378.73.22.



31, cours des Juilliottes
94700 Maisons-Alfort
métro les Juilliottes - n° 8

L' ELECTRONIQUE? FACILE!

POUR APPRENDRE
L' ELECTRONIQUE,



CEDITEL

Organisme de Formation Continue

EXCEPTIONNEL!
SPECIAL PROMOTION

SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT
spécial
vacances
ENSEMBLES
PEDAGOGIQUES
TOUT
CONCEVOIR, FAIRE
ET METTRE AU POINT

sp

systemes
de
perfectionnement

si

systemes
d'
initiation

- 20%
les trois
modules!

DECOUVREZ la technologie qui vous intéresse:

si1 LES TUBES

UNE ETUDE PASSIONNANTE

100 expériences
100 composants
150 illustrations
65 pages
390frs
TOUT
COMPRIS!

si2 LES SEMICONDUCTEURS

LEUR CONNAISSANCE
EST INDISPENSABLE

100 expériences
100 composants
210 illustrations
75 pages
420frs
TOUT
COMPRIS!

si3 LES CIRCUITS INTEGRES

UNE TECHNOLOGIE D'AVENIR

120 expériences
100 composants
300 illustrations
120 pages
450frs
TOUT
COMPRIS!

APPROFONDISSEZ la technologie de votre choix:

SP1 LES TUBES

TOUJOURS D'ACTUALITE

300 expériences
250 composants
600 illustrations
330 pages
890frs
TOUT
COMPRIS!

SP2 LES SEMICONDUCTEURS

UNE FORMATION IRREMPLAÇABLE

400 expériences
280 composants
750 illustrations
520 pages en deux tomes
920frs
TOUT
COMPRIS!

SP3 LES CIRCUITS INTEGRES

VERITABLE INTRODUCTION
A LA MICRO INFORMATIQUE

300 expériences
200 composants
550 illustrations
320 pages
950frs
TOUT
COMPRIS!

les trois si: ~~1260~~ **1000f!** 3 systemes - 20% valable
les trois sp: ~~2760~~ **2200f!** 2 systemes - 15% 1 mois

Bon de commande à retourner à CEDITEL S.A.
BP 9, MOLIERES/CEZE 30410 - Tél. (66) 25 18 94

NOM
PROFESSION

PRENOM
ADRESSE

AGE

vac.

Passer ce jour commande de:

si 1

SP 1

si 2

SP 2

si 3

SP 3

-%

RP 9

VOS 3 GARANTIES :

1. Paiement à la RECEPTION. CONTRE-REMBOURSEMENT, Port et emballage GRATUITS
2. Matériel contrôlé et GARANTI.
3. Dès réception, vous avez 8 jours pour nous retourner le produit non employé et dans son emballage d'origine; échange ou remboursement par chèque en retour, après vérifications.

PLUS RAPIDE: LA COMMANDE PAR TELEPHONE: (66)25.18.94




CEDITEL

Organisme de Formation Continue

notre
sélection
MESURE

**Oscilloscopes
bicourbes**

katji électronique

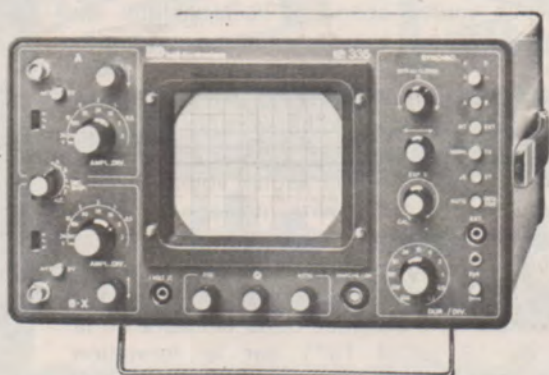

notre
sélection
MICRO



☆ nbz 80b ☆

NANOCOMPUTER®

pour un apprentissage
professionnel
de la microinformatique



DE BONS OUTILS :

ke 3010 2829 frs ttc



Double trace . 10 MHz . 0,2 μ s à 0,5 s
Expansion X3 à réglage progressif
Sensibilité : 2 mV à 20 V. Prog. : 1, 2, 5.
Etalonnage : + 5 % . Découpé, Alterné, XY.
Ampli. Horizontal : 0 à 1 MHz. Calibreur.
Synchro (20 MHz) Auto, déclenché, A,B, ext,TV,+ ou -
Ecran : 8 X 10 cm. Accélération 3 kV.

ke 3015 3469 frs ttc

Mêmes caractéristiques sauf :
Bande Passante : 15 MHz Synchro : 30 MHz

Sonde 10:1 / 1:1 190 F TTC

TECHNIQUE PROFESSIONNELLE, CONÇU ET REALISE EN FRANCE
EPROUVE, PERFORMANT.

NOS AUTRES PRODUITS :

GENERATEUR , ALIMENTATIONS, MULTIMETRES, FREQUENCEMETRE
PRESENTANT TOUS UN EXCELLENT RAPPORT PERFORMANCES/PRIX.

Pour les produits décrits dans cette page, frais de
port en plus. CREDIT POSSIBLE. NOUS CONSULTER.

micro ordinateur pédagogique

- Basé sur le Z80, le μ P 8 bits le plus puissant.
- Cours clair et progressif de 300 pages en Français.
Apprenez la programmation sur microprocesseur grâce à un système évolué avec moniteur, 4K de RAM, interface pour cassette ou imprimante, clavier hexa 30 touches, affichage 8 digits, pas à pas, points d'arrêt, visualisation du contenu des registres, bus accessibles,
- Livré complet avec coffret, alimentations, manuels.
- Une Formation Efficace, Accessible à Tous.
- Extensions possibles aux techniques d'interface avec support d'expérimentation, composants, manuel en Français de 460 pages.
- Matériel convertissable en un puissant micro-ordinateur individuel avec clavier alphanumérique, moniteur vidéo et travaillant en langage évolué (BASIC 8k)

nbz 80 b 3896 frs ttc



BON POUR UNE DOCUMENTATION, SANS ENGAGEMENT DE MA PART
CONTRE 4 FRs EN TIMBRES POSTE.

NOM.....PRENOM.....

ADRESSE.....


.....

.....

CEDITEL S.A. B.P. 09-30410 Molières-sur-Cèze

Tél. : (66) 25.18.94

RP



Si vous aimez les études mi-pratiques,
mi-intellectuelles,

L'ÉCOLE

CENTRALE D'ÉLECTRONIQUE

peut vous préparer à distance aux
carrières de l'Électronique ou de
l'Informatique.

Si votre niveau d'instruction corres-
pond à la 6^e, la 5^e ou la 4^e, etc..., alors,
vous pouvez être admis à une de nos
préparations pré-professionnelles ou
professionnelles.

Si vous voulez connaître la technique du
montage mécanique des principaux compo-
sants électroniques, du câblage de sous-
ensembles, des circuits imprimés, etc... nos
cours pratiques, parallèles à nos cours
théoriques, pourront vous le permettre.

A l'issue de nos préparations, vous pouvez,
si vous le désirez, suivre un stage dans les
laboratoires et ateliers spécialisés de l'Ecole.
Si vous avez déjà une activité profession-
nelle, vous pouvez alors bénéficier de nos
préparations à distance dans le cadre de la
loi du 16 juillet 1971 sur la formation
continue.

Techniques modernes Carrières d'avenir

ÉCOLE CENTRALE des Techniciens DE L'ÉLECTRONIQUE

Etablissement Privé d'Enseignement à distance

12, RUE DE LA LUNE, 75002 PARIS • TÉL. : 261.78.47

**B
O
N**

à découper ou à recopier

Veuillez me faire parvenir gratuitement et sans engagement
de ma part le guide des Carrières N° 009 PR
(envoi également sur simple appel téléphonique 261.78.47)

Nom

Adresse

(Ecrire en caractères d'imprimerie)

DEPUIS 1946

LE CHOIX DES MARQUES... + LE STOCK.

HP et KITS HI-FI



KITS ELECTRONIQUES



MESURE



Cellules solaires.
DéTECTEURS de métaux
Witnay SRFM etc...

Composants actifs et passifs. Outillages et tous accessoires pour l'électronique et la Hi-Fi.

TOUT POUR LA RADIO Électronique

66, cours Lafayette 69003 LYON - Tél. (7) 860.26.23

C.T.S.

62, rue Leibnitz, 75018 Paris
Métro : Porte de St-Ouen
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 13 h - 14 h 30 à 19 h.

Tél. 627.28.84

TRANSFORMATEURS

500 MODELES EN STOCK DE 3 VA à 1000 VA
Documentation et tarif sur demande. Toutes puissances et tensions sur commande même à l'unité en circuit traditionnel ou double C.

« NOUVEAU » TIAP Transfo d'isolement Anti Parasite. C'est un transfo de séparation de circuits 220 V/220 V à haut rendement très faible induction blindé à double isolement et écran antiparasite de sécurité. INDISPENSABLE pour ateliers labos pour éliminer les parasites et surtout protéger vos équipements HI-FI, Vidéo, TV Micro-Ordinateur, Médicaux, Mesure, etc.

TIAP 250 VA	230,00 F
TIAP 750 VA	448,00 F
TIAP 500 VA	320,00 F
TIAP 1000 VA	650,00 F
Auto-transfos réversibles 110/220 V Capotés.	
60 VA	51,00 F
120 VA	64,00 F
250 VA	80,00 F
350 VA	95,00 F
500 VA	111,00 F
750 VA	155,00 F
1000 VA	189,00 F
1500 VA	278,00 F

TRANSFO PSYCHEDELIQUE à picots 15x19 RV 10

TRANSFO PSYCHEDELIQUE. Grande puissance en étier

TRANSFO D'IMPULSION. Rapport 1/40 à picots

TRANSFO D'IMPULSION. Rapport 1/40 moulé

SELF à AIR pour filtres d'enceintes 50-80 W. Valeurs stand. : 0,1, 0,15, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mh.

Pièce 16,00 F

SELF à AIR pour filtres d'enceintes 120/180 W. Valeurs stand. : 0,1, 0,15, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mh.

Pièce 33,00 F

FILTRES SUR C.I. pour enceintes 8 ohms :

3 voies. 30/50 W 26,00 F

2 voies. 50/80 W 48,00 F

3 voies. 100/150 W 65,00 F

AMPLI STEREO « BST » MA-50S 2 x 25 watts RMS



Entièrement câblé et préréglé. Dim. 185x124x65 mm. Equipé des commandes vol., gr., aig., bal. et du circuit d'alim. (redresseur + filtres). Aliment. en 2 x 39 V altern., entrée (P.U. cristal ou tuner) 200 mV. Rép. à 40 à 50 000 Hz. Distors. 0,5 %, impéd. de sortie 8 à 16 ohms. Prix 186,00 F

MA 33. Modèle identique en 2x15 watts 144,00 F
KIT accessoires pour ampli MA 50S ou MA 33S, comprenant transfo. Préampli contacteur, inverseurs. Voyant. Fils blindés cordon. Tout le matériel nécessaire pour monter votre ampli dans le coffret AK 250. Prix 187,00 F

COFFRETS

TOLELEC, TEKO, ARABEL, etc. (100 modèles)

Exemple :



Modèle « AK 250 »
Pour module BST MA 15S, MA 33S, MA 50S percé et sérigraphié. Dim. : 320 x 213 x 110 125 F

KITS

ASSO, IMD, MTC, LM, BST, etc
Catalogue et tarifs sur demande

JEUX DE LUMIERE « LIGHT MUSIC » CHENILLARD C 3400



4 voies. Micro inc. 1100 W par voie. Fonctionne aussi en modulateur à micro inc. Régl. vitesse.

Réglage sensibilité. Dim. : 212x60x130 en état de marche 350,00 F
En kit 300,00 F
Coffret seul 38,50 F

MODULATEUR M 1003

3 voies de 1500 W. Micro incorporé. Réglage graves-médiums aigus + général. Protection par fusible sur chaque voie ainsi que sur les 2 phases secteur 270,00 F
En kit 240,00 F
Coffret seul 37,00 F



STROBOSCOPE S401 ou S801

S401 : 40 j. et S801 : 80 j. Capot en tôle, peint en noir. Ecran plexi. Réflecteur interne en inox. Réglage fréquence et voyant de mise en marche 300,00 F

En kit, 40 joules 265,00 F

Coffret seul 52,00 F

CIRCUIT imprimé avec schéma pour réaliser un CHENILLARD-MODULATEUR 4 voies, 220 V 45,00 F

CIRCUIT imprimé avec schéma pour réaliser un MODULATEUR secteur, 3 voies 40,00 F

CIRCUIT imprimé avec schéma pour réaliser un STROBOSCOPE sur batterie 12 V 38,00 F

CIRCUIT imprimé avec schéma pour réaliser un STROBOSCOPE, secteur 220 V 32,00 F

TUBE A ECLATS, 45 joules 25,00 F

TUBE A ECLATS, 100 joules 33,00 F

TUBE A ECLATS, 150 joules 46,00 F

Pour éviter les COUPURES de COURANT constituez votre ALIMENTATION de secours avec nos CONVERTISSEURS « SIRIUS » vous obtiendrez du 220 Volts alternatif à partir d'une Batterie 12 ou 24 Volts.

CONVERTISSEURS « SIRIUS »

CV 50 », 12 V - 220 V.	
Puissance 50 W	131,00 F
CV 100 », 12 V - 220 V. Puissance 100 W	175,00 F
CV 200 », 12 V - 220 V. Puissance 200 W	300,00 F
CV 201 », 12 V - 220 V. Puissance 250 W	360,00 F

Convertisseur-chargeur CC 250 »	
Convertisseur 12-220 V. 250 W, 50 Hz ± 5 %.	
Chargeur 220 V - 12 V. 20 A. 3 allures. L 250x120x60.	895,00 F

Nouvelle série CS même présentation que CC250 avec ajustage de la tension de sortie et contrôle par voltmètre, interrupteur marche arrêt et prise de commande à distance, entrée 12 ou 24 Volts DC sortie 220 Volts AC 50 Hertz ± 5 %.

CS 312, 12 V/220 V, puissance 300 W 777,00 F

CS 300, 24 V/220 V, puissance 300 W 777,00 F

CS 600, 24 V/220 V, puissance 600 W 1363,00 F

CS 1000, 24 V/220 V, puissance 1000 W 1850,00 F

RADAR RS 50

Radar à effet dopler, bande de fréquence 2450 MHz portée réglable de 0,50 m à 6 m, temporisation réglable de 2 à 120 secondes alimentation 220 volts, pouvoir de coupure 5 ampères en 220 V. Applications : Détection de tous mouvements pour ouverture de portes, éclairage de tous lieux de passage etc. Dimensions 100x120x60. Type RS 50 980,00 F

VENTE PAR CORRESPONDANCE : joindre chèque ou mandat à la commande. Minimum de commande 50 F. Frais d'envoi : 15 F jusqu'à 3 kg ; 20 F de 3 à 5 kg. Au-delà, tarif S.N.C.F. en port dû. Contre-remboursement 6 F + 20 % d'arrhes.



NOUVEAU **ZETA**
EN KIT

EN VENTE CHEZ LES MEILLEURS
DISTRIBUTEURS

ENVOI DE DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES

Puissance	35 + 35 W RMS
Sortie H.P.	8 ohms
Sortie casque	8 ohms
Entrée phono magn.	3 mV
Entrée aux	200 mV
Entrée tuner	200 mV
Entrée tape (DIN et RCA)	200 mV
Tape monitor DIN	50 mV
Tape monitor RCA	200 mV
Control loudness	7 dB/100 Hz/3 dB/10 kHz
Filtre bas	— 6 dB/100 Hz
Filtre haut	— 6 dB/10 Hz
Contrôle ton. basse	± 12 dB
Contrôle ton. haute	± 12 dB
Bande passante	20 + 25 000 Hz (—1 dB)
Distorsions harmoniques	< 0,15 %
Rapp. signal/bruit entr.-phono	> 65 dB
Dimensions	380 x 280 x 130
Alimentation	220 V c.a.

Sorties H.P. :

Posit. A	2 H.P.
Posit. B	2 H.P. auxiliaires
Posit. A + B	2 H.P. princ. + 2 H.P.

Amplificateurs kits avec coffret et module précâblés.
Boutons etc. Tous ces modules, coffrets, accessoires
sont également fournis séparément (équipés essen-
tiellement de semi-conducteurs MOTOROLA).
(Envoi de documentation sur simple demande)

IMPORTATEUR LYON - RADIO-COMPOSANTS

46, quai Pierre Scize, 69009 LYON
Téléphone (7) 828.99.09

NOTRE CATALOGUE EST PARU !

PLUS DE MILLE ARTICLES
40 PAGES DE TARIF
Sous reliure à anneaux.
Un véritable outil de
travail indispensable
à vos projets...



CARTE DE
FIDELITE
Nombreux avantages
VENTE PAR CORRESPONDANCE

dap-électronique

10, rue des Filles du Calvaire,
75003 PARIS


Tél. 271.37.48 + Métro : Filles du Calvaire
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 heures

Veuillez me faire parvenir votre catalogue - Franco
(ci-joint 30 F pour participation aux frais) et ma carte de fidélité


M Adresse Ville Code postal

Pour vos Essais, Prototypes - Chercheurs - Enseignants - Amateurs

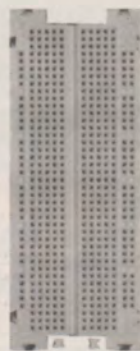Boîtes de Circuit-Connexion Lab-DeC 500 et 1000 contacts



Lab DeC
500

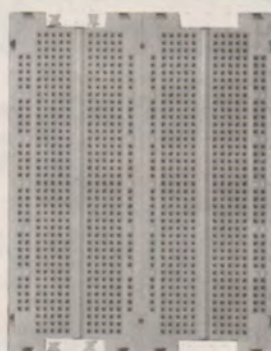

Lab DeC
1000

Pas 2,54 mm, Contacts Nichal 725. Diamètre admissible 0,9 mm.
Pour tous composants et circuits intégrés. Fabriqué en France.

Lab-DeC 500 contacts : **65 F TTC**

Lab-DeC 1000 contacts : **125 F TTC**

Chez votre revendeur d'électronique

Documentation gratuite à : **SIEBER SCIENTIFIC**
Saint-Julien du GUA, 07190 St-SAUVEUR de MONTAGUT
Tél. (75) 65.85.93 - Télex CEDSELEX X PARIS 250 827 F

LE COIN DES AFFAIRES

1 modulateur 3 voies + générale
3 x 1 000 W + 2 rampes de
3 spots, ou 6 cubes enfichables
spots compris **300,00 F**
1 modulateur micro (5 transistors,
filtres actifs, micro électret)
+ 2 rampes de 3 spots, ou 6 cubes
enfichables spots compris **350,00 F**
1 chenillard + modulateur micro
4 x 1 000 W **290,00 F**

Spots 60 W, 6 coloris **7,50 F**
Lumière noire, 75 W **16,00 F**
Lumière noire, 160 W **130,00 F**

Cubes orientables en tous sens
(permet d'effectuer des rampes
ou des murs de lumière livrés
avec 1 spot 60 W) **30,00 F**

Pincettes, spots réglables. 1 pince
+ spot 60 W **30,00 F**

NOS KITS

1 modulateur 3 voies + générale
transistorisée très sensible,
3 x 1 000 W **100,00 F**
1 modulateur 3 voies + générale
+ micro électret, 3 x 1 000 W
Prix **145,00 F**
1 chenillard + modulateur
+ micro électret,
4 x 1 000 W **190,00 F**

Fiche RCA, mâle ou femelle,
rouge/noire **1,50 F**
Fiche banane, mâle, fem. **1,50 F**
Fiche Din 5, broche mâle/femelle
..... **1,50 F**
Fiche, châssis, 5 broches Din
Prix **1,50 F**
Inter double, 10 amp. **4,50 F**
Douille spot E27 **2,80 F**
Porte fusibles châssis **3,00 F**
Antennes télescopiques **13,00 F**
Antennes UHF très longue distance
Canal 21-69, dipôles en X.
Prix **170 F**

POTENTIOMETRES

4 kg 7 à 2 Mg **2,00 F**
Potentiomètres ajustables **1,00 F**
Potentiomètres 22 kg - 47 kg
Prix **3,50 F**

AUTO-RADIO

Auto-radio, stéréo-cassette, dé-
codeur incorporé. Touches mono-
stéréo graves-aiguës 2 x 7 W
Prix **590 F**
Auto-radio stéréo cassette, dé-
codeur incorporé. Touches mono-
stéréo graves-aiguës, 2 x 5 W
Prix **550,00 F**

Pas d'envoi contre remboursement.

FRAIS DE PORT : 16 F — 1 kg; 28 F + 1 kg

DRANCY EST ELECTRONIQUE

43, rue Morin, 93700 DRANCY - Tél. : 831.76.70

(100 m de la gare Blanc-Mesnil Drancy)

Bus. R.A.T.P. Eglise de Pantin 148, Gare Blanc-Mesnil

CADEAU

Circuit modulateur chenillard
4 voies micro électret pour
200 F d'achat

TRANSISTORS PROFESSIONNELS

BC 408-407	1,20 F
BD 135-136-137	1,50 F
BU 208	15,00 F
2N 1711-2905 A	1,90 F
2N 2222	1,90 F
2N 3055, 100 V	5,00 F
AC 187 k 188 k apairés	9,30 F
AF 121	3,90 F
BC 107-108-109	1,50 F
BC 141	3,60 F
BCY 93	3,60 F
BF 495	3,20 F
BF 597	2,50 F
2N 696	2,90 F
2N 706	2,50 F
2N 717	3,50 F
2N 743	3,50 F
2N 909	5,00 F
2N 929	3,50 F
2N 1613	1,90 F
2N 1711	1,90 F
2N 2222	1,90 F
2N 2905	1,90 F
2N 2926	2,50 F
2N 3819 FET	4,50 F
2N 4034	9,60 F
2N 4143	4,80 F
2N 4253	12,00 F
2N 5173	4,50 F
Support transistors	1,00 F

CI 1^{er} CHOIX

LM 340 régulateur de tension	
12 V	12,00 F
LM 741, les 10	20,00 F
NE 555, les 10	30,00 F
TTL 7442	3,00 F
TTL 7408	3,00 F
TTL 7410	3,00 F
TTL 7460	3,00 F
TTL 7492	3,00 F
TTL 7495	3,00 F
Triacs 6 A, 400 V	3,90 F
Tyristors 10 à 400 V	5,00 F

Voyant carré, 220 V, encliquetable,
rouge, vert, orange **2,20 F**
Led 3 mm, rouge **1,30 F**
Zeners, 10, 5, 1, 15 V, 6 V, 2,6 V,
8 V, 1 watt 19 V, 22 V, 27 V **1,20 F**
Passe-fil (secteur B.F.) **0,40 F**
Adaptateur 220 V **23,00 F**
Sorties universelles. Remplace
les piles 3 V, 4,5 V, 6 V, 9 V.

PROMOTIONS



ME 107

Du continu à 2 MHz.
B.T. relaxée de 10 Hz à 200 kHz
+ 1 GENE BF 1117 ou ST 210
Les deux appareils en KIT :

1270 F

CREDIT : comptant, 270 F

L'OSCILLO SEUL : **910 F**

Tube 7 cm



TV 509

Du continu à 3 MHz
B.T. relaxée de 10 Hz à 200 kHz
+ 1 GENE BF 1117 ou ST 210
Les deux appareils en KIT :

1300 F

CREDIT : comptant, 250 F

L'OSCILLO SEUL : **1050 F**

Pour le crédit nous consulter.

Tube 7 cm



TW 304 Bicourbe

Du continu à 12 MHz.
B.T. déclenchée de 1 sec. à 1 µs.
+ 1 GENE BF 1117 ou ST 210
Les deux appareils en KIT :

2200 F

CREDIT : comptant, 450 F

L'OSCILLO SEUL : **1950 F**

CREDIT : comptant, 400 F

Solde en 6 - 9 - 12 mois.

Tube 13 cm



TY 203 bicourbe

Du continu à 6 MHz sur chaque voie.
B.T. déclenchée de 50 ms à 0,1 µs
+ 1 GENE BF 1117 ou ST 210
Les deux appareils en KIT :

1650 F

CREDIT : comptant, 350 F

L'OSCILLO SEUL : **1400 F**

CREDIT : comptant, 300 F

Solde en 6 - 9 - 12 mois.

Tube 7 cm

GENERATEUR B.F.



ME 1117

seul
Prix en KIT :
420 F

TOUS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES 1^{er} CHOIX

Semi-conducteurs. Circuits imprimés. Tubes.
Transistors. Haut-parleurs. Kits. Outillage.

DEPOSITAIRE APPAREILS
DE MESURE « ERREPI »

Les meilleurs prix

TX 103

même présentation; du continu à
7 MHz. B.T. decl de
50 ms à 0,1 µs.

+ 1 GENE 1117
ou ST 210

Les 2 appareils en
KIT : **1500 F**

CREDIT : comptant, 300 F

L'OSCILLO SEUL :

1.250 F

CREDIT : comptant, 250 F

Solde 6, 9, 12 mois.

+ PORT SNCF

ou P et T

contre remboursement

BON A DECOUPER

Veuillez m'adresser votre
CATALOGUE GENERAL

EP
RP

Nom _____

Adresse _____



Mabel

électronique

35, rue d'Alsace

75010 PARIS

Tél. 607.88.25 607.83.21

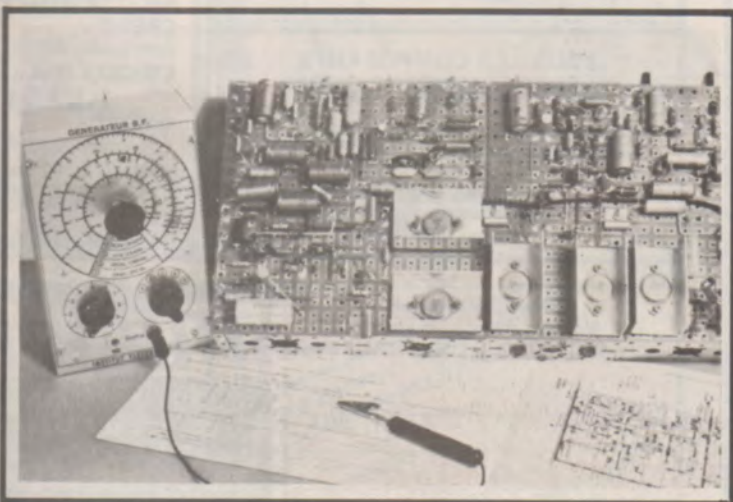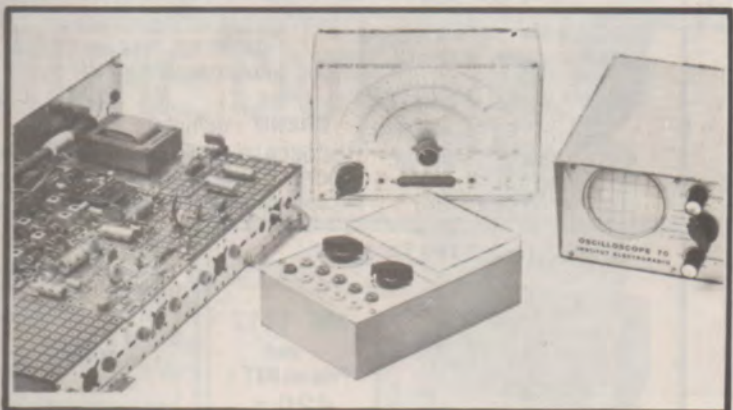

Bonnange

CEUX QU'ON RECHERCHE POUR LA TECHNIQUE DE DEMAIN...

**suivent les cours de l'
INSTITUT ELECTRORADIO
car ...
sa formation c'est
quand même autre chose**

En suivant les cours de L'INSTITUT ELECTRORADIO vous exercez déjà votre métier!..

puisque vous travaillez avec les composants industriels modernes : pas de transition entre vos Etudes et la vie professionnelle. Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car **CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS** (il est offert avec nos cours.)

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPÉCIALISTES ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS CEUX :

- qui doivent assurer la relève
- qui doivent se recycler
- que réclament les nouvelles applications

PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉNIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÉES, ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECHNIQUE.

Nos cours permettent de découvrir, d'une façon attrayante, les Lois de l'Electronique et ils sont tellement passionnants, avec les travaux pratiques qui les complètent, que s'instruire avec eux constitue le passe-temps le plus agréable.

Nous vous offrons :

7 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX QUI PRÉPARENT AUX CARRIÈRES LES PLUS PASSIONNANTES ET LES MIEUX PAYÉES

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • ELECTRONIQUE GENERALE | • TELEVISION N et B |
| • MICRO ELECTRONIQUE | • TELEVISION COULEUR |
| • SONORISATION-HI-FI-STEREOPHONIE | • INFORMATIQUE |
| | • ELECTROTECHNIQUE |

Pour tous renseignements, veuillez compléter et nous adresser le BDN ci-dessous :



INSTITUT ELECTRORADIO
(Enseignement privé par correspondance)
26, RUE BOILEAU — 75016 PARIS

Veuillez m'envoyer
GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT DE MA PART
VOTRE MANUEL ILLUSTRÉ
sur les **CARRIÈRES DE L'ELECTRONIQUE**

Nom

Adresse

R

HAUT-PARLEURS : en stock

SIARE - ITT - AUDAX - B.S.T. - PEERLESS - KEF - FANE - R.T.C.
CELESTION - HECO - ROSELSON - POWER et HP SONO

ENCEINTES VIDES - 30 litres, 50 litres - Supports pour enceintes

— VENEZ NOUS VOIR — UN SPÉCIALISTE VOUS CONSEILLERA (Sans engagement).

VENTE PAR CORRESPONDANCE (MINIMUM 50 F)
Ecrire pour devis (joindre 2 timbres à 1 F pour la réponse)

Corama

chaîne hi fi

HITS ET COMPOSANTS

HAUT-PARLEURS « SIARE »

TWEETERS		SP	
6 TWD, 6/20 K, 20 W	19 F	21 CPG 3 (bicône)	104 F
6 TW 85, 6/20 K, 25 W	25 F	21 CPR 3 40/18000, 50 W	205 F
TW 95 E, 5/22 K, 35 W	29 F	25 SPCG 3 28/6000, 35 W	174 F
TWM, 2/25 K, 80 W	115 F	25 SPCM 22/12000, 45 W	231 F
TWM 2, 2/20 K, 80 W	178 F	26 SPCS 28/5000, 100 W	430 F
TWO, 2/22 K, 50 W	51 F	31 SPCT 18/15000, 80 W	529 F
TWS, 2/22 K, 50 W	76 F	31 TE, 120 W	576 F
TWZ, 1,5/20 K, 120 W	221 F		
MEDIUM		FILTRES	
10 MC (clos) 500/6000	117 F	F-240, 2 voies, 40 W	84 F
12 MC (clos) 500/6000	184 F	F-30, 3 voies 30 W	112 F
13 RSP 50/6000, 80 W	300 F	F-40, 3 voies, 45 W	196 F
17 MSP 45/12000, 80 W	302 F	F-60 B, 3 voies, 100 W	471 F
BOOMERS et LARGE BANDE		F-400, 3 voies, 80 W	197 F
12 CP 50/15000, 12 W	38 F	F-700, 3 voies, 100 W	419 F
17 CP 45/15000, 15 W	44 F	F-1000, 3 voies, 150 W	437 F
205 SPCG 3, 20/5000, 30 W	157 F	F2-120, 2 voies	202 F
21 CP 40/12000, 20 W	53 F	RÉSONATEURS PASSIFS	
21 CPG 3 40/12000, 40 W	93 F	P 21	38 F
		SP 25	85 F
		SP 31	211 F
KITS 31 AUDAX 30 W	272 F		
KITS 51 AUDAX 50 W	570 F		

« CELESTION »

SONO	Puiss. watt	PRIX
G 10-20	20	192 F
G 10-60	60	280 F
G 12-50	50	306 F
G 12-65	65	318 F
G 12-80	80	362 F
G 12-100	100	436 F
G 12-125	125	674 F
G 15-100	100	630 F
G 15-150	150	892 F
G 18-200	200	1 070 F

SONO POWER

MPK 703	1 487 F
MPK 705 C	2 370 F
APK 280 B	1 824 F
APK 160 S	1 686 F
DX 280	2 930 F
TPK 510	1 270 F
MPK 304	790 F

CONTRÔLEURS : NOVOTEST - PANTEC - CENTRAD - UNIMER - ISKRA - RTC - VOC


FERS A SOUDER - POMPES A DESSOUDER - PERCEUSES - CIRCUITS N-DEC - ILP - TABLE DE MIXAGE - ALIMENTATIONS - TRANSFOS TORIQUES ET NORMAUX - COFFRETS : TEK0 - MINI RACK - AMTRON, etc. ANTENNES - CASSETTES ET BANDES - CIRCUIT IMPRIMÉ : Bakélite - Epoxy - Veroboard - KF - SIRENES ET, TOUJOURS... GRAND CHOIX DE SEMI-CONDUCTEURS - Cir. int. - Led - Triacs - Rés. - Cond. - Trans. - Diodes, etc.

CHAQUE MOIS VENEZ PROFITER DE NOS PROMOTIONS...

corama 51, cours Vitton, 69006 LYON (M° Masséna) - Tél. (7) 889.06.35

ELECTRONICIENS

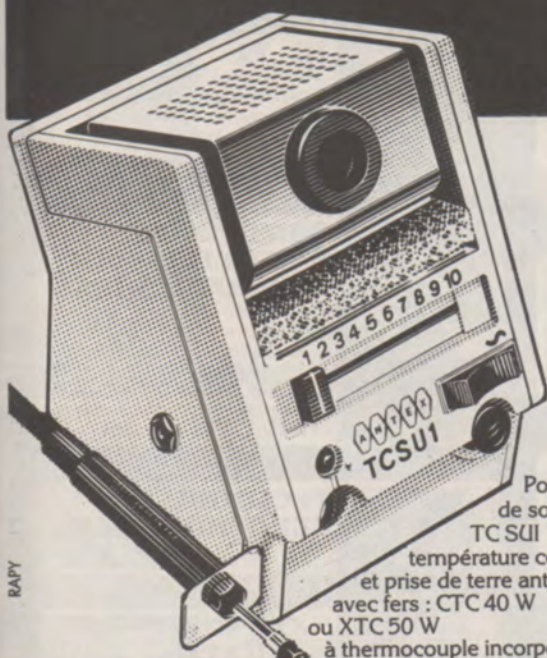POUR FAIRE DES SOUDURES PRECISES ET RAPIDES
ET PROTEGER VOS SEMICONDUCTEURS
OPTEZ pour les **ANTEX**



C24
15 W 24 V
C220
15 W 220 V

X25
25 W 230 V

CX17
17 W 230 V

MLX 25 W 12 V

Poste de soudure TCSU1 à température contrôlée et prise de terre antistatique avec fers : CTC 40 W ou XTC 50 W à thermocouple incorporé

grande variété de pannes longue durée

ANTEX

AGENTS GENERAUX POUR LA FRANCE
E^{TS} V. KLIATCHKO
6 bis, Rue Auguste Vitu - 75015 PARIS
Tél. : 577.84.46

demande de documentation RP
FIRME ou NOM
ADRESSE

APPRENEZ CHEZ VOUS LE



COMPTABLE

Pour avoir un bon salaire, pour occuper un poste de confiance dans l'entreprise, devenez comptable (prép. aux CAP, BP, BTS, DECS).



EDUCATEUR SPORTIF (Brevet d'état)

Exercez une activité de plein air et préparez ensuite le monitorat (football, natation, etc.).



PHOTOGRAPHE

Si la technique de la photographie vous passionne, dépassez le stade du simple amateur. (Prép. au CAP).



TECHNICIEN EN TELECOMMUNICATIONS

A l'heure de la télématique, alliez votre goût pour les techniques nouvelles et votre désir d'avoir un emploi stable. Préparez le concours organisé par le ministère des P.T.T.!



REPRESENTANT EN AUTOMOBILES

Vous aimez l'automobile, la mécanique? Vous êtes attiré par la vente? Mettez-vous au service du premier exportateur français.



DECORATEUR ENSEMBLIER

Plus qu'un bricoleur, devenez un professionnel de la décoration et de l'aménagement des intérieurs.



INSPECTEUR POLICE NATIONALE

En préparant ce concours, accédez à une situation aussi intéressante que variée (sécurité publique, renseignements généraux, police judiciaire, etc.).



CAPACITE EN DROIT

Sans le bac, préparez la Capacité en Droit. Nombreux débouchés dans les domaines juridique et fiscal.



GARDIEN DE LA PAIX

En passant ce concours, accédez à un poste de confiance au sein de la Police Nationale.



MAQUETTISTE PUBLICITAIRE

Vous êtes précis, vous aimez inventer, faire des montages? Devenez maquettiste publicitaire!



CAP EMPLOYE BANQUE

Sans diplôme, ni expérience professionnelle, accédez à une situation sérieuse et bien payée.



CAP PEINTRE EN LETTRES ET DECORS

Si vous aimez décorer, peindre, si vous avez certains dons en dessin, apprenez un métier aux applications multiples.



CHASSEUR D'IMAGES D'ANIMAUX

Travaillez près de la nature et contribuez à sa défense en exerçant un métier plein de découvertes.



MENUISIER

Travaillez le bois pour vous rapprocher de la nature et goûter le plaisir de travailler de vos mains.



EBENISTE

Vous êtes sensible à la beauté du bois? Devenez ébéniste: un métier d'art que vous pratiquerez avec amour et passion.



CHARPENTIER

Vous aimez le beau travail et le bois: alors vous aimerez monter, consolider ou modifier de belles charpentes.



PLOMBIER

Un métier où il est facile de se faire une bonne place: les bons spécialistes sont très recherchés.



TECHNICIEN EN CHAUFFAGE

La recherche du confort crée de nouveaux emplois: Profitez-en!



TECHNICIEN EN ISOLATION

Les économies d'énergie créent de nouveaux emplois: sachez en tirer profit!



METREUR tous corps d'état

Vous aimez mesurer, compter, calculer: vous réussirez dans le mètre.



DESSINATEUR EN MAISONS INDIVIDUELLES

Vous aimez dessiner? Alors créez vous-même les plans des maisons: votre métier vous passionnera.



MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV

Devenez le dépanneur compétent que l'on recherche et installez-vous à votre compte.



TECHNICIEN RADIO TV

Participez à la création, la mise au point et le contrôle des radios et des téléviseurs.



MONTEUR DEPANNEUR HI-FI

Vous êtes passionné d'électronique et vous aimez le beau matériel? Alors ce métier est fait pour vous.



CONTREMAITRE D'ATELIER D'ELECTRONIQUE

Vous avez le sens des contacts humains et vous aimez l'électronique? Alors ce métier vous convient.



TECHNICIEN ELECTRONICIEN

Travaillez à la conception et au montage des circuits électroniques.



ELECTRICIEN

Travaillez dans un secteur clé, à l'avenir assuré.

METIER QUI VOUS PLAÎT



DEPANNEUR EN ELECTROMENAGER

Travaillez au service après-vente ou installez-vous à votre compte dans un secteur particulièrement dynamique.



DESSINATEUR EN CONSTRUCTION MECANIQUE

Exploitez votre habileté manuelle et vos qualités de rigueur et de méthode.



INSTALLATEUR EN TELEPHONES

Le téléphone évolue : de nouvelles techniques passionnantes apparaissent : participez à leur mise en place.



MECANICIEN AUTO

Vous êtes un passionné en mécanique auto ? Alors faites-en votre métier.



CONDUCTEUR ROUTIER

Vous aimez conduire et voyager ? Préparez-vous à ce métier agréable et bien payé ?



ELECTRICIEN EN EQUIPEMENT AUTO

Installez les auto-radios, les lecteurs de cassettes ; vérifiez et dépannez les équipements électriques.



GERANT DE STATION SERVICE

Un métier indépendant et vivant pour ceux qui aiment les contacts, le travail en famille... et l'automobile !



AGENT DE PLANNING

Vous êtes méthodique, organisé, vous aimez prévoir et analyser : vous réussirez dans ce métier.



OPERA-TEUR(TRICE) SUR ORDINATEUR

Veillez à la bonne marche de l'ordinateur et participez ainsi à une technique de pointe.



PROGRAMMEUR

Dialoguez avec l'ordinateur en choisissant ce métier passionnant et rémunérateur.



PUPITREUR

Surveillez les tableaux de commandes et soyez le « pilote » de l'ordinateur.



GARDE-CHASSE

Travaillez au grand air, protégez la nature et les animaux.



AGENT TECH. FORESTIER

Prép. concours Off. Nat. Forêts. Faites vivre les forêts en bénéficiant de la sécurité de l'emploi.



ELEVEUR DE CHIENS

Rentabilisez un loisir, ou installez-vous rapidement à votre compte à peu de frais.



ELEVEUR DE CHEVAUX

Faites de votre passion un vrai métier dans un secteur en pleine expansion.



SECRETAIRE ASSISTANTE VETERINAIRE

Vous adorez les animaux ? Alors soignez-les et vivez près d'eux.



AVICULTEUR

Tirez profit de la demande croissante, et non satisfaite, en volailles de qualité.



HORTICULTEUR

Consacrez-vous à la culture des fleurs ou des légumes et montez votre propre affaire.



DESSINATEUR PAYSAGISTE

Créez jardins et espaces verts pour embellir l'environnement.



APICULTEUR

Faites d'un loisir, un vrai métier ou une activité d'appoint.

Pour chaque métier cité nous préparons également à la plupart des CAP - BP - BTS correspondants.

UNIECO FORMATION groupement d'écoles spécialisées. Etablissement privé d'enseignement par correspondance soumis au contrôle pédagogique de l'Etat.

BON POUR RECEVOIR GRATUITEMENT

et sans aucun engagement de votre part la documentation complète sur le métier qui vous intéresse.

Nos documentations, conçues par des spécialistes de l'orientation, vous donneront des renseignements complets, non seulement sur le métier que vous avez choisi, mais aussi sur toutes les carrières ou examens officiels s'y rapportant. Vous y découvrirez aussi le programme de chaque étude, les conditions pour y accéder, les débouchés offerts, etc.

Avec l'accord de votre employeur, étude gratuite pour les bénéficiaires de la Formation Continue (Loi du 16 juillet 1971).

Nom
Prénom
Rue
..... Code postal [][][][][]
Ville

Indiquez ci-dessous le métier qui vous intéresse

UNIECO FORMATION 2650, route de Neufchâtel - 76041 ROUEN Cedex

Pour Canada, Suisse, Belgique : 21-26, quai de Longdoz - 4020 LIEGE - Pour TOM DOM et Afrique, documentation spéciale par avion.

R.P. 394 - Septembre 80 - P. 111

à TOULOUSE



COMPTOIR du LANGUEDOC s.a.
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
 26 à 30, rue du Languedoc
 31000 TOULOUSE
 ☎ (61) 52.06.21

TRANSISTORS

AC 125	2,50	BC 556	1,10
AC 126	2,50	BC 557 A	0,80
AC 127	2,50	BC 558 ab	0,75
AC 128	2,50	BC 559 ab	0,90
AC 132	2,50	BD 135	2,20
AC 187	2,50	BD 136	2,40
AC 187/01	3,00	BD 137	2,40
AC 188	2,50	BD 138	2,70
AC 188/01	3,00	BD 139	3,00
AC 187/188/01	6,00	BD 140	3,00
AD 149	8,00	BF 115	2,80
AD 161	5,00	BF 167 ou 173	2,50
AD 162	5,00	BF 177 ou 178	2,80
AD 161/162	9,00	BF 194	1,00
AF 121	4,80	BF 195	1,00
AF 124	3,00	BF 196	1,30
AF 125	3,00	BF 197	1,40
AF 126	3,00	BF 198	1,30
AF 127	3,00	BF 199	1,40
ASZ 15	1,50	BF 200	1,80
BC 107 abc	1,50	BF 233	1,80
BC 108 abc	1,50	BF 234	1,80
BC 109 abc	1,50	BU 126	18,00
BC 147 ab	0,80	BU 208/108	18,00
BC 148 abc	0,75	TIP 29	3,90
BC 149	0,85	TIP 30	4,50
BC 157	0,80	TIP 31	4,50
BC 158	0,75	TIP 32	4,85
BC 159	0,95	TIP 33	6,50
BC 177 abc	1,70	TIP 34	7,65
BC 178 a	1,80	2 N 1613	1,70
BC 179 ab	2,00	2 N 1711	2,00
BC 203	1,80	2 N 1893	1,70
BC 204	1,80	2 N 2219	1,70
BC 205	1,80	2 N 2219 A	2,00
BC 206	1,80	2 N 2222 A	1,40
BC 207	1,80	2 N 2222 A	1,60
BC 208	1,80	2 N 2646 IUT	6,00
BC 327	1,70	2 N 2904	1,70
BC 328	1,50	2 N 2905	1,70
BC 337	1,20	2 N 2905 A	2,00
BC 338	1,20	2 N 2907	1,40
BC 407 ab	0,85	2 N 2907 A	1,60
BC 408 abc	0,85	2 N 3053	2,80
BC 409 abc	1,00	2 N 3054	6,00
BC 546 a	1,00	2 N 3055 RTC 110 W	4,00
BC 547 ab	0,85	2 N 3055 RCA 115 W	6,00
BC 548 abc	0,80	2 N 3055 Mot 115 W	6,00
BC 549 bc	0,95	2 N 3819 Fet	3,50

MOTOROLA

MD 8001	19,00	MJE 3055	9,50
MD 8002	20,00	MPSA 05	2,50
MJ 900	12,50	MPSA 06	2,50
MJ 901	12,50	MPSA 13	2,00
MJ 1000	11,00	MPSA 18	2,50
MJ 1001	12,50	MPSA 55	2,50
MJ 2500	16,50	MPSA 56	2,50
MJ 2501	18,00	MPSL 01	2,50
MJ 2955	9,00	MPSU 51	2,50
MJ 3000	15,00	MPSU 55	5,00
MJ 3001	16,50	MPSU 06	6,00
MJE 1090	14,00	MPSU 55	6,00
MJE 1100	14,00	MPSU 56	6,00
MJE 2955	11,50	MZ 2361	5,50

MICROPROCESSEUR

MC 6800 P	77,00	MC 1488	10,00
MC 6820	42,50	MC 1489	10,00
MC 6850	36,00	MC 3302	9,00
MC 6850	35,00	MC 1439	10,00
MC 8126	18,00	MC 3459	22,50
MC 8196	12,50	MC 14411	74,50
		Connecteur 2 x 43 pins	73,00

DIODES

BY 126 - 226	1,80	1 N 4001 A	0,50
BY 127 - 227	1,80	1 N 4007	0,50
DA 9	0,60	1 N 4148	0,50
DA P 12	18,00	200 V 3 A sortie Fd	2,50
LDR 03	14,00	200 V 12 A à vis	4,00
ORP 60	6,00	200 V 20 A à vis	4,00
1N 914	0,30		

DIODES ZENER 1,3 W

2V7 à 3,9 V	2,00	4V7 à 6,6 V	1,20
75 V à 220 V	2,00		

PONTS DE DIODES

1 A 200 V	2,50	5 A 200 V	6,00
3 A 200 V	3,00	10 A 200 V	10,00
4 A 200 V	4,00	25 A 200 V	15,00

LEDS ET AFFICHEURS

Photocoupleur		Afficheurs 7,62 mm	
TIL 111	8,00	TIL 312 An. com.	7,00
TIL 209 R 3	1,00	TIL 313 Cath. com.	10,00
TIL 211 V 3	1,20	TIL 327 polaire	10,00
TIL 213 J 3	1,30	Afficheurs 12,7 mm	
TIL 220 R 5	1,20	TIL 701 anode com.	8,00
TIL 222 J 5	1,30	TIL 702 Cath. com.	8,00
TIL 223 J 5	1,30		

THYRISTOR

TQ 51.5 A 400 V	8,00	TQ 220.7 A 600 V	10,00
-----------------	------	------------------	-------

TRIACS

6 A 400 V isolés	5,00	8 A non isolés	4,00
------------------	------	----------------	------

DIAC

DA 332 V	1,20		
----------	------	--	--

CIR. INTE. C Mos

4000	2,50	4024	7,00
4001	2,50	4025	2,50
4002	2,50	4027	4,50
4007	2,50	4033	13,80
4011	2,50	4047	7,00
4013	3,50	4049	3,50
4016	3,50	4050	3,50
4017	3,50	4072	2,50
4020	8,00	4511	11,00
4021	7,50	4518	7,00
4023	2,50	4528	13,50

T.T.L. TEXAS

7400	1,80	7451	1,80
7401	1,80	7453	1,80
7402	1,80	7454	1,80
7403	1,80	7460	1,80
7404	2,15	7470	4,00
7405	2,15	7472	2,35
7406	4,50	7473	3,60
7408	2,15	7474	3,15
7409	2,15	7475	4,80
7410	1,80	7476	3,80
7412	1,80	7483	8,10
7413	3,45	7485	11,45
7414	7,95	7486	2,70
7416	3,05	7490	4,85
7417	3,05	7491	7,20
7420	1,80	7492	4,85
7425	2,15	7493	4,85
7427	2,15	7495	5,20
7430	1,80	7496	8,35
7432	2,35	7497	4,85
7437	2,90	74121	3,45
7438	2,90	74123	7,20
7440	2,00	74141	6,85
7442	6,55	74151	6,20
7443	6,55	74154	12,50
7445	6,55	74159	6,85
7446	10,35	74192	11,85
7447	8,45	74193	11,05
7448	11,90	74194	7,95
7450	1,80	74195	6,20

S.G.S.

TAA 550	2,00	TAA 651 B	9,00
TAA 611 A12	9,00	TBA 641 B 11	9,00
TAA 611 B 12	9,00	TBA 641 BX 1	11,00
TAA 611 CX 1	10,00	TBA 810	10,00
TAA 621 AX1	13,00	TBA 810 S	8,00

SUPPORTS

A souder	8	14	16	24	A Wrapper	8	14	16	24
	0,80	1,00	1,00	3,00	2,50	4,50	5,00	7,50	
Pour T05 pour CI									
Support de Transistors - 3,00									

RÉGULATEURS DE TENSION

Positif 1,5 A	8,00	Négatif 1,5 A	8,00
5-8-12-15-18-24 V	8,00	5-8-15-18-24 V	8,00

RADIATEURS

Pour T05 à ailette	1,00	carre 80 x 80 - 30 W	9,00
Pour T20 (triac)	3,00	Grosse puissance 115 x 36	10,00
Pour T03 à ailette - perçes	5,00	Pour T203, 115 x 76	16,50
carre 46 x 46 - 15 W	5,00		
carre 65 x 65 - 24 W	7,00		

OUTILLAGES

FERS À SOUDER

FABRICATION FRANÇAISE 220 volts			
Livres avec panne, et cordon			
30 W, 220 V	32,00	panne 30 W	4,50
40 W, 220 V	34,00	panne 40 W	5,00
60 W, 220 V	36,00	panne 60 W	5,00
Pistolet à dessouder 220 V			135,00
Le cordon secteur			3,00

POMPES À DESSOUDER

Mini L - 18 cm			
Tout métal - 1 embout gratuit			65,00
Maxi-Mini L - 22mm			75,00
Maxi-Super L - 37 mm			97,00

SOUDURE 60 % 10/10

Bobine de 100 g	12,00	Bobine de 250 g	29,00
Bobine de 500 g			55,00

PRODUITS

Bombe pour Nettoyer les Contacts			
Type Mini	16,00	Spécial THT	22,00
Type Standard	23,00	Givrant	17,00
Nettoy. magnét.	18,00	Tresse à dessouder	9,00
Graisse silicone, le tube			30,00

PERCEUSES

Alimentation 9 à 12 V. Le coffret comprend :			
a) 1 perceuse			
b) 3 mandrins			
c) 9 outils pour percer, meuler, découper ou polir			
d) coupleur de piles			
Le coffret	110,00	Bati support	45,00

Modèle de précision, miniature, équipé d'un roulement à billes

Vitesse max. 16 500 tr/min. Tension 12 à 18 V			
La perceuse	140,00	Le transformateur	140,00
Le support	140,00	variable	

• FORETS •

Spécial Epoxy - 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3 mm			
La pièce			2,60

BOITES DE CONNEXION

NET DE REMISE			
88 051 M DEC			
Pour montage sans soudure, résistances, condensateurs, transistors, diodes, etc.			
Modèle 840 contacts, pas de 2,54			
Montée	165,00 F	En Kit	140,00 F

COFFRETS

SERIE ACIER		SERIE PLASTIQUE	
Capot laque four L x h x l		RECTANGULAIRE	
BC1 - 60 x 118 x 89	25,00	P1 - 80 x 50 x 30	8,00
BC2 - 124 x 118 x 89	33,00	P2 - 105 x 65 x 40	12,00
BC3 - 164 x 118 x 89	36,00	P3 - 155 x 90 x 50	18,00
BC4 - 222 x 118 x 89	45,00	P4 - 210 x 125 x 70	29,00
CH1 - 60 x 118 x 49	16,00	SERIE PLASTIQUE	
CH2 - 124 x 118 x 49	24,00	PURITE gris L x P x h x l	
CH3 - 164 x 118 x 49	28,00	362 - 160 x 95 x 60 x 40	20,00
CH4 - 222 x 118 x 49	35,00	363 - 215 x 130 x 75 x 45	30,00
SERIE ALUMINIUM		364 - 320 x 170 x 85 x 50	62,00
Capot laque noir mat		Coffrets affichage digital	
331 - 53 x 100 x 60	18,00	laque plexi orange	
332 - 102 x 100 x 60	24,00	0 12 - 120 x 90 x 50	18,00
333 - 153 x 100 x 60	37,00	0 13 - 150 x 135 x 55	23,00
334 - 202 x 100 x 60	40,00	0 14 - 180 x 155 x 58	32,00
335 - 237 x 100 x 60	50,00		

CONDENSATEURS

CERAMIQUES		Styrolux	
Type disque ou plaquette		de 22 pF à 10 nF	0,50
de 1 pF à 10 nF	0,30	Chimiques Sine Salco	
MYLAR SIF SAFICO		25 V 40 V 63 V	
Moule sorties Radiales		1 MF 0,85 0,85 0,90	
250 V 400 V		2,2 MF 0,85 0,85 0,90	
1 NF 0,45		4,7 MF 0,85 0,85 0,90	
2,2 NF 0,45		10 MF 0,90 0,90 1,10	
3,3 NF 0,45		22 MF 0,90 0,90 1,10	
4,7 NF 0,45		47 MF 1,00 1,20 1,30	
5,6 NF 0,50		100 MF 1,20 1,40 1,60	
6,8 NF 0,50		220 MF 1,40 1,80 2,40	
8,2 NF 0,50		470 MF 1,80 2,50 3,80	
10 NF 0,45	0,50	1000 MF 3,00 3,80 6,00	
15 NF 0,45	0,50	2200 MF 4,90 6,30 9,40	
22 NF 0,45	0,50	4700 MF 7,70 11 17	
33 NF 0,50	0,50	10000 MF 90 100 150	9,40
47 NF 0,50	0,75	Série ha-tension aéro :	17,90
56 NF 0,65		1 MF 500 V	4,90
68 NF 0,65		33 MF 500 V	6,90
0,1 MF 0,65	0,90	47 MF 350 V	6,90
0,15 MF 0,80	0,47	100 MF 350 V	7,90
0,22 MF 0,90	1,40	100 MF 350 V	6,60
0,33 MF 1,20	2,00		
0,47 MF 1,40	2,40	TANTEAU GOUTTE	
0,68 MF 2,20		6,3 V 18 V 25 V	
1,0 MF 2,45	4,10	0,47 MF 1 MF 1,2	
2,2 MF 4,10		1 MF 1 MF 1,2	
3,3 MF 100 V	5,00	1,5 MF 1 MF 1,2	
4,7 MF 100 V	5,00	2,2 MF 1 MF 1,2	
		3,3 MF 1 MF 1,2	
		4,7 MF 1,00 1,20 1,5	
		10 MF 1,00 1,50 2,3	
		22 MF 1,50 2,50	
		Cond. Ajustables	
		3 PF 1,00 6 PF 1,50	
		12 PF 1,20 20 PF 2,30	
		40 PF 1,50 50 PF 2,70	
Chimiques non Polarise 30 V			
1 MF 1,00	1,00	10 MF 1,10	1,10
4,7 MF 1,00	1,00	10 MF 1,10	1,10
22 MF 1,00	1,00	47 MF 1,10	1,10

à TOULOUSE

CIRCUITS IMPRIMÉS & PRODUITS

Plaque verre époxy 16/10, 35 microns	4,00 F
1 face 15 x 10	6,50 F
1 face 15 x 20	9,00 F
2 faces 15 x 10	5,00 F
Plaques présensibilisées positives	
Type 3 x P 200 x 300	30,00 F
Type époxy 200 x 300	50,00 F
BRADY pastilles en carte de 112	
en : 1,91 mm, 2,36 mm, 2,54 mm,	
3,18 mm, 3,96 mm. La carte	7,50 F
Rubans en rouleau de 16 mètres	
Largeur disponible : 0,79 mm, 1,1 mm,	
1,27 mm, 1,57 mm. Le rouleau	11,00 F
2,03 mm, 2,54 mm. Le rouleau	12,50 F
Feutres	
Pour tracer les circuits (noir)	8,00 F
Modèle pro. avec réservoir et valve	19,00 F
Etamage. Bidon pour étamage à froid	38,00 F
Vernis pour protéger les circuits.	
la bombe	13,00 F
Photosensible positif 20, la bombe	24,00 F
Resine photosensible positive - révélateur	52,00 F
Gomme abrasive pour nettoyer le circuit	9,50 F
Perchlorure en poudre, pour 1 litre	12,00 F
Perchlorure en poudre pour 1/2 litre	5,00 F

CASSETTES

HIFI LOW NOISE VISSEES	
Emballage individuel plastique	
C 60	3,30 F
C 90	4,00 F
CHROME CR 02	
C 60	8,00 F
C 90	10,00 F



COMPTOIR du LANGUEDOC s.a.
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
 26 à 30, rue du Languedoc
 31000 TOULOUSE
 ☎ (61) 52.06.21

TUBES ELECTRONIQUES EMBALLAGE INDIVIDUEL

DY 602 - 86 - 87	7,80 F	ECL 86	8,00 F	PC 86	10,60 F
EBF 89	6,70 F	ECL 805	10,90 F	PC 300	9,00 F
EC 86	11,20 F	EF 183	8,00 F	PC 189	8,80 F
EC 88	11,20 F	EF 184	8,00 F	PCF 60	6,80 F
EC 900	9,70 F	EL 84	5,20 F	PCF 86	12,70 F
ECC 82	5,80 F	EL 86	7,30 F	PCF 80	11,20 F
ECC 189	10,50 F	EL 504	11,20 F	PCF 802	8,40 F
ECF 80	7,80 F	EL 509	42,30 F	PCL 82	6,80 F
ECF 82-6 U 8	6,80 F	EY 88	7,30 F	PCL 85	8,00 F
ECF 86	11,40 F	EY 500 A	32,00 F	PCL 805	8,40 F
ECF 801	12,70 F	EY 802	12,20 F	PL 504	12,30 F
ECF 802	11,20 F	GY 802	11,00 F	PY 88	6,35 F
ECL 82	7,00 F	PC 86	10,60 F	PY 500	15,00 F

LISTE NON LIMITATIVE. NOUS INTERROGER, NOTRE STOCK EST TRES IMPORTANT

SUPER-AFFAIRES

• LED rouge Ø 3 mm ou 5 mm Les 10 pièces	7,50 F	• Transistors BFY 51 Mieux que 2N 1711. La pochette de 10	15,00 F
• Transistor 2 N 3055 - Semelle épaisse 100 V 8 A Les 4 pièces	20,00 F	• BOUTONS Calotte alu Ø 26 mm les 10 pièces	15,00 F
• Condensateurs 1 MF 500 V Type Professionnel pour CI Les 10 pièces	10,00 F	• jupe graduée de 0 à 10 Ø jupe 43 mm, les 5 boutons	15,00 F
• Afficheur HP 12,7 mm, livré avec schéma. Identique à TIL 702 Les 2 pièces	12,00 F	• jupe 36 mm, les 5 boutons	12,00 F
• Compte-tours, 3 chiffres - remise à zéro A 1 unité	10,00 F	• jupe 33 mm, les 5 boutons	10,00 F
		• Condensateurs 1000 MF 50/60 V, les 10 pièces	10,00 F
		1500 MF 63 V, les 4 pièces	12,00 F
		2500 MF 50/60 V, les 4 pièces	15,00 F

TRANSFOS D'ALIMENTATION

Primaire 220 v		24V.0,5 A	26,00 F
6V.0,5 A	20,00 F	24V.1 A	30,00 F
6V.1 A	20,00 F	2x6V.0,5 A	23,00 F
6V.2 A	26,00 F	2x12V.1 A	30,00 F
9V.0,5 A	21,00 F	2x15V.1 A	40,00 F
9V.1 A	23,00 F	2x15V.2 A	47,00 F
12V.0,5 A	23,00 F	2x18V.1 A	45,00 F
12V.1 A	26,00 F	2x24V.1 A	47,00 F
12V.2 A	30,00 F	2x12V.2 A	47,00 F
18V.0,5 A	23,00 F	2x18V.2 A	60,00 F
18V.1 A	27,00 F	2x24V.2 A	76,00 F

Tous transformateurs sur demande

Tous transformateurs sur demande

MESURE

APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC

Boîtier transparent. Partie inférieure blanche	
Fixation par clips, dimensions 55 x 44 mm	
Voltmètre	15 V - 30 V - 60 V
Ampermètre	1 A - 3 A - 6 A
Prix de l'appareil	35,00 F

VU-METRES INDICATEURS Ouverture 35 x 15 mm

Sensibilité 200 micro A - R.I. 560 U	
Gradué de 1 à 20	32,00 F
Modèle à 0 central	32,00 F

HORLOGE

4 digits - 2 points secondes	
Compteur module horloge précisable	
avec transformateur - afficheur - les boutons - l'intel de commande	112,00 F
Le coffret	23,00 F
Le réveil	12,00 F

TRANSISTORS

AC 180 K	3,00 F	BC 418, les 20	10,00 F
AC 181 K		BD 166, les 8	10,00 F
AC 188/01, les 10	15,00 F	BF 457, les 10	10,00 F
BC 107, les 10	10,00 F	2N 1565, les 10	8,00 F
BC 108, les 10	10,00 F	2N 1613, les 10	10,00 F
BC 170, les 10	10,00 F	2N 1711, les 10	12,00 F
BC 171, les 10	10,00 F	2N 1890, les 10	10,00 F
BC 172, les 10	10,00 F	2N 1893, les 10	8,00 F
BC 204, les 10	10,00 F	2N 2219, les 10	12,00 F
BC 208, les 10	10,00 F	2N 2222 A. Plast.	10,00 F
BC 209, les 10	10,00 F	2N 2222 A, les 10	10,00 F
BC 308, les 10	10,00 F	2N 2904, les 10	9,50 F
BC 309, les 10	10,00 F	2N 2905 A, les 10	12,00 F
BC 408 B, les 20	8,50 F	2N 2907 A, les 10	10,00 F
BC 409, les 20	10,00 F	2N 3614, les 2	10,00 F
BD 142 Motorola TO3, la pochette de 4	10 F		
BSX 51 A. Boîtier métal - BC 107, les 20	10 F		
2N 5033 Fet, la pochette de 10	10 F		
2N 6122 TO 220 NPN 6 V 4 A, les 10	12 F		

DIODES

1 N 946 - 0,8 A - 600 volts, les 30 pièces	5,00 F
1 N 4001 ou équivalent, les 30 pièces	6,00 F
Diode 1,6 A 100 V, les 30 pièces	10,00 F
Diode 2 A 400 V, les 20 pièces	10,00 F
TEXAS - métal sortées les	
1000 V, 1,5 A, les 20 pièces	10,00 F
MOTOROLA - PRESS-FET	
20 A, 100 V pour chargeur, les 4	7,00 F
SILEC 16 A, 200 V	
à visser, les 2 pièces	5,00 F

REDRESSEURS EN PONT

Moules sortées les	
1 A 200 V, les 5 pièces	10,00 F
2 A 200 V, les 4 pièces	10,00 F
4 A 150 V, les 3 pièces	10,00 F

DIODES ZENER

Zener 8,2 V 1 W 3. La pochette de 20	10,00 F
6,2, 0,4 W. Les 20 pièces	5,00 F
Zener 3,6 V à 47 V	
La pochette de 30 panachées	12,00 F

REGULATEUR T03 1.5 A

2 en 12 V	La pochette de 4	15,00 F
2 en 15 V		

THYRISTORS

2 N 5061 TEXAS, 60 V 0,8 A, les 10 pces	5,00 F
TD 4001 SILEC, 400 V 1 A, les 2 pièces	10,00 F
Plastique 400 V 4 A, les 3 pièces	15,00 F
SIEMENS BTW 27/600 R, les 4 pièces	20,00 F

TRIACS

Moules TO 220, 6 A 400 V, isolés, à l'unité	5,00 F
les 10 pièces	45,00 F
Moules TO 220, 8 A 400 V, non isolés, à l'unité	4,00 F
les 10 pièces	38,00 F

DIACS

DA 3, 32 V, à l'unité - les 5 pièces	5,00 F
--------------------------------------	--------

CIRCUITS INTEGRES

7400 N, les 5 p.	6,50 F	7486 N, les 6 p.	10 F
7413 N, les 4 p.	10 F	7490 N, les 4 p.	15 F
7447 N, les 4 p.	20 F	555, 8 p, les 3	10 F
7473 N, les 4 p.	8 F	741, 8 p, les 5	10 F
7475 N, les 5 p.	10 F	AY 3-8500, la pce	40 F
7484 N, les 5 p.	10 F	TDA 1048 Siemens	10 F
AMPLIF			
TDA 2002, Pissance 5 W 4 U, al. alimentation 8-18 V, max. 40 V, TO 220, protégé CC.			
Livré avec notice, à l'unité			15 F
REGULATEUR			
L 200. Variable en U de 3 V à 36 V, de 0 à 2 A protégé TO 220			
Livré avec notice, à l'unité			15 F

PROMOTIONS et AFFAIRES

CONDENSATEURS ET CHIMIQUES

1 MF	16/20 V	les 10 pièces	4,00 F
1 MF	63 V	les 10 pièces	5,00 F
2,2 MF	25 V	les 10 pièces	4,00 F
4,7 MF	16/20 V	les 10 pièces	5,00 F
10 MF	25 V	les 10 pièces	5,00 F
10 MF	63 V	les 10 pièces	5,00 F
22 MF	40 V	les 10 pièces	5,00 F
47 MF	16 V	les 10 pièces	4,00 F
47 MF	25 V	les 10 pièces	5,00 F
100 MF	16 V	les 10 pièces	5,00 F
220 MF	25 V	les 10 pièces	7,00 F
250 MF	50/60 V	les 10 pièces	7,00 F
470 MF	25 V	les 10 pièces	8,00 F
1000 MF	16 V	les 10 pièces	9,00 F
1500 MF	40 V	les 10 pièces	12,00 F
2200 MF	16 V	les 5 pièces	10,00 F
2200 MF	25 V	les 3 pièces	10,00 F
2200 MF	40 V	les 3 pièces	10,00 F
2200 MF	50 V	les 2 pièces	10,00 F
3300 MF	16 V	les 5 pièces	10,00 F
4700 MF	25 V	les 4 pièces	20,00 F
4700 MF	50 V	les 2 pièces	20,00 F
MYLAR			
0,22 MF 400 V, les 20	10 F		
10 NF 100 V, les 35	5 F		
22 NF 100 V, les 35	5 F		
47 NF 250 V, les 30	7 F		
0,1 MF 100 V, les 50	12 F		
0,1 MF 250 V, les 30	9 F		
0,1 MF 400 V, les 30	8 F		
0,22 MF 250 V, les 30	10 F		

CHIMIQUES NON POLARISES

2 MF 30 Volts, les 10 pièces	4,00 F
4 MF 50 Volts, les 10 pièces	5,00 F

VARIABLES et AJUSTABLES

Ajustable 30 PF, les 25 pièces	10,00 F
Ajustable 100 PF, les 8 pièces	10,00 F
Variable 300 PF, les 4 pièces	10,00 F

TANTALE GOUTTE

Pochette de 0,1 MF à 33 MF	
Tension de 6 V à 35 V. La pochette de 36	20,00 F

MYLAR AXIAL

Tension 63, 125 et 250 V	
Val. de 2 NF à 150 NF, la pochette de 125	25,00 F

De 220 PF à 1 MF, 250 V et 400 V

La pochette de 100 condensateurs	15,00 F
----------------------------------	---------

Serie Haute-Tension 630 vs, 1000 vs, 1500 vs (ceramique, styro, Mylar)

de 22 PF à 0,1 MF, la pochette de 54	10,00 F
--------------------------------------	---------

CERAMIQUE ET STYROFLEX

Valeur de 10 PF à 100 NF	
La pochette de 150 pièces panachées	15,00 F

MICAS MINIATURE

De 47 PF à 4700 PF, la pochette de 50	12,00 F
---------------------------------------	---------

CHIMIQUES

Capacité de 0,47 MF à 1 000 MF,	
Tension de 6 Volts à 16 Volts	
La pochette de 50 en 16 valeurs	10,00 F

TANTALES CTS 13

De 0,82 MF à 220 MF	
La pochette de 20	10,00 F

MESURE

Appareils ferromagnétiques	
Très belle présentation, boîtier transparent, partie inférieure striée, montage par l'avant	
Modèle 50 Dim. 50 x 45 mm.	
Disponible 6 A, 10 A, 15 A, 25 A, 30 A.	
150 V, 250 V	15,00 F
Modèle 60 Dim. 60 x 54 mm.	
Disponible 10 A, 15 A, 30 A.	
150 V, 250 V, 500 V	18,00 F
Ampermètres 70 x 70 mm	
15 A ou 20 A	12,00 F
Ampermètre pour chargeur 55 x 45 mm	
4 A ou 6 A	10,00 F

VU-METRE

Grand cadran	Dimension fenêtre 35 x 14	10,00 F
Modèle zéro central	Dimension fenêtre 59 x 22	10,00 F
Petit modèle	Dimension fenêtre 15 x 10	8,00 F
Avec éclairage 12 volts	Dimension fenêtre 35 x 14	15,00 F

CIRCUIT IMPRIMÉ

Plaques bakélite 1 face cuivrée 15/10	
Dimensions 70 x 150 mm, les 10	10,00 F
Epoxy 16/10 1 face véniol 75 x 150 mm, les 10 coupes	18,00 F
Papier Epoxy 15/10 1 face cuivre 35 microns	
200 - 300 mm. Les 4 plaques	15,00 F

COFFRETS


Modèle entièrement en alu, épaisseur 10/10, 115 x 48 x 25. A l'unité	6,00 F
Modèle entièrement en plastique, deux 1/2 coquilles grises	
220 x 140 x 65 mm	15,00 F
Modèle plastique, ramure à l'intérieur pour tenir des plaques de circuit fermé par vis sur un côté	
190 x 110 x 65 mm	12,50 F
100 x 50 x 25 mm	5,00 F

TRANSFORMATEURS

Alimentation 120-220 V, secondaire 12, 24 V 15 VA	
Fixation vis, emballage individuel, à l'unité	12,00 F
Primaire 220 V, Second 9 V 0,5 A	8,00 F
Primaire 220 V, Second 18 V 2 A	15,00 F
Transfo peyché petits	
Rapport 1/5, à l'unité	6,00 F



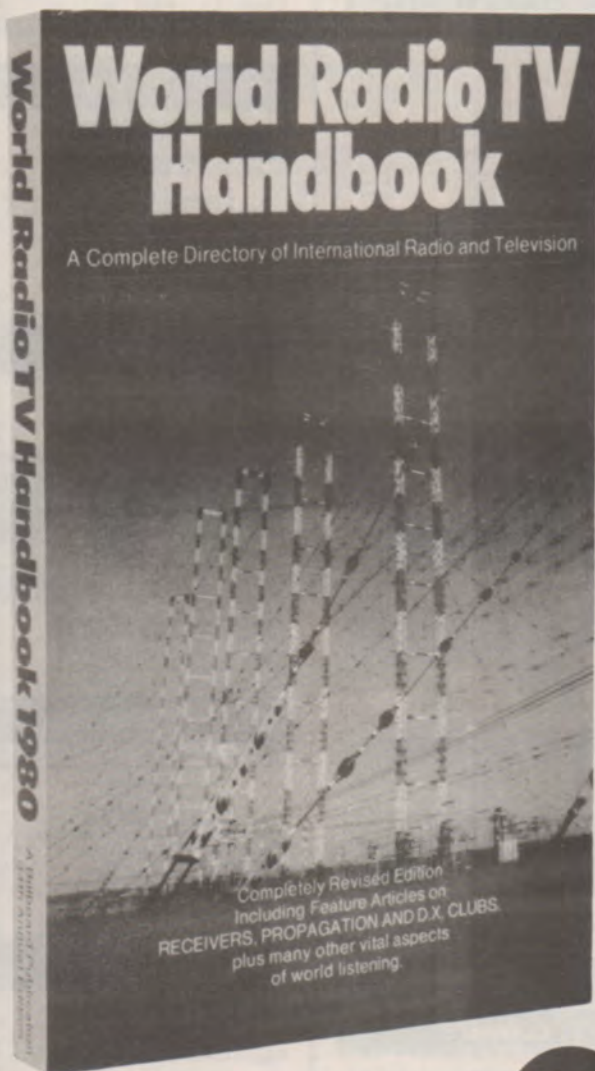EDITIONS TECHNIQUES &
SCIENTIFIQUES FRANÇAISES
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris



« A l'écoute
du monde »...

34° édition

1980

- Le seul guide qui permet aux auditeurs de la Radio Internationale d'obtenir le maximum de satisfaction de leur récepteur.
- Contient les derniers graphiques et tables d'horaires du monde.
- La source autorisée d'information exacte sur toutes les stations mondiales de radio et de T.V.
- Un répertoire complet sur les ondes courtes, grandes ondes et ondes moyennes, remis à jour d'après la Conférence de Genève de 1975.
- 55 000 exemplaires imprimés.

Un ouvrage de 584 pages, format 14,5 x 22,5 sous couverture quadrichromie, pelliculée.

Prix : 88 F

Prix franco recommandé : **105 F**

Prix pratiqué par la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75480 PARIS CEDEX 10

(AUCUN ENVOI contre remboursement. Port : jusqu'à 30 F : taxe fixe 8 F. De 30 F à 100 F : 15 % de la commande (+ 4 F Rdé). Au-dessus de 100 F : taxe fixe de 19 F.)



EDITIONS TECHNIQUES &
SCIENTIFIQUES FRANÇAISES
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris

Théorie et pratique

BASES D'ÉLECTRICITÉ ET DE RADIO-ÉLECTRICITÉ pour le radio-amateur et l'exploitant

L. SIGRAND F2XS

Ce livre est écrit pour les candidats radio-amateurs pour leur permettre d'apprendre les principes essentiels d'électricité et de radio qu'ils doivent connaître pour passer leur examen. 112 pages.

NIVEAU 1

PRIX 38 F

EMISSION RÉCEPTION RTTY (Téléimprimeur)

J.-C. PIAT

Qu'est-ce que la RTTY. Convertisseurs pour la réception des signaux RTTY : ST5, ST6, PL2. Indicateur d'accord. Emission RTTY. Les téléimprimeurs. Emissions lettres/chiffres. Avancement et retour automatique du ruban, du chariot. Interligne. 96 pages.

NIVEAU 2

PRIX 31 F

S.S.B. = BLU - Théorie et pratique

R. PIAT F3XY

La technique de la bande latérale unique (BLU) a conquis le domaine des amateurs de trafic en téléphonie, sur les bandes dites décamétriques, de sorte que des stations travaillant sur VHF et UHF sont chaque jour plus nombreuses. 152 pages.

NIVEAU 2

PRIX 49 F

PRATIQUE DU CODE MORSE

à l'usage des radio-amateurs et des radios de bord

L. SIGRAND F2XS

Comment acquérir une bonne manipulation. Tous les conseils utiles concernant la lecture auditive, la réalisation facile des accessoires indispensables. Des exemples d'épreuves de télégraphie aux examens. 64 pages.

NIVEAU 1

PRIX 23 F



LE QSO VISU (français-anglais) pour le radio-amateur

L. SIGRAND F2XS

Le Cours d'Anglais et les Compléments étaient destinés au langage des liaisons sur l'air. Cette nouvelle brochure traite cette fois des contacts directs. 40 pages.

NIVEAU 1

PRIX 15 F

L'EMISSION ET LA RÉCEPTION D'AMATEUR

R.A. RAFFIN F3AV

Chaque sujet est abordable par le débutant « ondes courtes » et saura, en même temps, retenir l'attention de l'amateur chevronné. Cette dernière édition tient compte des plus récents progrès de la technique, et l'on notera l'équilibre soigneusement dosé entre les montages à lampes et les montages à semi-conducteurs (transistors et circuits intégrés). Un vol. relié, 626 pages.

NIVEAU 2

PRIX 145 F

LES ANTENNES

R. BRAULT et R. PIAT F3XY

La propagation des ondes. Les antennes. Le brin rayonnant. Réaction mutuelle entre antennes accordées. Diagrammes de rayonnement. Les antennes directives. Antennes pour stations mobiles. Mesures à effectuer dans le réglage des antennes. 340 pages.

NIVEAU 3

PRIX 73 F

ELECTRONIQUE ET AVIATION

R.A. RAFFIN

Radio-communications et trafic radio. Tous les procédés de radio-navigation. Navigation à inertie et les link-trainer. Navigation pour les pilotes de tourisme (A.D.F. et V.O.R.). Rôle de l'électronique en aviation dans l'avenir. 208 pages.

NIVEAU 2

PRIX 43 F

Prix pratiqués par la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75480 PARIS CEDEX 10

(AUCUN ENVOI contre remboursement. Port : jusqu'à 30 F : taxe fixe 8 F. De 30 F à 100 F : 15 % de la commande (+ 4 F Rdé). Au-dessus de 100 F : taxe fixe de 19 F.)



Montages d'initiation et gadgets électroniques

CONSTRUCTION DES APPAREILS ELECTRONIQUES DU DEBUTANT

G. BLAISE

Ce livre indique à tous ceux qui débutent, comment il faut s'y prendre pour monter les appareils électroniques sur platine imprimée, VEROBOARD, en connexions à l'aide de fils. Outils et composants. Résistances. Bobines. Diodes. Redresseurs. Condensateurs. Filtrage. Détecteurs et radiorécepteurs. Comment réaliser soi-même les circuits imprimés. 176 pages.

PRIX : 43 F


TECHNIQUE POCHE N° 20

RÉALISATIONS à TRANSISTORS 20 MONTAGES

B. et J. FIGHIERA

Triangle routier lumineux, détecteur de ver-
glas, radio-tuner, relaxateur, boîte de
mixage, haut-parleur utilisé en microphone,
le statomusic, boîte de distorsion, labyrin-
the électronique, xylophone, détecteur de
métaux... 128 pages.

PRIX : 21 F

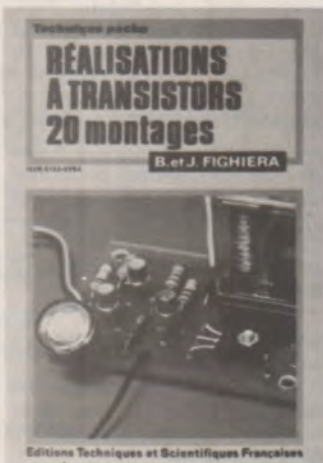

POUR S'INITIER A L'ELECTRONIQUE

B. FIGHIERA

Montages sur plaquettes spéciales à bandes conductrices perforées. Jeu de ré-
flexes, dispositif de lumière psychédélique pour autoradio. Gadget automobile.
Orgue monodique. Récepteur d'électricité statique. Flash à cellule « LDR ». Indi-
cateur de niveau BF. Métrologue audiovisuel. Oreille électronique. Détecteur de
pluie. Dispositif attire-poissons, etc. 112 pages.

PRIX : 38 F

LES MODULES D'INITIATION ELECTRONIQUES

B. FIGHIERA

Sachez reconnaître les composants. Réaliser vous-mêmes les modules : ce qu'on
peut faire sans source d'alimentation, pour mesurer les capacités, amplificateur BF
simplifié, indicateur de direction, détecteur universel, lumière, température,
émetteur AM, sirène à effet sonore et lumineux, touche sensitive, unité de vibrato,
grillon électronique, thermomètre sonore. Complété d'adresses Paris-Provence,
d'un code des résistances et condensateurs. 168 pages.

PRIX : 43 F

D'AUTRES MONTAGES SIMPLES... D'INITIATION

B. FIGHIERA

Reconnaître les composants. La représentation schématique. Conseils et matériel.
18 montages : l'oiseau électronique, tir électronique, jeu de pile ou face, serrures
électroniques. Liste d'adresses de revendeurs de composants. 136 pages.

PRIX : 38 F

LES GADGETS ELECTRONIQUES et leur réalisation

B. FIGHIERA

Conseils pratiques. Dispositif pour tester la nervosité. La boîte à gadgets. Récep-
teurs simplifiés. Récepteur fonctionnant avec de l'eau salée. Récepteur 4 transis-
tors. Dispositif anti-moustique électronique. Roulette électronique. Convertisseur
pour bande aviation. Métrologue à deux transistors. 160 pages. PRIX : 38 F

MONTAGES POUR AMATEURS

SÉLECTION DE KITS

B. FIGHIERA

Qu'est-ce qu'un Kit? Comment identifier les composants? La représentation
schématique, le matériel nécessaire, les conseils, notre sélection et son but, un
amplificateur 1 W à circuit intégré, un amplificateur 2 W à circuit intégré, un
amplificateur 3,5 W, un amplificateur de 5 W. 160 pages. PRIX : 39 F

LES JEUX DE LUMIÈRE

et effets sonores pour guitares électriques

B. FIGHIERA

L'auteur a réservé une large place à la description pratique des principaux jeux de
lumière, puis aux montages vibrato, trémolo, boîtes de distorsion, etc. Descrip-
tions dans un esprit pratique, plans de câblages, photographies, listes. 128 pages.

PRIX : 38 F

INITIATION A L'ELECTRICITE ET A L'ELECTRONIQUE 200 manipulations simples d'électricité et d'électronique

F. HURE

PRIX : 43 F

Principes de base de l'électricité et de
l'électronique par des manipulations
simples. Courant électrique. Champ
magnétique semi-conducteurs. Dio-
des et transistors. 112 pages.

MONTAGES ELECTRONIQUES AMUSANTS ET INSTRUCTIFS

H. SCHREIBER

Pour allumer : peignez-vous les che-
veux, frappez sept fois. Transistor-
mètre à radiorécepteur. Un récepteur
dans une boîte d'allumettes. Orgues
de Barbarie. Musique électronique.
Boîte à musique. Générateur de for-
mes d'onde. Action à distance par in-
duction. 150 pages. PRIX : 38 F



APPRENEZ LA RADIO

en réalisant des récepteurs simples

B. FIGHIERA

Acquérir les notions théoriques indispensables et réaliser soi-même quelques
montages pratiques en essayant de comprendre le rôle de leurs différents éléments
constitutifs. Une gamme variée de petits récepteurs à la portée de tous, avec
conseils de câblage et de mise au point. 112 pages. PRIX : 32 F

TECHNIQUE POCHE N° 19

CONSTRUCTION DE PETITS TRANSFORMATEURS avec leurs applications

Marthe DOURIAU et F. JUSTER

Principe, caractéristiques des transformateurs. Calcul. Matières premières. Nom-
breux tableaux pour réalisations simples : de la bobine de filtrage aux tôles à
cristaux orientés et quelques transformateurs de montages à transistors.
128 pages. PRIX : 28 F

P. 116 — R.P. 394 - Septembre 80

45, bd de la Gribelette,
91390 Morsang-sur-Orge
Tél. : 015.30.21

Ouvert : 7 j. sur 7 de 9 h à 20 h
Dimanche
10 h à 12 h 30

C.F.L.

107, av. Paul-Vaillant-Couturier,
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : 672.32.68
(à deux pas du dépôt BHV)
Ouvert du lundi après-midi
au samedi inclus de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h

KITS ■ COMPOSANTS

A

JUVISY

•

LIMKO

10, rue Hoche
91260 JUVISY
921 34 18

(sortie Gare Centrale)

du MARDI au SAMEDI
9 à 12 h - 14 h à 20 h

TOUS LES RELAIS RADIO-RELAIS

18, RUE CROZATIER

75012 PARIS

Tél. 344.44.50

R.E.R. - GARE DE LYON

OUVERT TOUT L'ÉTÉ



PROMOTION

ALIMENTATIONS STABILISÉES FIXES OU RÉGLABLES

de 9 à 16 V
Puissances : de 6 à 30 A
Protégées contre les C.C.
Rapport qualité/prix
IMBATTABLE

EN CADEAU : Un contrôleur universel aux vingt premiers acheteurs d'un EP 3000.

FIXES 13,8 volts

- EP 55 M. Puiss. 160 W. Sortie 5 A continu, limitée à 7 A 513 F
- EP 1500. Puiss. 460 W. Sortie 15 A, continu limitée à 20 A 643 F
- EP 2500. Puiss. 680 W. Sortie 25 A continu, limitée à 30 A 870 F

RÉGLABLES de 9 à 16 volts

- EP 2000. Puiss. 460 W. Sortie 15 A, continu limitée à 20 A 927 F
- EP 3000. Puiss. 680 W. Sortie 25 A, continu limitée à 30 A 1 180 F

Ampli linéaire. 3-30 MHz. 100 W. AM-FM. 200 W. BLU 1 800 F

D 75. Compresseur HF de modulation FM. BLU en coffret 657 F

ASP. Compresseur HF de modulation FM. BLU automatique 958 F

FL 1. Filtre actif (fini les Tunes) avec scanner automatique 781 F

FL 2. Filtre actif av. programmes FM-CW-BLU-RTTY 1 150 F

UC1. Convertisseur synthétisé. 100 kHz à 30 MHz sans trou.

Sortie 28/30 et/ou 144/146 MHz,

permet également la réception du 144 sur un récepteur 28 MHz 1 547 F

AD 170. Antenne active. Electronique avec préampli commutable

pour réception de 70 kHz à 70 MHz 435 F

D70. Professeur de morse (microprocesseur coffret généré, chiffres et lettres) : vitesse et espace

réglables de 5 à 37 mots/minute 544 F

STOP KDK! STOP KDK! exclusivité MDM. STOP KDK!

TRANCEIVER FM 144-148-987 au pas de 12,5 kHz 1 900 F

Ultra sensible. 10 mémoires. SHIFT ± 600 kHz. Un contrôleur universel
en cadeau aux vingt premiers acheteurs de ce KDK

DATONG France Sté d'ETUDE de VENTE et de SERVICE
11 bis, rue Henri-Regnault 92380 GARCHES - Tél. 741-17-29



POUR REUSSIR VOTRE AVENIR PREPAREZ UNE PROFESSION



FONCTIONNAIRES

Cadastre - Emplois Réservés - Equipement -
Génie Rural - Météorologie - H.L.M. -
Navigation Aérienne - P.T.T. - Services
Communaux - S.N.C.F. ...

F



AUTOMOBILE

Mécanicien - Réparateur - Electricien

A



COMPTABILITE - GESTION

Aide-comptable - Comptable - BTS - DECS

CG



ELECTRICITE

Electricien - Contremaître - Technicien -
Technicien Supérieur

E



ELECTRONIQUE

Electronicien - Technicien

ET



DROIT

Construction - Urbanisme - TP
Capacité en Droit

D



TOPOGRAPHIE

Opérateur - Géomètre - Expert

T



BATIMENT - T.P.

Bureaux d'Etudes - Chantiers - Métre

B



CULTURE GENERALE

Français - Maths - Sciences Physiques

C



DESSIN INDUSTRIEL

Dessin d'Exécution - Dessin Petites Etudes

DI

✂

Veuillez m'envoyer
gratuitement votre
documentation
(pour l'étranger
joindre 25FF - ou
contre valeur)
concernant :

réf* ☐ F ☐ A ☐ C ☐ G ☐ E

☐ ET ☐ D ☐ T ☐ B ☐ C ☐ DI

Nom :

Adresse :

* entourer la référence
choisie

ecs

**L'ECOLE
CHEZ SOI**

ENSEIGNEMENT PRIVE
A DISTANCE

créé par LEON EYROLLES

1, RUE THENARD
75240 PARIS CEDEX 05

Tél : 329.21.99

Comment souscrire un abonnement ?

RADIO PLANS — 2 à 12 rue de Bellevue — 75940 PARIS CEDEX 19 — Tél. 200.33.05

— chez votre marchand de journaux habituel : en lui remettant le bulletin d'abonnement ci-dessous dûment rempli

A découper suivant le pointillé

BULLETIN D'ABONNEMENT

Nos tarifs

FRANCE

ETRANGER

RADIO PLANS (12 Nos) 1 AN

(1) ☐

75 F

115 F

Informations

— pour les changements d'adresse : joindre la dernière étiquette d'envoi ou à défaut l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F en timbre-poste et des références complètes de la nouvelle adresse

— **pour tous renseignements** ou réclamations concernant votre abonnement joindre la dernière étiquette d'envoi

(1)

☐ Je m'abonne pour la 1^{ère} fois à partir du n° paraissant au mois de

☐ Je renouvelle mon abonnement
et je joins ma dernière étiquette d'envoi
Je joins à ce bulletin la somme de

(1)

par

— chèque postal

☐ sans n° de compte

— chèque bancaire

— mandat-lettre

A l'ordre de RADIO PLANS

(1) ☐ Mettre une croix dans les cases ci-dessus correspondantes

Ecrire en capitales, n'inscrire qu'une lettre par case Laisser une case entre 2 mots. Merci

A horizontal number line with 20 equal intervals, marked by vertical tick marks. The line is labeled with numbers 0 through 19 at the top, and 0 through 20 at the bottom. The intervals are labeled with numbers 1 through 19 in the middle.

Nom Prénom (Attention prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)

[illegible]

Complément d'adresse (Résidence chez M Bâtiment Escalier etc.)

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting data points.

N° et Rue ou Lieu-Dit

Code Postal

Ville

Dépt	Cne

Quartier	

Ne rien inscrire dans ces cases

REPERTOIRE DES ANNONCEURS

AEEG	101	HAUT-PARLEUR	85
ACER	18	HEATHKIT	30
AVIREX	99	HOBBYLEC	24
B.H. ELECTRONIQUE	10	INFRA	19
BOUTIQUE MUSIQUE	22	INSTITUT CONTROL DATA	6
CDA	100	INSTITUT ELECTRO RADIO	108
CEDEL	102-103	ISTI	101
CIBOT	4 ^e c	KLIATCHKO	109
CFL	117	LEXTRONIC	119
COMPOKIT	8-9	LIBRAIRIE PARISIENNE	
COMPTOIR LANGUEDOC	112-113	DE LA RADIO	95-114-115
CORAMA	109	LIMKO	117
CTS	105	LOISITEC	11
DAM'S	25-26-27	LRC	106
DAP	106	MABEL	107
DISTRONIC	23	MICRO SYSTEME	84
DRANCY EST ELECTRONIQUE	107	OPPERMANN ELECTR.	99
ECOLE CENTRALE	104	PENTASONIC	2 ^e c-3-4-5
ECOSOLAIRE	82	PERLOR RADIO	7
ECS	117	RADIO MJ	20-21
ELECTRONIC CENTER	53	RADIO SIM	77
ELECTRO KIT	32-33	RADIO RELAIS	117
ELECTROME	96-97	REUILLY COMPOSANTS	12 à 17
ELECTRONIQUE EXPRESS	24	ROCHE	28
ETS REBOUL	24	SICERONT	29
EURELEC	98	SIEBER	106
EUROPE ELECTRONIQUE	31	SM ELECTRONIQUE	101
ETN	22	SOGEFORM	83
EREL	34	SYSMIC	67
ETMS	119	TOUT POUR LA RADIO	105
EUROTRON	120	UNICO	110-111-121
E.V.S.	117	VIDEO	86



LE DERNIER CATALOGUE LEXTRONIC est paru

C'est un véritable guide
pratique du modéliste.

Vous y trouverez :

- batteries, composants électroniques, appareils de mesures, ensembles de radiocommande en kits ou montés, outillage, accessoires.
- **ET DES PRIX EN DIRECT DU FABRICANT**

Demandez-le dès aujourd'hui en adressant le bon ci-dessous, accompagné d'un chèque de 25 F, à :

LEXTRONIC s.a.r.l.

33-39, av. des Pinsons, 93370 Montfermeil

Tél. : 388.11.00 et 936.10.01

Veuillez m'adresser votre dernier catalogue.
Ci-joint 25 F en chèque.

Nom Prénom

Adresse R.P.

Apprenez un métier technique d'avenir

PAR CORRESPONDANCE



avec STAGES

Des milliers d'emplois techniques d'avenir restent longtemps libres faute de spécialistes. Quelle que soit votre instruction et votre âge, ouvrez-vous la voie vers une situation assurée, en étudiant chez vous, à votre cadence, l'un des

40 PROGRAMMES

libres ou préparatoires à des
DIPLOMES D'ETAT

dispensés par l'E.T.M.S. de Paris :

RADIO-H.I.F.I.	ÉLECTRONIQUE	AUTOMOBILE
TELEVISION	AUTOMATION	FROID
ELECTRICITE	AVIATION	CHIMIE
MAGNETOSCOPE	INFORMATIQUE	ETC... ETC...

FORMATION PERMANENTE

Inscriptions individuelles ou par employeurs
A TOUTE PERIODE DE L'ANNEE

Documentation RP 80 sur demande à :



ECOLE TECHNIQUE

Moyenne et Supérieure
de Paris

Organisme privé régi par la loi du 12.7.1971 sous contrôle
pédagogique de l'Etat

3, rue Thénard - 75240 PARIS Cedex 05 Tél. 329.21.99 ++

BROCHURE GRATUITE RP 80 2

pour les demandes provenant des pays d'EUROPE.
Pour l'étranger : joindre la valeur de 25 F français.

Nom et prénom

Adresse

..... Ville BP

Technique envisagée

JS instruments 7050

**THERMOMÈTRE MULTIMÈTRE
à THERMOCOUPLE K**



2 gammes
de
Température

— 20.0 + 200.0°C
— 20 + 1270°C

Pour la première fois sur le marché mondial :

**Le 7050 B THERMOMÈTRE (Thermocouple K) -
MULTIMÈTRE DE PRÉCISION pour 996 F ht!...**

- 7 Fonctions : °C - VDC - VAC - IDC - IAC - Ohms
- 31 Gammes : 0-1000 Volts, 0-2 Amps, 0-20 MΩ -20 + 1270°C.
- Résolution : 100 μV - 1 μA - 100 mΩ - 1°C
- Grande précision : 1.10^{-3} (DC et ohms) 1 an
- Compensation de soudure froide incorporée
- Sondes : de surface - Ambiance - Immersion - Aiguille - THT - Effet HALL 20A - 200A AC/DC etc (en option)
- Grande robustesse - maniabilité - protection - autonomie

... et le 7050

**THERMOMÈTRE (Thermocouple K) - MULTIMÈTRE
AVEC 2 GAMMES DE TEMPÉRATURE
POUR 1582 f ht**

le 7050 a les mêmes caractéristiques que le 7050 B mais :

DEUX GAMMES DE TEMPÉRATURE

— 20.0 + 200.0°C Resol. 0.1 °C
— 20 + 1270 °C Resol. 1 °C

Les 7050 et 7050 B sont particulièrement bien adaptés pour :
**LE SAV - LES INSTALLATIONS - L'ENTRETIEN
LE CHAUFFAGE - LE LABO, etc...**

34, Avenue Léon-Jouhaux, 92167 ANTONY Cedex, Tél. 668 10-59 (5 lignes)



instruments

**ST 402 K MODULE DE TEMPÉRATURE 1mV/°C
— 20°C à + 1270°C RESOL. 0.1°C**

**Compensation
de soudure froide
haute stabilité
incorporée**



ENFICHABLE (fiches bananes 4 mm entraxe 19 mm)
le ST 402 k ajoute la fonction température à thermo-
couple K (chromel alumel) à tout voltmètre ou multimètre
digital (et à aiguille), ainsi qu'à n'importe quel enregistreur
graphique

pour **496 f ht** (sans sonde)


**GRAND CHOIX
DE SONDES
ENFICHABLES :**

- à immersion (IM25)
- de surface (S6)
- d'ambiance (A6)
- aiguille (AL6)

EUROTRON
INSTRUMENTATION ET SYSTEMES

34, Avenue Léon-Jouhaux, 92167 ANTONY Cedex, Tél. 668 10-59 (5 lignes)

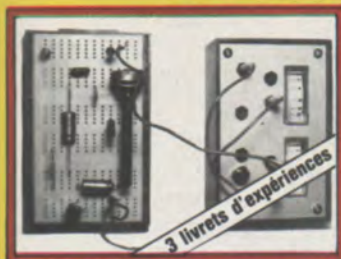CHOISISSEZ LE MATERIEL QUI VOUS APPREND UN METIER



MINI LABORATOIRE
- un matériel inédit -

Grâce à ce matériel d'expérimentation spécialement mis au point par nos services techniques, vous apprendrez facilement l'électronique en réalisant des expériences passionnantes. Ce matériel comprend: un circuit d'expérimentation, un coffret de mesure avec 2 galvanomètres, une centaine de composants, 3 livres d'expériences.



AMPLI STEREO
- 2 x 10 watts -

Vous construirez vous-même un véritable ampli stéréo d'une puissance réelle de 2 x 10 watts. Pour cela, vous recevrez un préampli avec réglage des aigus du volume et de la balance, et avec correcteur RIAA pour cellule magnétique, un ampli à circuits intégrés, une alimentation secteur.



6 KITS ELECTRONIQUES
- A monter vous-même -

Vous réaliserez un émetteur radio, une minuterie, un antivol avec sirène, une cellule photo électrique, un relais de commande 220 V, un détecteur de chaleur. Vous pourrez combiner ces kits entre eux, grâce au kit relais et obtenir ainsi de nouvelles applications, telles que l'allumage automatique de l'éclairage ou la commande automatique d'un radiateur électrique.



CONTROLEUR UNIVERSEL
- garanti un an -

Ce modèle de professionnel vous permettra d'effectuer la plupart des mesures électriques et électroniques. Un guide pratique vous apprendra comment réaliser ces mesures avec exactitude et vous proposera de nombreuses expériences. Vous pourrez continuer à utiliser ce contrôleur après votre étude.



☐ Faites des expériences



☐ Réalisez les montages



☐ Câblez les circuits



☐ Apprenez à mesurer



☐ Testez vos connaissances



☐ Construisez votre ampli



☐ Effectuez les montages



☐ Réalisez des expériences



☐ Apprenez la pratique



☐ Essayer les réglages



☐ Faites marcher vos kits



☐ Effectuez des contrôles



☐ Inventez des prototypes!



☐ Ecoutez le résultat!



☐ Combinez-les entre eux!



☐ Travaillez en vrai professionnel!

Ce matériel figure au programme de nos formations en électronique, radio TV, hifi, sono.

UNIECO FORMATION. Groupement d'écoles spécialisées. Etablissement privé d'enseignement par correspondance soumis au contrôle pédagogique de l'Etat.

Etude gratuite pour les bénéficiaires de la Formation Continue
(loi du 16 juillet 1971)

Faites une croix devant le métier choisi:

RADIO-TV HIFI SONO

- ☐ Monteur dépanneur radio TV Hifi
- ☐ Technicien radio TV Hifi
- ☐ Technicien en sono

ELECTRONIQUE

- ☐ Electronicien
- ☐ Technicien électronique
- ☐ Sous-ingénieur électronique
- ☐ CAP, BP et BTS d'électronicien

BON POUR RECEVOIR GRATUITEMENT

et sans engagement une documentation sur le métier qui vous intéresse et sur le matériel correspondant.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal _____ VILLE

Possibilité
de commencer
votre étude
à tout moment
de l'année.

UNIECO FORMATION, 3650, route de Neufchâtel 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

vendus selon le TARIF DU CONSTRUCTEUR OU DE L'IMPORTATEUR LUI-MÊME. L'un de ces appareils répond à vos besoins...
REGARDEZ BIEN et COMPAREZ. N'OUBLIEZ PAS QUE NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE DEPUIS DÉJÀ 26 ANS !...

TELEQUIPMENT



D 32

- **Type D 32**
2 voies, 10 MHz.
Batteries incorporées.
Prix avec 2 sondes TP2 **5 850 F**
Pour cet appareil, prévoir un délai.



D 67 A

- **Type D 67 A. Double trace. 25 MHz**
Surface utile de l'écran : 8 x 10 cm.
Double base de temps.
Sensibilité : 10 mV à 50 V/cm.
Précision de mesure : 3 %.
Balayage retardant, retardé et déclenché.
Post-accélération 10 kV.
Prix avec 2 sondes TP2 **9 100 F**



DM 64

- **Type DM 64**
2 voies, 10 MHz. Modèle à mémoire.
Sensibilité 1 mV.
Prix avec 2 sondes TP2 **11 500 F**



Série D 1000

- SÉRIE D 1000**
Caractéristiques communes :
• Écran rectangulaire 8 x 10 cm.
• Vitesse 0,2 s à 40 ns/Division en X5.
• Déclenchement automatique normal TV lignes et trames intérieur et extérieur. Entrée X.
• Alimentation 110 et 220 volts. Poids : 8 kg.

- **D 1010**
2 x 10 MHz. Sensibilité 5 mV
à 20 V/Division
Avec 2 sondes TP2 et tunnel de visée **3 540 F**

- **D 1011**
2 x 10 MHz. Sensibilité 1 mV
à 20 V/Division.
Avec 2 sondes TP2 et tunnel de visée **3 890 F**

- **D 1015**
2 x 15 MHz. Sensibilité 5 mV
à 20 V/Division.
Avec 2 sondes TP2 et tunnel de visée **4 470 F**

- **D 1016**
2 x 15 MHz. Sensibilité 1 mV
à 20 V/Division.
Avec 2 sondes TP2 et tunnel de visée **5 110 F**

VOC - TRIO

(KENWOOD)



VOC 5

- **OSCILLOSCOPE** (Made in Japan)
UN EXCELLENT APPAREIL TRÈS SOIGNÉ
2 traces du continu à 15 MHz.
Tube de 13 cm. Réticule lumineux.
Entrée différentielle. Synchro TV lignes et trame.
Base de temps de 0,5 s à 0,5 µs.
Entièrement transistorisé.
Fonctionnement en mode X-Y. Loupe X5.
Livré avec 2 sondes combinées
1/1 et 1/10 **3 500 F**



OC 975

CENTRAD

NOUVEAU ! OC 975

Double trace 2 x 20 MHz
Prix de lancement **2 950 F**

HAMEG



HM 307/3

- **HM 307/3. Simple trace - Écran Ø 7 cm. AM-PLI Y : simple trace DC 10 MHz (-3 dB)**
Atténuation d'entrée à 12 positions ± 5 %.
De 5 mV à 20 V/Division. Vitesse de 0,2 s à 0,5 µs.
Testeur de Composants incorporé.
Prix avec 1 cordon gratuit **1 590 F**



HM 312/8

- **HM 312/8 - AMPLI Y : Double trace 2x20 MHz à 5 mV/cm.**
Temps de montée 17,5 ns. Atténuateur : 12 positions.
Entrée : 1 M30 pF.

- **AMPLI X : de 0 à 1 MHz à 0,1 V/cm. B. de T. de 0,3 s/cm à 0,3 micro/s en 12 positions. Loupe électronique x 5.**
SYNCHRO INTER. EXTER. T.V. : Générateur de signaux carrés à 500 Hz 2 V pour étalonnage.
Équipements : 34 transistors, 2 circuits intégrés, 16 diodes, tube D 13 - 620 GH, alim. sous 2 kV. Secteur 110/220 V - 35 VA. Poids : 8 kg.

- Dim. : 380x275x210 mm.
Prix avec 1 sonde 1/1 + 1/10 **2 440 F**



HM 412/4

- **HM 412/4 - Double trace. Écran de 8 x 10 cm 2x20 MHz.**
AMPLI Y : DC 15 MHz (-3 dB). Atténuateur d'entrée 12 positions ± 5 %.
AMPLI X : déclenché DC 30 MHz. Balayage en 18 posit. Alim. stabilisée. Retard de balayage. Rotation de Traces.
Prix avec 1 sonde 1/1 + 1/10 **3 580 F**
(Pour cet appareil, prévoir un délai.)



HM 512/8

- **HM 512/8 - 2x50 MHz - Double trace.**
2 canaux DC à 50 MHz, ligne à retard. Sensib. 5 mVcc-20 Vcc/cm. Régl. fin 1 : 3. Base de temps 0,5 s-20 ns/cm (+x5). Déclenchement 1 Hz à 70 MHz, +/—, touche TV. Fonction XY sur les 2 canaux av. même calibration. Somme des deux canaux. Différence par inversion du canal I. Dim. de l'écran 8x10 cm. Accél. 12 kV, graticule lumineuse.
Prix avec 1 sonde 1/1 + 1/10 **5 830 F**
(Pour cet appareil, prévoir un délai.)

metrix

- **OX 712 B 2x15 MHz**
Tube avec post-accélération de 3 kV du continu.
Sensibilité 1 mV/cm.
Possibilité de synchro au-delà de 40 MHz.
Fonction X-Y. Addition et soustraction des voies.
Réglages progressifs des gains et vitesses.

- GARANTIE 2 ANS**
Prix **4 500 F**

- **OX 713 2x10 MHz**
Prix **3 822 F**



OX 713

ACCESSOIRES POUR OSCILLOS

- SD 742. Sondes combinées
1/1 et 1/10 **190 F**
Sonde 1/1 TP1 **148 F**
Sonde 1/10 TP2 **163 F**
Traceur de courbes 987 F

HAMEG

- HZ 20. Adaptateur BNC. Banane **47 F**
HZ 22. Charge de passage (50 Ω) **88 F**
HZ 30. Sonde atténua-
trice 10 : 1 **88 F**
HZ 39. Sonde démodu-
latrice **111 F**
HZ 32. Câble de mesure
BNC-Banane **52 F**
HZ 33. Câble de mesure
BNC-HF **52 F**
HZ 34. Câble de mesure
BNC-BNC **52 F**
HZ 35. Câble de mesure
avec sonde 1 : 1 **106 F**
HZ 36. Sonde atténua-
trice 10 : 1/1 **211 F**
HZ 37. Sonde atténua-
trice 100 : 1 **258 F**
HZ 38. Sonde atténua-
trice 10 : 1 (200 MHz) **294 F**
HZ 43. Sacoche de trans-
port (312, 412, 512) **211 F**
HZ 44. Sacoche de trans-
port (307) **129 F**
HZ 47. Visière **47 F**
HZ 55. Testeur de semi-
conducteurs **211 F**
HZ 62. Calibrateur 2110 F
HZ 64. Commutateur (4
canaux) **2110 F**

sinclair



NOUVEAU :
OSCILLO
SC 110

- Dimensions de l'écran : 32 x 26 mm.
Bande passante : DC à 10 MHz, ± 3 dB à 1 div.
Sensibilité 10mV/div. à 50 mV/div. en 12 positions.
Alimentation par piles (option batterie rechargeable + bloc secteur chargeur)

- Prix **1 950 F**

elc

PROMOTION
SC 754
0 à 12 MHz 5 mV
PORTABLE



- Base de temps déclenchée avec relaxation
automatique en l'absence de signal étalonnée de
1 µs à 5 ms en 12 positions.
Synchronisation : positive ou négative en interne
ou externe séparateur T.V.I. et T.V.L.
Tube rectangulaire D 7201 GH.
180 - 75 - 300 mm. Masse 3,5 kg. Prix **1 700 F**

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE
**182 pages abondamment illustrées de COMPOSANTS ÉLEC-
TRONIQUES, PIÈCES DÉTACHÉES et APPAREILS DE MESU-
RES (contre 20 F)**

BON À DÉCOUPER (ou à recopier)

et à adresser à CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75012 Paris.

NOM Prénom

Adresse

Code postal Ville

Cl-joint la somme de 20 F :

☐ en chèque bancaire ☐ en chèque postal ☐ en mandat-lettre

POSSIBILITÉS DE CRÉDIT (CREG et CETELEM) de 3 à 21 mois selon désir et réglementation en vigueur.

A PARIS : 3, Rue de Reuilly, 75012

Tél. : 346.63.76 (lignes groupées)

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

A TOULOUSE : 25 rue Bayard, 31000. Tél. : (61) 62.02.21

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption
sauf dimanche et lundi matin

EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ÉTRANGER